

# NASCOM Z80 NYT

NASCOM BRUGERGRUPPE  
2730 Herlev

Sidevolden 23  
Giro 6742602

NR: 5  
2. årgang

MAJ 1981

På medlemsmødet i april, hvor bl. a. EPSON'en blev vist, blev det første PASCAL program til dette blad også udskrevet. Programmet er på side 19. (Tak til A.H. for lån af software den eftermiddag).

Hvordan skal vi huske hinanden på, at man skal henvende sig til den rigtige person, hvis der er noget man er utilfreds med? Og ikke bare gå rundt i krogene og fremkomme med sin utilfredshed til dem, der gider at høre derpå. Jeg er helt sikker på, at den samlede bestyrelse gerne modtager kritik, men det er ikke rart at høre kritikken om personer, der ikke er til stede og derfor ikke kan argumentere for sine handlinger eller mangel på samme !!

Jeg skal minde om generalforsamlingen den 4.5 på Køllegårdsskolen (hvis bladet da kommer ud inden da - ellers: tak for en god generalforsamling!). Ligeledes vel mødt den 13.5 kl. 19.00 på Sidevolden

si'r ASBJØRN

## INDHOLD

side 2-8	Kansans City interface
side 5	Mønstertegning (Basic)
side 9-12	Eprombrønder (2708/2716)
side 13	Nascom demonen går igen (Assembler)
side 14-15	Medlemsmøde april
side 16	Zambielan (Basic)
side 17	Sammenligningsrutine mellem A og B (assembler)
side 18	Sneplov m.m.
side 19	Anagram (Pascal)

## Kassetteinterface til N 1.

(Kansas City standard).

Når man skal gemme hukommelsesceller på bånd, skal man først lave 8 bit parallel om til 8 bit seriel. Dette kan laves synkront, hvor alle bit flyder i en jævn strøm efter hinanden. Eller det kan ske asynkront, hvor tidsimpulser sendes samtidig eller efter hver 8. bit. Af forskellige grunde sendes som regel asynkront, fordi det tillader variation af transmissionshastighed (mellem 5 og 9%). Hvis man brugte synkron transmission, ville alle resterende data være tabte, hvis der var en ujævnhed i transmissionshastigheden!

Den kurveform hvormed en databyte sendes er som følger: Ved tomgang sendes altid et højt niveau, før den første bit sendes et startbit (lav), derefter følger de 8 bit fra ordet, hvorefter der afsluttes med paritetsbit og en eller to stopbits. Dette ville være vanskeligt for en os at programmere et modtagerprogram, der kunne skille disse informationer ad, men heldigvis har halvlederfolket lavet en kreds, der udfører alt arbejdet for os.

Det er en UART (Universiel Asynkron Resiver Transmitter), hvis benkonfiguration kan ses i manualen, der fulgte med i Nascom manualen. Forskellige kontrolinput kan give UART'en besked på at sende fire til 8 bit af data, lige eller ulige paritet, et eller to stop bit. Transmissionshastigheden bliver kontrolleret af to clockindgange, der skal køre 16 gange den ønskede hastighed.

### Optagelse.

Når data nu er omdannet til en flydende strøm af høje og lave logiske niveauer, må det omdannes til en form, som kan optages på en almindelig båndoptager. En direkte optagelse af udgangen fra UART'en ville ikke være lykken, på grund af de store spring i DC-niveauer. Det næste man kunne gøre var at omdanne det til toner. En tone for høj og slukket for lav. Men det ville en moderne automatisk optagende kassettebåndoptager ikke kunne klare (signalstrukturen). Det næste var da at sende to forskellige toner, en for høj og en for lav. Og det er det princip, der ligger til grund for Kansas City standard. Denne standard bruger to toner på henholdsvis 2400 Hz og 1200 Hz. For at sende et "1" skal der sendes 8 perioder a 2400 Hz, men et "0" består af 4 perioder af 1200 Hz. Disse frekvenser er beregnet til en transmissionshastighed på 300 baud, og det er også nemt at danne UART'ens clockfrekvens på 4800 Hz. Dette er stadig langsomt, så for at forøge transmissionshastigheden, kan antallet af perioderne af 2400/1200 Hz formindskes med to for at opnå 600 baud osv. Ved maximum sendes en periode af 2400 Hz og en halv periode af 1200 Hz (2400 baud). Det her beskrevne interface kan klare 300, 600, 1200 og 2400 baud uden vanskelighed, det må dog bemærkes, at båndoptageren skal være af en forholdsvis god kvalitet, hvis der skal køres med 2400 baud.

## Sendekredsløb.

Sendekredsløbet bliver styret fra en 555'er, som svinger på 76,8 kHz, men den kan erstattes af en krystalkredsløb, der ved neddeling skal svinge inden for max 5% af 76,8 kHz.

Det 16 gange større transmissionsclock til UART'en tages fra en multiplekser (IC 2a), der styres fra to indgange. Udgangen kontrolleres af to J-K flip-flop (IC 5), som deler clockindgangen med fire og to, for at opnå den ønskede standard. Dette signal bliver ført gennem et simpelt lav-pas filter, for at fjerne de værste kanter på det firkantede signal. For højere hastighed vælges større UART clock, som derved afkorter varigheden af hvert bit. Den til 300 baud hørende kurveform ses under sendekredsløbet.

## Modtagerkredsløb.

At anbringe data på tape er nemt, men at få dem tilbage igen er lidt vanskeligere ! Det første man skal gøre, er at skaffe rene og firkantede signaler, der er befriet for støj. Dette opnås ved hjælp af IC 3 og IC 10a i forbindelse med de tilknyttede kredsløb. C2 og R5 danner et høj pas filter, hvorefter signalet bliver forstærket i IC 3c, brugt i analog form. Det forstærkede signal bliver til firkantsignaler i smitt triggeren IC 10a. De to exclusive-or gate (IC 10 b og c) danner en detektor, der giver en negativ puls, hver gang indgangs skifter niveau. Denne puls bliver vendt og trigger en "digital" monostabil (IC 9a). Når man sørger for at den monostabile er blevet trigget ( dvs. at tælleren er resat) før hver 12 clockimpuls, vil indgangen til D flip-floppen (IC 7) forblive høj. Det inverterede signal fra den anden D flip flop (IC 7b) vil ligeledes forblive høj. Denne tilstand bliver ikke ændret under udsendelse af 2400 Hz. Når et 1200 Hz signal bliver modtaget vil tælleren nå 12 omkring 3/4 igennem den halve periode og bringer derved NAND gaten (IC 6d) lav. Den næste impuls IC 10c/d gør udgangen på IC 7a og IC 3d lav. To 2400 Hz pulse mere skal der til før IC 10c/d gør IC 7b høj igen.

## UART clocken.

Når vi på denne måde har skaffet os de rå data, må vi skaffe et signal, der er 16 gange større end modtagelsen hastigheden af data til brug for UART'en. I en verden uden variationer på båndoptagere kunne vi bruge den samme clock, som sendekredsløbet, men dette ville være galmandsværk, da ingen kassettebåndoptager har konstant gang. For ikke at tale om udveksling af bånd indspillet med lidt forskelligt sendehastighed.


Heldigvis indeholder signalet fra båndoptageren tilstrækkelige informationer til, at vi kan rekonstruere clocksignalet. Når et 2400 Hz signal bliver modtaget vil IC 10c give et 4800 Hz signal fra sig. Når der modtages et 1200 Hz signal vil udgangen kun være 2400 Hz, så der skal findes en ekstra impuls. Sådan en impuls forefindes ved tælleren (IC 9a).

Der må bestemt være nogle før os, der har haft brug for et fase-låse kredsløb (PLL), for man kan købe en kreds, der sammenligner en bestemt frekvens med en udefra kommende frekvens og derefter justere udgangen. Men man kan også sætte en tæller mellem indgang og udgang, og derved opnå at faselås indtræder ved en frekvens der er et helt antal gange større end indgangs-frekvensen. I dette kredsløb er faselåsen konstrueret til 76.8 kHz og de ønskede frekvenser på 38.4, 19.2, 9.6 og 4.8 kHz kan fås fra deleren IC 9b. Den korrekte frekvens bliver valgt af multi plekseren IC 2b, på samme måde som i sendekredsløbet. De forskellige signalers kurveform kan ses under diagrammet.


### Konstruktion.

Du kan benytte dig af fotokopi af min printplade eller du kan lave dit eget lay-out. Men printudlæget er beregnet på følgende måde: Til soklen i midten kan du føre alle ud/ind-gange, så du ved hjælp af et DIL-stik kan forbinde interfacet med din computer på følgende måde, hvis du for fremtiden kun vil bruge Kansas City standard (ellers skal du gøre som skitsen sidst i denne artikel).

 - 1) Afmonter link 3 og link 4.
- 2) Skær en kobberbane over som angivet på figuren over UART.
- 3) Find 16 bens soklen til seriel I/O, denne sokkel har allerede nogle ben benyttet, men ben 6,7,9 og 10 er ubrugte (bl.a.) og anbefales til denne konstruktion.
- 4) Forbind en ledning fra ben 6 til 'B' nær UART'en. Dette er transmissions clocken.
- 5) Forbind ben 7 på soklen til 'C'. Dette er Transmit Data.
- 6) Forbind ben 10 til centerhullet i link 4 (det er det alle tre kan forbindes til). Det er Reciver clock.
- 7) Forbind ben 9 til center hullet i link 3. Det er Receive Data. Dermed er der ikke flere ændringer på moder boardet.



UART KOBBERSIDE

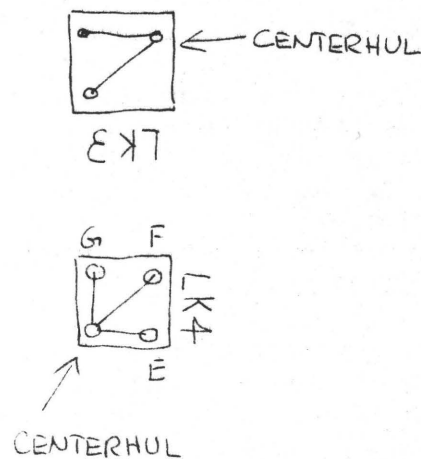

KOMPONENTSIDE



Lav en ledning mellem de to sokler, således benene 6,7,8,9,10 og 16 er forbundet. Forbind nu på interfacet ben 6 til Transmit clock, ben 7 til Transmit Data, ben 9 til Receive Data og ben 10 til Receive clock. Bemærk at ben 18 og 8 allerede er forbundet som strømforsyning til kortet. (( Men husk at vende DIL stikket rigtigt, da du ellers vender spændingen til interfacet !! ))).

Denne forbindelse tillader dig ikke at læse dine gamle bånd. Hvis du vil have den mulighed, skal du (endnu engang) benytte dig af diagrammet sidst i denne artikel. Du skal dog stadig skære en kobber bane over !

### Justering.

Den eneste justering der skal foretages er indstilling af de 76.8 kHz på IC 4 ben 3. Dernæst kan du justere følsomheden på indgangen ved at ændre R6. Forstærkningen kan findes ved at dividere R6 med R5. Indgangskondensatoren er i første omgang en DC-adskilning, men kan formindskes til omkring 1 nF, for at reducere indgangsstøj og netbrum.

### <PS>

Denne konstruktion er beregnet til folk, der kan læse og fejlrrette diagrammer. Det skal forstås derhen, at der kræves indsigt i Nascom virkemåde og en forståelse af virkemåde af interface for at forbinde tingene korrekt til hinanden. Til beroligelse skal det siges, at det er afprøvet af 3 forskellige mennesker - og det virkede alle tre steder. Og de værste fejl er blevet rettet !

God fornøjelse si'r


ASBJØRN





```


100 K=0:CLS:DX=0:DY=0:TI=INT(RND(1)*3+2)
110 X=INT(RND(1)*24+1):Y=INT(RND(1)*24+1)
120 IF X<Y THEN Y=25-Y
130 DX=INT(RND(1)*TI):DY=INT(RND(1)*TI)
140 X=X+DX:Y=Y+DY
150 IF X<25ANDX>0ANDY<25ANDY>0ANDY<=XTHEN170
160 GOTO110
170 IF POINT(X,Y)=0 THEN190
180 GOTO110
190 GOSUB250
200 Z=X:X=Y:Y=Z
210 GOSUB250
220 Z=X:X=Y:Y=Z
230 K=K+1:IF K<175 THEN120
240 FOR T=0 TO 5000:NEXT:GOTO100
250 A=X+22:IF Y<4 THEN B=Y+44:GOTO270
260 B=Y-4
270 SET(A,B):SET(70-X,B)
280 P=X+22:Q=44-Y
290 SET(P,Q):SET(70-X,Q)
300 RETURN

```


### MØNSTERTEGNING

 

 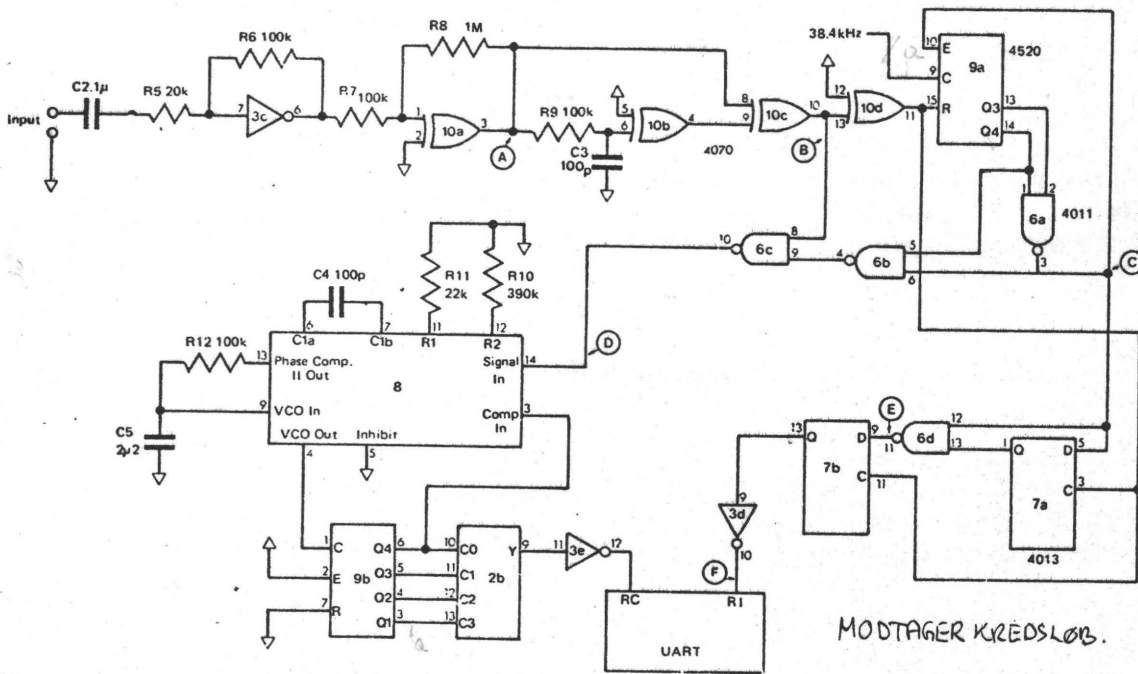 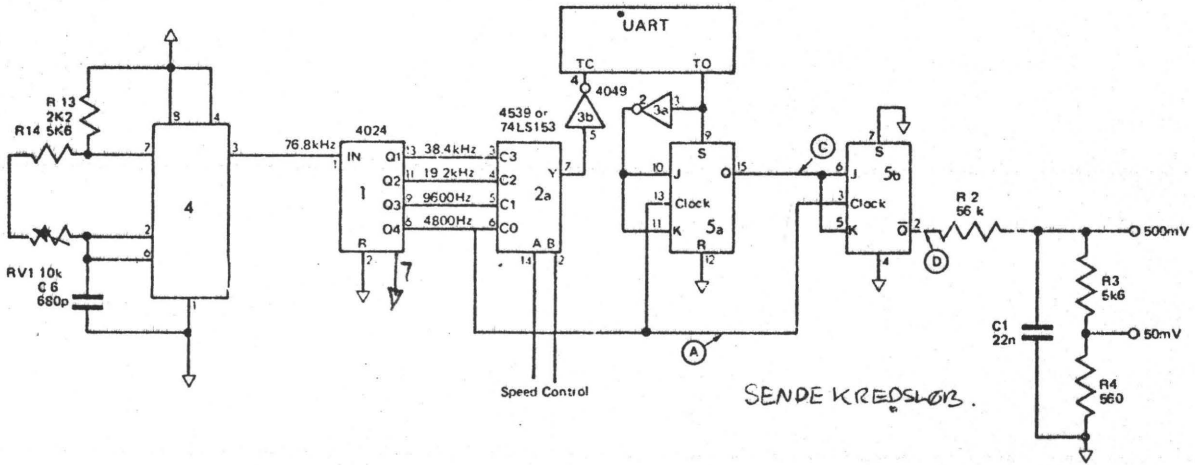


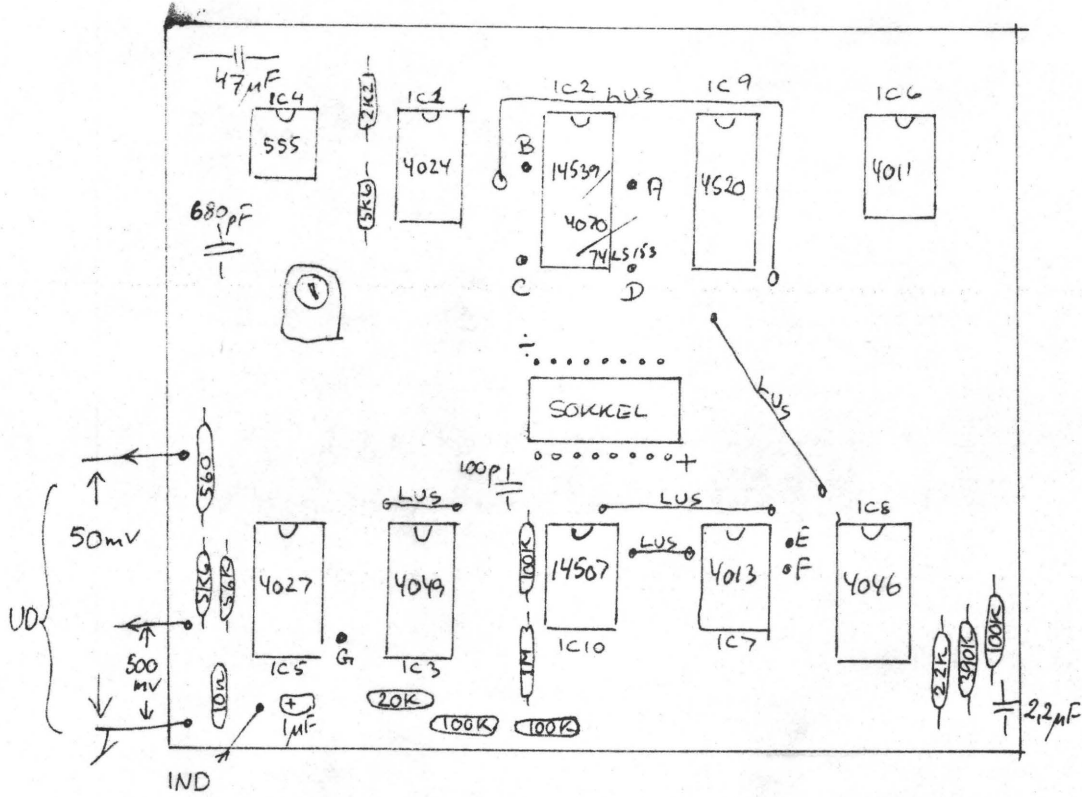

 
- A HASTIGHED
- B HASTIGHED
- C Tx CLOCK
- D Rx CLOCK
- E Q Rx DATA
- F  $\bar{Q}$  Rx DATA
- G Tx DATA



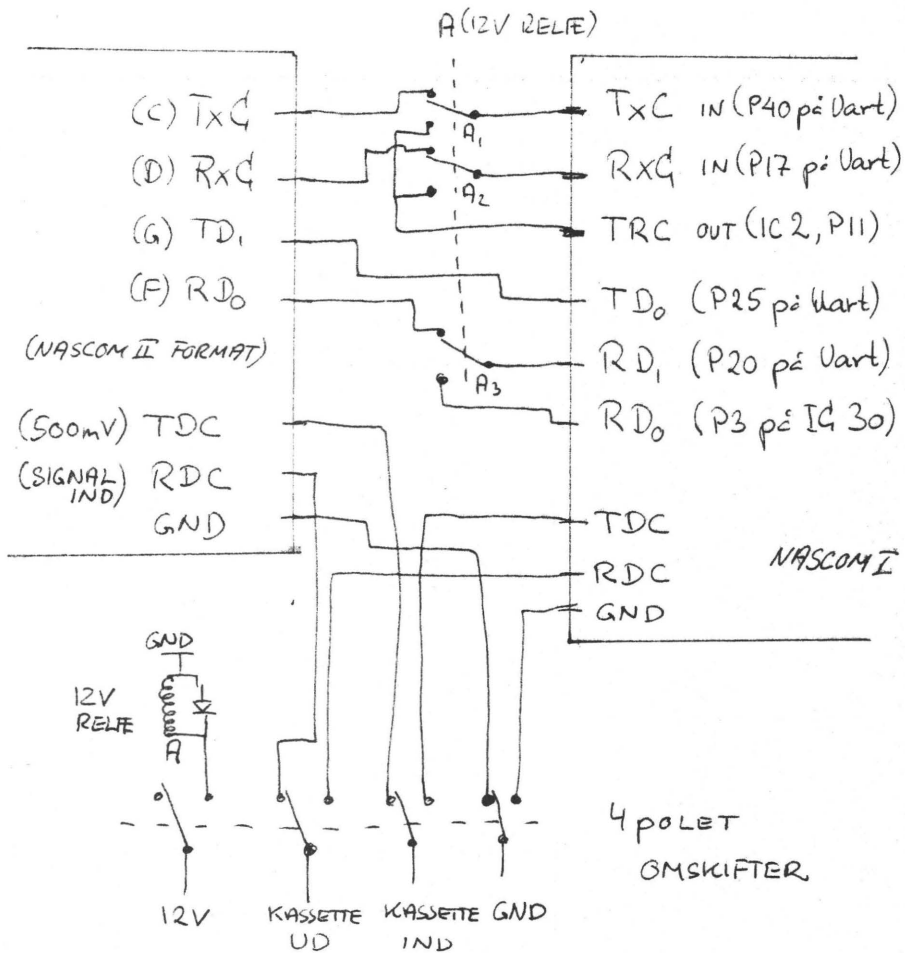SAMTIDIG BRUG AF NASCOM I OG NASCOM II FORMAT



OMSKIFTERNE VIST I KANSAS CITY STILLING.

 

OMSKIFTER  
 TIL VALG  
 AF HASTIGHED.  
 (2x4)



EPROM programmer til 2708 og 2716.

De velkendte EPROM'er, der anvendes utallige steder, er faktisk relativ lette at programmere. Det eneste der kan være lidt vanskeligt at omgås er spændingerne under programmeringen. De ligger i området 25-26 volt og det er jo lidt højere end man er vant til i computersammenhæng.

Da jeg lavede denne EPROM programmer havde jeg bl. a. den ide at den skulle være så simpel som muligt i hardwaren. Softwaren, programmerne, er altid nemmere at ændre i og med blot et lidt større styreprogram kan man faktisk spare en del komponenter.

Resultatet er, at man kan lave en EPROM programmer med 4 standard TTL kredse og 4 transistorer + et par modstande og dioder. De 3 TTL kredse indeholder hver en 4 bits binær tæller, der bruges til at danne den adresse der skal programmeres i EPROM'en. Den sidste kreds er hex inverter med højvolts åben kollektor i udgangen.

Til at styre EPROM programmeren anvendes en Z80 PIO. Den ene port bruges som bidirektional dataport og den anden som kontrolport. Ved at lægge et passende bitmønster på kontrolporten kan man frembringe de spændinger der nødvendige til læsning/programmering af 2708 eller 2716 EPROM's. Valg af EPROM type foregår med den to-polede omskifter og på b<sub>7</sub> kan computeren læse hvilken type der er valgt.

Da det er styreprogrammet der skal sørge for, at der er de rigtige spændinger på soklen i EPROM programmeren, er det absolut nødvendigt at vælge EPROM type og starte styreprogrammet FØR der sættes en EPROM i soklen. I modsat fald kan man risikere at EPROM'en signalerer om forglemmelsen med små røgskyer ! Styreprogrammet kan laves meget avanceret, men denne version indeholder kun de 3 grundlæggende rutiner programmering, læsning og sammenligning af EPROM og bufferen, som ligger fra adresse 1000h. Disse 3 rutiner arbejder alle på samme buffer, som fyldes med data v.h.a. monitoren.

Samling og afprøvning.

Hardwaren samles lettest på et print og hvis man monterer et stik på ledningerne over til PIO'en er det nemt at forbinde EPROM programmeren når man har brug for den. Forsyningsspændingerne kan hentes fra computeren undtagen +27 V. Denne spænding bruges kun under programmering og må i det tilfælde hentes fra en ekstern strømforsyning. Hvis man kun vil læse en EPROM er den altså ikke nødvendig. Der anvendes 27 volt da man må regne med ca. 1 volt spændingsfald over transistoren der switcher spændingen. Der er også brug for 25 volt og den spænding dannes ved at der er sat en siliciumdiode i serie med forsyningsspændingen.

Programmet er delt op i nogle ret små moduler og da det også er kommenteret skulle det være relativt let at forstå og eventuelt ændre. For at få programmet til at køre på en anden computer er det kun nødvendigt at ændre på delay-rutinen. Talkonstanten der lægges i B i adresse EA1h skal ændres afhængig af clocken på CPU'en. 53 decimalt giver de krævede 250  $\mu$ S ved 3 Mhz clock. Ved andre frekvenser kan man bruge forholdsregning.

Slettet / ny EPROM :

Indeholder FF i alle celler. Kan kontrolleres ved at fylde bufferen med FF og verificere.

Programmering af dele af EPROM'en :

De områder man ikke ønsker programmeret skal fyldes med FF og ved en senere programmering af disse områder skal man huske at lægge FF i de områder som blev programmeret i første omgang.

*Svenbjørn Nielsen*


*Morten Kallbak*







LNNR	ADDR	OBJ.KODE	LABEL	MNEM	OPERAND	COMMENT	LNNR	ADDR	OBJ.KODE	LABEL	MNEM	OPERAND	COMMENT
0001						; *****	0061	0D7A	20524553				
0002						; * NASCOM DEMONEN *	0062	0D7E	54454E3F				
0003						; *****	0063	0D82	0D00		DB	NL,0	
0004							0064	0D84	DF63		SCAL	INLIN	;LNDLÆS EN LINIE
0005						;KOMMENTERET AF ERIK PALSBO	0065	0D86	1A		LD	A,(DE)	;UNDERSØG 1. BOGSTAV
0006							0066	0D87	FE25		CP	'Z'	;ER DET Z
0007	0063			INLIN:	EQU 63H		0067	0D89	2016		JR	NZ,AGURK	; -NEJ- GA AGURK
0008	0079			RLIN:	EQU 79H		0068	0D8B	13		INC	DE	;PEG PA NESTE BOGSTAV
0009	0060			ARG5:	EQU 60H		0069	0D8C	DF79		SCAL	RLIN	;UNDERSØG ARGUMENT
0010	0028			PRS:	EQU 28H		0070	0D8E	3811		JR	C,AGURK	;HVIS EJ OK - GA AGUR
0011	000D			NL:	EQU 0DH		0071	0D90	DF60		SCAL	ARG5	;LOAD ARGUMENT I HL
0012	000C			CS:	EQU 0CH		0072	0D92	7C		LD	A,H	
0013							0073	0D93	B5		OR	L	
0014	0C23			BRKADR:	EQU 0C23H		0074	0D94	2007		JR	NZ,GEMHL	;HVIS EJ NUL - GEM ADR
0015	0C25			BRKVAL:	EQU 0C25H		0075	0D96	210000		LD	HL,0	
0016	0C7E			NMIAD:	EQU 0C7EH		0076	0D99	22230C		LD	(BRKADR),HL	;SET BREAK-ADR. TIL 0
0017	1000			STACK:	EQU 1000H		0077	0D9C	C7		RST	0	;RESTART 0
0018							0078	0D9D	22A50D	GEMHL:	LD	(HELP),HL	;GEM HL I HELP
0019	0D00	ORG	0D00H			;STARTADRESSE	0079	0DA0	E9		JP	(HL)	;SPRING TIL DENNE ADR
0020							0080	0DA1	2AA50D	AGURK:	LD	HL,(HELP)	;HENT ADRESSEN FRA HELP
0021	0D00 00			NOP			0081	0DA4	E9		JP	(HL)	; - OG SPRING TIL DEN
0022	0D01 00			NOP			0082	0DA5	A70D	HELP:	DW	LODA7	;GEMMEAREAL TIL ADRESSE
0023	0D02 00			NOP			0083	0DA7	EF	LODA7:	RST	PRS	
0024	0D03 00			NOP			0084	0DAB	48454C50		DB	'HELP',0	
0025	0D04 00			NOP			0085	0DAC	00				
0026	0D05 00			NOP			0086	0DAD	18F8		JR	LODA7	
0027	0D06 00			NOP			0087						
0028	0D07 310010	START:		LD	SP,STACK	;LOAD STACKPINTEREN	0088	0DAF		END			
0029	0D0A 210000			LD	HL,0	;FLYT 0 TIL							
0030	0D0D 227E0C	STOP:		LD	(NMIAD),HL	; - NMI - JUMPADRESSEN							
0031	0D10 21FF0F			LD	HL,STACK-1	;FLYT ADR OFFFH							
0032	0D13 22230C			LD	(BRKADR),HL	; - TIL BREAKPOINT ADR							
0033	0D16 3E0D			LD	A,0DH	; - OG GEM 0DH							
0034	0D18 32250C			LD	(BRKVAL),A	; - I BREAKPOINTVERDI							
0035													
0036	0D1B EF			RST	PRS								
0037	0D1C 0C4A4547			DB	CS,'JEG ER NASCOM DEMONEN'								
0038	0D20 20455220												
0039	0D24 4E415343												
0040	0D28 4F4D2044												
0041	0D2C 454D4F4E												
0042	0D30 454E												
0043	0D32 0D564145			DB	NL,'VAER RAR IKKE AT RØDERE MIG!'								
0044	0D36 52205241												
0045	0D3A 5220494B												
0046	0D3E 4B452041												
0047	0D42 5420524F												
0048	0D46 45524520												
0049	0D4A 4D494721												
0050	0D4E 0D284A45			DB	NL,'(JEG VIL HELST VAERE ALENE)'								
0051	0D52 47205649												
0052	0D56 4C204845												
0053	0D5A 4C535420												
0054	0D5E 56414552												
0055	0D62 4520414C												
0056	0D66 454E4529												
0057	0D6A 0D0D4856			DB	NL,NL,'HVEM ER DU FOR RESTEN?'								
0058	0D6E 454D2045												
0059	0D72 52204455												
0060	0D76 20464F52												

 

**MEDLEMSMØDE APRIL.**

På mødet blev vist EPSON printer, disksystem a la Anders, debug/trace fra Benny og Johnny og en lidt ældre seriel printer.

Derefter gennemgik Anders NASSYS ind og ud rutiner. Jeg skal her gengive hovedindholdet af foredraget. Der er 3 forskellige kaldemåder for subrutiner under NASSYS.

1. RST kald
2. Kald til absolutte adresser  
(hvad der absolut må undgås !!)
3. Monitorkald ved hjælp af  
RST 18H (SCAL #)  
DB #

**Virkemåde:**

Rutinens # hentes i koden og slæses op i kommandotabellen, ved at gange # med 2 og lægge (STAB). Herefter hoppes til den absolutte adresse. Kan udadtil betragtes som et almindeligt kald.

**Rutinen SCALJ (5CH):**

Virker som ovenfor, men rutinens nr er i A registeret.

**Rutinen ATE (73H)**

Kaldes med HL pegende til et word, der indeholder adressen på en tabel af rutiner, der skal kaldes efter tur. Der afsluttes med 0. Afviklingen standser enten ved 0 eller ved carry.

```

HL      ta. l  -->  #1
        ta. h          #2
        .              ..
        .              .
        0

```

Ved udskrift af enkeltkarakter benyttes: RST ROUT (30H) F7.

Rutiner der initialiseres efter brug af RESETKNAP er=> Ud: CRT, Ind: KBD, SRLIN (der muliggør Generate).

Udtabellens adresse ligger i \$OUT  
Ind - - - - - i \$IN

Bruger indrutinens adresse ligger i \$UOUT  
- - ud- - - - - i \$UIN

Indlæsning har flere muligheder:

```

RST RIN (8)      CF
SCAL IN          DF 62
SCAL BLINK       DF 7b
SCAL INLIN       DF 63

```

Man kan styre sine ind og ud vej v.h.a.

```

CRT              65H      SKÆRM
SRLX             6FH      TAPE/PRINTER
XOUT            6EH      ASCII ENHED (PARITET)
UOUT            75H      BRUGERDEFINERET

```

Ind enheder:

```

KBD              61H      TASTATUR
SRLIN            70H      TAPE
XKBD            74H      EXTERNT TASTATUR
UIN             76H      BRUGERDEFINERET

```

Indsætning af ny tabel kan ske ved at benytte en subrutine  
 LD HL,XX ; XX er adressen på tabel  
 SCAL NOM/NIM ; ud eller ind tabel  
 og man normaliserer igen ved  
 SCAL NNOM/NNIM  
 man kan aktivere en brugerrutine ved følgende:  
 LD HL,RUTINE  
 LD (\$UOUT),HL  
 LD HL,TABEL  
 SCAL NOM

Derefter gennemgik og kommenterede Anders en repeterende subrutine, som et eksempel på input rutine under NASSYS.

```

ORG 0000 ;PROGRAMMET ER RELOKER
MEM $ ;BART.

LD HL,KEYIN ;SÆT BRUGER INPUT HOP
;VEKTOR
LD (UIN),HL
LD HL,INTBL ;FLYT INPUT TABEL
SCAL NIM
SCAL MRET ;GODDAG IGEN NASSYS

KEYIN: LD HL,RESTBL ;PEG HL TIL RESETTABEL
LD DE,KMAP+1 ;PEG DE TIL KEYBOARDTBL
LD B,B ;GØR DET 8 GANGE
RESET: LD A,(DE) ;HENT FRA KEYBOARDTABEL
AND (HL) ;NULSTIL NOGLE BITS
LD (DE),A ;GEM DET IGEN
INC HL ;PEG TIL NÆSTE OFFER!
INC DE
DJNZ RESET ;GENTAG
SCAL KBD ;SCAN TASTATURET
LD HL,KEYS ;PEG HL TIL STATUSORD
JR C,KEY ;NOGET ER NEDE => HOP
XOR A ;NULSTIL A OG CF
NEWK: LD (HL),A ;GEM SIDSTE TASTEDE TAST
INC HL
LD (HL),LONG ;LANG PAUSE
RET
KEY: CP (HL) ;VAR UÆNDRET TAST ?
SCF ;HVIS IKKE SA BRUG DET HER!
JR NZ,NEWK ;NEJ => HOP
INC HL ;PEG TIL TÆLLER
OR A ;NULSTIL CF
DEC (HL) ;TÆL NED
RET NZ ;VI ER IKKE KLAR ENDNU!
LD (HL),SHORT ;KORT PAUSE NÆSTE GANG
SCF ;BRUG DET HER
RET ;SLUT
RESTBL: DB 80H,80H,80H ;DENNE TABEL NULSTILLER
DB 80H,0COH,80H ;IKKE SHIFT,CONTRROL OG
DB 80H,0BBH ;GRAPH
INTBL: DB UIN,0 ;INDLÆS KUN FRA TASTATUR
NIM: EQU 72H
MRET: EQU 5BH
KBD: EQU 61H
KMAP: EQU 0C01H
UIN: EQU 0C7BH
LONG: EQU 60
SHORT: EQU LONG/3
KEYS: EQU 0C2CH
END

```

```

10 REM *****
20 REM * ZAMBIELAND bearbejdet til NASCOM *
30 REM * af Asbjørn Lind *
40 REM *****
50 CLS:INPUT"INSTRUKTION";Q$:IFQ$(>"JA" THEN180
60 PRINT"Du er lige landet i Zombieland, hvor alle"
70 PRINT"indbyggerne er blinde! De kan kun HØRE !"
80 PRINT"Du kan kun overleve, hvis du lokker dem"
90 PRINT"i de dybe elefanthuller!"
100 PRINT"Du kan ikke LOBE fra dem, kun ved omtanke"
110 PRINT"kan du overleve! Du kan flytte dig i disse"
120 PRINT"retninger:"
130 PRINT
140 PRINT"7 8 1"
150 PRINT"6 2"
160 PRINT"5 4 3"
170 INPUT"KLAR - TRYK NL";P$
180 DIMB(12,22),Z(25,2),P(8),Q(8)
190 FOR N1=1 TO 8
200 READP(N1),Q(N1)
210 NEXT
220 DATA1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,0,-1
230 FORN1=1 TO 25
240 FORN2=1TO2
250 Z(N1,N2)=0
260 NEXT N2
270 NEXT N1
280 Z1=0:PRINT"FINDER NU ET ZAMBIELAND"
290 FOR N1=1 TO 12
300 FORN2=1 TO22
310 B(N1,N2)=4
320 NEXT N2
330 NEXT N1
340 FOR N1=2 TO 11
350 FOR N2=2 TO 21
360 R=20*NRND(1)
370 IFR>18.5 THEN450
380 IF R<17.92 THEN440
390 Z1=Z1+1
400 Z(Z1,1)=N1
410 Z(Z1,2)=N2
420 B(N1,N2)=2
430 GOTO450
440 B(N1,N2)=1
450 NEXT N2
460 NEXT N1
470 X=5+INT(10*NRND(1))
480 Y=3+INT(5*NRND(1))
490 B(Y,X)=3
500 FOR N1=Y-1 TO Y+1
510 FOR N2=X-1 TOX+1
520 IF ABS(Y-N1)+ABS(X-N2)=0 THEN540
530 B(N1,N2)=1
540 NEXT N2
550 NEXT N1
560 FOR N1=1 TO 12
570 IF B(Z(N1,1),Z(N1,2))=2 THEN640
580 FOR N2=N1 TO 12
590 Z(N2,1)=Z(N2+1,1)
600 Z(N2,2)=Z(N2+1,2)
610 NEXT N2
620 Z1=Z1-1
630 GOTO560
640 NEXT N1
650 PRINT
660 PRINTTAB(5)"* * * * *Zambieland* * * * *"
670 FOR N1=1 TO 12
680 FOR N2=1 TO 22
690 ON B(N1,N2) GOTO700,720,740,760
700 PRINT" ";
710 GOTO770
720 PRINT" Z";
730 GOTO770
740 PRINT" X";
750 GOTO770
760 PRINT" O";
770 NEXT N2
780 PRINT
790 NEXT N1
800 PRINT
810 INPUT"HVOR VIL DU HEN";A
820 IF A>8 THEN840
830 IF A>=1 THEN860
840 PRINT"DET SKULLE VAERE MELLEM 1 OG 8!!!"
850 GOTO810
860 B(Y,X)=1
870 Y=Y+Q(A)
880 X=X+P(A)
890 ON B(Y,X) GOTO900,920,900,940
900 B(Y,X)=3
910 GOTO960
920 PRINT"LIGE IND I EN ZOMBIE!"
930 GOTO1240
940 PRINT" LIGE NED I ET HUL !!!!!!"
950 GOTO1240
960 Z2=1
970 Z8=Z(Z2,1)
980 Z9=Z(Z2,2)
990 B(Z8,Z9)=1
1000 Z8=Z8+SGN(Y-Z8)
1010 Z9=Z9+SGN(X-Z9)
1020 ON B(Z8,Z9) GOTO1150,1120,1100,1030
1030 PRINT"DER ROG EN ZAMBIE I ET HUL!"
1040 FOR Z3=Z2 TO Z1
1050 Z(Z3,1)=Z(Z3+1,1)
1060 Z(Z3,2)=Z(Z3+1,2)
1070 NEXT
1080 Z1= Z1-1
1090 GOTO1190
1100 PRINT"DU ER FANGET . . . ."
1110 GOTO1240
1120 PRINT"HER KOMMER DER NOGLE ZOMBIER"
1130 B(Z(Z2,1),Z(Z2,2))=2
1140 GOTO1180
1150 B(Z8,Z9)=2
1160 Z(Z2,1)=Z8
1170 Z(Z2,2)=Z9
1180 Z2=Z2+1
1190 IF Z2<=Z1 THEN970
1200 IF Z1=1 THEN650
1210 PRINT
1220 PRINT"DET VAR DEN SIDSTE"
1230 PRINT"DU UNDSLAP!"
1240 INPUT"ET SPIL TIL ";A$

```

```

1250 IF A$="JA" THEN280
1260 IF A$="NEJ" THEN1280
1270 PRINT"DU SKAL SVARE JA ELLER NEJ":GOTO180
1280 END
OK

```



```

LNNR ADDR OBJ.CODE LABEL MNEM OPERAND COMMENT
0001
0002 ; Sammenligningsrutine
0003
0004 ;sammenligner to 8 bits tal, der befinder sig
0005 ;i lokation LOKA og LOKB
0006
0007 0000 ORG 0
0008
0009 0000 3A0102 LD A,(LOKB)
0010 0003 47 LD B,A
0011 0004 3A0002 LD A,(LOKA)
0012 0007 CD0001 CALL SAMLGN ;sammenlign A med B
0013 000A 1824 JR MINDRE ;hvis A<B
0014 000C 1842 JR LIGMED ;hvis A=B
0015 000E 1860 JR STORRE ;hvis A>B
0016 0030 MINDRE: EQU $+20H
0017 0050 LIGMED: EQU $+40H
0018 0070 STORRE: EQU $+60H
0019
0020 0100 ORG 100H
0021
0022 0100 BB SAMLGN: CP B ;A mod B
0023 0101 E3 EX (SP),HL ;hent returadresse
0024 0102 2810 JR Z,LIGE ;hvis A=B
0025 0104 F5 PUSH AF ;gem A og Flag
0026 0105 AB XOR B
0027 0106 F20E01 JF P,ENS ;hop hvis Sign er ens
0028 0109 F1 POP AF ;gendan A og Flag
0029 010A 380A TEST: JR C,MIN ;A<B
0030 010C 1804 JR STOR ;A>B
0031 010E F1 ENS: POP AF
0032 010F 3F CCF
0033 0110 18FB JR TEST
0034 0112 23 STOR: INC HL ;forskyd returadr.+4
0035 0113 23 INC HL
0036 0114 23 LIGE: INC HL ;forskyd returadr.+2
0037 0115 23 INC HL
0038 0116 E3 MIN: EX (SP),HL ;gendan retur
0039 0117 C9 RET
0040
0041 0200 ORG 200H
0042
0043 0001 LOKA: DS 1
0044 0001 LOKB: DS 1
0045
0046 ;Hvis man vil have en test om A>=B, kan man
0047 ;i 3 JR-tabel kalde den samme rutine for det
0048 ;ønskede. F. eks
0049
0050 0000 ORG 0H
0051 0000 3A0102 LD A,(LOKB)
0052 0003 47 LD B,A
0053 0004 3A0002 LD A,(LOKA)
0054 0007 CD0001 CALL SAMLGN
0055 000A 1824 JR MINDRE ;A<B
0056 000C 1842 JR LIGMED ;A=B
0057 000E 1840 JR LIGMED ;A>B

```

Hvis du kommer i den situation, at du ønsker at sammenligne indholdet af register HL med register DE uden at ændre indholdet af nogle af registrene, kan det klares på denne måde:

B7	OR	A
ED 52	SBC	HL, DE
19	ADD	HL, DE

Hvis HL=DE vil Z-flaget være sat ellers er det slettet. Hvis HL>=DE er C-flaget slettet og hvis HL<DE er C-flaget sat.


Alt dette på kun 4 bytes !

### "SNEFLOV"



Sneploven bliver brugt i forbindelse med med IC 11 (på Nascom I) til at forøge VDUSEL blanking time for at eliminere 'sne' på skærmen under memory access til videoram. (se tegning).

Den hurtigste metode til denne konstruktionsændring er at montere en 14 bens dil sokkel på et stykke vero-board sammen med en 16 ben sokkel. Derefter forbinde udgangen af 74LS123 med ben 5 på IC 11. Lod derpå alle ben, undtagen ben 5, til på undersiden af vero-boardet. Forbind ben 5 på soklen til indgangen på 74LS123. Husk at parallelforbind spændingsforsyning til 74LS123. Dette lille modul passer fint ind på IC 11 plads.

 Justeringen foretages under tabulering 0 FFFF, hvorunder man drejer potmeteret indtil stregerne netop forsvinder.



### MEDLEMSREAKTION PÅ NW 4 S.12 !

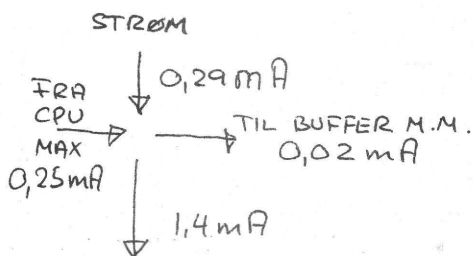 

$$(0,25 + 0,29 - 0,02 - 1,4) \text{mA} = -0,88 \text{mA} \text{ ???}$$

Hvor f..... Kommer de elektroner fra ?



C.L.

PROGRAM Anagram;

```
VAR
  i,len: INTEGER;
  bogstav,nyt.ord: ARRAY [1..10] OF STRING[10];
  brugte: ARRAY [1..10] OF BOOLEAN;
  ord: STRING[10];

PROCEDURE Permuter (taellerned: INTEGER);
  VAR j: INTEGER;
  BEGIN
    IF taellerned=0 THEN
      BEGIN
        writeln;
        FOR i:=len DOWNT0 1 DO
          write(nyt.ord[i])
        END
      ELSE
        BEGIN
          FOR j:=1 TO len DO
            BEGIN
              IF NOT brugte[j] THEN
                BEGIN
                  brugte[j]:=true;
                  nyt.ord[taellerned]:= bogstav[j];
                  Permuter (taellerned-1);
                  brugte[j]:=false
                END
            END
          END
        END
      END;

  BEGIN
  write('Skriv et ord ---> ');
  readln(ord);
  len:= length(ord);
  FOR i:=1 TO len DO
    BEGIN
      brugte[i]:= false;
      bogstav[i]:= mid(ord,i,1);
    END;
  Permuter (len)
END.
```



## ALMINDELIGE OPLYSNINGER OM FORENINGEN :

### Bestyrelsens sammensætning:

Formand	Asbjørn Lind Sidevolden 23 2730 Herlev 02 91 71 82
Næstformand	Jesper Skavin Broholms Alle 3 2920 Charlottenlund 01 64 03 14
Kasserer	Søren Sørensen Højlundvej 13 3500 Værløse 02 48 31 01
Teknisk red.	Ole Hasselbalch Vibeskrænten 9 2750 Ballerup 02 97 70 13
Medlemsmøder	Erik Hansen Lyngby Kirkestræde 6,1 2800 Lyngby 02 88 60 55 (mellem 8 og 15.30)

### Henvendelse til foreningen:

Indmeldelse, adresseændringer o.l. til kassereren  
Programbibliotek til næstformanden

Øvrige henvendelser til formanden  
(herunder annoncer/stof til NASCOM NYT)

Indmeldelsesgebyr:	25,00 kr.
Kontigent til den 1.7.81:	80,00 kr.
Reduceret kontigent for studerende:	65,00 kr.

(Fremsend gyldigt studiebevis eller kopi)

Redaktionen sluttet den 19.04.81

Oplag: 160

\*\*\*\*\*  
\*  
\* Dette blad er udskrevet på en EPSON printer \*  
\* \*  
\* fra TAGE OLSEN A/S (telefon 02- 65 81 11) \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*