Standardplade nr 1
Kredse for tæller i, II, III

1	÷12
2	+12
3	fra LF
4	Potm
5	BIK'
6	MIT
7	⏚
8	+1,5
9	$\overline{M_K}$
10	M_K
11	LVK
12	SVK
13	+12
14	$\overline{\text{Mgate}}$
15	⏚
16	BB
17	BN
18	BS
19	–
20	+1,5
21	BIK
22	MNP
23	Anslut ved start
24	÷12
25	$\overline{1}$
26	1
27	$\overline{3}$
28	3
29	$\overline{5}$
30	5

27-6-58 Hw

Kodeomsætter kørsel K
Universalplade nr 2

1	$\bar{K}_1$	16	—	
2	$\bar{K}_2$	17	—	
3	$\bar{K}_3$	18	—	
4	$\bar{K}_4$	19	—	
5	$\bar{K}_5$	20	—	
6	-	21	$\bar{C}_1$	fra Mellemreg
7	+1,5V	22	$\bar{C}_2$	
8	$\bar{K}_1$	23	$\bar{C}_3$	
9	$\bar{K}_2$	24	$\bar{C}_4$	
10	$\bar{K}_3$	25	$\bar{C}_5$	
11	$\bar{K}_4$	26	C_1'	fra Kodeomv.
12	$\bar{K}_5$	27	C_2'	
13	+1,5V	28	C_3'	
14	+12V	29	C_4'	
15	÷12V	30	C_5'	

Stikfärb.: plack nr 4 & nr 3 Kodeons: korr

	3	4
1	K_1	K_1
2	$\bar{K}_1$	$\bar{K}_1$
3	$\bar{K}_2$	K_2
4	K_3	$\bar{K}_3$
5	$\bar{K}_3$	K_4
6	K_4	$\bar{K}_4$
7	$\bar{K}_4$	K_5
8	K_5	$\bar{K}_5$
9	$\bar{K}_5$	-12
10	$\bar{M}$	$\bar{I}_3$
11	$\bar{I}_0$	$\bar{I}_4$
12	$\bar{I}_1$	$\bar{I}_5$
13	$\bar{I}_2$	.
14	$+12$	$+12$
15	$+1{,}5$	$+1{,}5$
16	H_M	H_3
17	H_0	H_4
18	H_1	H_5
19	H_2	.
20	$\perp$	$\perp$
21	-12	-12
22	$+12$	$+12$
23	M_k	I_{3k}
24	$\bar{I}_{0k}$	I_{4k}
25	$\bar{I}_{1k}$	I_{5k}
26	$\bar{I}_{2k}$	I_{3k}
27	$\bar{M}_k$	I_{4k}
28	$\bar{I}_{0k}$	I_{5k}
29	$\bar{I}_{1k}$	.
30	$\bar{I}_{2k}$	.

6.7.57 HW

Fejlmeldekredsen (I & II) Univ. plads 5

1	H_M	16	1 Bit fejl talblv
2	H_0	17	2 " " "
3	H_1	18	båndstop
4	H_2	19	-
5	H_3	20	÷12
6	H_4	21	- (udgatning af fejl)
7	H_5	22	1 Bit fejl
8	$\bar{K}_1$	23	2 " "
9	$\bar{K}_2$	24	M gate
10	$\bar{K}_3$	25	Blk
11	$\bar{K}_4$	26	$\bar{A}$
12	$\bar{K}_5$	27	A
13	⏚	28	$\bar{B}$
14	+12	29	B
15	+1,5	30	$\bar{C}$

Afkadning & kontakt 11.7.59 Hw

Stikforbindelse plader nr 6 & 7

		nr 6	nr 7	
1		$\overline{0}$	$\overline{3}$	
2		0	3	
3		$\overline{1}$	$\overline{4}$	
4		1	4	
5		$\overline{2}$	$\overline{5}$	
6		2	5	
7		$\overline{6}$	$\overline{6}$	
8		6	6	
9				
10		−12V	−12V	
11		(+12)	(+12)	må ikke forbindes
12		+12V	+12V	
13				
14		~~2~~	~~4~~	
15		~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	målepunkt over 1Ω
16	1			
17	2			
18	3			
19	4			
20	5			
21	6			
22	7	X_1	Y_1	
23	8	X_2	Y_2	
24	9	X_3	Y_3	
25	10	X_4	Y_4	
26	11	X_5	Y_5	
27	12	X_6	Y_6	
28	13	X_7	Y_7	
29	14	X_8	Y_8	
30	15	X_9	Y_9	

Plade nr 8

teller for ordvalg : Buffer

* indvendig farb

	1	0
	2	1
	3	2
	4	3
	5	4
	6	5
	7	6
	8	÷12V nulstellens
	9	~~*~~ %
	10	Drivpuls (ODP)
A	11	
	12	+1,5V
	13	
	14	
	15	+12V

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
B	6	afkodning af nul
	7	+1,5
	8	$\overline{0}$
	9	$\overline{1}$
	10	$\overline{2}$
	11	$\overline{3}$
	12	$\overline{4}$
	13	$\overline{5}$
	14	$\overline{6}$
	15	÷12V

Univ plade 9

affrpuls gen & ARIB
+ Kredse for BIAR & BO

1	CP 0-9	→
2	10-19	→
3	20-29	→
4	30-39	→
5	ARIB	→
6	ID	←
7	-30	
8	-12	
9	Disrpuls til teller	→
10	÷ CP'	
11	fra LS gen B	←
12	+12	
13	+1,5	
14	fra LS gen A	←
15	⇄	

1	~~BE~~	
2		
3	<IE>*	←
4	Start tape ↔ Bt	←
5	+12	
6		
7	BO'	→
8	BO 20-40	→
9	BO 0-19	→
10	BIAR ~~0-19~~ 20-39	→
11	BIAR ~~20-40~~ 0-19	→
12	-12	
13	IF	←
14	$\sqrt{4}$	←
15	V_k f. BF ↔ DASK	←

Universalplade RC0000 - A

Båndmanøvre 1

+ forsinkelse af manøvre & forstærker

→ ud
← ind

1 $Afk_{Sf} \times \overline{S_0}$
2 afk af nul fra oratelse ←
3 $\langle \overline{3E} \rangle$ ←
4 $\langle \overline{1E} \rangle^*$
5 $\langle \overline{3E} \rangle^*$
6 ~~BAK~~ $\overline{Frem}$ →
7 ~~Frem~~ $\overline{Bak}$ →
8 ÷12V
9 afkodn af søgeveg ←
10 S_0 ←
11 $\overline{Uk\ for\ \cancel{Bånd \leftrightarrow Bf}}$ $\overline{Bf\text{-}T}$ →
12 +12V
13 Uk for $B \leftrightarrow BF$ $(T \leftrightarrow B)$ →
14
15 ⏚

1 $\overline{Båndstop}$ forsinket ←
2
3
4
5 ~~nulst~~ af S_0 & ST nulst ST ved start
6 +1,5V
7 $\overline{Båndstop}$ →
8 S_T ←
9 $\overline{S_T}$ ←
10 Båndstop →
11 ~~Sub~~ $\overline{Add}$ →
12 ~~Add~~ $\overline{Sub}$ →
13 S_1A ←
14 ÷30V
15 ÷12V

Univplade LLS gen
RC0000-B

1		
2	%	
3	%	
4		
5	Strobe	→
6	X	⇉
7	Y	⇉
8	~~+12V~~ ie	
9	+12V	
10	÷12	
11	+1,5V	
12		
13	%	
14	%	
15	~~½~~	

1		
2		
3	Start Bf ↔ tape	←
4	<$\overline{1E}$>*	←
5	+1,5 SP	
6	Vk f B↔DASK	←
7	tel CP gen	→
8	-"-	→
9	<$\overline{3E}$>*	←
10	~~TD~~ 1D	←
11	Vk f B↔T	
12	BE	
13	Bd	
14	~~BE~~ ½	←
15	-12V	

Univplade RL0000-C

Kredse for j & i ved ID & IF
& klassignal men Bånd Lyn

1	Vk for ID+IF udf	
2	" " Bf ↔ DASK	→
3	1 → AR0	→
4	~~[illegible]~~ 0 → AR	→
5	CP	←
6	Båndstop	←
7	÷ 12 V	
8	Z	←
9	PE	←
10	ID+IF	←
11	Båndstorg	←
12	+12 V	
13	j	→
14	+1,5 V	
15	⏚	

1		
2		
3		
4		
5	ke 1 → AR00	j'
6	+1,5 V	
7	i	→
8	−12 V	
9	+12 V	
10	forsinket 6	→
11	6 fra ordtaller	←
12	$\overline{IF}$	←
13	−30 V	
14	Vk Bf ↔ DASK	→
15	" f ID+IF udf	→

Univplade D

Søgeveg - fortegn & Drivpuls + Kredsen for SIA

1	fra kontakt	stor strøm rela
2	(Afksøg × $\overline{S_0}$)	
3	$\langle\overline{1E}\rangle$	→
4	$\langle\overline{3E}\rangle$	→
5	$\overline{E_3}$	←
6	E_3	←
7	÷12	
8	2	←
9	BE	←
10	Båndstop	←
11	$\overline{1E}$	←
12	+12V	
13	∫	→
14	⏚	
15	+1,5	

1	÷30V	
2		
3		
4		
5	$\overline{SDP}$	→
6	SIA	→
7	+12V	
8		
9	−12V	
10	S_T	→
11	$\overline{S_T}$	→
12	Vk f. Bånd ↔ Bf	←
13	ARo	←
14	Afk Søgeveg	←
15	Blokslut	←

Universplade E

Skuffe 5

Loading of BE

1	0^*	
2	$\overline{0}^*$	
3	1^*	
4	$\overline{1}^*$	
5	2^*	
6	$\overline{2}^*$	
7	~~BE~~	+12 V
8	~~BE~~	BE_M
9	~~BE~~	" 1
10	~~BE~~	" 2
11	~~BE~~	" 3
12	~~BE~~	" 4
13		−12 V
14		
15		+1,5 V

1			
2			
3			
4			
5	÷12		
6	YE	$\overline{715}$ x	IC
7	+12		
8	3^*		
9	$\overline{4}^*$		
10	5^*		
11	$\overline{6}^*$		
12	$\overline{7}^*$		
13	$\overline{8}^*$		
14	$\overline{9}^*$		
15	$\overline{10}^*$		

Skuffe 6

Samling af udgange til AR

RC 0000 - F

1	0	fra BI
2	1	
3	2	
4	3	
5	4	
6	0	" II
7	1	
8	0	til AR
9	1	
10	2	
11	3	
12	4	
13	~~5~~	
14		ARIB I
15		" II

1	2	fra BII
2	3	
3	4	
4	0	fra BIII
5		ARIB III
6		" IV
7	1	fra BIII
8	2	
9	3	
10	4	
11	0	fra BIV
12	1	
13	2	
14	3	
15	4	

RC0000

Universalplade 10 (16)

samling of diverse → AR

Skuffe 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ind
ud
ind
ud
ind
ud

j
i
1 → AR0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ind
ud
ind
ud
ind
ud

1 → AR00
0 → AR
reserve

LVK SVK & Skr Strøm

Plade 1.1

1 Vk f. B ↔ T
2 <$\overline{3}$E>*
3 BB
4 båndstop
5 BS
6 <$\overline{1}$E>*
7 $\overline{6}$ i ordtæller
8 −12 V
9 $\overline{\text{Lvk}}$
10 Lvk
11 $\overline{\text{Svk}}$
12 ⇌
13 +1,5
14 +12
15 afk af ordtæller

paa pladen

A4 og B6 parallelforbindes
A1 og B7 "
A6 og B8 "

1
2
3
4
5 Svk
6 båndstop
7 Vk f. B ↔ T
8 <$\overline{1}$E>*
9 BN
10 $\overline{2}$ fra Skifthelle
11 ⇌
12 ÷ 12 V
13 Skrstrøm ~~til skr first~~ kollektor
14 " ~~til [illegible]~~ [illegible] & [illegible]
15 ÷ 30 V

Spændingsregulering

RC0000
-1.2.

Skuffe 5

+1,5 spec.

1 ~~+4,5~~
2 +4,5 fra afbr
3 2N441 B +1,5
4
5 } pohm +1,5V
6
7 -16
8 2N 441 B ÷12
9
10 } pohm ÷12
11
12 ÷12
13 ⏚
14 ⏚
15 ⏚

1
2
3
4
5
6 } pohm +12
7
8 2N441 B+12
9 +16
10
11 til Relæ ~~III~~ II
12 +1,5
13 +12
14
15

Skiftgenerator & tallo

RC0000 · 1.3

1	0
2	1
3	2
4	÷12
5	BIK
6	
7	⏚
8	÷12 v nulst
9	trig fra skr
10	
11	skift'
12	+1,5
13	
14	
15	+12

1	
2	
3	
4	
5	⏚
6	$\overline{\text{skift}}$
7	+1,5
8	
9	
10	
11	
12	$\overline{0}$
13	$\overline{1}$
14	$\overline{2}$
15	−12

Start ved BOT skr tries

& M indsp RC0000.1.4

1 SVK ind
2 fra indsp of M ½
3 del sk gen
4
5 tring del skr
6 SVK
7 ÷12
8
9
10
11
12 +12
13 ↓
14 +1,5
15 ½

1 BEM
2 IF
3 Z
4 omsk
5 $\overline{E_3}$
6 sk tabs 2
7 del tr gen fra indsp of M
8 M kodeans skr
9 SVK
10 afk of ordtabs
11 start ved BOT
12 SVK ind
13
14 LVK
15 ÷12

Relæer Sikringer.

plade 1.5 Skuffe 5

1 } -16
2 }
3 -40 } ud
4 +16 }
5 +4 }
6
7
8
9 Stop lokal
10 fase 0
11 Start lokal
12 → glimlampe par kontrolpanel I (lokal)
13
14
15

1 ⏚
2 } -16
3 }
4 -40 } ind
5 +16 }
6 +4 }
7
8 +4 ud for afb.
9
10
11
12 Relæ III
13 -12 reg } ind
14 +12 reg }
15 -30 reg }

RC 0000 · 1.6

1 → AR00 ved

2 B.T fejl

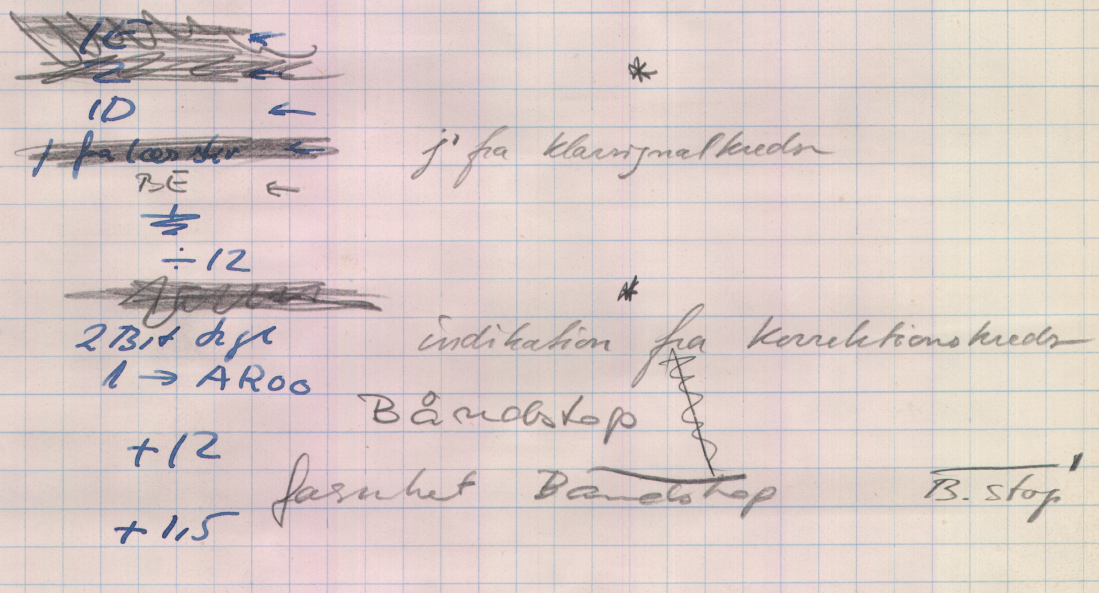

Rc 1.7

Afkobelinger

Skuffe 5

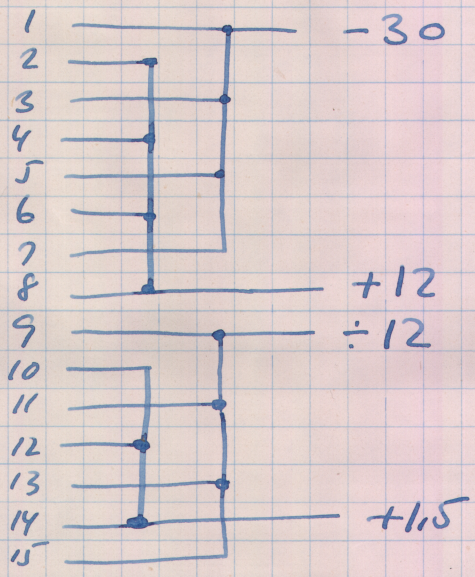

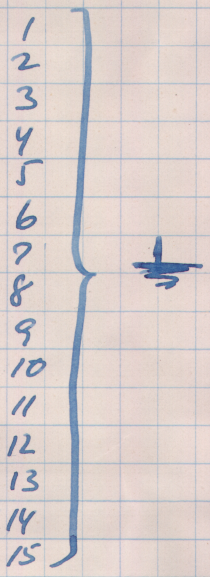

Stikforb

plade RC 0000-1.8.

MB → AS

1	0	1	fra Mellem register
2	1	2	
3	2	3	
4	3	4	
5	4	5	
6	5	6	
7	M	7	
8	C_1	8	
9	÷30V		
10	÷12V		
11	MNP		
12	j		
13	rep		
14	+ 1,5		
15	fra afbryder		
16	C_2	9	fra Mellem register
17	C_3	10	
18	C_4	11	
19	C_5	12	
20	AS	0	
21	"	1	
22	"	2	
23	"	3	
24	"	4	
25	"	5	
26	"	6	
27	"	7	
28	"	8	
29	"	9	
30	"	10	

Ampex spor { 1 … 8

Kabel blank

Ampex spor { 9 … 12

Kabel
sort
brun
röd
orange
gul
grön
blå
lilla
grå
hvid
lyse röd