

CIRCUIT

**PC-teknik
Elektronik
Software - Hardware**



Læser-SOFT-ware

PRINTER-drive


VideoSKOP

PEEL-assembler

BYG SELV:

TALEmaskine

SUPer-PROMer

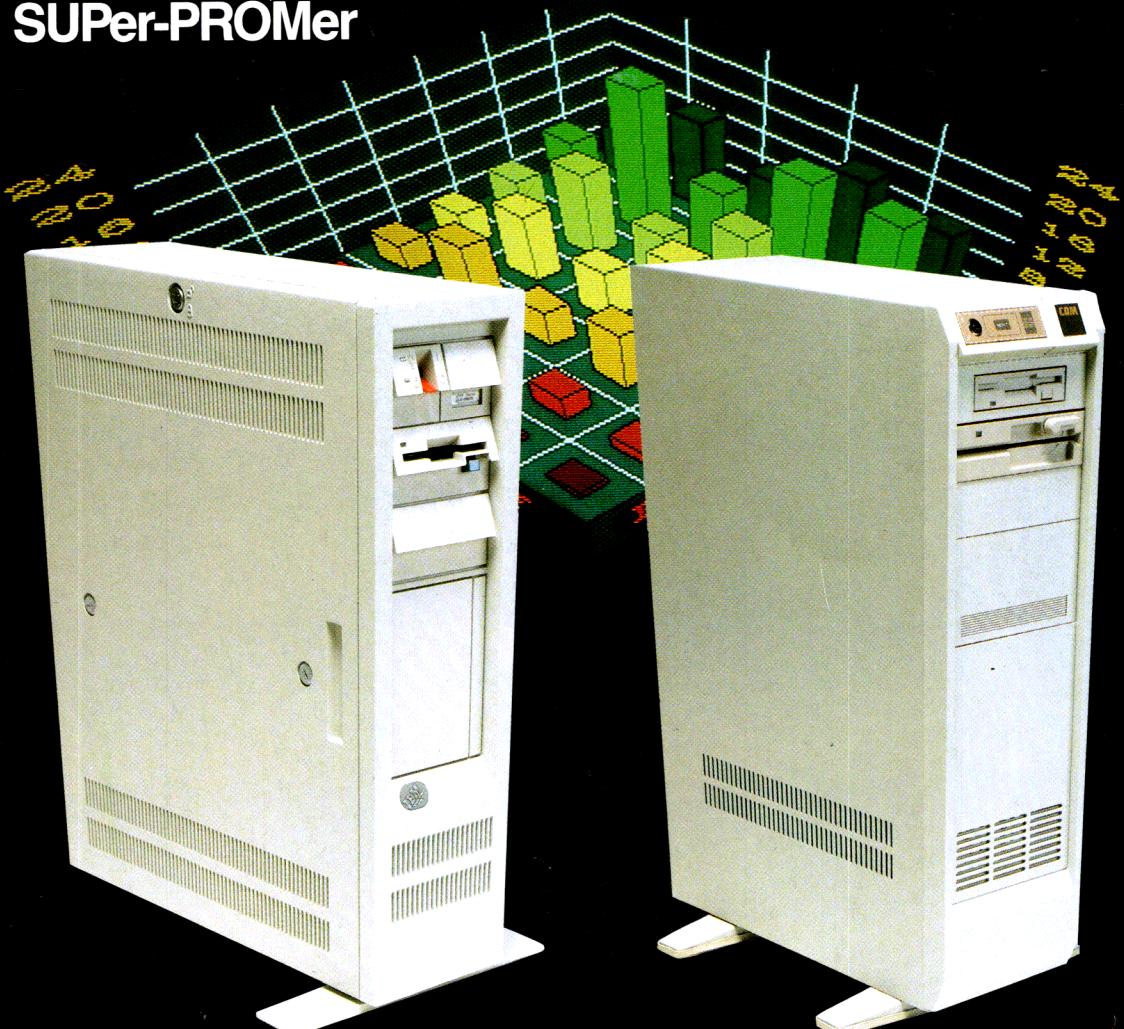

TEST duel: IBM PS/2-60 mod CDM-PS/286TH

CDMega



Leverandør til danskere

Ta'r du din fremtid alvorligt Bogart? Ta'r du EDB? Så ta'r du CDMega! –
ingen anden leverer SÅ hurtige og SÅ kompatible i den kvalitet.

Circuit Design er den eneste DANSKE – alternative leverandør af PC- maskiner som virkelig er kompatible. Lavet efter DANSKE forhold og DINE krav: Lynhurtige maskiner fra 10MHz til 25MHz, perfekt grafik på AT'er med 800x600pixel i 16/64 farver. 16 modeller at vælge imellem fra 4.995,- til over 30.000,- excl.moms. CDMega maskiner leveres med LEGAL DANSK SOFTWARE til: TEXT, DATABASE, SPREADSHEET, CIRTIME, TiPS, NET, og TELEDATA. Alle AT-harddiskmodeller (p.t. fra kr.12.995,-) lev. m. FIRMA- OG LON-REGNSKAB.

4

33

Ansvarshavende udgiver:
Jan Soelberg

Redaktør:
Jann Kalf Larsen

Redaktion:
Arne Eckmann
Allan Meng Krebs
Henrik Enig
Sven Møller
Amandus
Leif Karlsson
Peder Alman

Layout:
Susanne Jensen

Adresse:
CIRCUIT Design ApS
Box 48, 2690 Karlslunde

Redaktionstelefon:
03 14 65 00

Medlems-Service:
03 14 60 00

Arsabonnement:
03 14 60 00
Kr. 149,- incl. moms
(6 gange årlig)

Modem 300/1200 baud N81:
03 14 60 46

Telex:
43 619 cd dk

Telefax:
03 14 62 00

Annoncetelefon:
03 14 65 00

Tryk:
Jørn Thomsen Offset, Kolding

Sats:
ABK-Sats ApS, København


Distribution:
DCA, Avispostkontoret

Redaktionelt stof:
Redaktionen modtager gerne forslag og artikler, men honorar afregnes kun efter forudgående aftale. Konstruktionsstof bringes med forbehold for funktion.

Abonnementsblade udsendes af Avispostkontoret. Kommer et blad ikke frem, så henvend dig først på dit lokale postkontor.

CIRCUIT: ISSN 0901-3423

Af Jann Kalf Larsen

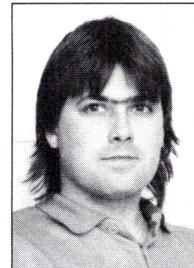

Sol og regn

Så fik vi valg – igen. Og i skrivende stund ser den politiske arena omrent så vægelsindet ud som vejret – først et skridt til højre og så et til venstre, eller omskrevet – først lidt sol og så lidt regn. Forhåbentlig bliver vejret da i det mindste godt resten af sommeren – selv om man ikke ligefrem er forvænt med godt vejr her til lands.

Så skulle solen bryde frem gennem de vanlige danske skyer, kan vi kun råde dig til at nyde den, så længe den varer. Drop loddekolbe og tastatur, og nyd vejret. Tag i stedet lidt godt læsestof med til stranden – så kan du dygtiggøre dig der.

Ikke fiasko – succes


I Circuit 1/88 måtte vi beklageligvis konstatere, at den PROM-konkurrence, vi havde udskrevet, var floppet noget så gevældigt. Ikke en eneste rutine fik vi ud af det. Og det var jo synd for den utrolige konstruktion.

Nu har vi fået udviklet software til konstruktionen – og den er blevet utrolig stærk. Med andre ord giver Circuit nu DIG chancen for at lave dine egne custom-chips – hvor mange andre blade kan tilbyde det?



Større og større

Og så har vi igen vokseværk! Circuit, som nu er halvandet år gammel, må igen stige oplagsmæssigt. Kun tre dage efter udgivelsen af 3/88 var situationen kaotisk – vi havde ikke eet blad tilbage i klubben. Alt var revet væk.

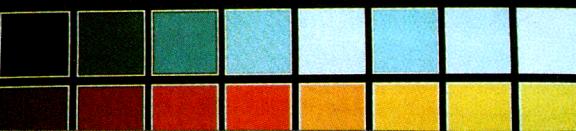Om det var forsiden med Pia Bodil, der gjorde udslaget, vides ikke. Men den uheldige situation med mangel på blade ønsker vi selvfølgelig ikke at byde vores læsere, så fra og med dette nummer trykker vi et par tusinde eksemplarer mere.



EGA Paint 2005

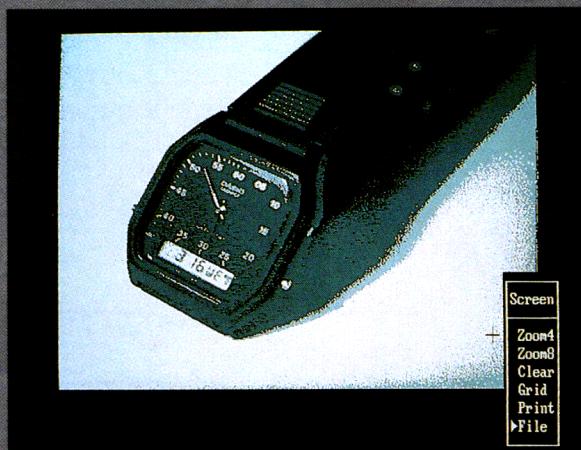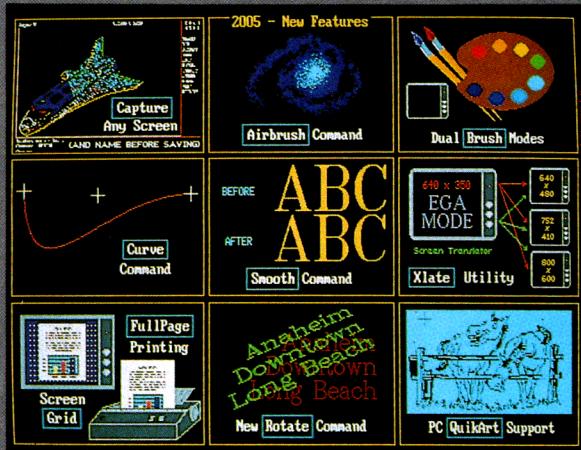

RIX SoftWorks Inc. har gjort det ellers fantastiske EGA Paint til et endnu bedre værktøj for fremstilling af billeder på EGA-skærme, slide-shows o.l.

Tekst, figurer og skærbilleder, også fra andre programmer, kan mixes i alle mulige farver og størrelser, roteres, tiltes og edites.

Med EGA Paint kan du skabe dine egne skærbilleder, designe logo, grafer, kort, diagrammer, layout, produkter eller næsten hvad som helst, du kan forestille dig. EGA Paint er specielt designet for Enhanced Graphics Adapter (EGA) i IBM PC, XT eller AT, og kompatible computere.

Screen capture

Gemmer grafiske billeder fra de fleste programmer – som Lotus, Symphony, Autocad, PCFRAME, PCOSC etc. Når man har gempt en skærm kan man indsætte tekster, ændre farver, isolere dele af skærmen, forstørre og formindskede dele af skærmen, og meget andet.

Man kan gemme skærme fra alle EGA-modes (op til oplosningen 800x600 punkter) og derudover også billeder i tekst-mode.

Bruger hele skærmen til redigering

Der er ingen ikoner, rammer eller andet, når man redigerer. EGA Paint lader dig bruge hele skærmen til dit billede. Alle funktioner findes i pop-up menuer.

Højopløsning

EGA Paint version 2005 supporterer også de nye EGA kort med oplosningerne 640x480, 752x410 eller 800x600 punkter.

Nye kommandoer

Før ingenierører og arkitekter, som bruger EGA Paint, er der blevet tilføjet GRID, ARC og ELIPSE kommandoer. For de mere kunstneriske er der blevet tilføjet AIRBRUSH, SMOOTH og STRETCH.

Fuld side

Hvis man bruger EGA Paint i FULLPAGE mode, kan man redigere i en side med 640 x 622 punkter, som så scrolles op eller ned når man tegner. Udskrifter på printer kan så ske i formatet 8" x 10.67".

XLATE program

XLATE er et program, der kan konvertere de forskellige skærmformater til det format, man bruger med EGA Paint. For eksempel kan 640 x 350 kan konverteres til 800 x 600 punkter, eller omvendt.

Tekst på skærmen

EGA Paint version 2005 supporterer nu internationalt tegnsæt i 35 forskellige fonts, æøåÆØÅ i fonts som Old English, Roman, Broadway, Art Deco eller Helvetica. Der er desuden mulighed for kontrol af tegnafstand, for eksempel proportional spacing, understregning, farver, italics, tegnstørrelse, Bold og meget andet.

EGA Slide


Er et program til at lave slide-shows med. For eksempel til udstillinger eller demo-rum.

Du kan vise så mange skærbilleder du har lyst til, i hvilken som helst rækkefølge og så lang tid per billede du har lyst til.

EGA Print

Version 2005 supporterer de fleste sort/hvid og farve printere. Af sort/hvid kan nævnes IBM Graphics Printer, HP LaserJet+, Canon LaserJet LPB-8 A1/A2, Epson FX-XX x LQ-XXXX og NEC P-X serie. Farve printere er for eksempel, Okimate 20, IBM Color Printer, HP Paintjet, NEX P-X (Color) og Epson JX-80.

EGA Paint version 2005

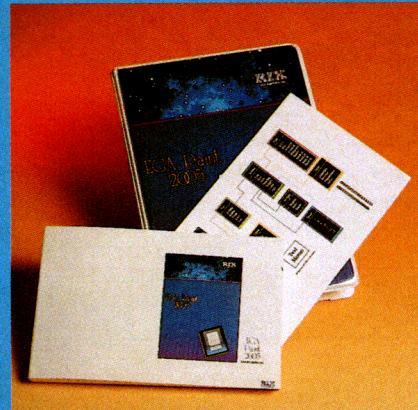


fås hos NetSoft ApS

Tlf. 03 14 13 00

SOFTWARE

CirPrint


CirDisk-program til resident printerstyring. Med dette program kan du få printeren til at lave det mest utrolige 44

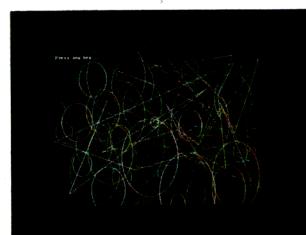**EGA-grafik**

På CirDisk'ene ligger også et program, der viser hvordan man selv kan lave superhurtig grafik i EGA 64

Video-oscilloskop

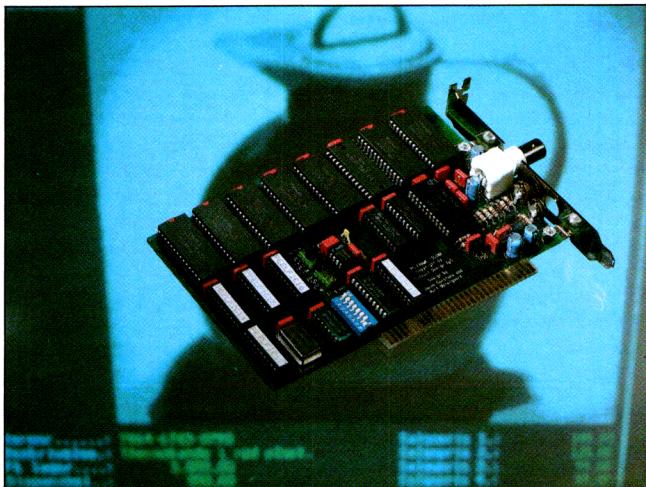CirDisk program, der laver framstørre modulet fra sidste nummer om til et avanceret video-oscilloskop 60



P-KONSTRUKTION

PC-PROM-PWR2/1. del

Byg med denne print konstruktion en avanceret PROM-brænder, så du kan lave dine egne Custom Chips 20

PC-TALK/3. del


Sidste og afsluttende del omkring det utroligt spændende PC-tale-modul, som brugeren selv programmerer til at tale sit eget sprog 14

PC-SPEAK

En selvstændig tale-enhed, der kan tale de indspillede ord, i den rækkefølge du ønsker 52

Vi beklager at have måttet lade en del artikler udgå i dette nummer grundet pladsproblemer.

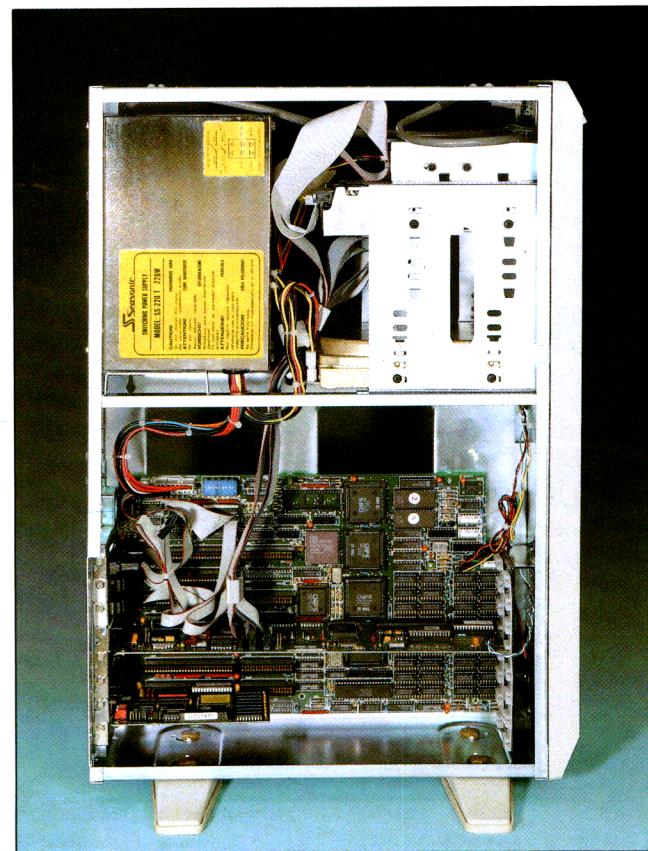Artiklerne vil blive bragt i løbet af de næste numre, i den rækkefølge, de har været planlagt.



PRODUKTER

IBM PS2/60 vs. PS/286TH

En spændende duel med alt hvad det indebærer af afsløringer 8



ARTIKLER

EGA-spil

Nu da det er sommer og godt vejr sidder du sikkert ikke meget foran PC'en, men bliver det regnvejr var det måske en idé, at prøve nogle af de nyeste PC-spil med supergod grafik 48

FASTER RUBRIKKER

- | | |
|-----------------------|----|
| Leder | 3 |
| Indhold | 5 |
| RAMbemærkninger | 6 |
| HELP/OPEN | 18 |
| Next CIRCUIT | 66 |

A4-SKÆRME TIL APPLE

Belgiske ETAP Information Technology har udvidet deres program af skærme med to nye modeller til Apple Macintosh: ETAP Neftis og ETAP Atris er nu begge kompatible med både Macintosh SE og Macintosh II.

Begge monitorer har papirhvid fosfor og en skærmfrekvens på 75

Hz, hvilket sikrer perfekt billedstabilitet. Opløsningen på skærmene er 72 dpi i både lodret og vandret plan, hvilket sikrer 100% software kompatibilitet med alle Mac programmer. Antallet af punkter på skærmene er hhv. 544 x 792 og 1.024 x 744. Et lille kontrolprogram tillader brugeren at skifte mellem standard Mac skærm og den store skærm.

ASIA/TREND

Fjernøstlige computerproducenter kan nu købe licens hos **IBM** til at producere PS/2. Indtil 8. april var licensen lig med 1% af salgsprisen. Nu er prisen steget til 5%. Nogle få heldige har allerede tegnet kontrakt med IBM til 1%. Det er resten blevet så sure over, at man overvejer piratproduktion.

Det forventes, at **Multitech** og **Copam** er blandt de første. De hører nemlig til de mere kapitalstørre computerproducenter på Taiwan. **Mitac** og **Datatech** kom for sent.

Endnu er IBM's Microchannel modeller IKKE frigivet – kun model-30. Da den er tæt på XT-modellerne, er alle hidtidige IBM-aftaler uvæsentlige. Først når en PS/2-50-60-80 aftale er indgået, vil der ske kloning af PS'erne.

For første gang i mange år er en produkttype for nedadgående. Det gælder **monokrome monitorer**. Verdensmarkedet er ved at svinde ind, og containerpriserne kan ikke sænkes under ca. 500 kroner pr. enhed. Skiftet sker her i 1988, og i 1990 må vi forvente, at man simpelthen ikke længere kan få monokrome monitorer.

De fleste producenter laver nu Multisync lignende 0,31 pixel farvemonitorer. Containerpriserne for 1.000 x 1.000 pixel 20" monitorer nærmer sig 2-3.000 kroner. Fremtiden bliver altså farverig.

Noget tyder på, at **SUN** microsystem er ved at lægge stilen om. Man har annonceret en åben teknologi omkring den nye RISC-processor SPARC, og man prøver ihærdigt, at overtale producenter på Taiwan og i Korea til at starte produktion af superbillige mini'er med SPARC-processoren og UNIX.V og Berkeley 4.2. SUN går efter volumen nu.

Målet er at få lanceret EEN hardware standard og EEN type UNIX. Dermed vil alle software leverandører kun skulle lave programmer til et UNIX multitask operativsystem, i stedet for som nu i et utal af varianter. SUN vil åbne UNIX og teknologien for

fjernøsten og håber derved, at opnå samme succes for UNIX/SPARC, som 8088/80286 med DOS var.

Man går direkte efter at blive kopieret, og hjælper selv med. Herefter håber SUN at undgå MicroSoft/IBM-syndromet, idet der så kun bliver en legal software leverandør.

Hardware SPARC-processoren er klar nu og produceres af flere. CMOS SPARC er allerede billigere end 80386 og 68020 og 1,5-2,5 gange hurtigere. Konceptet er forberedt for fremtidige teknologihændringer, og SUN forventer stadig hurtigere procesorer med ECL, GaAs (Gallium Arsenid) og måske superledere. På sigt håber SUN at gøre med mini'er, hvad IBM ubevist gjorde med PC'er. Tivlen omkring OS/2 KAN komme SUN til gode som løbets BLACK-HORSE.

Taiwan investerer store beløb i at blive uafhængig af Japan som Chip-leverandør. Sidste måned startede to nye chip industrivirksheder. Hidtil har man kun kendt til UMC. Nu er også **HUALON Microelectronics Co.** og **Chips Intelligent Corp.** med i spillet. Og typisk for Taiwan virksomheder, går man efter de IC-kredse, som trækker volumen med sig. Derfor vil vi snart se begge virksomheders produkter i Danmark. Man vil dog ikke lege med i spillet om D-RAM og EPROM. Det er forfarligt.

Hos **UMC**, Taiwan's United Microelectronics Corp. producerer man nu **PS/2-30** chipssæt. Et komplet sæt består af 7 chip's: UM85C301-304, UM80C171 og de meget genkendelige UM8250 og UM8237. Prisen for producenten bliver 70 dollar per 1.000 stk.

Laserprinterne får nu konkurrence fra endnu en LCD-printer. Virksomheden **Forefront International** på Taiwan har annonceret en LCD-printer med HP-LaserJet Plus styring. LCD'erne benyttes som lukker for lyset under den normale xerografiske proces.



AUTOMATISK BACK-UP TIL PC'EN

BookmarkPC – et helt nyudviklet program til automatisk back-up – indtroduceres nu af Stabilex Data i Greve.

BookmarkPC gemmer automatisk et billede af RAM-hukommelsen på harddisken, og sikrer dermed brugeren mod tab af data ved strømsvigt, programfejl, systemfejl m.m. Brugeren kan selv bestemme om back-up skal tages på bestemte tidspunkter eller efter et givent antal tastetryk.

Programmet ikke alene sikrer brugeren mod tab af data, men gør også selve opstarten af PC'en let og hurtig. Ved hjælp af det gemte RAM-billede tager opstarten typisk kun nogle få minutter mod normalt minutter.

Programmet kan leveres i udgaver til både DOS og Apple computere. I standardudgaven kan DOS-versionen anvendes i maskiner med op til 640 kB hukommelse, mens den udvidede version maskiner med større hukommelse. Den udvidede version giver yderligere brugeren mulighed for, at sætte "bogmærker" i to forskellige programmer, så der let kan skiftes mellem disse med et enkelt tastetryk.

Priserne er også rimelige. 850 kroner for standard DOS- og Apple-udgaverne, mens den udvidede PC-version koster kr. 1.550,-

Stabilex Data, tlf. 02 69 05 00.



PC TIL BATTERIER

Bærbare PC'er med batterier er en gammel nyhed – og bærbare PC'er med harddisk er også en ældre historie. Men kombinationen af batterier OG harddisk i en bærbart PC er ganske ny. Det er (selvfølgelig) japanske Toshiba, der med deres kleine T1200 har kreditet denne genistreg.

I traditionelle bærbare PC'er med harddisk, er man afhængig af en stikkontakt. Og kører man på batterier, er det nødvendigt med stakke af disketter med data og programmer, for at have nogen egentlig glæde af PC'en.

Med den nye Toshiba T1200 får man for første gang hele molevitten samlet. Computeren fungerer ligegodt med eller uden stikkontakt – og den glemmer aldrig data og programmer hjemme på

skrivebordet.

Arbejdshukommelsen i den nye Toshiba er på 1 Mbyte, mens harddisken er på 20 Mbyte og den indbyggede 3,5" diskettestation er på 720 Kbyte. Skærmen er LCD-display af supertwist typen og hele systemet vejer kun 5 1/2 kilo. Prisen er på godt 30.000 kroner.

Yderligere kan systemet udbygges med en lille batteri-drevet printer – Esselte Diconix 150 – som ikke fylder mere end et karton cigaretter og derfor kan ligge i bæretasken.

Esselte System A/S, tlf. 01 19 66 33.

TEKTRONIX FØRST MED MC88000 RISC

Tektronix vil udbygge sit program af farvegrafiske arbejdsstationer med modeller, der baseres på Motorola's kommende 88000 procesor med reduceret instruktionssæt - RISC.

MC88000 produktlinien vil fuldende MC68000-serien, som i dag anvendes i Tektronix' 4300 serie af farvegrafiske arbejdsstationer, der blev introduceret herhjemme i Februar i år. Hermed er Tektronix' brugere af 2D og 3D terminaler og arbejdsstationer sikret fleksible udbygningsmuligheder baseret på UNIX, X/Windows og NFS-industristandarder.

Tektronix mener, at Motorola vil få samme position på markedet for RISC-processorer, som firmaet har opnået med 68000-familien (Ifølge Dataquest er Motorola den største leverandør af 32-bit mikroprocessorer).


MC88000 består af 3 chips: En primærprocessor og 2 cache-MMU'er. Koblingen af en RISC-processor og cachelager giver CPU'en en ydelse på 17 MIPS el-

ler 34.000 Dhystones.

Arkitekturen, som giver mulighed for at sammenkoble flere processorer, falder i tråd med Tektronix' ønske om fleksibilitet, enkle udbygningsmuligheder og høj ydeevne: I multiprocessor-versjoner kan der opnås indtil 50 MIPS.

Så vidt vides, er MC88000 den eneste RISC-processor med enkeltchip-implementering af såvel heltals- som flydende talsprocesorer.

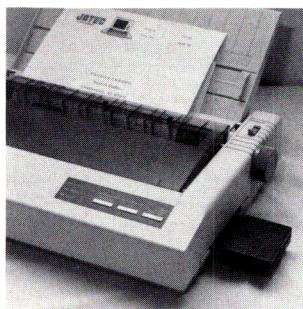Endelig anser Tektronix det for væsentligt, at MC88000 er et åbent produkt i modsætning til de




BATTERI BUFFER

En ny printer-buffer har fundet vej til det danske marked. I stedet for en printer tilsluttet bufferen til en computer. Derefter kan der udskrives til bufferen - op til 32 Kbyte data. Bufferen kan nu fjernes, tages med og isættes en printer, der straks kan printe de lagrede data ud.

Der kan læses og skrives i bufferen så ofte man vil. Det indbyggede batteri sikrer nemlig dataene i op til 3 år.

Den lille printerbuffer åbner mange interessante muligheder. F.eks. er bufferen velegen til bærbare datamater. Her udskriver computeren blot til bufferen som medbringes og dataene kan udskrives senere. Eller man kan lave sin tekst derhjemme og senere udskrive resultatet på skønskrifts- eller laserprinter på arbejdspladsen. Enkelt.

Jatec, tlf. 06 47 91 39.

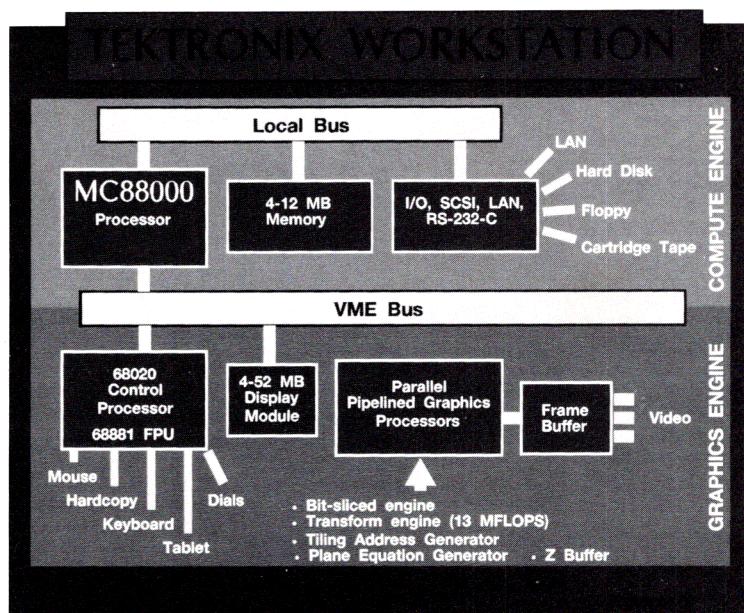

DataNord

SE HER Programmer til IBM PC og kompatible

Tekstbehandling.

Tekst/One.

Ny dansk tekstbehandling, brugervenlig, ideel for begyndere, dansk vejl., menustyret (danske menuer)

248 kr.

Gigantrabt. Borland

Spar 100-500 kr. på de kendte Borland-produkter

Turbo Pascal 4.0

788 kr.

Turbo C

788 kr.

Jumbo Pack 4.0

3950 kr.

Turbo Basic 1.1

788 kr.

Hurtig levering - Altid nyeste versioner.

Public Domain programmer

Betal kun for disketterne

12 disk m. tekstbeh. regneark, database,

spil, skak, 3D-CAD, tegneprog., m.v. incl. omf. vejl.

Gigantpakke. 30 disk. Som ovenstående + finans,

programmeringssprog, "PC-tools", Dos-utiliteter, project management, kommunikationssprog, flysimulator matematik, statistik, grafik, biorytmer, desktop publishing m.v. incl. omf. vejl.

200 kr.

400 kr.

Priser excl. moms. Forsendelse 39 kr.

Ved bestilling, benyt denne annonce, skriv bestillingen

på et stykke papir (eller ring 02 87 46 54, kl. 8-22).

Navn:

Adresse:

Tlf.:

(sendes til) **DataNord ★ Box 267** 2800 Lyngby

Af Ejner P. Jørgensen

TÅRN

*IBM-Tower PS2/60 imod kloner...
førstehånds performance*

I det følgende vil vi sammenligne en IBM system PS/2-60 model med et antal typiske AT-lignende computere fra Taiwan. Der er tale om produkter, som kan konkurrere med hinanden i kvalitet.

Da Circuit ikke har kunnet få stillet en PS/2-60 til rådighed, har vi simpelthen indløbt 60'eren som reference.

For de som ikke ved det, er IBM system PS/2-60 en 80286-maskine med en clock-frekvens på 10 MHz og den nye Microchannel bus. Dvs. den type, som kræver en helt ny type interfacekort.

PS/2-60 er samtidig IBM's mindste Tower og harddisken er en Seagate ST4096 på 40 MB-Byte og 40 mS voicecoil pickup. Derfor er den en repræsentativ konge i slaget om AT-computere - direkte afspundet af den meget kortlivede IBM AT-3, som også var på 10 MHz. Alle maskinerne kører i øvrigt OS/2 operativsystemet.

IBM PS/2 har microchannel bus og kører OS/2

IBM's nye bus-struktur benævnes Microchannel. Den forbindes fejlagtigt med operativsystemet OS/2 - intet er mere forkert. Lad os derfor starte med at rydde op i et par væsentlige fejlafsløsninger i IBM's PS-serie:

PS/2-30 fra IBM er en lækker lille PC med en 8086 processor. Dvs. den 10 år gamle 16-bit/bus udgave af Intels første processorer. Det nærmeste man kan sammenligne 30'eren med, er en PC som Amstrad's 1512 - men nok tættere på PC'en end Amstrad. 30'eren har normale XT/AT-bus stik og kører alle de "normale" typer udvidelseskort.

Maskinen er altså hverken moderne, sensationel eller har Microchannel. Den falder så at sige lidt ved siden af - men tæller pænt i IBM's statistik over PS/2-succes'en med 700.000 eksemplarer. Der er i alt solgt godt 1 million PS-computere. Prislejet med harddisk ligger mellem 12-18.000 kroner.

PS/2-50 fra IBM er den mindste Microchannel computer. Dvs. den kan IKKE køre med almindelige billige PC-kort, men SKAL have Microchannel udvidelseskort - dvs. RAM-kort, NET, målemoduler, modems etc.

50'eren er en 80286-computer på 10 MHz. Det er en lav desktop model, som kører med 3

1/2" drev og harddisk. En efter sigende ganske rædselsvækkende langsom tingest - på linie med ST225 eller langsommere. PS/2-50 koster fra 16-25.000 kroner.

PS/2-60 fra IBM er den første af seriens Tower-modeller. Den har en hurtig harddisk og en endnu hurtigere controller. Ligesom 50'eren kører 60'eren med Intel 80286 på 10 MHz.


60'eren og de følgende modeller kører alle med samme Microchannel som 50'eren. Dvs. de skal have nye specialkort eller Microchannel-kort til evt. udvidelser. Festen med en 60'er starter ved 27.000 kroner, hvis man er studerende - ellers må man op med over 35.000 kroner uden moms.

PS/2-80 fra IBM er en Tower 80386 computer med en clockfrekvens på 16MHz. Det er en flot computer og den hidtil kraftigste PC fra IBM. Hvis man vil have en minimum udgave, skal man af med mere end 50.000 kroner.

Microchannel er et system, hvorpå computerens hjerne nu også kan kommunikere driftsforhold til de enkelte moduler. Computerne er i sig selv opbygget med en BUS. Dvs. en række stik med en bunke forbindelser. Stikkene passer til funktionskort for computerens supportfunktioner. Dvs. grafiske displaykort, modem, netværk og meget mere.


Funktionen af Microchannel er patentbeskyttet af IBM, hvorfor endnu ingen andre i praksis har kunnet »klone« eller stjæle IBM's udmærkede udvikling. Man har formodentlig villet undgå hæmningssløs kopiering.

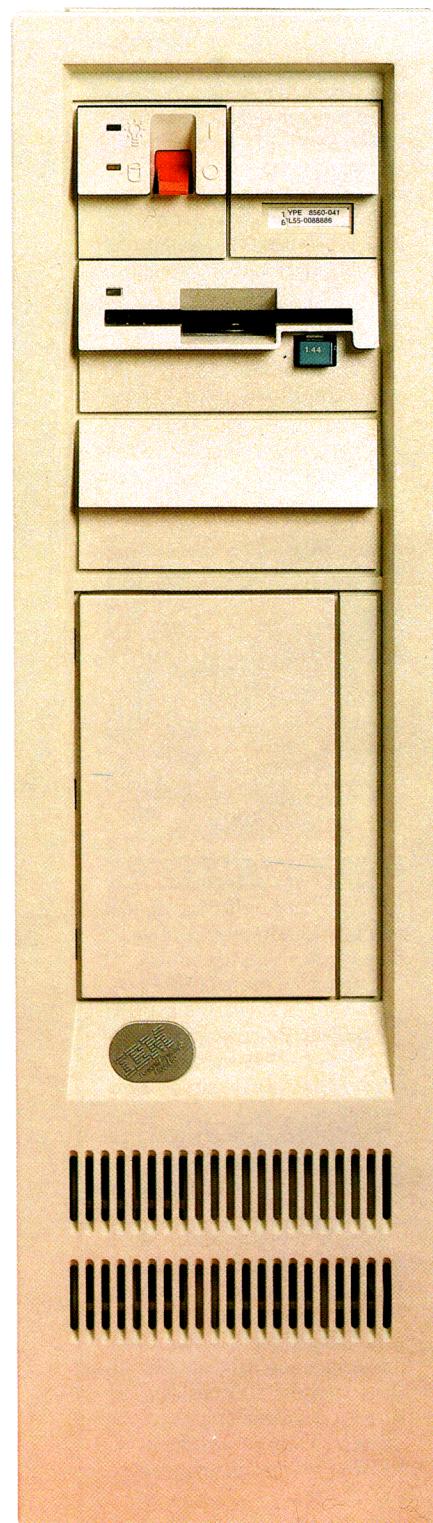Microchannel er beskrevet andet steds, og vi skal ikke tærske langhalm på den elektriske baggrund her - blot skal vi konstatere, at Microchannel hør nøjagtig det samme som XT/AT bus-stikkene. Blot med den udvidelse, at maskinen nu under opstart og kørsel kan spørge sig frem til hvilke udvidelseskort den af brugeren er blevet pålagt at anvende.



IBM PS2/60 er en 10 MHz Tower maskine med 3 1/2" disketterdrev. Derfor er kabinetet smalt og har en stor »fod« foran. Systemet er forholdsvis let, idet kabinetet er metaliseret plast af høj klasse. Strømforsyningens store vægt i toppen af kabinetet er eneste minus.

TEST

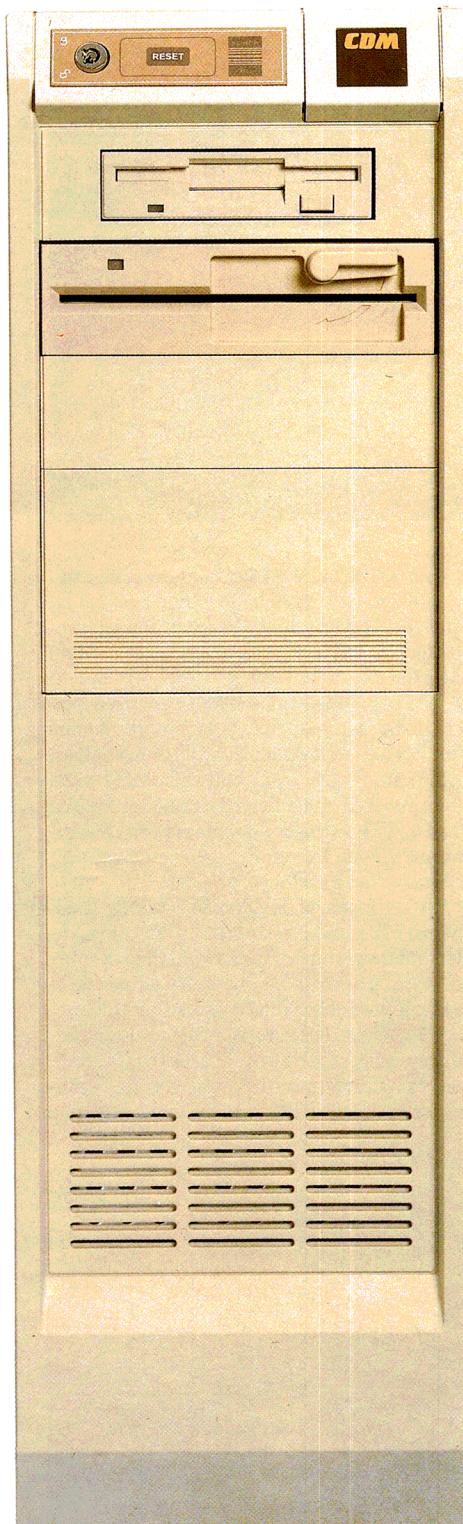

Hvert Microchannel-kort indeholder en lille opsætnings funktion. Når computeren starter, skal den gennemløbe en bestemt adressering for hvert kort, for at indhente alle oplysninger om kortets funktion - og fabrikant!

OS/2 er et nyt operativsystem, som burde have været på gaden allerede i 1986 da AT'erne blev lanceret. OS/2 operativsystemet er ikke

Kloner kører også OS/2

ke en udvidelse af DOS'en, men noget helt nyttigt i klasse med UNIX.

Ved at anvende 80286 processoren i såkaldt protected mode, kan man køre flere "task" på samme tid uden konflikter. Og man kan adressere i et område på mange megabyte. En ting man vanskeligt kunne tænke sig i 1980, hvor en PC havde 64 kByte RAM.

Alle de AT'maskiner VI kender til, vil kunne køre OS/2. Det store spørgsmål er, om ret man-

ge af dem så nogensinde kommer til det! OS/2 systemet kan nemlig ikke i ret mange tilfælde køre de programmer, brugeren allerede har på hylden.

Introduktion af OS/2 vil kræve mange, lange og dyre ændringer i software og hardware installationen hos brugeren - og der er endnu ikke nogen tilgængelige danske brugerprogrammer for OS/2. Det er naivt at tro, at OS/2 er løsningen på et smart operativsystem her og nu. Det vil vores øjeblikkelige mangel på RAM også sætte en bremse på. OS/2 vil kræve load af omkring 1 MByte operativsystem før der bliver plads til programmer.

Alternativt skal en del af operativsystemet ligge på harddisk. Det sætter igen krav til harddiske, som næppe kan honoreres tilfredsstillende endnu.

OS/2 kommer givet indenfor de næste 2-4 år, men ikke som en syndflod. Overgang vil ske gradvist og først eksplodere i nye maskintyper i midten af 1990'erne. Man kan udtrykke det i hardware data:


"OS/2 bliver først en populær standard når der er 100 MByte harddisk og 4 MByte RAM i en PC. Når det er standard, vil procesoren være en 80386 eller 80486 på 30-40 MHz."

Kloner har AT-bus men kører også OS/2

Kloner kører også OS/2. Alle de 80286-maskiner VI har set, kan med rette kaldes OS/2 forberede. Et i USA meget forslidt udtryk. Om nogen af dem så overhovedet kommer til at snuse til OS/2, er så et andet spørgsmål - og en ting, der er brugeren langt mere uinteressant end opreklermet.

De fleste AT-kloner er udgået fra IBM AT-skolen. Klonerne laves ikke bare i Taiwan, men da også i Guds Eget Land: USA. Compaq er førende og har både Hewlett-Packard (HP) og andre notabiliteter i ryggen. Compaq er altså OGSÅ kloner udgået fra IBM's AT-skole. Og det er der intet galt ved.

Circuit PC-test 4/88

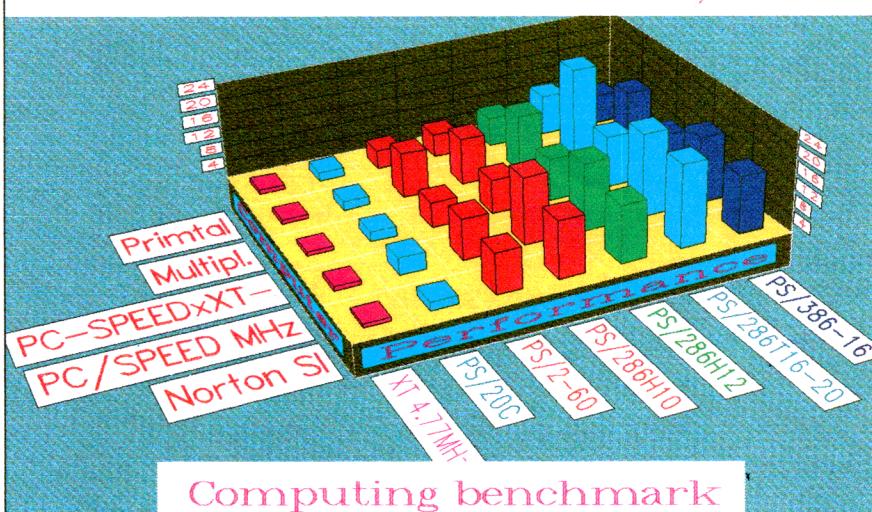

CDM PS/286H-16 er en 16 MHz NEAT maskine med 5 1/4" diskdrev. Kabinettet er i metal og ret tungt. Det har 4 udflapbare fodder, som er mindre end IBM'en, men på grund af vægten står maskinen mindst ligeså godt.

Skema 1. Processorspeed.

De første Tower-modeller fra Taiwan var i et efter europæiske forhold grusomt design.

IBM tog med Microchannel et step til siden, mens DE ANDRE tog et step fremad. I alle tilfælde med gevinst i hastighed. Compaq fører med 25 MHz 80386'ere i "bærbare" typer, som man kun vanskeligt kan betegne transportable. Olivetti og andre af de større systemleverandører kan også tilfredsstille brugere med AT og DOS-behov.

Det klarer Taiwan også, men generelt er Taiwan trods stigende velstand stadig en lavpris producent. Da Taiwans professionelle elektronikindustri laver udstyr til både IBM, HP, Compaq, Tandy og andre store, er det næppe rimeligt at benævne produkter herfra nedsættende som bambus-maskiner. Det er ligeså fjerlet at bedømme kvalitet på oprindelsesland, som at kalde nordmænd for "fjeld-aber" og grønlændere for "sne-negere".

"Kloner" er altså hverken synonym for Bambus, Spaghetti eller rumførende væsener. Det er i vor terminologi et udtryk for computerudstyr, der har så mange ligheder til fælles, at man kan bytte om på dele fra en maskine til

Kloner er hverken synonym for bambus eller spaghetti

en anden - og stadig bevare den oprindelige funktion.

Alle kloner efter IBM's AT-skole kører med 80286 processor (eller 80386). Da bus-funktionen er den samme - hvad stort set også gælder Microchannel - er det muligt at udveksle programmer og altså også operativsystem.

Microchannel er en UDVIDET bus med et andet stik. Det har flere ben - men på nær autosetup funktionerne, taler de to bus'er omrent samme sprog. Små forskelle korrigeres i opstart, specialprogrammer og så selvfolgelig BIOS: Computerens eget op-starts program.


I det følgende vil vi tage os den frihed, at sammenligne IBM's produkt PS/2-60, som gik i Microchannel retningen, med en række kloner - primært fra Taiwan. Det skal IKKE ses som en reklame for det ene eller andet - men nærmere som et forsøg på at se en tendens, idet en italiensk AT-klone og en Taiwan ditto nok ligner hinanden overordentligt meget.

For ikke at gøre den følgende test alt for ensidig, har vi medtaget 2 almindelige desktop AT-computere, en gammel XT på 4,77 MHz/10 MHz og 2 Tower modeller. De to Tower modeller er bestykket med henholdsvis 12 MHz/0-waitstate og 16/20 MHz-0,7 waitstate motherboard.

Det sidste board er med amerikanske Chips & Technology NEAT-sæt. Dvs. et nyt superhurtigt 80286 komplex af special-IC'er til dagens forbedrede 16 og 20 MHz 80286'ere fra Harris og AMD. De kan sammenlignes med 80386 i performance, men er omkring 5.000 kroner billigere at producere.

De nye AT-kloner

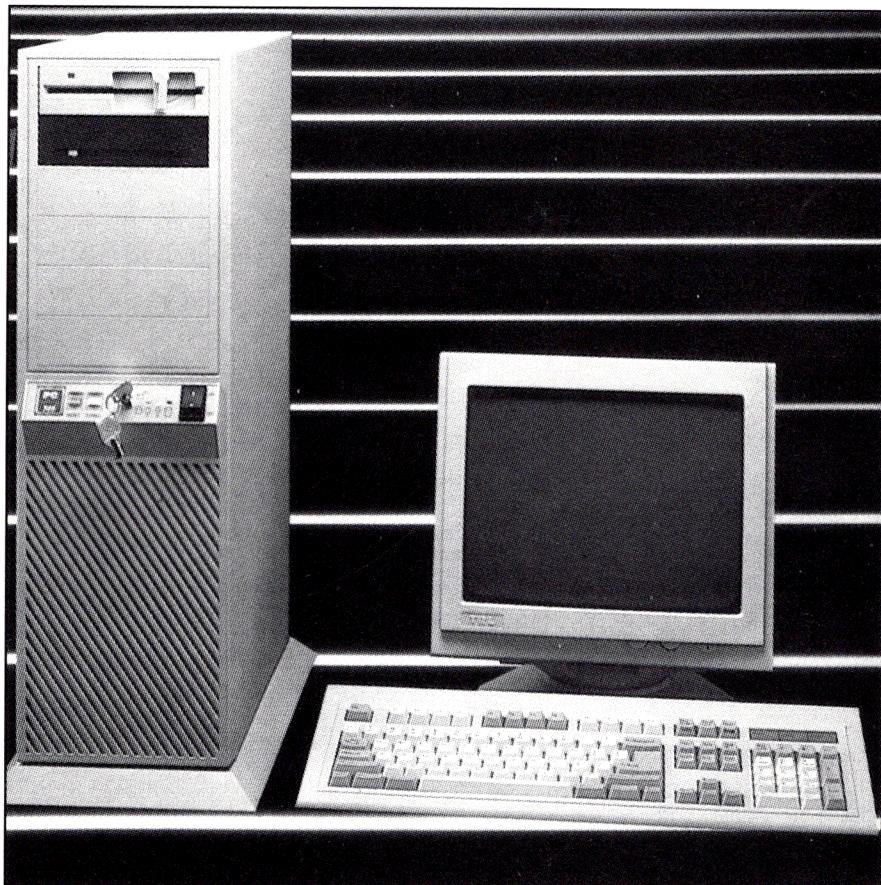Alt tyder på at 1988 bliver året, hvor salget af 80286 AT-maskiner i Danmark overstiger XT-



klonerne i antal. Den direkte gevinst er øget hastighed. Indirekte er udstyret i en AT dog forbedret på mange andre områder.

Hastigheden for CPU øges, proceshastighed øges ved at gå fra 1 til 0-waitstate og diskmediernes hastighed forbedres 2-3 gange. Derfor er der en Verden til forskel fra at køre XT på 4,77 MHz med en ST225 harddisk til at gå over på en AT.

Gennem hele 1988 har 10 MHz AT'erne været de mest stabile og mest solgte. Primo 1987 var maskinerne med 1 waitstate, men nu kører de alle uden waitstate. Målt i speed-forbedring giver en AT med 10 MHz/1-waitstate 9,2 til 9,8 MHz performance. Kører man uden waitstate modsvarer det 13,1 til 13,4 MHz - selvom krystallet altså stadig er stemplet med 20MHz.

Krystalfrekvensen bestemmer CPU-hastigheden. Hvor de første AT'ere kørte med 8 MHz var krystallet på 16 MHz. 20 MHz krystaller giver 10 MHz CPU-speed, idet man i en AT neddeler clockfrekvensen med 2.

Det sker ikke i en 80386. Her er krystalfrekvensen den samme som CPU-hastigheden. En 16 MHz 386'ær kører med et 16 MHz kry-

stal.



Det nye er, at man i dag har lært at lave stabile 80286 CPU'er til både 12 og 16 MHz. Ja, en del af 16 MHz 80386'erne kører uden problemer 20 MHz med en clockfrekvens på 40 MHz.

Når man overskridt 20MHz grænsen med en 80286, vil man i alle applikationer kunne konkurrere med 80386'erne på rå hastighed. Alternativt kan man køre 12 MHz med 0-waitstate og opnår derved en performance på 15-16 MHz - altså det samme som en IBM system PS/2-80! Det var der næppe mange, som havde ventet for blot et år siden.

Udviklingen af 80286/386 skyldes Intel. Samme Intel sidder hårdt på 80386 copyrighten, men har sluppet licenser ud til både Harris, AMD, Siemens og Fujitsu. Sidstnævnte licensproducent har Intel dog ikke noget hjerteligt forhold til længere. Men det er licensproducenterne, som på grundlag af Intel's arbejde, har trimmet designet ind i en CMOS-produktion og givet 286'eren en stadig stigende

Tabel 1. Maskinhastighed.

PC-model	Primal	Heftal Multipl.	PC-SPEEDX XT4, 77 MHz	PC-SPEEDX AT8 X-TAL	Norton SI
XT 4,77 MHz	1	1	1	1	1
XT 10 MHz	2,1	2,1	2,3	4,1	2,1
IBM PS/2-60	4,7	10,8	6,1	9,8	9,8
PS/286H-10	5,8	11,4	8,2	13,2	11,2
PS/286T-12	7	14	10	16,1	13,7
PS/286T-20	9,7	22,7	12,5	20,2	19,8
PS/386T-20	7	14,1	10	16,1	13,7

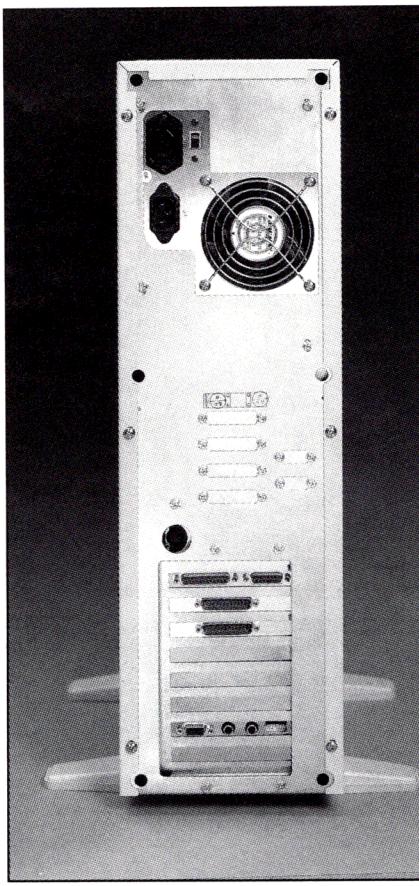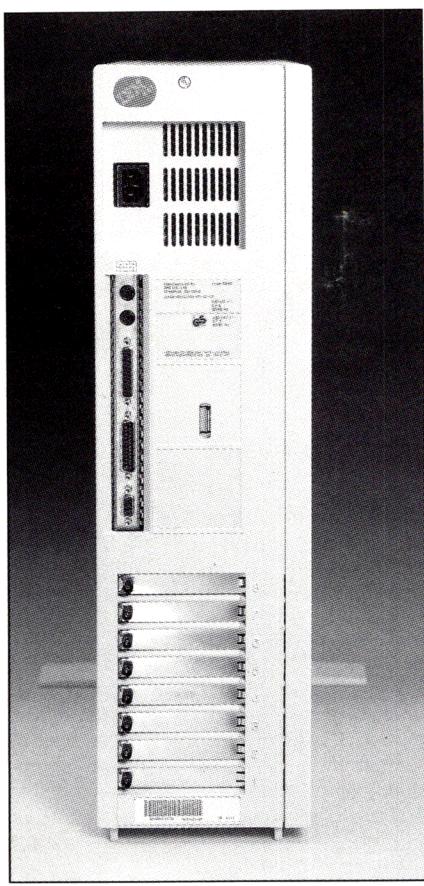

grænsefrekvens.

Harris producerer nu udelukkende 16 MHz 80286'er og selekterer dem også til 20 MHz. Målet med denne jagt gælder 80386, som Intel stadig forlanger omkring 5.000 kroner for. Da der endnu ikke er andre end Intel, som kan lave 80386, har Intel en slags monopol. Deraf den høje pris.

AMD har fortvivlet forsøgt at fastholde en licensaftale med Intel også på 80386, men på trods af retssager tyder intet på, at Intel denne gang slipper guldet. Intel hævder i øvrigt, at udviklingen af 80386 har været så kostbar, at den ALDRIG vil give "payback".

DERFOR jager 80286 licensproducenterne Intels 80386'er med stadig højere clockhastighed. 80386 kan leveres til 20 MHz, men selekterede udgaver kan presses til 25 MHz. Samme interesse i kloneproduktionen har Chips & Technology med flere.

Det er årsagen til at de tre fabrikanter, ZY-MOS, Suntac og Chips, nu har lavet forbedringer på det oprindelige AT3-koncept, så perfor-

mance klarer en sammenlignelig hastighed på mellem 15-20 MHz.

Endnu er vi i en »learning-phase«, hvor der er problemer med BIOS, med for høj busstighed og med manglende kompatibilitet i f.eks. FORMAT kommandoer. Men når denne fase er overstået, vil NEAT-løsningerne vælte ud over os i en grad, så 80386'erne får vanskeligheder ved volumensalg ind i 1989 og måske 1990.

De stabile 10MHz'er ved at vide

De traditionelle 8-10-12 MHz AT-kloner er så småt på vej ud. Når det ikke sker med et brag, er der 2 årsager.

For det første har 10 MHz'erne på det sidste vist sig meget driftssikre, og for det andet har den øjeblikkelige mangel på RAM skabt problemer. De meget udbredte 41256'er, er så godt som umulige at få fat på og 411000 på 1 MBit produceres endnu ikke i tilstrækkelig mængde.

De nye Megabit-RAM'er synes ellers meget lovende, idet man ved reduceret chipstørrelse får hastigheden forærende. 411000 klarer me-

mory cycles på 50 til 80 nS. 100 nS er de »ringeste«. Endnu er kun Korea's gigantiske industrikoncern »Samsung« oppe i kvantiteter, men det er sandsynligt, at Siemens og Intel snart følger efter.

Det kan synes pudsigt, at Taiwan ikke folger med, men årsagen er at Taiwan producenterne ikke TØR. Der er nemlig stor risiko for at priserne så hurtigt sænkes igen.

Suntac er en chipproducent i USA, som har designet et sæt gate array's ligesom Chips & Technology. Suntac's løsning er designet til 12 MHz med 0-wait. Det giver en stabil løsning med 15 MHz performance, hvis bios'en er af en type, som selv reducerer bus-hastigheden til 8 MHz.

Hvis den IKKE køres ned, kan man få problemer med at benytte fremmede kort. På nuværende tidspunkt kører Suntac-bus'en 12 MHz, og det kan skabe kompatibilitetsproblemer. Nye bios'er kan løse problemet, men der skal nogle måneders erfaring til før man har den endelige løsning. Men hvad med coprocessor til 15 MHz's performance?!

I 1980 havde en PC 64 kByte RAM!

Chips NEAT løsning er lavet i samarbejde med HARRIS og AWARD. Chips har designet et sæt 100% kompatible gate arrays for AT'er med ny timing. Man har åbnet for mulighed for at køre 16 MHz med 0,7-waitstate på 100 nS DRAM'er – alternativt 20 MHz med 1 waitstate. Som kuriosum klarer sættet også 12 MHz med 150 nS RAM med 1 waitstate.

Både Suntac og Chips understøtter LIM EMS memory 4.0. Derved kan hukommelse over 1 MByte køre som EMS. Begge chips-sæt udnytter endvidere en lille del af RAM'en som BIOS-shadow. Det er nødvendigt, hvis man vil anvende langsomme 150 eller 250 nS EPROM'er i BIOS.

Begge sæt udnytter endvidere den stadig stigende integration til at implementere flere parallelle og serielle interface kanaler. Derved kan forbruget af extension kort bringes ned.

I modsætning til IBM udnytter ingen kloner sammenbygning af displayprocessor – heldigvis. Hvis man binder sig for en displayløsning – hvor moderne den kan synes i øjeblikket – begrænser man sig for fremtidige udvidelser. Netop indenfor display og hukommelse sker i øjeblikket den hastigste udvikling. IBM's PS/2 indbyggede VGA-display er allerede outdated.

IBM skød efter vor mening for lavt med VGA-standard'en, idet man begrænsede sig til 640 x 480 pixel i kun 16 samtidige farver. Man kan godt nok køre 256 farver på VGA – men så skal oplosningen reduceres til 320 x 200 – og hvad er det så værd.

IBM's VGA klarer også en farvepallete på 225.000, som man udvælger 256 farver fra. Men det er STADIG på den lave oplosning. Allerede NU har GENOA lanceret 800 x 600 x 256 farver til kloner. Genoa er en anden amerikansk gate array specialist, som har kastet sin kærlighed på farve displaykort.

Tabel 2. Harddisk performance.



PC-model	DISK Seagate	BENCH27 Seq.T-to-T	BENCH27 RAND TT	NORTON PI	CORE kB/s Transfer
XT 4,77 MHz	ST225	33 mS	108 mS	1	113 kB/s
XT 10 MHz	ST225	31 mS	95 mS	1,7	119 kB/s
IBM PS/2-60	ST4051	10,55 mS	31,14 mS	7,6	442 kB/s
PS/286H-10	ST277	8 mS	27,5 mS	8,3	247 kB/s
PS/286T-20	ST252	13,9 mS	30,7 mS	10,1	164 kB/s
PS/286T-20	ST277	8 mS	32,8 mS	13,4	259 kB/s
PS/386T-16	ST251-4	10,4 mS	29,6 mS	10	165 kB/s

*Skema 2. Norton PI og CORE transfer.***Mekanisk kvalitet**

Mange af klone producenterne leverer idag Tower-modeller. Selvom der er 500 producenter af computere, er der kun mellem 10-20 producenter af kabinetter. Heraf er der igen kun 4-5 producenter af Tower kabinetter.

Med IBM's lancering af PS/2-60-80 modelerne, opstår et naturligt behov for kloner også af denne art. Kabinetproducenterne i Europa var hurtigt ude med Tower-modeller. NCR var os bekendt ude FØR IBM. I Taiwan var man til gengæld sent ude, og de første eksemplarer var mindre end ringe.

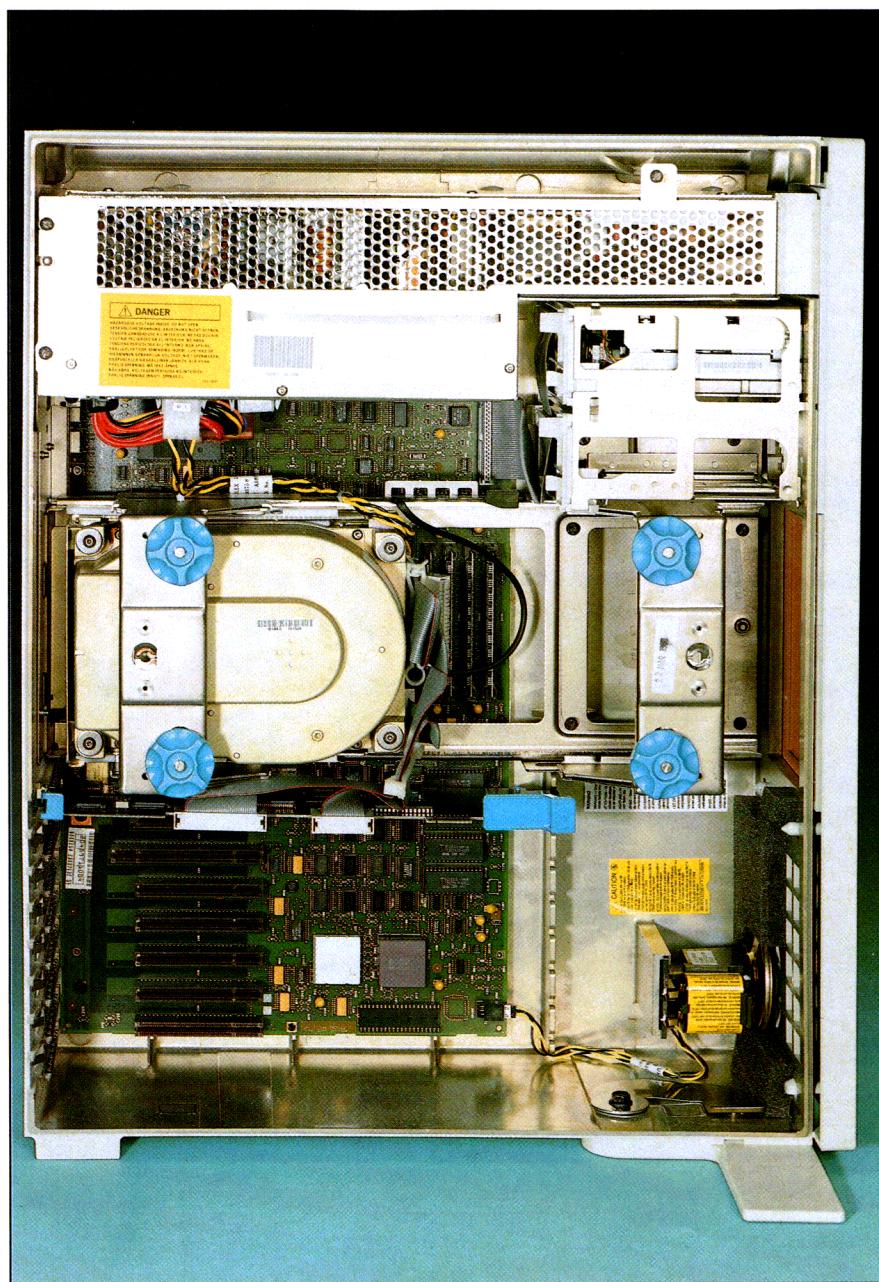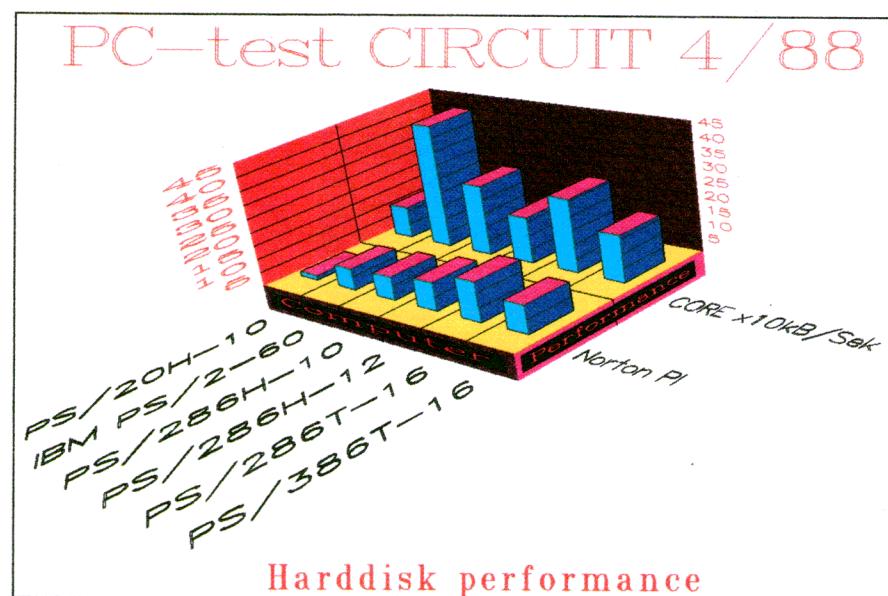Det indre i en PS2/60 fra IBM er velordnet og kendetegnet af store blå vingeskrue til fastspænding af bl.a. harddiske. Kassen er let og af metaliseret plast. Det er mere et udtryk for magt over store værktøjsinvesteringer end ringeagt for kvalitet. Big Blue's kvalitet er i top.



På Taiwan gælder det specielle forhold, at der er mange SÅ producenter, og at de fleste ikke selv er repræsenteret i salgslandene. Derfor er produkterne meget varierende og kvalitet må betales. I salgslandene er man af hensyn til konkurrencepresset tilbøjelig til at presse producenterne. Derfor har kvaliteten det med at falde og falde - for en PC er jo en PC! Eller er det?

En af de første i Taiwan med Tower-modeller var CHENBRO. En stor metalvare-fabrik uden egen designafdeling. Her er man stort set ligeglæd med design, men koncentrerer sig om ANTAL. Chenbro Micom lavede de første Taiwan Tower's. Alle i et for europæiske forhold grusomt design.

Produktet er lanceret i Danmark af Jarlo, men hvem der producerer ved vi ikke - og det er måske også nok ret ligegyldigt. Andre producenter kom hurtigt til, og SC-Data var kvikke nok til at få den hidtil påeneste løsning - desværre bare med lodret anbragte floppy- og harddiske.

CD's Tower er et samarbejde mellem Danmark og Taiwan, MDS i USA og Wisdom Computer i Tyskland


Da Circuit Design i oktober '87 var i Taiwan, blev det besluttet, at lave et økonomisk samarbejde om et Tower design. Det skete med Circuit's største PC-leverandør - PULSAR. CD's Tower er altså et samarbejde mellem Danmark og Taiwan, MDS i Salt-Lake/USA og Wisdom Computer i Tyskland. Det er den første og hidtil eneste Tower med vandret placerede diskdrivere og harddiske til 5 1/4" drev. Af hensyn til det proportionelle er kassen større end forbilledet IBM PS/2-60, men skal opfattes som et lignende produkt.

Holdbarhed

Man kan vanskeligt snakke holdbarhed for en computer idag. Holdbarhed for hvad? Hvis


PC FUNKTIONSKORT!

PCENET

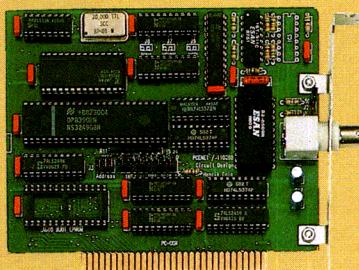


10 MB/S Ethernet kort for alle
XT/AT/386 maskiner til < 20 MHz
★ Gratis CirNet LAN software for
DOS3.x i høj klasse
★ CSMA fejlkorrigeret (enestel)
★ 64 terminaler på én bus
★ Cheapernet tilslutning via 50
ohm Coaxial kabel

PCTALK

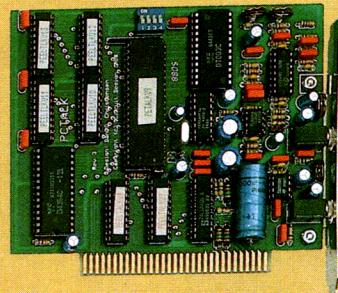


Verdens første talemodul med ordbehandling. Et eller flere
ord kan indtages, gengives, skæres til og genbruges i alle
andre sammenhænge.
★ 8 kBit/sec. 8-bit lineær sampling
★ Kvalitets gengivelse ved 8 kHz/8 bit
★ Flot FARIVE EGA tale/ord editor
★ Resident TALE gengive program

PCANETO

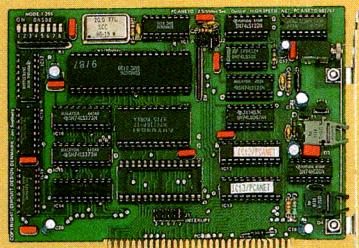


2.5 MBit/S ArcNet fiber-optisk
Token Ring Network LAN for
industrielle miljøer.
★ Gratis CirNet LAN software
for DOS3.x i høj klasse
★ 2-200 user (indb. repeater)
★ 30 meter kabel-
afstand/max. 700 m
★ 100% ArcNet software
kompatibel
★ Kører også Novell/Netbios
etc.

PC-OSC

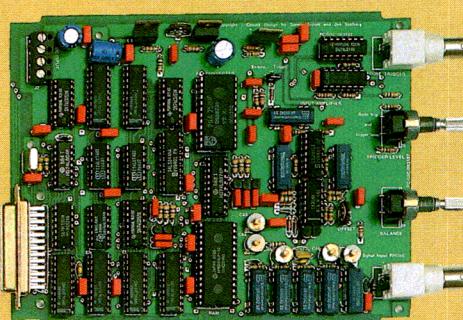


15 MBit/sec. fuldautomatisk sampling oscil-
loscope for teknisk brug.
★ 0,1 mV/digit følsomhed
★ 7-bit sampling 0-15 MBit/sec
★ EGA farve software incl.

PCANET

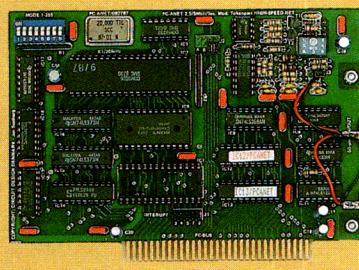


2.5 MBit/s bus topografi i
PC200 bus kompatible
ArcNet kort for XT/AT
standardbrug i PC-LAN
systemer.
★ Gratis CirNet LAN-
software for DOS3.x i
høj klasse
★ 2-256 brugere
★ 8 brugere min./typisk
12-16 brugere per bus
★ 700 meter total kabel-
længde
★ Ægte ArcNet +
PC200 kompatibel
★ Kører også Novell/PC-
NETBIOS

PC-I/O

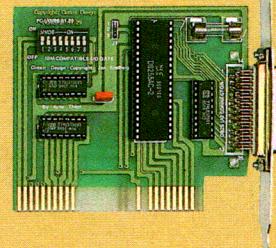


PC-CARD

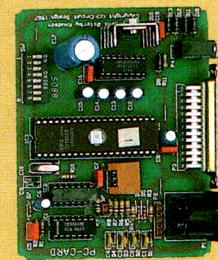

24-bit super enkel I/O-port for
XT/AT-computer. Nem at
benytte også for begyndere.
Benyttes sammen med andre
moduler – f.eks. PC-OSC.
★ 8 bit output 5V/10 mA
★ 8-bit logic input
★ 4+4 bit I/O 5V/2 mA
★ 8-bit addressering H300+


Denne enhed kan læse
magnetkode fra Dankort og
kreditkort som f.eks. American
Express, VISA og Master-
Card. Enheden benytter en
læsespalte og indskydes i
KEYBOARD-ledningen til
PC'en.

PCHUB4

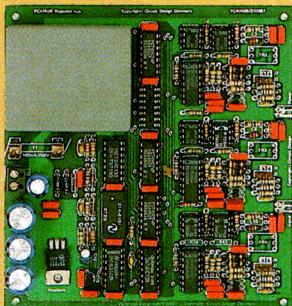


4-port PC-CARD version eller 3-port I/O
version for ArcNet systemer med mere
end 8 brugere. Spredt bus'en til 2 eller
3 gange flere brugere.
★ ArcNet PC100/200 kompatible
★ 2 udgaver til forskellige formål

PCEPROM/8751

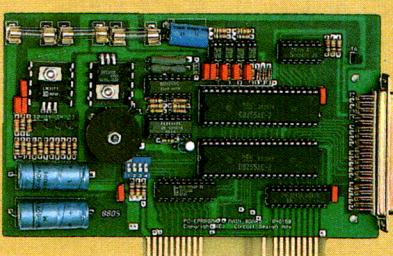


Den billigste, nemmeste og
mest effektive vej til progra-
mering af nutidens mest
brugte EPROM'er i 27xxxx
serien. Enheden kan også
programmere 8751 proses-
sorer med et speciel ngle-
print. Mulighed for andre an-
vendelser med op til 32-bit
I/O-signaler.
★ Software for EPROM-
programmering
★ Software for 8751
programmering
★ 32-bit I/O-port
★ 16-bit adresse område

PCFRAME

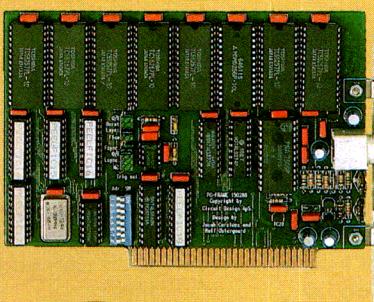

TV video framestore,
som fanger et monokrom
CCITT video billede
fra et kamera på 3 S.
Bruges til lagring af vi-
suel information i vare-
og persondatabaser.
★ CCITT/PAL 512x278
bit billed pixels
★ For EGA-display
640x350 pixel
★ 128 gråtoner/16 dis-
playfarver
★ 256 kByte/100 nS
statisk memory
★ Farve 16 (64)
VIDEO-editor
★ 10 MBit/sec. sam-
pling hastighed

PCROMDISK

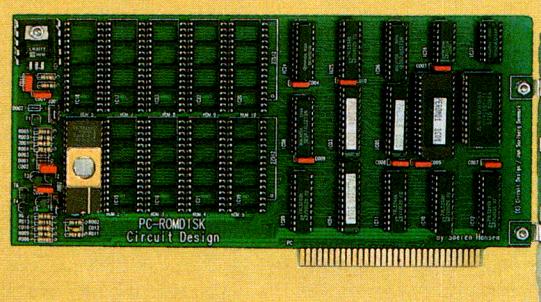

Romdisk med 128 kByte
27010 EPROM. Kan boote
PC/XT/AT computere i sys-
tem med/uden FD/HD-
controller. Indbygget bios og
programmeringsgenerator.
Kan indeholde op til 10
EPROM til f.eks. 1,2 MByte
(een medtæller). Filer kopie-
res af brugeren selv. Slet-
ning sker med EPROM-
UV-lampe.
★ 128 KByte standard
EPROM incl.
★ Plads for 9 Intel 27010
EPROM
★ Kan benytte 27512/12
MBit



CIRCUIT DESIGN

Circuit Design – Karlstrupgaard – DK-2690 Karlslunde – Tlf. 03 14 60 00 – Fax: 03 14 62 00
Forhandlere og importører er velkomne til køb i vores Taiwan afdeling.

Specialmoduler til PC-udstyr



Af Jan Soelberg
Design: Dan D. Christensen

Del 3/afsluttet

Late night Talk ...

... sidste opsamling med opfordringer

Efter kortvarig succes med salget af Circuit's talende PC-kort, gik det hele i stå. Årsagen var mangel på den vigtigste komponent i konstruktionen: 8742 processoren.

I det oprindelige design skulle Circuit's Medlems-Service have programmeret denne vigtige komponent selv.

Det var der ingen ben i, men desværre ske-
te der det, at 8742 priserne med nærmest raket-
agtig fart steg mellem 5-8 gange af hvad vi op-
rindeligt havde kalkuleret med. Det var med til at ødelægge salg og humør.

På grundlag af den fadæse besluttede vi os for - via Nordisk Elektronik - at lade Fujitsu leve en custom ROM-version af 8742. Det blev til kredsen MBL8042-294/Z00. Det er altså en fabriksprogrammeret udgave af 8742. Da vi

benytter processoren ganske heftigt, er der tale om en 12 MHz N-MOS processor. Den bliver lunken under drift og bruger ca. 1W.

Da vi først meget sendt opdagede manglen og prisstigningerne på 8742, måtte vi gennemføre designet af masken meget hurtigt. Da vi på grundlag af de store leveringsproblemer var vil-
lige til at tage en risiko på op til 100.000 kroner for at få fat i kredsene, besluttede vi at bestille enheden super expres - UDEN nogen form for test.

Det var ud fra det synspunkt, at Fujitsu nok i dag er verdens mest erfarene producent af kun-
despecifik halvlederteknologi. Ved at presse på hos Nordisk Elektronik og Fujitsu, lykkedes det faktisk på bare 7 uger at få designet i hus.

Derfor var spændingen stor, da vi i begyndelsen af maj måned modtog de første 1.000 chips.

Skulle de alle ”på bålet”, eller fungerede de?

Hedligvis udløstes spændingen i at alle eks-
emplarer kørte perfekt. Vi byttede alle 8742'ere
om med vores sorte N-MOS'ere -
og svaret TALTE for sig selv. Undskyld, det
VAR en dårlig joke!

Så går vi igang

Nu er custom-kredse ikke noget man laver i helt små tal, så vi regner fra nu af med at sælge mange PC-TALK fra Medlems-Service.

Custom-kredse er nu engang ikke noget man laver i små styktal

Prisen er som følger pr. 1 stk. detail: Samlet kr. 1.695,- excl. moms og i kit kr. 1.295,- excl. moms. Dette indebærer PC/XT/AT-kred-
skort, programmel, en praktisk lille højttaler i kabinet og en ganske flot (rød/sort) dynamisk håndmikrofon på 600 ohm, samt bordholder.

Vi har haft mange forestillinger om hvad PC-TALK kunne benyttes til, og vi besøges flittigt af medlemmer, som gerne vil prøve kvaliteten. Ligeså hører vi forundrede medlemmer udtrykke glæde over den flotte kvalitet.

Mange tror, at 8 kHz sampling og 8 bit lyder dårligt. Selvom vi benytter filtre til 3 kHz, er

gengivelsen faktisk langt bedre end fra en telefon. Den eneste begrænsning er, at man IKKE kan benytte PC-TALK til musik. Dertil er filtrene for svage, idet samplet musik vil give hørbare overtoner.

Medprogrammører og programmer

Vi har modtaget en ny revision af PC-TALK programmet fra Dan D. Christensen. Der er rettet småfejl og tilføjet enkelte praktiske features. Således kan man nu i de mange vindues menu'er vælge funktioner både med forbogstaver og pil-taster. Det gør indlægning af ordbiblioteker meget hurtigere.

Opdateringen kan bestilles som en ny CIR-DISK: CIRD388. Du kan ikkeindsende dine gamle disketter og få overført nye. Arbejdet hermed er simpelthen for stort i forhold til de 60 kroner Medlems-Service forlanger for softwaren.

Vi har annonceret efter medprogrammører til nye opgaver med PC-TALK, men kun ca. 10 medlemmer har meldt sig. Styringen af opgaverne er vanskelig med det beskedne personale vi må klare os med, og derfor skal vi gentage opfordringen på en helt anden måde - der så forhåbentlig kan fungere.

Vi er interesseret i at købe software fra DIG

Circuit er interesseret i at købe software fra medlemmerne til gratis udsendelse på medlemsdiskene. Hvis DU har lyst til at programmere på PC i Turbo Pascal-4 og kan lave acceptablae programmer, udlåner VI gerne kit eller samlede talemoduler til medlemmer, som vil programmere.


Vi har følgende ideer, som vi gerne ser genemført i større eller mindre omfang og til ved-erlag i den angivne størrelsesorden.

1/ Stav rigtigt program - kr. 3-10.000,- Et program, som tale-dikterer ord, linier eller små afsnit, og som forlanger af eleven, at han staver og skriver korrekt. Fejl markeres af en blok på skærmen og en besked i højtaleren i stil med: "Nej, det er forkert. Prøv igen". Gerne gradueret som: "Nej, Nej, Nej - nu MÅ du altså huske hvordan man staver "gedebukkebensoverundergeneralkrigskommandørsergent". Det skal man kunne i HCA's "Hyrdinden Og Skorstensfejeren".

2/ Historie program - kr. 5-10.000,- Programmet skal generere en sjov lille historie eller digte ud fra lagrede ord. Herefter skal brugeren randommæssigt kunne udskrive og høre historierne.

3/ Elektronisk voltmeter - kr. 2-3.000,- Måler ud fra et ADDA-kort op til 16 målepunkter og siger tallene, deres værdi og betydning. Skal kunne give advarsel ved min/max overskridelser.

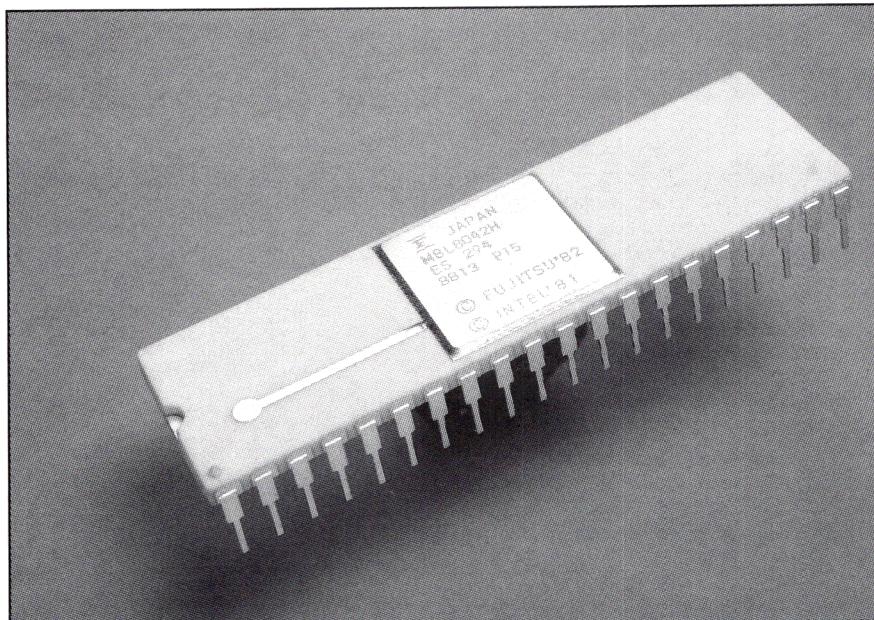4/ Elektronisk ur - kr. 1-3.000,- Siger klokkeslet hvert 10'ende sekund, ugedag + klokkeslet hvert minut og dato + klokkeslet hvert 10'ende



minut. Skal kunne stilles OFF og skal da sige tid, ugedag og dato ved reboot af programmer.

5/ Auto meddeler - kr. 2-5.000,- Via en bruger-definerbar menu skal man kunne opstille mindst 20 linjer med hver sin tekst og hver sin tilhørende dataverdi. Herefter skal man kunne gengive hele sidens meddelelser som på en båndoptager eller telefonsvarer.

6/ Mini sprogoversætter - 5-15.000,- Via stavende ord på dansk, skal brugeren kunne skrive disse ord og gengive dem på et andet sprog. Helst ENGELSK, TYSK eller FRANSK. Taleoversætteren skal naturligvis ikke kunne behandle sproget grammatisk korrekt, men blot være en slags lommeparleur.

7/ Mini talegenkender - kr. 5-50.000,- Et maskinkodeprogram, som ved analyse skal kunne genkende 100 ord korrekt indenfor 3 sekunder. Programmet skal kunne analysere tale og derpå give en kommando, som skal være korrekt fra samme person indenfor 1% fejrlate. Alternativt skal manglende kendskab af et talt ord medføre, at PC-TALK udsender en forespørgsel i højtaleren i stil med: "Hva' behar?" eller i gentagne tilfælde: "Jeg forstår dig ikke - er du min lærermester?"

8/ Handicap talemaskine - kr. 2-5.000,- Brugeren indtaler et ordforråd som hidtil. Herefter forkortes ordene med det mindst mulige karakterforbrug og den størst mulige brugbarhed, så brugeren via tastaturet kan tale ligeså hurtigt som normalt med egne ord og egen stemme.

Ord skal kunne siges blot ved eet tryk på en keyboardtast. Der skal anvendes DK101-keyboard for PC. Brug af ALT, SHIFT-LEFT, SHIFT-RIGHT og andre specialtaster skal kunne skifte ordforråd.

9/ Fonetisk betoning - kr. 3-15.000,- Program, som via øget ordforråd og ekstra endelser, kan forstå en skrevet sætning og gengive den efter normal ASCII-text med rimelig normal talt betydning. Evt. skal maskinkode benyttes til fre-

kvensmodulering af allerede indtalte ord, så man derved ændrer betoningen syntetisk.

Før du evt. går igang, aftaler du telefonisk med Circuit at du vil lave en af de bestemte opgaver, hvad du forventer det skal koste, samt hvilket udstyr du skal have til rådighed.

Der udlånes almindeligvis kun særudstyr - ikke computersæt. Derefter skriver du en dosmerseddel til Circuit om hvorledes du vil udforme opgaven, og hvornår den forventes færdig. Så undgår vi at andre også går igang med samme opgave, samt at DU får lidt betaling for arbejdet.

Herefter hengår 1-3 måneder hvor DU arbejder. Så sender du Circuit en BETA-udgave af dit arbejde, og du retter programfejl, mangler og uhensigtsmæssigheder.

Herefter betaler vi dig når dit program sendes ud som gratis software. Der er IKKE begrænsninger på, at du ikke må sælge dit program selv til anden side. Det er stadig DIT program som VI låner. Men vi SKAL have en sourcekode kopi til vores bankbox.

Ring nu straks, hvis du er med på en af de opgivne ideer. Har du ANDRE ideer, er vi også åbne for en aftale: Ring 03-146500.

8085 "FULL SCREEN" SYMBOLSK DEBUGGER incl. PLM80 til IBM PC og kompatible

Det velkendte problem:

In Circuit Emulatoren er optaget/defekt/for dyr eller hardwaren er ikke færdig; men softwaren skal testes - her og nu.

Løsning:

DEBUG85 - en avanceret full screen debugger med mulighed for kildelekst - det er let, hurtigt og oveskueligt: også i PLM80, hvor der eksperieres 1 linje ad gangen.

DEBUG85 kr. 2495,- excl. moms
Demoversion kr. 200,- excl. moms

SIGNECOM / Claus Knudsen

Dyssevænget 44, 2700 Brønshøj -
Giro 2 62 52 53 - Tlf. 01 80 28 47
Send et kort med tlf. + navn, eller ring
- sikrest efter 18.00



Skema 3. Harddisk sægehastighed.

computeren ellers fungerer stabilt, er det vigtigste blot om den kan holde til transport og til at blive båret rundt.

IBM's PS/2-60 er af mekanisk set helt perfekt standard. Alt er nøjagtigt og omhyggeligt lavet, og finishen er helt upåklagelig. Da IBM har en helt anderledes økonomisk magt end små Taiwan firmaer, er der ikke skelet til værkøjsomkostninger. Således er IBM's Tower kassen støbt i et skud. Den nødvendige skærm

Bag det indre i en Taiwan PS/286T-16 skjuler sig ikke en Microchannel, men en ultrahurtig AT - dvs. en videreudbygning fra IBM's niveau AT3-10MHz, som IBM slap i april 87.

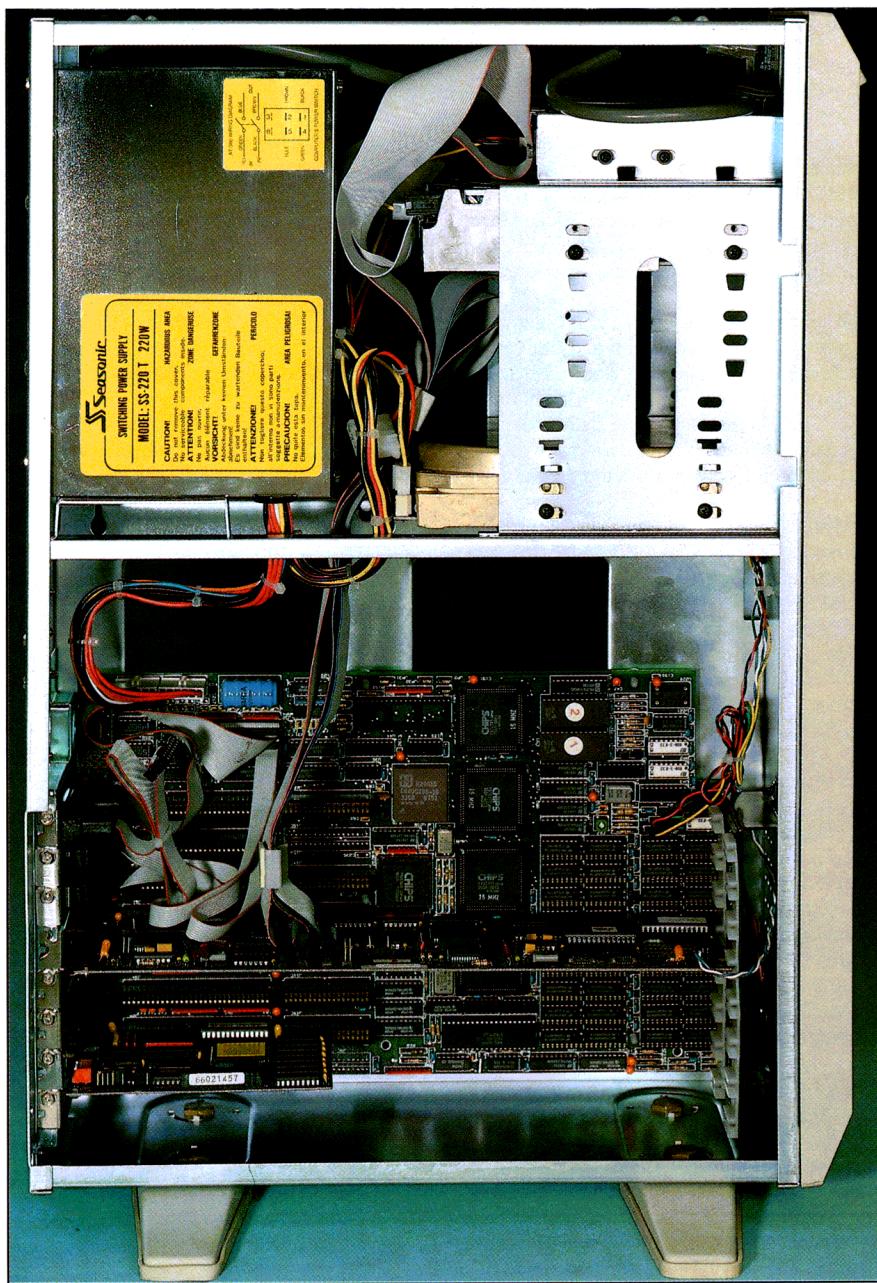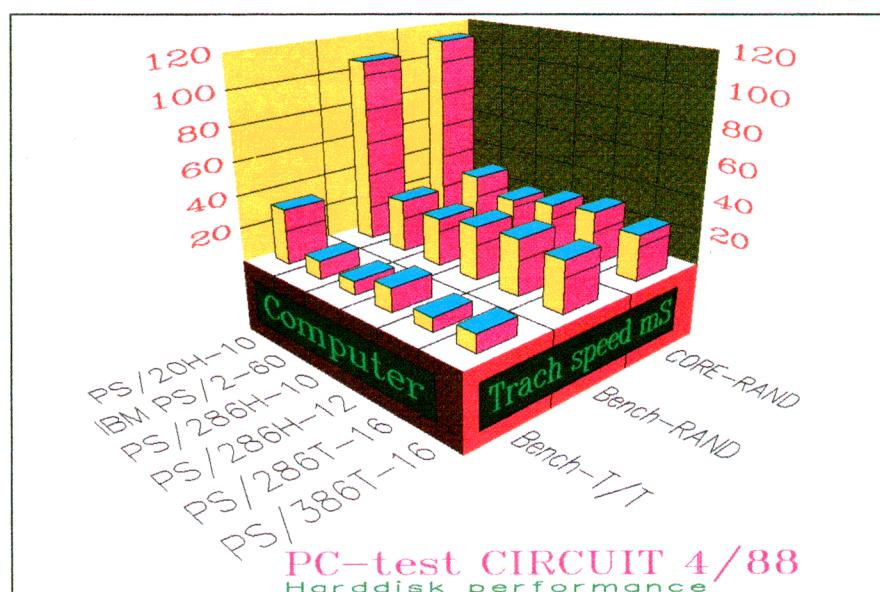Alt er metal - tungt, men designet er alligevel acceptabelt, selvom gennemførheden ikke er IBM's. Øverst strømforsyning, i midten harddiske og nederst det beskedne MINI-AT board.



for radiostøj er udført som metalisering af kassens indre.

IBM's kasse er utrolig let. Det er både en styrke og en svaghed. Styrke, fordi det samlede produkt derved bliver let. Men en svaghed, fordi den meget tunge strømforsyning, og et tungt og kostbart håndtagsarrangement gør systemet tungt - måske FOR tungt i toppen.

Big Blue's kvalitet er i top!

Det havde været befriende, om IBM havde valgt at placere strømforsyningen i bunden. Så havde vægtfordelingen været perfekt.

Taiwan tower'en her er produceret på billige præmisser. Alt er i trykstøbt, stanset og oppresset pladejern. Derved bliver den totale vægt ret stor (25 kg) - og stå-stabiliteten bedre. Desværre kunne der ikke opnås enighed om placeringen af strømforsyningen. Derfor har Taiwan maskinen også strømforsyningen i topen.

Når der er tryk på processoren

Vi har lavet en sammenlignende række af tests på 7 maskiner. Alle computerne er apparattypiske. Derfor kan du i mange tilfælde sammenligne de målte kloner med tilsvarende produkter fra andre leverandører. Produkter som vil falde lidt udenfor vores test-kloner er Amstrad, Olivetti og Commodore.

Testprogrammerne er dele af PC-Magazines Benchmark BENCH21 og BENCH27, samt Landmark's PC-SPEED og Norton's SI og PI:

TABEL 1. MASKINHASTIGHED

Tallene afslører med al tydelighed, at de nye NEAT maskiner er djævelsk hurtige og helt i klasse med 80386 på 20 MHz. Når 286T-20 er hurtigere end 386'eren hænger det sammen med, at den kører 0,7 waitstate på 100 nS RAM.

Klonerne med NEAT er tunet til topydelse. Når IBM'en falder igennem er det ikke et udtryk for at den er dårligere. Blot lidt langsommere - og så måske tilsvarende mere driftssikker. Det vil fremtiden vise mere om.

PC-TALK



kr. 1.295,-/1.595,-/ex.m.
kit/samlet kort incl.
mikrofon/højttaler

PC-TALK er et talemodul til XT/AT IBM-kompatibel PC. Medflg. EGA software pakke. Installeres på få minutter og taler straks DIT sprog. Hidtil klareste gengivelse af ethvert ord på ethvert sprog. Bruges til undervisning, alarm, automatisk meddelelse mv.

Circuit Design
Karlstrupgaard - Karlstrup By
DK-2690 Karlslunde v. Solrød
Tlf. 03146000



CITIZEN 120D



kr. 1.995,-/ex.m
incl. traktor/+føder

Circuit Design
Karlstrupgaard - Karlstrup By
DK-2690 Karlslunde v. Solrød
Tlf. 03146000



Ingen anden kvalitetsprinter giver SÅ meget for pengene. Citizen 120D er en 120 karakter/sekund IBM-grafisk kompatibel printer med dobbelstrike, store og små bogstaver. Typisk japansk kvalitet alle har råd til. Med danske karakterer også i IBM-grafik!



Tekniske problemer

Ikke alle klarer selv tekniske problemer. Man vil gerne have nogen at diskutere problemerne med. Desværre er det næsten umuligt at afse personale til at svare på alle de problemer, som kan opstå fra det øjeblik loddekolben er varm eller PC'en tændes.

Hvis du er betalende *passager*, har du mulighed for at kontakte en tekniker – men **kun** på fredage mellem 14-16!

Edb konsulent?

Til Circuit; Emne Medlem; Jeg skriver til Dem, da 2 telefonopkald ikke gav noget som helst. Jeg ved ikke, hvem der passer Deres telefoner, medgivet min kone ved heller ikke noget om EDB!

Jeg så jeres blad på mit arbejde og fattede interesse for samme. Mit problem er, at jeg privat ejer en "Apple Macintosh". Kan de programmer De førerer væk køre på denne (3 1/2" disk). Kan jeg sende Dem disketter eller hva'. Jeg kender ikke forretningsgangen.

Dog kan problemet løses på en anden måde. Jeg et ansat hos toldvæsenet (EDB/fortoldning). Der har vi en BULL-PC med H-disk til det løse, så 5 1/2" kan jo køre herpå. Da jeg ikke ved hvor længe jeg forbliver ansat, ville Apples løsningen være at foretrække. Det drejer sig om programmerne Cir-Time, Tips, Calc og Base. Venlig hilsen DS (navn tilbageholdt).

Kære Embedsmand,

Dine spørgsmål er som det kolde gys på en varm sommerdag.

Du underskriver dig som EDB-konsulent og nedsabler *damerne* hos os og din kone. Du tror du kan sende MAC-disketter til os, og at vi så kopierer PC-programmer gratis over i MAC-formatet.

Du har misforstået så mange ting omkring os og EDB, at du nok må tage et introduktionsskursus i EDB på aftenskole. Når et par EDB maskiner kører forskellige formater, forskellige skærmhåndteringer, forskellige operativsystemer og forskellige diskettetestørrelser, kan du ikke forvente at vi laver programmer til dig – selvom du måske overvejer et abonnement til 149,- kroner.

Abonner i stedet på et MAC-blad. Dem er der masser af i udlandet. Og husk – en edb-konsulent skal have lidt begreb om edb grundprincipperne. Sely jeg vil ikke kunne svare dig fornuftigt. Jan/-5/88.

HELP me...

Brevkassen for nødlidende

Engelske forkortelser

Harry S Petersen – medlem 4507 fra Lyngby – har sendt os et brev med forslag til en liste over engelske forkortelser og tilhørende forklaringer. Listen indebefatter 2.650 forkortelser med forklaringer. Harry foreslår os et møde om betingelser for brugen.

Kære Harry,

Du har lavet et flot stykke arbejde af den type, som jeg simpelthen ikke kan bestemme mig til, hvad jeg skal anvende til. Joeh, det er da lækkert at kunne slå ordene op, hvis man ikke lige kan huske hvad de er til. Men værdien er meget personligt betinget.

Derfor skal vi her i stedet oplyse din adresse: Mølleåparken 57 F2/2800 Lyngby. Så kan de af vore medlemmer, som har behov for dit pæne arbejde, kontakte dig direkte.

Det er mere positivt, end blot at afvise dit tilbud med, at det ikke er noget vi har plads til lige nu. Reelt er vi jo glade for alle slags respons.

Hvorfor ikke CGA på MGA-monitor.

Jeg har en CHEER monitor med et 9-polet stik. Den vil jeg gerne koble til en CP/M-computer med CGA udgang. Hvorfor skal jeg forbinde stikken? – spørger vor medlem 4385 Stålmann Special Service i det nordlige Jylland.

Kære Stålmann,

Da du selv annoncerer med, at du ordner alle tekniske problemer, er jeg lidt utryg ved spørgsmålet. Det betaler sig nemlig næppe.

RGB-udgangen på et CGA-kort leverer positiv liniesync og negativ rammesync samt separate signaler for R, G og B. Et videosignal til en CGA-monitor skal bestå af en blanding af RGB plus rammesync og INVERTERET liniesync. Det kræver et par modstande, nogen dioder og en inverter.

Men hvad værre er, der skal også en lille strømforsyning til. Hvorfor dog ikke bruge CHEER'en til en PC med Herculeskort. Det fortjener den. Find så en gammel brugt CGA monitor til CP/M-computeren. Den kan fås for 4-500 kroner.

PC'en hænger

Når PC'en engang imellem får noget galt, kommer den til at hænge. Hvad skal jegøre i stedet for at måtte slukke den! Kan jeg forbinde RESET med GND via en kontakt – spørger Østergaard Andersen i Skanderborg.

Kære Ø.A.,

Din antagelse er ikke helt korrekt. Det bedste du kan gøre er at finde ledningen **POWER GOOD** fra PC'ens strømforsyning. Den børsker en gang HØJ (altså imod PLUS) under opstart. Det resetter hele molevitten.

Hvis du skal montere en kontakt, bør du anbringe den over +5V og strømforsyningens **POWER GOOD**. Men monter for en sikkerheds skyld en 10 ohm modstand i serie med ledningen. Hvis noget går galt, brænder den i de fleste tilfælde af for din computer. Men husk så det med "garantien". Du kan hurtigt lave ravage, hvis du ikke kender den HELT nøjagtige benplacering.

Du skal **kun** anvende hardware-reset, hvis det går HELT galt. Prøv altid først ESC, så **CTRL + BREAK**, så **CTRL + C**, så **CTRL + ALT + DEL** og til sidst altså den store hane.

Hvordan virker en D/A-konverter af typen PC-ADDA?

INPUT fra Eli Johannessen – medlem 13398
Jeg synes det er utilfredsstillende, at i ikke giver nogen information om, hvordan de ting man køber i Medlems-Service virker. Min maskine er købt hos jer, min monitor og mit ADDA-målekontor er købt hos jer. Philips monitoren var der diagram og garantibevis med, men de andre ting manglede både informationer og i særdeleshed DIAGRAMMER.

Ved gentagne henvendelser til Medlems-Service har jeg intet opnået. Jeg skal vide noget om linearitet i forbindelse med måling af PH – da mine apparater indgår i et miljøprojekt.

Kære Eli,

Normalt er de produkter vi danskere modtager sammen med udstyr fra Fjernøsten – Taiwan iberegnet – aldeles håbløst dokumenteret. Folkene derover er så bange for at naboen stjæler produktet, at man knap nok kan få udleveret dokumentation, der blot kan betegnes som læselig.

På det punkt er Taiwan lige så håbløs som IBM er perfekt. Lige netop på ADDA-konverteren er vi selv så godt og grundigt irriterede, at vi har lavet et diagram. Alle leverandører i Taiwan og Hong Kong laver det samme modul, og du kan sikkert finde det samme modul på hylderne hos alle tilbageblevne danske PC-forhandlere.

Da Circuit er den eneste PC-forhandler med teknisk interesse, har vi på foranledning af dit brev og egen interesse rentegnet notater med kinesisk tekst. Vi bringer her det forhåbentligt rigtige diagram – udført med velvilje af et af vores medlemmer:

HELP

Øverst til venstre i diagrammet har du porten med I/O af data, adressering og styresignaler for IOR/W og AEN. PC-ADDA har en 12-bit digital til analog udgang. Udgangen styres med 12-bit kode. De 8 bit tages fra en 74LS374 latch og de resterende 4 bit tages fra en 74LS174.

Det binære tal repræsenterer 4.096 forskellige værdier. Vi stiller referencespændingen, som vælger den maximale spænding på udgangen. Konverteren IC4 sørger for at dele referencespændingen fra D1 med tallene 0-4.095 i lige store dele.

Et medfølgende program til ADDA-kortet, udført af et af vore medlemmer, benyttes til


programmering i bl.a. Pascal. Sourcen er med.

Nederst til højre har du en ANALOG til DIGITAL konverter. Den er lidt anderledes, men opbygget med samme konverter som før. Her er ideen, at indgangssignalet sendes ind på den ene indgang af en komperator. Det er LM311. Signalet på den anden indgang steppes op fra nul med IC8. Det er jo en digital til analog konverter.

Den analoge spænding sammenlignes med den externt injicerede. Når spændingerne er lige store stoppes tællingen, og porten med IC15/IC19 aflæses for et tal mellem 0-4.095. Det til 2716 ROM-kredse indeholder en tabel,

som giver det korrekte og korrigerede tal til porten.

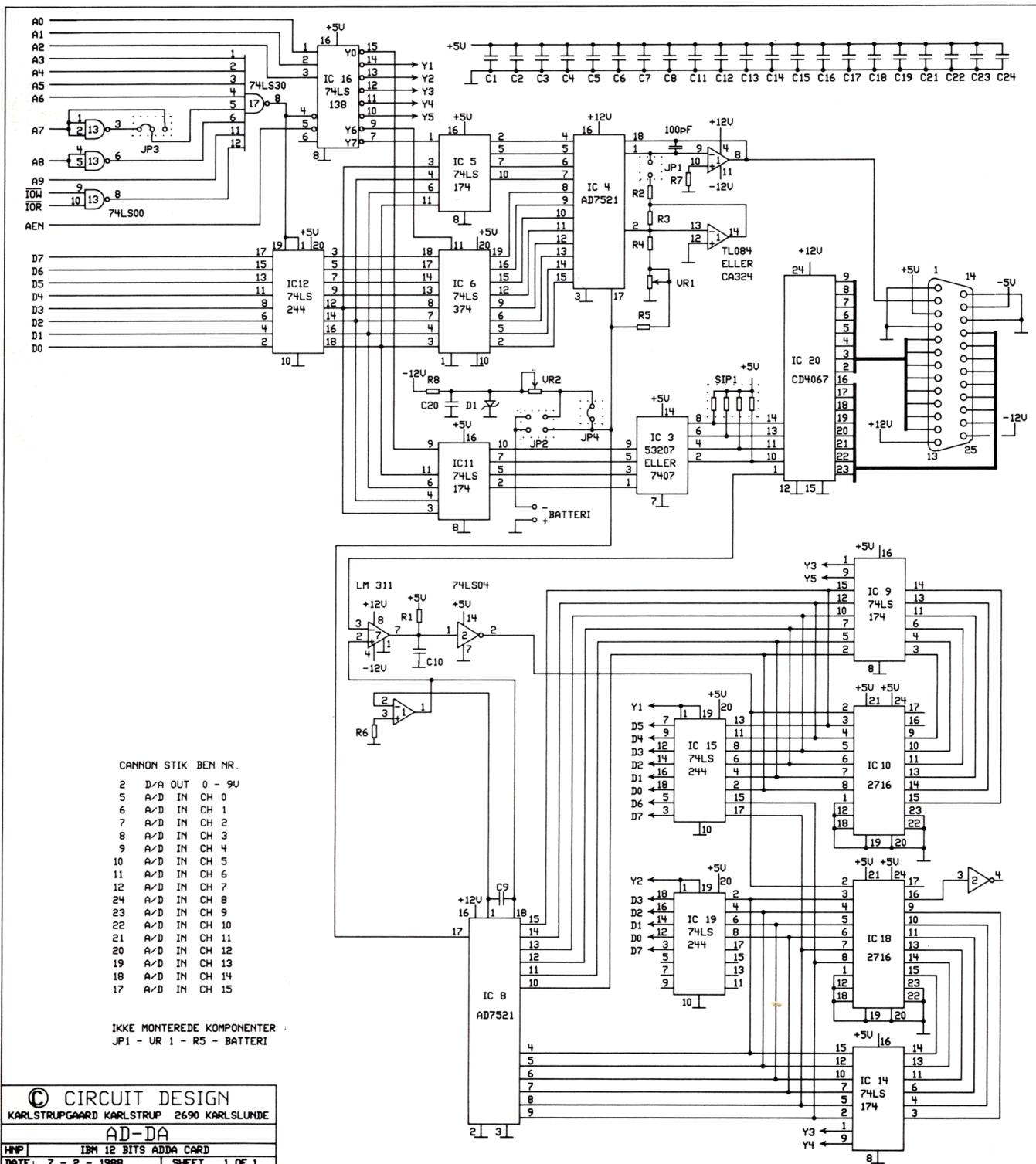Man opnår at lave en indgang om til 16 ved at multiplexe over IC20. Det er en analog 16-input og 1-output multilplexer, som styres med en 4-bit binær kode fra porten IC3. Heretter burde alle mysterier omkring danmarks mest brugte 12-bit ADDA-konverter være opklaret.



Del 1 afsluttes her. Følges af del 2 og del 3, der skal opfattes som selvstændige artikler.

Fiasko'en med konkurrence udskrivning og præmier i 25.000 kroners klassen, danner grundlag for super EPROM PC-PROM, tilhørende software og endog en flot ASSEMBLER til egne PEEL-design's - en teknisk set højt avanceret og højaktuel artikel.

Vor tids elektronik er så integreret i data, at det er vanskeligt at skelne mellem, hvad der er data og hvad der er elektronik. I foråret 1987 udskrev vi en konkurrence med flotte præmier for software til en super EPROM-brænder. Hardwaren stod vi selv for, og det var meningen, at vore medlemmer skulle hjælpe med til at lave en alsidig softwarepakke.

Ideen må have været for dårlig, for vi fik relativt ingen henvendelser. Derfor blev brænderen ikke den succes vi havde forventet, men som vi synes og stadig mener den burde have været.

På grundlag af hardwaren udviklede vores tekniker Henrik Enig en del af de programmer, vi skulle anvende til almindelig EPROM-brænding. Da vi i klubben også havde brug for brænding af PROM'typer, designede Henrik også program til visse af dem.

Al den programmering var tung, og derfor var det nærmest en gave fra himlen, da et studiehold fra DTH med bl.a. Rolf Østergaard i spidsen designede software til programmering af en PAL, til PEEL'er og til Intel's EPLD. Ikke alle typer, men dog de mest udbredte.

Da der skal fuld tjejk på hardwaren og især pulsformer ved PEEL-programmering, måtte vi designe en ny specialstrømforsyning til det »gamle« PC-PROM-board. Den danner den konstruktionsmæssige rygrad i denne artikel. Da vi samtidig skal tage fat forfra, kan vi lige så godt her også forklare lidt om EPROM-brændere i al almindelighed.

Brænder oversigt

Som tiden går, går mange guldorn i glemmebogen. Lad os se på hvad Circuit Design byder på af konsumenterbrændere nu og i fremtiden:

Der er 3 systemer at vælge mellem. Det gamle PC-PROM fra de gamle ZX81-dage kan laves universelt og koster omkring 1.200 kroner. Det store PC-PROM kan mere end nogen andre systemer til PC og koster mellem 3-4.000 kroner at opbygge komplet. Dertil kommer det reducerede system PC-EPROM. Det er et enkelt PC-kort, som indeholder en universel port og brændermulighed for 2764-27010 samt 8751 processoren. Her taler vi om en udskrivning på 6-700 kroner.

PCPRM + PC-I/O Mini system. Leveres i print og kit til PC med programmer. 3 typer sokkel brænderprint:

CX8132 16/32 til EPROM type 2716 og 2732 (2 og 4 kB)

CX8164 64/128 til EPROM type 2764 og 27128 (8 og 16 kB)

CX81256 256 til EPROM 27256 (32 kB)

PC-PROM + PC-I/O + PCPWR2 Det store system består af et PC-I/O-print til selve styringen og et specialkabel med skærm (rundkabel - IKKE et fladkabel!!!). PC-PROM brænderprintet med styreswitch. Specialstrømforsyningen PC-PROM-PWR2 og 1 til 4 forskellige personality moduler for specielle IC-kredse: PCPROMU1 40-pin sokkel for 1, 2 og 4 MBit EPROM
PCPROMU3 28-pin + 24-pin + 20-pin brændersokler
PCPROMU4 4 x 28-pin gang sokler
PCPROMU87 40-pin processorsokkel for 8748/48/51

PC-EPROM(A) Komplet PC-kort for standard low-cost anvendelser. Bringes med print og beskrivelse i CIRCUIT 5/88. Hertil er der 3 personality moduler:
PC-EPROM-B 28-pin sokkelprint for 2764-27512 EPROM
PC-EPROM-C 40-pin sokkelprint f. 27010, -020, -040 EPROM
PC-EPROM87 40-pin sokkelprint for 8751 processor program

Specialstrømforsyningen danner den konstruktions- mæssige rygrad i denne omgang

Det sidstnævnte system er som sagt først planlagt til at komme i AUGUST-88 sammen med diverse programmer. Der er tale om et professionelt kort og professionel software i en køj kvalitet.

Belært af den manglende succes med PROM-konkurrencen i '87, laver vi selv software til en bred vifte af applikationer. Ved at udsende denne software på CIRDISK, opnår vi en stor udbredelse, og kan forhåbentlig så magte at klare opgaven økonomisk.


ASSEMBLER programmer og formater

I forbindelse med vores mange brændere, stiger kravene til standardiseret software og kvaliteten.

Alle EPROM-programmerne er nu i stand til at modtage JEDEC-filer og INTEL HEX-format. Derfor kan professionelle også benytte Circuit brænderne. Men vi går langt videre med følgende superprojekter:

PEEL assembler

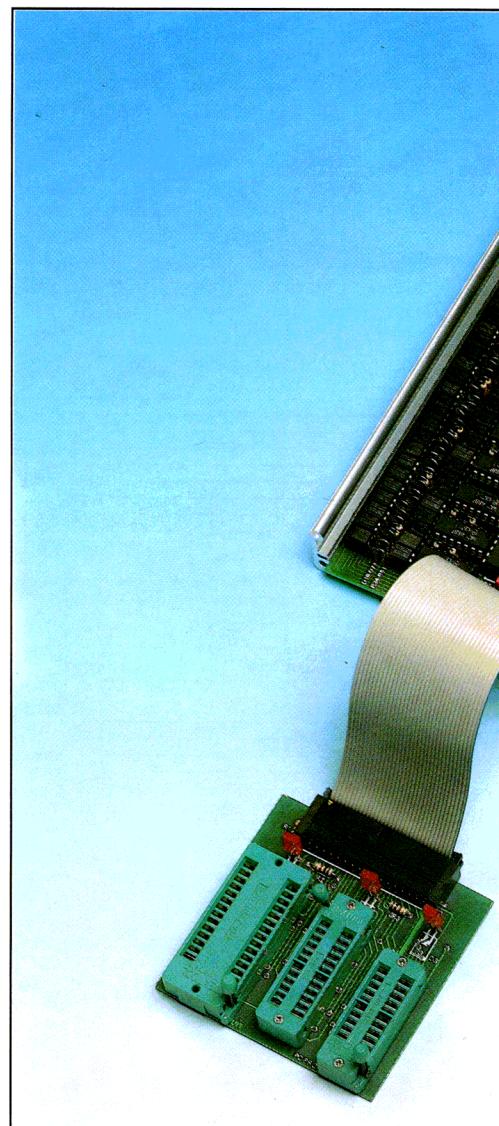Rolf Østergaard har sammen med Lars Riemer lavet en PEEL assembler. Den er selvstændig og bygget over Turbo Pascal 4's Editor Toolbox - Microstar. Assembleren bruges som texteditor for programmerne du skriver. Der gives i




Beskrivelse: Jan Soelberg

Konstruktion: Henrik Enig

Software: Rolf Østergaard, Lars Riemer m.

Brænder til EPROM, F og EPLD

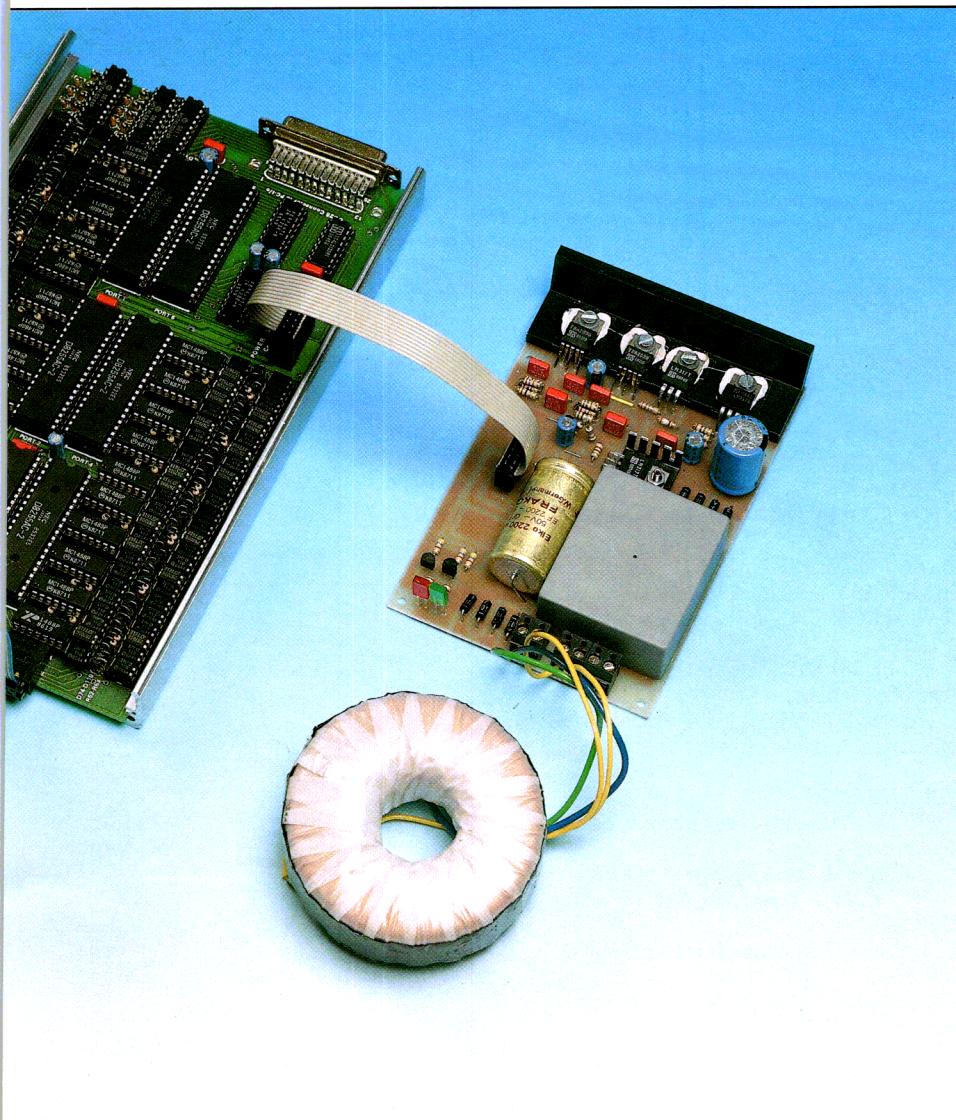*Hardware programmering og assen...
system til programmering af EP*



AL, PEEL

ering
OM, EPLD, PAL og PEEL'er

det følgende et par eksempler på hvordan.

Du skriver simpelthen det boolske udtryk for hvordan din PEEL IC-skal opføre sig. Assembleren klarer 18CV8-typen. Den har 8 ben til indgange, 8-15 ben til udgange og GND samt +5V. Denne type 20-kroners IC klarer ALLE TTL-opgaver.

PEEL betyder Programmerbar Electrically Erasable Logic. Det komplicerede udtryk dækker blot over, at brugeren selv kan designe sig en IC med 20 ben, at han selv kan programmere den, selv slette den og at den kan genprogrammeres så ofte det skal være.

Da kun designeren kan læse PEEL'en funktion og indhold, giver vidunderchip'en brugeren en utrolig frihed og sikkerhed. Du kan stort set programmere ALLE logiske funktioner, som kan laves med masser af gate og op til 8 indbyggede flip-flop'er.

Assembleren tillader dig at skrive det boolsk. Efter få sekunder har du så din egen beskyttede LOGIK chip i hånden. Er indholdet komplext, har andre MEGET små chancer for

at eftergøre dit kredsløb. Du er dermed godt kopibeskyttet.

8751 assembler

Til næste gang er det planen at lave en assembler også til Intel 8051-processorerne. Med assembleren i den ene hånd og en Intel databog i den anden, er du klar til at skrive kraftfulde programmer til en kraftfuld processor.

Programmet er skrevet af Henrik Enig på grundlag af assembleren til Z8671/91, som Ing. Arne Thage lavede i 1985 for Circuit.

Men... det er som sagt emnet i Circuit 5/88.

8751 Pascal compiler

Vi har planlagt en PASCAL compiler til 8751 for Circuit 6/88 - dvs. til jul. Programmet vil give PASCAL-programmører mulighed for at skrive ganske normale Pascal programmer til 8751.

Pascalprogrammering kan på blot en aften benyttes til sammenstrikning af selv kompleks programmer. Koden kan straks brændes ind i processoren og afprøves. Duer programmet ikke, sletter man bare 8751 med UV-lys, retter programmet og brænder endnu engang.

8751 er kraftfuld

Intel's 8051 er en kraftfuld processor til alskens

På få sekunder kan du få din EGEN beskyttede logik-chip i hånden

styringsformål. Den er egnet til hurtige singele-chip opgaver og har et effektivt instruktionsæt med masser af beregningsrutiner.

EPROM-udgaven af 8051 hedder 8751. Den koster mellem 2-500 kroner, men giver brugeren mulighed for blot at lave EEN COMPUTER af samme type - EEN COMPUTER med brugerens eget private og beskyttede funktioner.

Da vi hos Circuit mener den er værd at bruge mange kræfter på, vil resultatfilen fra både 8051-assembleren og 8051-Pascal-compileren kunne puttes i hardware af typen PC-PROM og PC-EPROM.

En PC er nok

Meningen med al vor iver er, at give fattige men ide-rike udviklingsfolk mulighed for, at lave kopibeskyttet elektronisk udstyr med professionelle egenskaber - selv i små serier.

Hvis du har en PC, et medlemskab/abonnement på Circuit og CIRDISK, samt hvis du bruger omkring 1.000 kroner til hardware, er du allerede i luften. EXTRA-investeringen på omkring 1.000,- kroner skal ses i sammenligning med professionelt udstyr.

Går du til en leverandør af programmeringsydstry - og har ønsker om at lave egne ASIC's/PEEL'er eller 8751 processorer, kan regnestykket nemt se sådan ud:

Udstyr	Professionel pris	Circuit's bud
Assembler for 8751	kr. 30.000	medlemsdisk
Pascal compiler	kr. 8.000	medlemsdisk
Brænder for 8751	kr. 3-40.000	kr. 1-4.000

KONSTRUKTION

Hertil kræves endvidere en simpel PC eller AT-maskine. Flere af de kostbare professionelle systemer er selvstændige enheder, som er håbløst vanskelige at anvende - eller er manuelle. Dvs. man skal tampe koden ind i HEX!!!

De professionelle systemer med computer koster næsten 10 gange så meget. Enkelte kan dog styres fra en PC, som Circuit's løsning.

Herefter vil der ikke være nogen dansk undskyldning for ikke at lave ordentlig styringselektronik. Opgaver som udviklingsfolk for bare 5 år siden skulle løse med 5-20 TTL eller CMPS kredse, klares med en eller to PEEL'er. Opgaver med styring, som ville kræve 20-500 logiske standard-kredse klares nu med en 8751 og et par PEEL'er.

Som et ekstra plus, gør den programmerbare logik det muligt for brugeren, at designe tilslutningsben optimalt med henblik på den printplade man vil lave. Under printdesignet kan man se meget flot på, hvilke ben der skal styre hvilke signaler. Man træder blot løs på printet og designer så PEEL, EPLD, PAL, PROM, EPROM og microprocessor 8748/49/51 derefter.

EE står for Electrically Erasable

I mange tilfælde bliver det derved muligt at reducere et dobbeltsidet print til enkeltsidet eller presse en kompleks multilayer løsning ned på et 2-sidet print.

"As The Raisin In The Hot Dog End", bliver konstruktøren nu gode venner med virksomhedens indkøbsafdeling. Man kan ved smart tænkning reducere produktionssageret med 90% eller mere, idet 3-4 IC'er kan overtage flere hundrede "gamle" typer. Man programmerer bare løs efter opgave og behov.

Forskellige programmerbare kredse

Circuit har lavet programmel til mange programmerbare kredse. De mere eksotiske har vi dog ikke spildt tiden på. Følgende oversigt kan give dig en ide om, hvilket udstyr du skal have for at brænde hvad:

IC-type:	PC-PRM m.print	PC-PROM m.print	PC-EPROM m.print
EPROM 2716	CX8132	PCPROMU3	PCEPROMB
EPROM 2732	CX8132	PCPROMU3	PCEPROMB
EPROM 2764	CX8164	PCPROMU3	PCEPROMB
EPROM 27128	CX8164	PCPROMU3	PCEPROMB
EPROM 27256	CX81256	PCPROMU3	PCEPROMB
EPROM 27512	-	PCPROMU4	PCEPROMB
EPROM 27010	-	PCPROMU1	PCEPROMC
EPROM 27020	-	PCPROMU1	PCEPROMC
EPROM 27040	-	PCPROMU1	PCEPROMC
PEEL 18CV8	-	PCPROMU3	-
PAL	-	PCPROMU3	-
EPLD 5C032	-	PCPROMU3	-
PROM 82S123	-	PCPROMU3	-
PROM 82S129	-	PCPROMU3	-
8748	-	PCPROMU87	-
8749	-	PCPROMU87	-
8751	-	PCPROMU87	PCEPROM87

3 artikler i rap

Du kan læse om Circuit's PROM-brændere - eller måske bedre udtrykt, programmeringsudstyr, her og i de næste 2 medlemsblade. Planen kan udtrykkes i en slags foreløbig indholdsfortegnelse:

CIRCUIT-4/88:

1. PC-PRM - still going strong
2. PC-PROM - hvorfor programmerbar logik
3. PC-PROM - rettelser og ny samling
4. PC-PROM-PWR2 - strømforsyning til store krav
5. PC-PROM kabelfortsættelser
6. PC-PROM programmer - også DA-test for generator
7. PC-PROM EPROM-brænding fra 2764-512
8. PC-PROM PROM-programmering af S123 og S129
9. PC-PROM BOPAL - PAL-programmering af 16R8
10. PC-PROM PEPS - EPLD-programmering af 5C032
11. PC-PROM PIT - PEEL-programmering af 18CV8
12. PC-PROM TAB2EQU fra tilstandstabell til BOOLSK ligning
13. PC-PROM 8751/8748-49 processorprogrammering

CIRCUIT-5/88:

1. PC-EPROM - PC-kort til lavpris - konstruktion m. print
2. PC-EPROM - personalitykort til EPROM
3. PC-PROM - personalitykort for Mega-EPROM's
4. PC-PROM - personalitykort for PC-PROM til 8751
5. PC-PROM - software for 8751 programmering

CIRCUIT-6/88:

1. PC-EPROM - personalitykort for PC-EPROM til 8751
2. PC-PROM - maskinkode x-assembler til 8751
3. PC-EPROM - Pascal assembler for 8751

1. PC-PRM - still going strong

Circuit's hidtil største hardware succes har rødder tilbage til de allerførste dage i 1983. Dengang lavede klubben den som CX81-PRM med personality-board'et CX8132. Det var i de glade ZX81-dage, da man skulle af med samme beløb for en 16 kByte udbygget ZX81, som man i dag får en XT-computer for.

Mange guldkorn går i glemmebogen med tiden

Der er til idag solgt over 6.000 brændere af typen CX81-PRM. Den er kommet i 2 udgaver og hedder nu PS-PRM. Et sæt til PC består af en brænder for 220V AC tilslutning - PC-PRM plus personality-modul CX82-32, 64 og/eller 255 samt en PC-I/O-port og en interface ledning. Et komplet sæt må man bøde omkring 1.000 kroner for til PC. Programmet er gratis.

Mange af Circuit's gamle medlemmer har stadig den gamle brænder fra 81-dagene, og for gratis.

næsten ligeså mange ved vi, at PRM er flyttet op i PC-alderen med porten PC-I/O. Forskellen mellem Ver. 1 og Ver. 2, er blot en ekstra adresseledning og valg af både 25, 21 og 12,5V brændespænding.

Teknisk set er PRM ikke særlig indviklet. Den består stort set af 3 skifte-registre. De loades fra PC-I/O paralleporten. Systemet med først at omsætte parallelle signaler til serielle og derefter gentage processen med omvendt fortegn er lidt sjølet, men det var nemmere i ZX81-dagene, hvor en bred parallel udgang var til mere ulempe end i en PC. PC-PRM er stadig et meget billigt bud på en enhed til lidt af hvert.

KOMPONENTLISTE * AB-komponenter er dobbelt!

R1	470 ohm	1W modstand	I470E
R2	2.2kohm	1W modstand	I2K2
R3	6.8kohm	1W modstand	I6K8
R4	680 ohm	1W modstand	I680E
R5	220 ohm	1W modstand	I220E
R6AB	1kohm	1W modstand	I1K
R7AB	1kohm	1W modstand	I1K
R8AB	1kohm	1W modstand	I1K
R9AB	1kohm	1W modstand	I1K
R10AB	4.7kohm	1W modstand	I4K7
R11AB	1kohm	1W modstand	I1K
R12AB	1kohm	1W modstand	I1K
R13	470 ohm	1W modstand	I470E
R14	100 ohm	1W modstand	I100E
R15	2.2kohm	1W modstand	I2K2
R16	1kohm	1W modstand	I1K
R17	1kohm	1W modstand	I1K
R18	22kohm	1W modstand	I22K
R19	2.2kohm	1W modstand	I2K2
D1-8	IN4005	siliciumdiode	HIN4005
D9-13	IN4005	siliciumdiode	HIN4148
T1-2AB	BC557	NPN transistor	HBC557
T3-4AB	BC547	PNP transistor	HBC547
IC1	74LS00	Q-NAND-gate/14-pin	H74LS00
IC2-4	74LS299	8-bit serial/20-pin	H74LS299
IC5	(B2)	lig med B2	
IC6-7	LM317	regulator m. kælefane	HLM317
C1-2	470uF	elektrolytkondensator	KE470U
C3-4	4.7uF	elektrolytkondensator	KE004U
C5	100uF	elektrolytkondensator	KE100U
C6	22uF	elektrolytkondensator	KE022U
C7-10	10nF	polyesterkondensator	KP010K
C11	100nF	polyesterkondensator	KP100K
B1	2-pol	skruebørsning for netkab	D782
B2	34-pol	loddefladkabel +stik	DDIL3420
B3	20-pol	DB25+20pol-kabel	DDIL2025
SW1	3-pol	omskifter 21/12.5/25V	E129
TR1	T3805	transformator 4x5V	T3805
-		printplade	CX81-PRM
-		2716-32 printplade	CX8132
-	24-pin	sokkel (alm.standard)	DIL24
-		netkabel	D399
-		kasse	B2010
OBS:	Brug isolationsfolie mellem print & box		
-		software (incl.kit)	CIRD4882

Hertil kommer en PC-I/O port for XT/AT computere. Denne er IKKE indbefattet et kit som ovenfor.


BEMÆRK: For hvert personality board skal der benyttes et vinkel fladkabelstykke DDIL3400. Som option kan du endvidere montere professionelle EPROM produktionssokler (TEX-TOOL). De er ganske kostbare men nødvendige, hvis du skal programmere meget (f.eks. over 100).

Delene kan fås hos enhver velassorteret elektronikforhandler. Her kan du også få et ultraviolet sletterør OUV6. Det skal skærmes af så stråling imod hud/øjne absolut IKKE kan forekomme (kræftfremkaldende lys!).

Komponenter fra Circuit's MedlemsService:

PCPRM print	+CX8164 print	+software	kr. 149,-
PCPRM Kit	som ovenfor	kr. 995,-
CX8132 extensionprint	2716/32	kr. 20,-
DDIL3400 vinkelsokkel	for ext.print	kr. 40,-	
DTEX24 Textool produktionssokkel	kr. 89,-	
CX81256 extensionprint	27256	kr. 20,-
DTEX28 Textool produktionssokkel	kr. 99,-	
OUV6 6W 220V sletterør for EPROM	..	kr. 199,-	
excl.moms/leveres kun som kit			

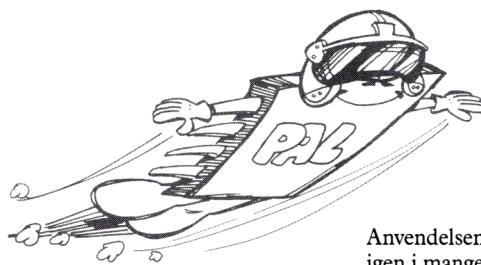BEMÆRK: PCPRM leveres kun som kit for "loddeklbesætter". Da DU samler, er resultatet afhængig af DIT arbejde. Reparation af DIT eget arbejde er ikke omfattet af garanti fjr. kæbeloven. Indsendelse til reparation hos Circuit er ikke mulig uden særlig aftale. Service af denne art koster pt. kr. 590,- per påbegyndt time excl.moms og fragt.



2. PC-PROM - hvorfor programmerbar logik

I dag er det ikke til at komme uden om programmerbar logik. PCPRM var Circuit's spæde begyndelse. Allerede i 1985 begyndte arbejdet på en ny og større brænder, som skulle kunne benyttes til mere end blot programmering. Fra starten tænkte vi kun i EPROM, som er hukommelsesblokke. EPROM der kan slettes med ultraviolet lys.

De dengang næsten ligeså udbredte programmerbare hukommelsesblokke af typen PROM - Programmerbar Read Only Memory - havde vi ikke øje for, men fik selv ganske snart brug for.

PROM'er er eengangs hukommelses blokke som "fuses". Dvs. ved forhøjet strøm, kan man brænde små ledninger inde i en chip over, så dens hukommelsesblok får et mønster bestemt af brugerne.

Siden da blev også PAL'er meget udbredte. Det er logiske kredsløb, som indeholder programmerbare "fuses". Producenterne måtte lave omkring 50 typer for at dække forskellige behov. Med tiden kan 2 typer PEEL'er, GAL'er eller anden ASIC-type erstatte de mange PAL-typer. PAL'er er en overgangs type alle forventer vil udgå helt.

OTP'er er engangsprogrammerbare "EPROM'er". Kredsene ligner i det indre EPROM'er og er måske også af denne type. Huset har blot ingen rude, så man kan altså ikke UV-slette en OTP.

Med megenøjde, er det lykkedes få producenter til at lave EPROM'er, som kan slettes igen med en elektrisk spænding. De er langt mere komplekse og fås endnu ikke så store som UV-EPROM'erne. Elektrisk sletbare kredse - EEPROM'er - er selvfølgelig meget nemmere at have med at gøre. Sletning sker på få sekunder i stedet for 30-40 minutter for UV'erne.

PEEL'er ligner PAL'er, men er langt mere komplekse. Det er elektrisk sletbare super-PAL'er. Super, fordi de inderholder funktioner for op imod 20-30 forskellige topografier. EE står for Electrically Erasable - dvs. elektrisk sletbare kredse.

Som toppen af kransekagen har vi så de programmerbare processorer. Her er en oversigt:

PROGRAMMERBARE KREDSE	Eengangs progr.	UV-sletb. logik	Elektrisk sletbar L.
TRIN-1 MEM	PROM		
TRIN-2 MEM	OTP	EPROM	
TRIN-3 ASIC	PAL	GAL-EPLD	PEEL
TRIN-4 uP	uP-PROM	uP-EPROM	

Anvendelsen af de brugerspecifik kredse går igen i mange konstruktioner fra Circuit. Det største problem i at lave udstyr til programmering er, at fabrikanterne af de logiske kredse holder informationer om programmering hemmelige.

Det er officielt ud fra det synspunkt, at man ikke ønsker udbredelse af uoriginelt programmeringsudstyr, som måske vil brænde kredse med "dårlige" data ind. Uofficielt kan meningen også være, at begrænse konkurrence.

EPLD-producenten Intel tager omkring 30.000 kroner for udstyr som næppe koster 1.000 kroner at lave! PEEL-producenten ICT (International CMOS Technology/USA) laver et PC-system til bare 7.000 kroner (Pris gennem PRC i Kolding). Set med USA øjne er denne pris så lav, at det nærmer sig "kostpris", men set med Taiwan-øjne, burde denne enhed heller ikke koste mere end 2-3.000 kroner.

En 8751 kan erstatte 20-500 logiske standard-kredse

Halvlederproducenterne laver selv brænderudstyr, og det underer os, at man ikke tænker mere på at sælge chips og derfor formidler programmeringsudstyret til kostpris. Det er baggrunden for den hidtidige meget store udbredelse af alternativt brænderudstyr.

Lige siden den store universelle programmeringsenhed PC-PROM blev til i begyndelsen af 1987, har vi derfor måttet jagte informationer om programmering af forskellige logiske kredse. For at gøre en lang historie kort, er det lykkedes at finde tilstrækkelig information om programmerbare kredse og deres karakteristika til at kunne lave:

PROM: 82S123 og 82S128.

EPROM: Stort set alle tilgængelige typer fra 2716 til 27010. Den sidste er på 128 kByte (1 MBit) og den hidtil største (per 5/88). 020 på 2 MB og 040 på 4 MB er endnu ikke tilgængelige.

Vore programmeringsspændinger kan på alle brændere stilles mellem 12,5, 21 og 25 volt som er standard. Hastigheden kan vælges fra 50 mS/Byte til under 1 mS/Byte. OTP'er er varianter uden rude til UV-sletning. OTP betyder One Time Programmable.

PAL: Kan kun brændes en gang. Bruger meget strøm. Afarten GAL, har vi endnu ikke fundet anledning til at lave program til. Da vi stort set kan erstatte alle mindre PAL'er, har vi kun lavet program til 16R8.

EPLD: Flere muligheder end PAL. Kan slet-

tes med UV lys. Ligner GAL en del. Intel leverer flere typer end 5C032, og senere kan vi måske få tid til en EPLD udvidelse. God til kombination af logiske funktioner, som også kræver lidt ROM.

PEEL: Flere muligheder end EPLD. Kan slettes elektrisk. Billigere end EPLD. Kan leveres ned til 25 nS og kan erstatte TTL, CMOS, PAL mv. PEEL'erne er de mest alsidige, men mindre egnede som MEMORY-register.

3.1 PC-PROM - rettelser og ny samling

PC-PROM var Circuit's bud på en superbrænder med alle muligheder. I starten var det ikke nogen succes fordi vi mangede software. Nu tegner PC-PROM sig som en habil succes, og efterhånden vil den blive en bestseller.

PC-PROM er utrolig alsidig, idet grunddagen ikke bygger på en bestemt funktion. Ideen er at gøre apparatet HELT universelt. Derfor er PC-PROM fra starten helt uintelligent. PC-PROM består af styring på 30 portben. Styringen sker med den tilsluttede computers intelligens. Derfor skal PC-PROM have en liveline i form af et stabilt rundkabel med skærm mellem en PC med en PC-I/O-port og brænderen selv.

Software sørger derfor for valg af type og funktion. Det første software'n foretager sig er, at opsætte 2 programmerbare spændinger Vcc1 og Vcc2. De to spændinger kontrolleres i trin af 100 mV fra 0 til 25,6 volt. Området mellem 0-2 volt er dog udefineret, selvom man godt kan programmere en spænding her.

Software sørger derefter for at skifte mellem i alt 5 forskellige niveauer på 30 programmerbare ben:

1/ +5V er forsyningsspænding
2/ 0V er Gnd.

3/ Tristate er et svævende ben med 10 kohm til +Gnd.

4/ Vcc1 programmerbar spænding

5/ Vcc2 programmerbar spænding

Grundideen er, at brugerne kan skifte mellem de spændinger han har behov for. Det er stort set også i orden, men her støtter vi på en ubehagelig begrænsning, idet det senere også viser sig, at man skal kunne programmere en RAMPE. Dvs. en med tiden varierende spænding. Det havde ingen tænkt på.

Derfor var den oprindelige strømforsyning kun designet til at kunne trække en spænding på Vcc1 og Vcc2 op i en fart. IKKE til at kunne sænke spændingen med programmerbar tid.


Resultatet af denne alvorlige mangel er, at der skal en anden strømforsyning til, hvis man skal programmere PEEL'er og andre følsomme elektrisk statiske IC-kredse. Derfor måtte vi designe PC-PROM-PWR2, som her i dette nummer af Circuit udgives med print for print-abonneerter.

Før vi kaster os ud i beskrivelsen af PC-PROM-PWR2, beskriver vi fejl og mangler vedr. hovedprintet PC-PROM. Dette er derfor en endelig opsamling af det du bør rette, hvis du har eller skal bygge konstruktionen!

3.2 PCPROM - retteliste

Når du skal benytte den nye strømforsyning

KONSTRUKTION

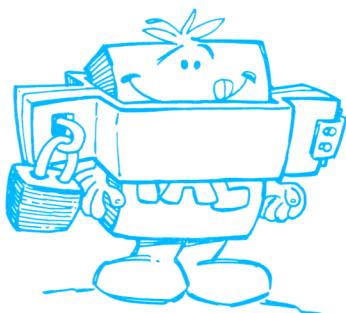

PC-PROM-PWR2, skal du samtidig udføre følgende rettelser:

1) Forbindelsen mellem PC'ens port PC-I/O og DB25 indgangen blev oprindeligt designet til fladkabel. Desværre er overgangsmodstanden og overhøringen alt for ringe. Selv med 30 cm fladkabel, kan der være problemer.

Derfor er den eneste professionelle løsning, at du anvender et kraftigt rundkabel som til f.eks. RS232C. Det har en skærm, og det er meget vigtigt, at du slutter skærmen til Gnd/minus/Stel-forbindelsen.

I følgende liste har du trådningen. Udgangspunktet er, at du tager et RS232C kabel med HAN-stik i begge ender. Et 1:1-kabel. Du tager derefter kappen af begge stik og noterer farverne på det stik du skal montere i PC-I/O-porten. Brug vores skema nedenfor. Skru derefter stikket på igen og sæt en mærkat på stikket mærket: "Til PC-I/O !!!".


Kablets anden ende afsloddes, klippes eller afmonteres. Derefter gentrædes det som nedenfor. Til slut samler du kablet og sætter en mærkat på stikket mærket: "TIL PC-PROM". Først DA er du sikker på ikke at brænde alle dine kredsløb af.

Kabel mellem PC-I/O-port og PC-PROM DB25:		
PC-I/O	Den farve du selv noterer ned HER:	PC-PROM stikken på kabel
1		13
2		12
3		11
4		10
5		9
6		8
7		7
8		6
9		5
10		4
11		3
12		2
13		1
14		25
15		24
16		23
17		22
18	+SKÆRM	+SKÆRM
19		21
20		20
21		19
22		18
23		17
24		16
25		15
		14

** Skærmen på kablet monteres til ben 18 på PC-I/O siden
** og til ben 21 på PC-PROM siden.

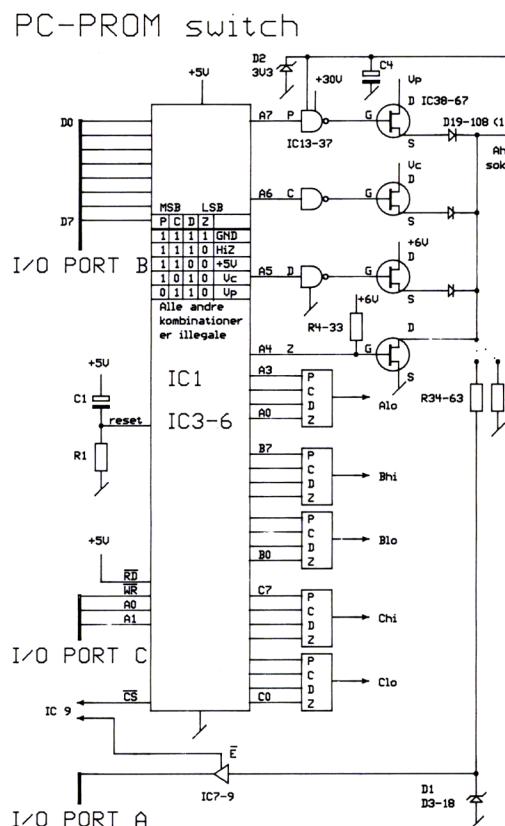2) Stelbanen på selve PC-PROM-printet fra området omkring strømforsyningens konnektoren til stikket ved personality modulet (PC-PROMU3/U4) er for tynd. Der opstår "spikes" ved strømspidser.

Derfor er det god latin at montere en 0,75 kvadrat monteringsledning på 20 cm mellem disse to konnektorer. Det skal ske fra ben-4//6 på PC-PROM-PWR bøsningen på PC-PROM



Sådan er de enkelte switches i PC-PROM opbygget.

printet til samme prints konnektor PC-PRO-MU ben-1. Den tykke ledning lægges under printpladen.


3) Der er ikke tilstrækkeligt med afkoblingskondensatorer på PC-PROM printet. Monter 9 stk. 100 nF polyesterkondensatorer under printet over +5V/Gnd på IC1-6/8255 (mellem ben-26 til ben-7) og IC7-9/74LS244 (mellem ben-10 til ben-20). Brug evt. trådafklip til forlængelse.

4) I stedet for de angivne 82C55 (CMOS) skal benyttes 8255 i standardversionen. Det er fordi vi ønsker hurtigere flanker. Den større strøm kompenserer vi for ved at tage +5V fra PC-kablet!

5) MANGLENDE printforbindelser: Forbind en kort monteringsledning under printet mellem IC5's ben-34 til IC6 ben-34, samt IC27 ben-6 til IC56 ben-1.

6) Som nævnt ovenfor har vi ændret strømforsyningen. Derfor skal de +5V/500mA hentes fra selve PC'en gennem PC-I/O og kabelt. Snit den tykke +5V printbane under ordet SUPPLY nær PC-PROMPWR konnectoren over. Brug en skarp kniv. Pas på øjnene. Anvend evt. en lille håndfræser.

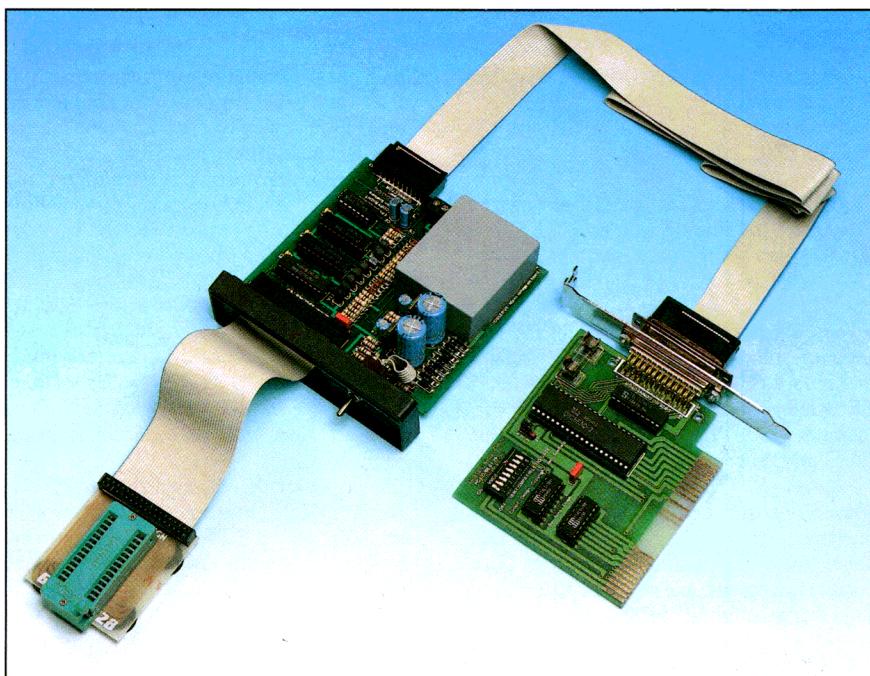7) PC-PROM-U sokkelstikket (34-pol vinkel) ben-16 er originalt tilsluttet IC58 ben-3 (source på en FET), men undervejs (følg banen) "kyses" banen en enkelt lodde-ø i et knæk (der er kun een forbindelse midt på denne bane). Den Ø den rører, skal skæres fri. Den går nemlig fejlagtigt til gate på IC57 ben-5.




KONSTRUKTION

8) Fladkablet der forbinder PC-PROM og PC-PROMPWR bør være så kort som muligt - typisk 7-10 cm.

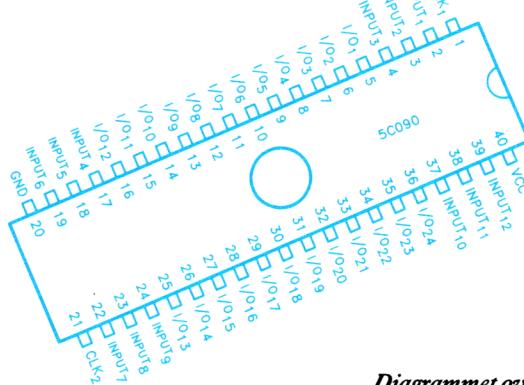9) +5V forsyningsudbygning fra DB25-bøsning:

Forbind en ledning fra DB25-tilgangen ben-1 til C5's ben nærmest DB25.



Diagrammet over PC-PROM main board.

4.1 PC-PROM-PWR2 – strømforsyning til store krav

I det oprindelige strømforsyningsdesign PC-PROM-PWR var det forudsat, at hele strømforsyningen skulle leve op +5V, +6V, 30V samt Vcc1 og Vcc2 med fuld strøm til hele molevitten. Derfor benyttede vi en switching strømforsyning.


Da vi skulle kunne programmere spændingen for Vcc1 og Vcc2 op og isæt NED med en kontrolleret flanke, måtte vi lave en ny strømforsyning. Den gamle kunne styres hurtigt op til det niveau man havde behov for. Men den kunne ikke styres NED, hvis der ikke samtidig var et forbrug. Det hindrede bl.a. elektrolytkondensatorer i udgangen. Den gamle forsyning benyttede simple LM317'er som regulering.

Der var engang, hvor en udbygget 16K ZX81 kostede det samme som en XT-computer i dag


Ved brænding af elektrisk programmerbare IC-kredse skal man hæve og sænke spændinger mellem forskellige niveauer med bestemte tidsinterval. Hvis man hæver en spænding pludseligt ved at gå fra f.eks. 0 til 15 volt på 10 μ s, vil men med sikkerhed brænde en PEEL af.

Derfor er strømforsyningen nu udformet så Vcc1 og Vcc2 kan løbe i trappetrin på 100 mV, mens spændingen er tilsluttet IC'ens ben. Vores oprindelige mening med PC-PROM var at man skulle kunne opsætte en fast spænding på Vcc1/2 - ikke at man skulle kunne regulere på samme tid. Det nye er, at det alligevel KAN lade sig gøre - hvis man ofrer en ny strømforsyning.

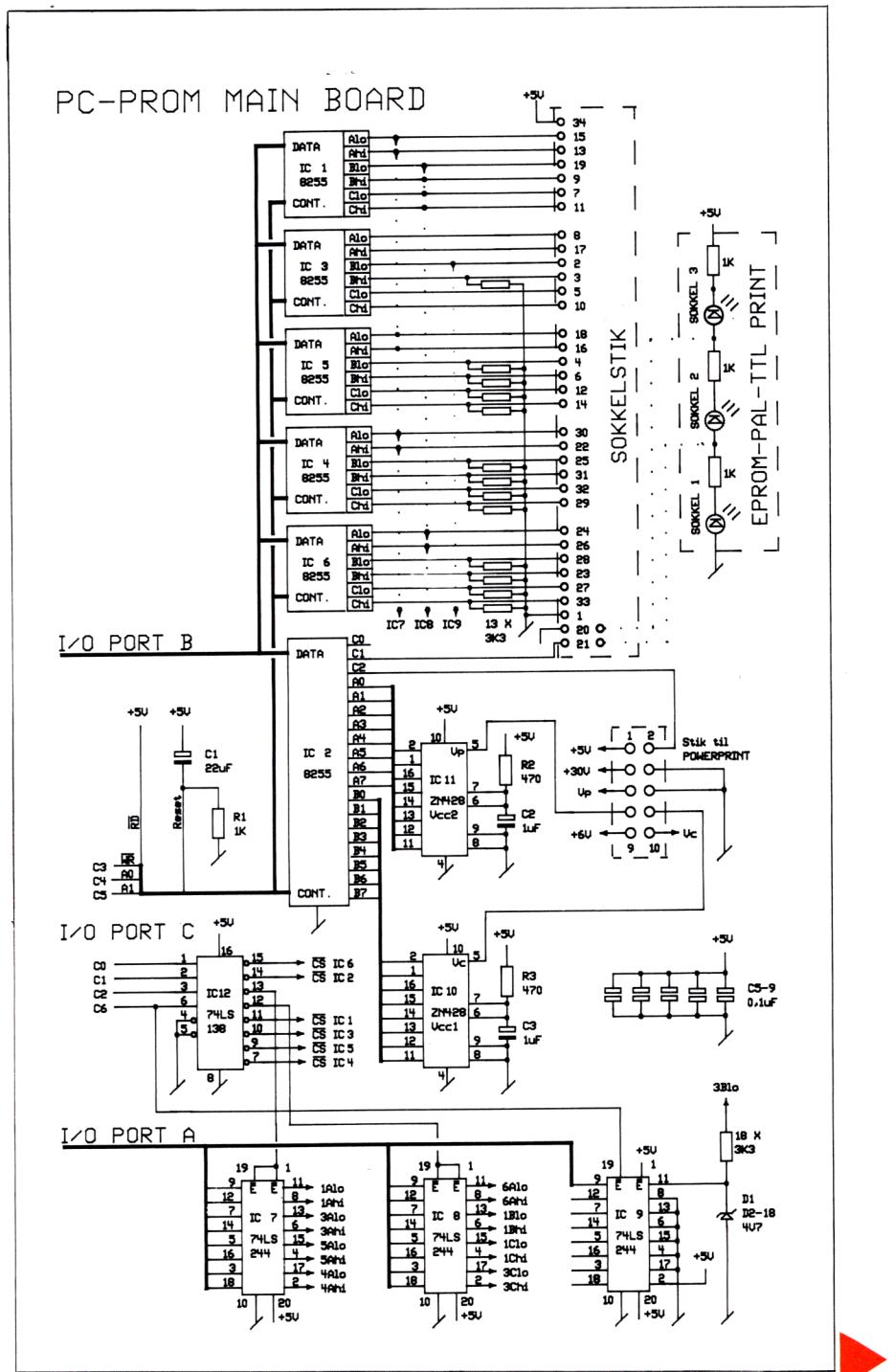PC-PROM-PSU er derfor designet med 3 faste spændingsregulatorer. Een leverer 30V ud til max. spænding for bl.a. pull-up af



KONSTRUKTION

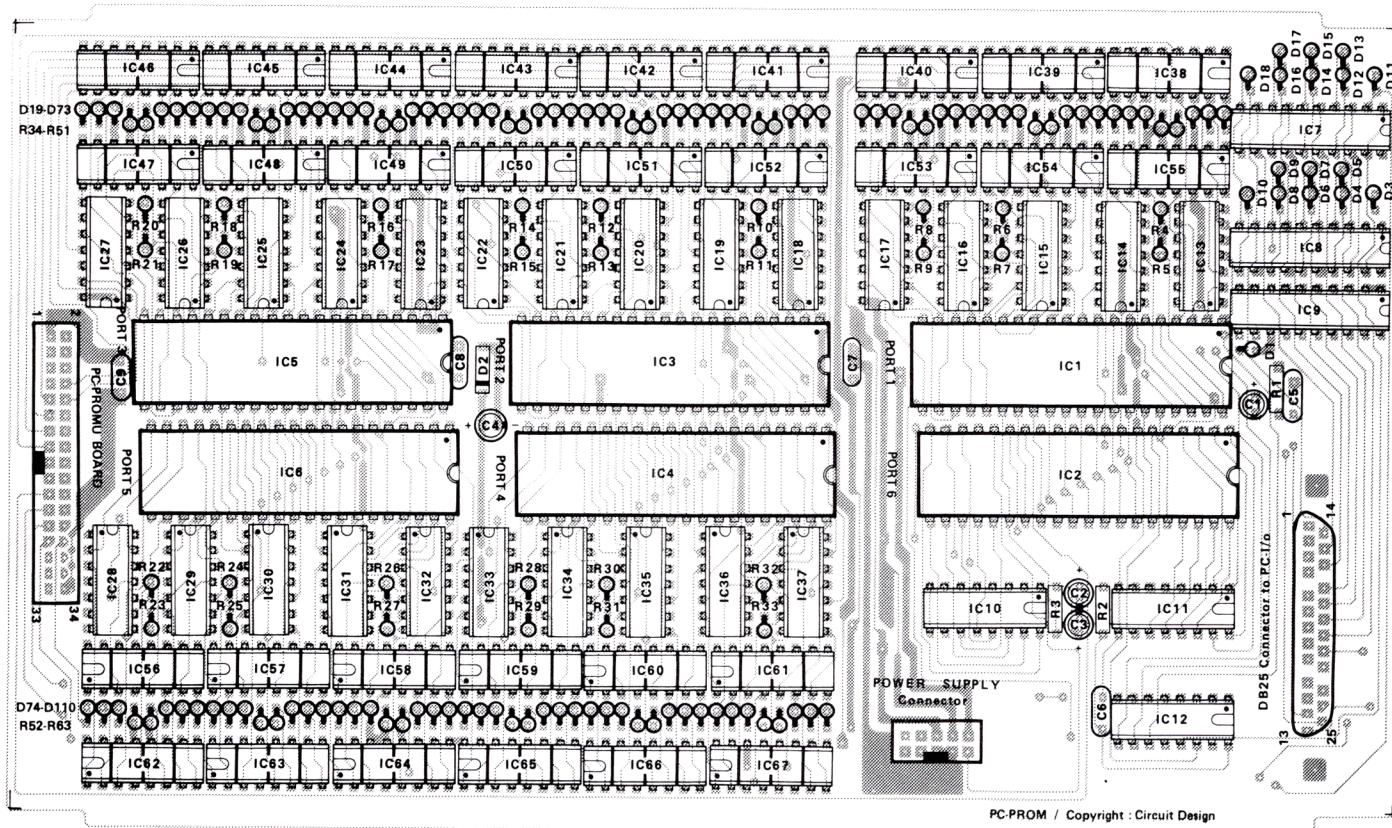

DISKETTER ENGROS

Vi fører udelukkende kvalitetsdisketter fra bl.a. de anerkendte "ATHANA" fabrikker. Vi har endda fundet så god kvalitet, at vi tør give 5 ÅRS GARANTI og til YDERST konkurrencedydgtige priser.

5 1/4" DS/DD NN 48 tpi v/100 stk. 3,25
 v/50 stk. 3,69
 under 50 stk. 4,50

3 1/2" DS/DD NN 135 tpi v/100 stk. 8,40
 v/50 stk. 8,80
 under 50 stk. 9,85

5 1/4" HIGH DENSITY 96 tpi MHD2
"ATHANA" mærkevare v/50 stk. 10,95
 v/10 stk. 11,75

STAR LC10 PRINTER

STAR LC10 er skabt til enhver som ønsker en prisbillig printer, UDEN at gå på kompromis med kvalitet og driftsikkerhed. Den har alle tænkelige skriftypen incl. NLQ og en printhastighed op til 144 tegn/sek. LC10 har også indbygget en "Paper park" funktion, der muliggør udprintning af løsark uden først at afmontere tracktor papir.

STAR LS10 leveres komplet med parallel interface til alle IBM kompatible PC'ere. Special version til Commodore 64/128 leveres også.



STAR LC10 fås også som farveprinter. Både grafik og tekst kan printes i 7 forskellige farver! Kan også anvendes som almindelig sort/hvid printer.

Pris incl. kabel

NYHED 2995,00

Alle priser er excl. moms.


Pris incl. kabel

NEDSAT 2295,00

EPROM'er

2764 - 250 ns.....	35,25
27128 - 250 ns.....	36,90
27256 - 250 ns.....	45,00
27512 - 250 ns.....	97,55

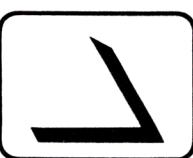10% rabat ved 10 ens. Også salg i større mængder.



ALCOTINI
HARD & SOFTWARE

Solbjergvej 14 DK-8260 Viby J Tlf. 06 11 90 22 Giro 5 92 22 75

KONSTRUKTION

PC-PROM's komponentplacering.

PROM'ens MOS-swtiche. En anden leverer 6V overspænding til 5V drive og en tredie leverer -2V ved 1 ampere.

De regulerbare spændinger dannes af 2 D/A-konvertere på 8 bit. De er placeret på PC-PROM hovedprintet. Herfra programmeres de til at afgive 2 spændinger mellem 0-2,55V. Disse styrespændinger fører to kraft operationsforstærkere af typen LM2030. Det er i virkeligheden HI-FI audioforstærkere til 20 watt og 36V/3A.

De benyttes som operationsforstærkere, men da vi vil kunne stille spændingen helt fra nul til 25,5 volt, må vi nødvendigvis give TDA2030 en lille negativ forsyningsspænding. Da strømmen samtidig skal være op til 1 ampere spids, har vi måttet ofre en print transformator T3805 alene til dette formål. Ud over printtransformatoren skal du have en 15-0-15V/1-2A transformator af normal type. Det kan være en ekstern ringkerne type T501. Tilkobling er vist på printet.

KOMPONENTLISTE PC-PROMU3		0413-1988
DTEX28	1 stk. Bred 28 ben sokkel	DTEX28
DTEX24	1 stk. Smal 24 ben sokkel	DTEX24
DTEX20	1 stk. Smal 20 ben sokkel	DTEX20
1kohm	3 stk. 1W modstand	I1K
LED	3 stk. røde lysdiode	HLED2
DDIL3400	1 stk. 34pol DIL konnektør	DDIL3400
BG01	4 stk. gummidæmper for print	BG01
PRINT	1 stk. printplade	PCPROMU3

KOMPONENTLISTE PC-PROMU4		0413-1988
DTEX28	4 stk. Bred 28 pol sokkel	DTEX28
DDIL3400	1 stk. 34pol DIL konnektør	DDIL3400
BG01	4 stk. gummidæmper for print	BG01
PRINT	1 stk. printplade	PCPROMU4

KOMPONENTLISTE PC-PROM		0413-1988
R1	1kohm	1W modstand
R2-3	470 ohm	1W modstand
R4-33	3,3kohm	1W modstand
R34-63	4,7kohm	1W modstand
D1	ZF4,7	4,7V Zenerdiode
D2	ZF3,3	3,3V Zenerdiode
D3-18	ZF4,7	4,7V Zenerdiode
D19-108	1N4005	Siliciumdiode
(Bemærk: Dioser fejlmærker til nr. 110 men er 108 - tegnener kunne ikke tælle!)		H1N24
C1	22uF	elektrolytkondensator
C2-3	1uF	elektrolytkondensator
C4	4,7uF	elektrolytkondensator
C5-9	100nF	Polyesterkondensator
IC1-6	8255	24bit 3+1 NMOS I/O
IC7-9	74LS244	8bit tristate latch
IC10-11	ZN2428	8bit DA converter
IC12	74LS138	address gate
IC13-37	MC1488P	Motorola RS232 IC
IC38-67	IRFE110	4x1A/60V mos-fet
eller:	IRFD110	1x1A/60V mos-fet
(MONTERES ALLE MED "dobbeltbenene" I RET-NINGER VÆK FRA DB25 KONNEKTOREN!)		HMIRD110
1x	25-POL	DB25 konnektør
1x	10-POL	lige konnektør
1x	34-POL	vinkel konnektør
1x	print	printplade
Dele kan fås hos enhver velassorteret elektronikforhandler.		

Komponenter fra Circuit's MedlemsService:

- PCPROM printplade for mainboard ... kr. 159,-
- PCPROM kit uden kasse uden PSU ... kr. 1.995,-
- PCPROMS samlet uden PSU uden kasse kr. 3.995,-
- PCPROMKS totalt system indbygget...kr. 7.995,-
- PCPROM-U3 print kr. 165,-
- PCPROM-U3K kit med print og TEXTOOL kr. 450,-
- PCPROM-U3S samlet med pcb/Textool.. kr. 495,-
- PCPROM-U4 print kr. 148,-
- PCPROM-U4K kit med print og Textool kr. 499,-
- PCPROM-U4S samlet m.print & Textool kr. 599,-
- DDIL2525 skærmet r.kabel PC10/PROM kr. 285,-
- PC-I/OH kit for I/O-port til PC ... kr. 195,-
- PC-I/OS samlet og afprøvet port ... kr. 395,-
- DTEX24 Textool smal produ.sokkel .. kr. 89,-
- DTEX28 Textool produktionssokkel .. kr. 99,-
- excl.moms/leveres kun som kit

Brug af spændingsregulatorer og styrede kraftforstærkere medfører øget tompangstab. Tabet afsættes i form af varme. Derfor SKAL der benyttes en vinkelkøleplade med påspændt køleprofil på PC-PROM-PWR2.

4.2 KOMPONENTLISTE PC-PROM

Teknisk set er PC-PROM ikke særlig indviklet, men printpladen er stor som et ondt år og når den er færdigsamlet - korrekt! - er der sikret alligevel gået en uges tid! Kort sagt, PC-PROM er ikke sagen for amatører. Der skal både erfaring, respekt, gode øjne og godt værktøj til at fuldende den konstruktion!

4.3 KOMPONENTLISTE PC-PROM-PWR2

PC-PROM-PWR er til gengæld nemmere, at have med at gøre. Der skal blot omhu og lidt monteringserfaring til:

5. PC-PROM kabelfortsættelser


Strømforsyningen til PC-PROM-PWR2 skal anbringes tæt ved PC-PROM, da der ikke må være alt for store tab og da der går spidsstrømme nær 1 ampere. Der er endnu ikke taget stilling til nogen indbygningskasse, men kravet er en flad kasse med koling og stik bagtil, samt en tæt placering af PROM og PWR.

Ved fronten skal du kunne tilslutte de forskellige personality moduler PC-PROM-U3, -4 mv. Du anvender et 34-pol DDIL3400 vinkelstik på PC-PROM og personality modul. De to enheder kobles sammen med HØJST 10 cm. fladkabel og 2 tilsvarende 34-pol HUN fladkabelbøsninger (DDIK3422).

Tegningen andet sted viser dig alt om anbrinelse og lednings/stik forbindelse.

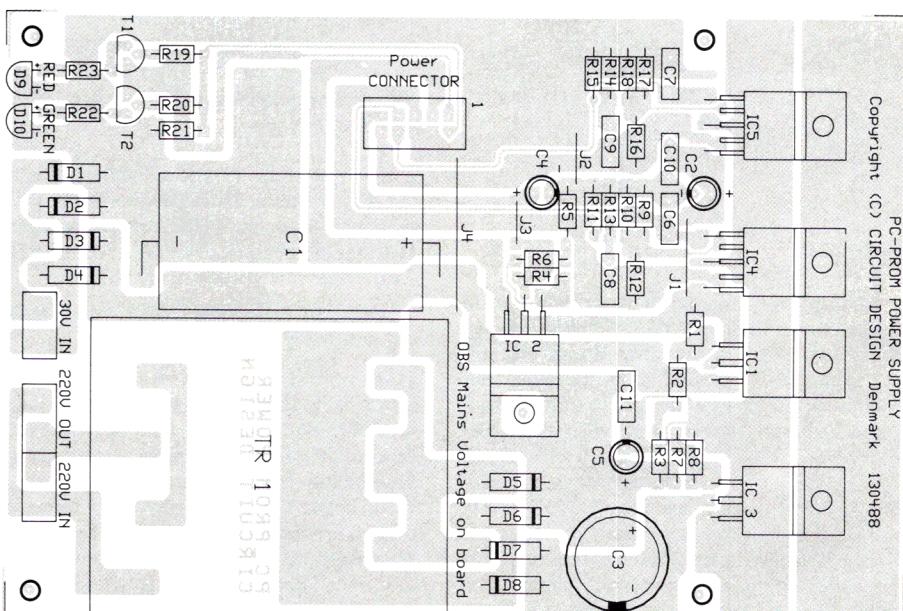6. PC-PROM programmer - også DA-test for generator

Uanset om du er hobbymed eller bare bruger PC-PROM, vil en funktionstest før ibrugtagning være påkrævet. Bedst er det naturligvis, hvis du har et oscilloskop til din rådighed. Når alt er kontrolleret et par gange og tilsluttet, kan du loade følgende 2 kontrolprogrammer fra CIRD488:



KOMPONENTLISTE PC-PROM-PWR2		0413-1988
R1	220 ohm	1W modstand
R2	3.9kohm	1W modstand
R3	1kohm	1W modstand
R4	220 ohm	1W modstand
R5	680 ohm	1W modstand
R6	220 ohm	1W modstand
R7-8	150 ohm	1W modstand
R9	2.2kohm	1W modstand
R10	18kohm	1W modstand
R11	1Mohm	1W modstand
R12	18kohm	1W modstand
R13	1 ohm	1W modstand
R14	1 ohm	1W modstand
R15	1Mohm	1W modstand
R16	18kohm	1W modstand
R17	2.2kohm	1W modstand
R18	18kohm	1W modstand
R19-21	4.7kohm	1W modstand
R22-23	220 ohm	1W modstand
D1-8	IN4005	siliciumdiode
D9	rød	rød lysdiode
D10	grøn	rød lysdiode
T1	BC557	NPN transistor
T2	BC547	PNP transistor
IC1	LM317	Positiv sp.reg
IC2	LM337	Negativ sp.reg
IC3	LM317	Positiv sp.reg
IC4-5	TDA2030	HI-FI 36V/3A opamp
C1	2.200uF	elektrolytkondensator
C2	10uF	elektrolytkondensator
C3	1000uF	elektrolytkondensator
C4-5	100uF	elektrolytkondensator
C6-7	100nF	polyesterkondensator
C8-9	220nF	polyesterkondensator
C10-11	100nF	polyesterkondensator
TR1	T3805	4x5V/300mA printtransf.
Ix	10-POL	lige konnektør
4x	TO220	Mica isolationsbøsn.
1x	-	varmelederpasta
5x	M3	Møtrikker
5x	M3x6mm	Skrue
1x	TO220	finger køleplade
1x	B50KV	4-hul vinkelkøleplade
1x	-	50mm x 110mm x 25mm køleprof.
1	print	printplade

Dele kan fås hos enhver velassorteret elektronikforhandler.


Komponenter fra Circuit's MedlemsService:

PC-PROM-PWR2 print kr. 149,-
PC-PROM-PWR2K kit med alle dele -TR kr. 369,-
PC-PROM-PWR2S samlet afprøvet psu . kr. 595,-

B50KV kelevinkel for 4 transistorer kr. 34,-
B1000K kelevprofil kr. 65,-
T501 transformator 15-0-15V/1-2A ... kr. 199,-
DDIL1002 10-pol lige han printsok...kr. 16,-
DDIL1022 10-pol x10cm HUN/HUN kabel.kr. 25,-
Indbygningskasse er endnu ikke designet

excl.moms/leveres kun som kit

KONSTRUKTION

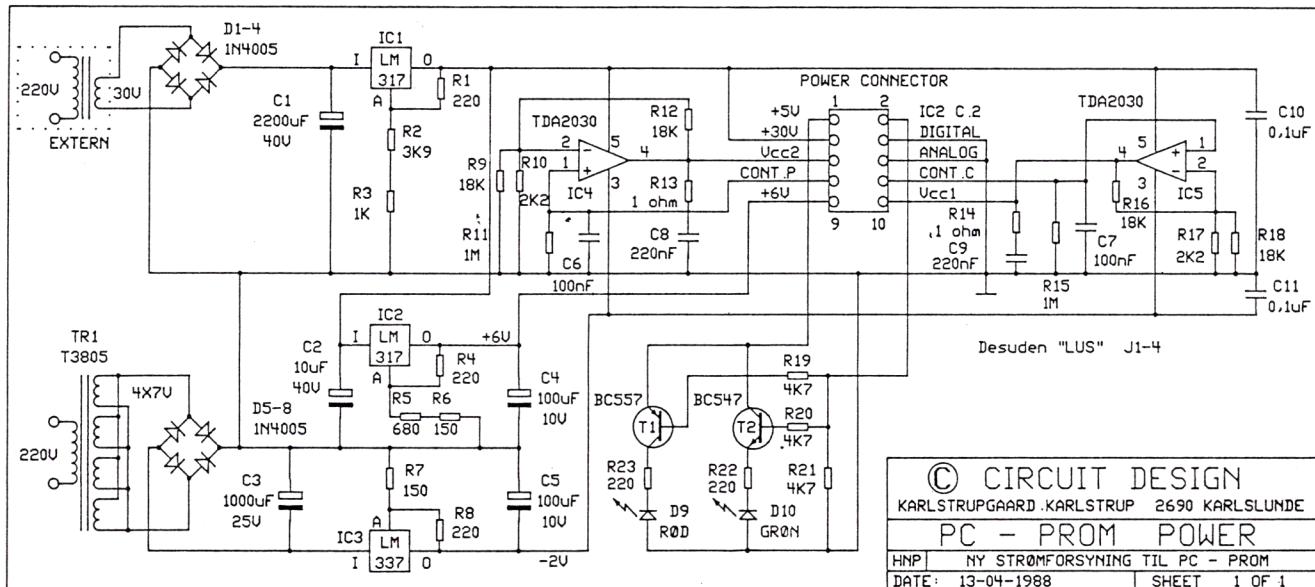

© CIRCUIT DESIGN
KARLSTRUPGAARD · KARLSTRUP 2690 KARLSLUNDE
PC - PROM POWER
HNP NY STRØMFORSYNING TIL PC - PROM
DATE: 13-04-1988 SHEET 1 OF 1

DATTEST [xx] hvor xx er et tal mellem 2-19 eller 22-33. Tallet refererer til et af tilslutningsbenene på PROM-moderprintets bøsningsmærket PC-PROM-U. Dvs. soklen for personality modulet. Den er nemlig helt entydig. Hvis du har monteret et personality modul, må du selv finde ud af hvilket ben sokkelstikket er ført ud til på de sokler modulet rummer. LIDT hjælp har du dog i listerne over sokkelprintene.

Vi har andet steds her i artiklen vist 3 skemær over personality modulet PC-PROMU3. Det har 3 sokler. En bred 28-ben sokkel fortrinsvis til EPROM, en smal 24-ben sokkel for PEEL og PAL og en smal 20-ben sokkel for PROM og LS-kredse. Hver af de 3 tabeller har numre for SOKKEL-PRINT.

Find det tilsvarende benummer på en af de 3 sokler. Så har du det valgte ADTEST-ben. GND-proben på dit oscilloskop sættes på 28-ben soklens ben 14, som er fast stelforbindelse. Probespidserne programmerer du til hvad du ønsker.



Hvis du IKKE har noget oscilloskop, kan du tilslutte en lille 24V/100 mA lampe eller en højttaler med 470 ohm formodstand over udgangen i stedet. Du skal se lampen blinke eller høre højttaleren brumme med en meget dyb tone. En bashøjttaler vil pulse synligt. Højttalen på dit HI-FI-anlæg kan godt anvendes.

DATTEST er et pascalprogram som gennemløber Vcc1 i trin af 1 mellem 0-255-0... osv. Derfor høres frekvensen meget lav. Det gælder især på langsomme computere. Frekvensen er nemlig afhængig af hvor hurtig computeren kan gennemløbe pascalprogrammet.

DATTEST startes ved at skrive DATTEST plus et tal mellem 2 og 34. Skriver du noget forkert får du meldingen: "NOT VALID". Benumerne 1, 20, 21 og 34 er NOT VALID, fordi de ikke er programmerbare som de 30 andre.

SWTEST [xx] Også her er det bedst at benytte et oscilloskop til test.

Vi fortsætter i de næste 2 numre af Circuit

SWTEST mäter hver af udgangenes omskifter. Programmet stiller først de to D/A-konvertere med tallene 128 og 255. Det giver 12,8V på Vcc1 og 25,5 volt på Vcc2. Derefter cykles gennem de 5 niveauer: HiZ, Gnd., +5V, Vcc1 = 12,8V og Vcc2 = 25,5V.

Også **SWTEST** er et pascalprogram, men da vi kun gennemløber en 5 trins cyklus i **SWTEST**, i stedet for en 255-trins, som i **ADTEST**, synes den resulterende frekvens højere.

Også **SWTEST** benytter sig af software valgtemperatur-parametre. Skriver du "SWTEST 22", vil spændingen på ben-22 på PC-PROM-U stikket gennemløbe cyklus. Du stopper ved at trykke en tast.

Hvis du kommer helskindet gennem denne test af hvert eneste ben, kan du roligt lade programmer til programmering af dine opgaver. Det vær sig EPROM, PROM, PAL, PEEL, EPLD eller microprocessor programmering.

7. PC-PROM EPROM-brænding fra 2764-512

I Circuit 5/88 i august vil vi være klar med CIRDISK 588x. Her håber vi på at være klar med vores såkaldte PC-PROM compiler. Det er en brugereditor for design af programmeringscirkus for alle typer programmerbare kredse.

Når den er klar, vil du kunne tage et datablad over en programmerbar IC, og via sandheds-skema og timertabel kunne programmere lige den superchip, som moderne IC-teknologi netop DEN DAG har givet dig i hænde.

Diagrammet over PC-PROM-PWR2.

Indtil da, må du nøjes med de objektfiler vi har lavet og prøvet for dig.

Til programmering benytter du software programmet PC-PROM version 1 eller nyere. Programmet kaldes med en objektfil, hvorefter det er klar til din bestemte opgave. Vi har indlagt de standard parametre du skal benytte.

Ved indlægning af spændinger programmer vi i realspænding. Dvs. den spænding der skal lægges ud fra PC-PROM-PSU2 strømforsyningen. Hvis du ændrer, skal du tænke på at kompensere for diodespændingsfaldet i PC-PROM. Belaster du med 100 mA på en udgang, vil dit spændingstab ligge på omkring 0,8 volt. Belaster du under 1 mA, vil tabet kun være 0,5 volt.

Om du ønsker meget stor nøjagtighed, må du lave dig en tabel for hvilken spænding du indstiller og hvilken du får som resultat. Vi har prøvet det hele i praksis, og derfor genfinder du i software opsætningen PRAKTISKE TAL - ikke de tal databogen foreskriver. Gjorde vi det, ville vi få for lav real spænding.

Programmet til brænding kaldes således: "PC-PROM xxxxxxx" hvor xxx.. er navnet på den objektfil vi har designet brændersoftware for. Hvis du vil programmere en 2764 skriver du:

PC-PROM M2764.OBJ

Herefter loader PR-PROM programmet objektfilen M2764.OBJ med ind som overlay. Den er straks klar til programmering. Hvis du IKKE anvender nogen extension software switch after PC-PROM, loader programmet den første den bedste .OBJ fil den kan finde.

En af de første opgaver bliver da sikkert læsning af en færdig EPROM eller programmering af en ny EPROM.

Du starter med load af PC-PROM programmet - gerne med M2764.OBJ. Når skærmen er oppe har du i venstre side en funktionsmenu, i højre side de valgte tekniske oplysninger og nederst en editorlinie for disse kommandoer.

Med pilene OP/NED på tastaturet bestemmer du den tekniske oplysning du ønsker at ændre. Første bjælke er tændt først. Trykker du på noget som helst andet end en af de 10 funktionstaster, er du straks igang med at ændre parametre.

Det tal du skriver i kommandolinien dukker derefter op i højre side af den parameterbjælke som er tændt (farvet).

Hvis du IKKE ønsker at ændre de parametre vi har sat for 2764, vil du sikkert igang med at programmere. Så må du trykke F3 for at bringe selve FIL-systemets editorskærm op. I venstre side melder menuen sig med en ny række F-taster fra F1-F10. Her vælger du om du vil LOADE eller SAVE en datafil til programmering i format for INTEL-HEX, PC-PROM eller ASCII. Når du har valgt en fil saves eller loades den.

Herefter går du tilbage til hovedmenuen med F2 (MAIN MENU) og vælger sikkert editor menuen med F2 = EDIT/DISPLAY. Hvis du under FIL-menuen just har loadet indholdet af en lagret fil, er det sandsynligt, at du nu enten skal til at redigere - dvs. rette - i den loadede fil eller til at skabe nye kopier. Udgangspunktet er en "lagerliste" over hver enkelt celles data.

Et eksempel herpå er f.eks. et karakterdisplay til skærm-tegning i CGA/EGA/VGA format. Hvis opgaven er at finde og ændre karakterer i dansk tegnsæt leder brugeren efter de data, som tegner de aktuelle karakterer og derefter ændres de nødvendige bytes. Skal processen gentages for at rette fejl - det sker ofte - vil editoren hjælpe dig på forskellig måde. Du kan hoppe rundt i de forskellige celler med blade-kommandoer, eller du kan springe til en ganske bestemt celle.

Data og adresser skrives hexadecimalt. Adresserne dannes derfor af karakterer fra 0 til F. Den vedtagne notation sammenkobler 2 bytes af i alt 16 tal til 256. Derfor ser du fra starten de såkaldte HEX-tal. Dvs. cifferpar fra 00-FF. Hvert ciffer kan gå fra 0-F således:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F = 16 cifre
= 1 BYTE

Det er kombinationen af 2 tal som giver 256 muligheder. 2 sådanne BYTE's kombineres som oftest til en KARAKTER. Et karaktersæt dannes altså af en værdi mellem 0-255.

Efter almen og international vedtagelse (ASCII), har hvert tal sin egen betydning eller sin egen karakter. Det giver et almindigt EDB-alphabet, som rummer alt hvad man har behov for til at beskrive tekst, programmer og til dels også noget grafik.

Den oprindelige vedtagelse af ASCII indeholder kun 7-bit, dvs. 128 karakterer. I alle applikationer i dag ordner man dog sine cifre efter samtlige 256 karakterer. Den mest benyttede ciffertabel for ASCII-tegn omfatter IBM's internationale tegnsæt. Den danner grundlag for omsætningen af HEX-blokken til ASCII.

Trykker du på ASCII-display i DISPLAY menuen gengives HEX-dobbeltcifrene derfor som karakterer. Da de EPROM'er du i praksis kommer til at læse indeholder megen læsbar tekst, er det en kæmpe fordel at kunne skifte mellem HEX og ASCII. Blad i en EPROM med et ASCII-område. Så ser du hvor enkelt det som med et trylleslag bliver.



efter vor mening er vigende, har BOPAL-programmet mest akademisk interesse.

I stedet kan du læse en PAL med PEEL-programmet og derefter lave en tilsvarende kreds med PEEL. Det koster stort set det samme og er langt nemmere. Kredsen 16R8 indeholder i alt 8 udgange med register og 8 indgange.

10. PC-PROM PEPS - EPLD-programmering af 5C032

PEPS EPLD programmeringssystemet er skrevet af Henrik Koch Sørensen som projekt på DTH. Programmet er designet i TurboPascal 4.0 og kan med PCPROM programmere en Intel 5C032 EPLD (Erasable Programmable Logic Device) ud fra en JEDEC-fil.

JEDEC-filen skal være lavet til en PEEL (Programmable Electrically Erasable Logic Device) af typen 18CV8. Programmet er menustyret og indeholder følgende valg i hovedmenuen:

1. Set defaults, hvormed man kan bestemme om de filer, programmet indlæser, skal vises på skærmen eller ej.
2. Program EPLD, der programmerer en EPLD ud fra en JEDEC-fil.
3. Read EPLD, der kan vise indholdet af en EPLD's elektriske adresser. Indholdet af kredsen vises på skærmen.
4. Quit PEPS, der afslutter programmet.

Således programmeres en EPLD:

- 1: Kontroller at PCPROM er tilsluttet computeren.
- 2: Tænd for computeren.
- 3: Tænd for PCPROM.
- 4: Start programmet (PEPS.EXE).
- 5: Tryk RETUR ved åbningsbilledet. Nu fremkommer hovedmenuen.
- 6: Vælg Program EPLD. Filvælgermenuen fremkommer.
- 7: Marker den JEDEC-fil, der indeholder brændeinformationerne (f.eks. COUNTER.JED) og tryk RETUR. Filen indlæses nu til programmet. Derefter bliver du bedt om at sætte EPLD'en i 24 pin soklen.
- 8: Indsæt EPLD'en i den nederste halvdel af den midterste sokkel og tryk RETUR. Nu programmeres EPLD'en (varer ca. 15 sek.), hvorefter den verificeres med Vcc = hhv. 6 og 5 Volt.

Eventuelle programmeringsfejl rapporteres, og du kan vende tilbage til hovedmenuen ved at trykke RETUR.

- 9: EPLD'en kan nu tages ud af soklen. Ønsker du yderligere information om EPLD'er, har Intel importøren en hel bog blot om dette emne.

11.1 PC-PROM PIT - PEEL-programmering af 18CV8

Det er oplagt at satse meget krudt på de mest lovende programmerbare kredse. Vores valg af PEEL 18CV8 er ikke tilfældigt. Det er da også en af de mest anvendte i Circuit Designs konstruktioner for tiden.

PEEL'er er elektrisk programmerbare og slettes hvis de læses af uautoriserede brugere. PEEL'er programmeres på et matematisk grundlag efter boolsk algebra.


MERE SPIL

De spille-glade, som synes artiklen her i bladet om EGA-spil var ALT for kort, skal da også have en glædelig nyhed med på vejen: Det formelig myldrer frem med nye - og gamle - spil, der kan tilbyde højopløsningsgrafik.

Således er "best-sellerten" fra EPYX - Sub Battle Simulator - undergået en gevældig ansigtsløftning. Programmet understøtter nu Hercules, CGA og EGA i højopløsning. Programmet gør sig dog absolut bedst på en hurtig PC i EGA-oplösningen grundet grafikken.

EPYX er også kommet med den længe ventede "California Games" - i samme stil som klassikerne Summer-, Winter- og World Games. Der er dog her tale om en betydeligt forbedret grafik, der understøtter både EGA og VGA.

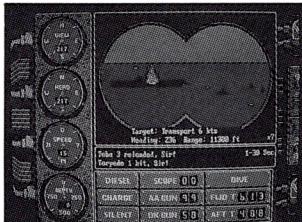SubLOGIC har udssendt "Jet" i en ny version (2.1), der nu næsten understøtter alle grafikkort/skærme på markedet: Com-



posite Monitor, S/H monitor, CGA, LCD (Laptop PC'er), Hercules Monokrom, PC Jr., EGA 320 x 200 RGB, EGA monokrom, EGA 320 x 200 Enhanced, EGA 640 x 350 normal og EGA 640 x 350 Advanced. Sådan skal DET gøres - frit valg på alle hylder!

KORT OG GODT

* Radioteknikken tog et kæmpe skridt fremad for 75 år siden med opfindelsen af tilbagekoblingen. Opfindelsen, der blev gjort af Alexander Meissner i april 1913, fandt hurtigt vej til både sendere og modtagere. I dag må koblingen næsten siges at være uundværlig i de fleste dele af elektronikken.

* Amerikanske Cray Research har introduceret en ny, avanceret computer, der bærer navnet Cray Y-MP. Det er den første computer i Verden, der i stand til at løse komplikerede matematiske ligninger mellem 8 forskellige centrale processorer. Derved øges regnehastigheden betydeligt.

Computeren vil kunne hjælpe til at lave bedre tredimensionelle modeller af bl.a. komponenter til bilproduktion og molekylestrukturer i f.eks. medicin. Pris for vidunderet - ca. 120.000.000.000 kroner.

* Japanske Canon har markedsført en kompakt "desktop" enhed, der kombinerer PC, printer,

telefon og telefax. Multi-maskinen er udstyret med en 80286 procesor og kører under MS-DOS 2.

* Compaq PC'er skal nu også fabrikeres i Europa. Med en helt ny PC-fabrik i Erskine, Skotland øger Compaq satningen på det store europæiske PC-marked. Fabrikken skal udover Europa også forsyne Mellemøsten og Australien med Compaq'er.


* Et projekt til mindst 12 milliarder kroner og 8 års samarbejde skal gøre Europa konkurrenceydigt i forhold til Japan og USA mht. fælles udvikling af produktionsudstyr til mikrochips. Foreløbig er regeringerne i Vesttyskland og Holland med på ideen, der skal planlægges definitivt her i juni.

Halvlederfirmaerne skal selv bidrage med det meste af omkostningerne. Elektronikfirmaerne Siemens og Philips går i spidsen for dette samarbejde, der kaldes for JESSI: Joint European Semiconductor Silicon.

Fortsættes side 39 ►

CITIZEN LSP1000

kr. 2.495,-/ex.m
med traktor
& arkføder

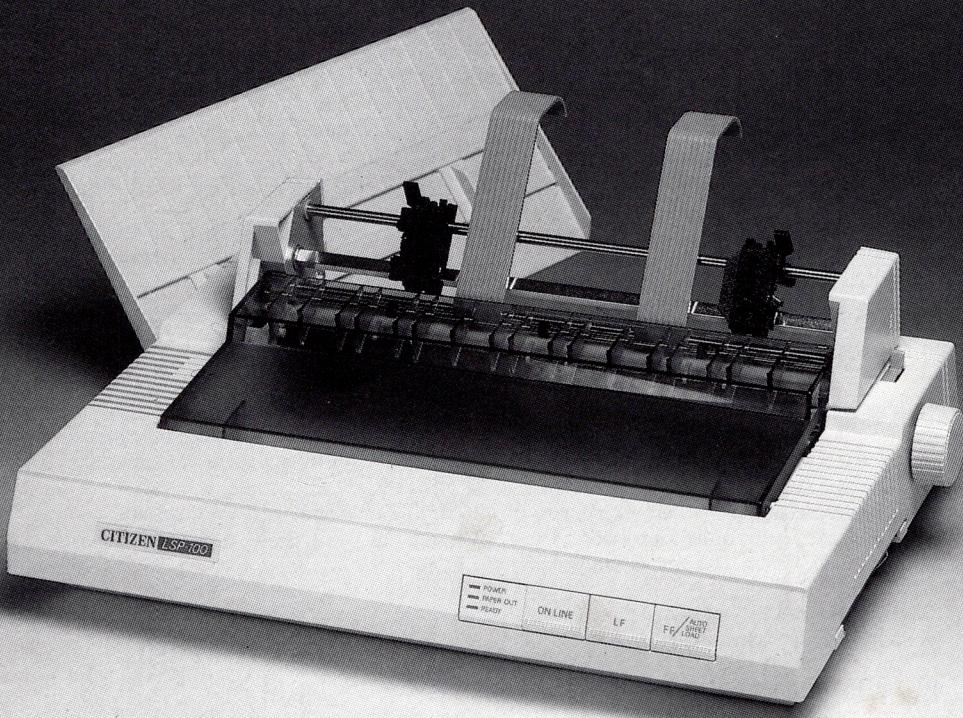

Circuit Design
Karlstrupgaard - Karlstrup By
DK-2690 Karlslunde v. Solrød
Tlf. 03146000



2 danskskrivende printere i een: EPSON-FX og grafisk 9-nål IBM-kompatibel printer med fuldt dansk tegnsæt. Skriver 175 karakterer i sekundet i Elite. Har NLQ, compressed, bred, dobbelprint, Italic og meget meget mere. Japansk topkvalitet med traktor, enkeltarkføder og beskeden størrelse.

Klubben har åbent hele sommeren

Sommeren er over os. Så er der tid til at læse og blive klogere.

I midten af maj havde vi det mest vidunderlige vejr. Det håber vi holder, så medlemmer og læsere får tid til at dyrke fri-luftsinteresser.

Hvis du vil programmere i sommertiden, så tag bøger med til vandet. Brug tiden til at lære mere om Pascal, Comal og maskinkode. Lad computeren være og lad loddekolben ligge. Den sommer du kommer til at opleve skal nydes – og det kan vi nok have krav på efter 87'eren!

Skal du absolut have keyboardet frem, så gem det til de sene aftener eller forhåbentlig få regnvejrsdage.

Hvad gør jeg hvis jeg mangler disketter?

Circuit holder åbent i forretningen hele sommeren. Da vi deler ferien ud over juni, juli og august, vil der næsten altid være nogen på Karlstrupgaard. Hvis vi ellers kan levere, skal du kunne komme og hente det hele i åbnings-tiden. Medlems-Service har åbent:

Mandag til fredag fra kl 10-16.00 og
Lørdag mellem klokken 12.00 til 16.00.

Læg mærke til den pudslige åbningstid. Vi holder en afslappet lørdag for medlemmernes skyld. Dvs. der er reduceret personale om lørdagen – men også bedre tid til at tage sig af mange spørgsmål.

Derimod er der IKKE åbent for service reparationer og IKKE åbent for telefoner. Det sker at vores telefonvarer løber over. Sker det, kan det hende, at telefoner ringer.

Da vi både bruger lørdagen til at rydde op, tage os af medlemmerne og til at gøre rent, kan der opstå pudslige situationer. Som når man f.eks. ringer og *lige vil* spørge om, hvordan man programmerer eller stiller om på jumperne på et grafik-kort.

Da vi er over 25 mennesker med vidt forskellige baggrunde, kan der komme både skidt og kanel ud af spørgsmål på ureglementerede tider. Har du spørgsmål, fejl eller problemer må du kontakte klubben i *telefontiden*. Så har vi mulighed for at finde de rette folk til dig.

Hvis det gælder almindelige tekniske spørgsmål, er vores piger i ekspeditionen mere ferme

end mange af vores mere mandige medlemmer rent faktisk tror! Hvis de tekniske problemer er af mere personligt tilslit og kræver faglig teknisk bistand, vil vi normalt henvise til fredage mellem 14-16, hvor der er teknikere ved telefonerne. Til daglig har vi nemlig INGEN teknikkere i nærheden af nogen telefoner. Så får de aldrig lavet noget.

Telefonåben

Telefonerne er åbne fra 10-16 på hverdag. Selvom vi ofte er på arbejde både lørdage og søndage, er det ikke for at klare medlemmernes problemer, men vores egne. Vi har det med at love mere end bukserne kan holde til.

Det medfører, at der altid er noget at hente ind. Der skal skrives medlemsblad, der skal udvikles og programmeres på de ting, som ikke arter sig ordentligt og der skal laves regnskab/bogholderi og disponeres til indkøb.

Af og til har selv VI EDB-problemer. Er der tabt data, kan der godt gå en week'end med at rydde op i filer og back-up'er. Da vi daglig har over 1.000 ekspeditioner med tilhørende 1-2.000 bilag, siger det sig selv, at der ikke skal være ret meget galt for at vores tårne af bilag bli-

ver uoverskelige.


En du en af de lykkelige, som ringer en lørdag eller søndag, vil vi mindeligt bede dig om at tage hensyn til, at det ikke nødvendigvis er en tekniker, som kan hjælpe dig. Svarer vi, er det fordi vi venter kald fra andre eller familie.

Der holdes meget skarpt på åbningstider, telefon-tider og arbejdstider. Ikke fordi vi er uvilige eller dovne – men simpelthen fordi vi skal kunne nå ALT og gerne vil have reduceret vores arbejdstid til under 10 timer per mand.

Klubbens lokaler og byggeri

En del af de sekundære opgaver vi beflitter os med i fritiden, er byggeri. Hen over sommeren bygger vi et stort lager bag Karlstrupgaard. Støbning er overstået, og murerne og tømrerne er godt igang. Kommer du forbi i åbnings-tiden, må du gerne gå ind og se på arbejdet.

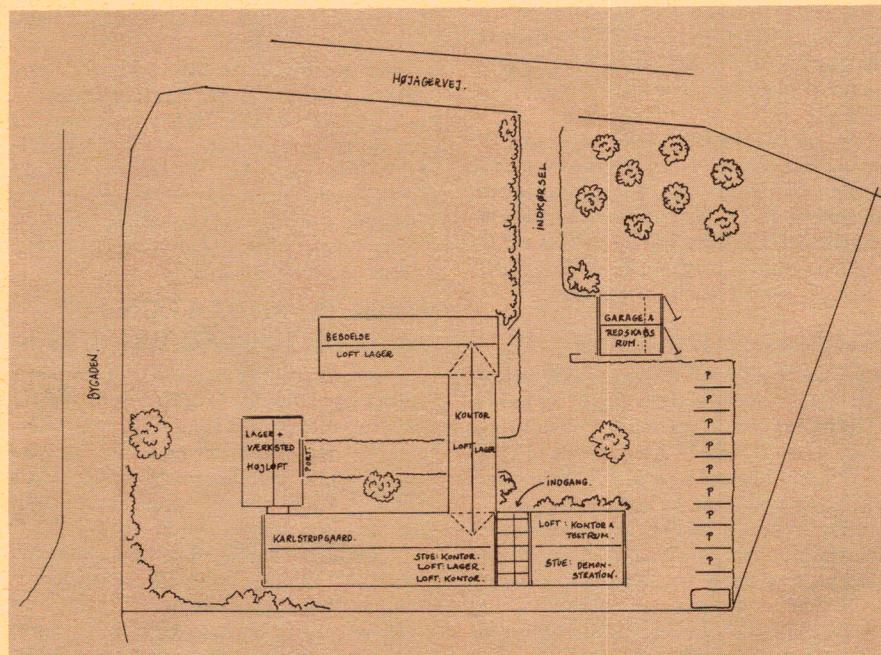Byggeriet foran Karlstrupgaard er endnu ikke startet og det sker måske først i efteråret eller til vinter. Da vi for at få arbejdsro er placeret på landet og på en bondegård, som ligger i landzonen, er der mange restriktioner på hvad vi må lave og hvor store vi må blive. Den endelige plan over byggeriet her du her:



Byggeriet bag Karlstrupgaard skal give os højloftet plads til stabling af de mange susind computere, vi får i containere fra Taiwan. De nye Tower-modeller fylder omkring dobbelt så meget som desktop modellerne. Derfor er vores pladsbehov akut.

De mange medlemmer, som besøger os, møder Karlstrupgaard som nogle ret tillukkede bygninger. Indgangsdøren er i siden af en port, og medlemsforretningen er ganske lille og har kun en udleveringsdisk.

Efterårets og vinterens byggeri skal bedre på dette forhold. Derfor bygger vi et nyt hus foran gården. Det kommer til at ligge i forlængelse af den store lange bygning - førhen svinestald for en besætning på over 500. De to bygninger bliver forbundet med et stort åbent glasparti, et vindfang med glas og en modtagelse.

Herved er vi så tæt på at have en stor og lys forretning, som landzoneloven tillader. Vi har nemlig ikke tilladelse til at lave en åben forretning i landzonen. Men vi må gerne have demonstration og udlevering af vores udstyr - så længe vi stadig er en postordre- og udviklingsvirksomhed.

Lokaler til udvikling og demonstration

Det store lyse loft med landligt miljø er på 300 kvadratmeter. Her ligger vores administration i den ene ende. I midten ligger Circuit's redaktion og foran vores gamle skolelokale. Det benyttes i dag udelukkende til afprøvning og test af større systemer.

Større systemer er sammenkoblede PC'er af forskellig storrelse. Lokale rummer 12 maskiner med netværk. Heriblandt også den IBM PC/2-60, som medlemmerne kan teste op imod andre apparater.

Maskinsalen rummer også klubbens nysatte OPUS-modem, de nye Tower-modeller, et komplet udstyr til Desk Top Publishing (som endnu ikke er kørt ind), et komplet udstyr med PC-FRAME og PC-TALK.

FRAME-udstyr opstillet

For at give alle medlemmerne mulighed for at teste VIDEO framestore på PC, har vi opsat et kamera, en AT/10 MHz, mus, laserprinter og monokromt kamera. Her kan alle medlemmer komme i åbningstiden og gratis prøve apparaterne.

Der kan laves billeder på skærm og laser. Du kan medtage egne kamera'er til test og egne skærme. Så kan du se hvad du går ind til, før du anskaffer sådant et udstyr. Hvis du har brug for at digitalisere billeder, kan du lave det gratis i klubben. Kun hvis du skal have teknikerassistance, begynder det at koste penge.

TALK-udstyr klar til brug

Ligesom PC-FRAME kan testes, har vi hele tiden opstillet udstyr til generering af tale på PC. Hvis du har en opgave, som kræver indtaling af ord - f.eks. til Jens Ø. Knudsens CCSPEAK modul, kan du gratis komme i klubben og indtale dit eget bibliotek på harddisk.

Herved kan du køre biblioteket ud igen i et disk-format, som passer dig. Det kan du tage med hjem og bruge til programmering af en CCSPEAK til de formål du finder anledning til. De materialer, du får brug for, betaler du selvfolgtlig (f.eks. disketter).

Ligeså rydder du op, så udstyret er i samme stand, som da du lånte det.

Hvis du har brug for at lave elektronisk udstyr til tale, er dette klub-tilbud overordentligt generøst. Ingen andre metoder kan benyttes til dansk tale SÅ BILLIGT. Hidtil har man skulle investere mindst 30-50.000 kroner i udvikling og udstyr. Nu koster det faktisk blot udgiften til et par EPROM'er.

Remote boot af Novell

Circuit sælger ikke selv Novell software, men har overladt forhandlingen af dette professionelle system til vores kollega NetSoft ApS, som ligger i samme hus. Da det kræver tid og indsigt, at installere og benytte et netværkssystem (også helst et "SuperUser" kursus per installation), er det ikke nogen typisk postordre forretning at sælge Novell.

Novell DOS netoperativsystemet sælges derfor KUN af Netsoft ApS (tlf: 03 141300), men Circuit's medlemmer må gerne SELV komme og "lege" med systemet. Kun ved at benytte det, kan man få en ide om hvordan netsystemer kører i praksis.

En af de opgaver, som gør netværk så interessant er, at man kan lave sammenkoblinger af PC'er i lukkede systemer. Man kan bygge terminaler uden floppydiske og uden harddiske. Ja det er med Circuit Design's hjælp nu også muligt helt at fjerne løse diske fra et system. Selve serveren kan nemlig bootes med et hardware kort af typen PC-ROMDISK.

Når lukkede systemer er så uhyre vigtige, er det fordi de kan give den lokaleedb-administration total datasikkerhed. Når brugerne hverken kan loade eller save deres egne disketter, kan de heller ikke skade systemet eller tappe det for data.

Sidste nyt omkring Novell remote boot er, at vi nu har fået lavet EPROM'er til DOS3.2 (endnu ikke 3.3), som kan remoteboote. Det gøres på den måde, at man monterer en programmeret EPROM IC i netkortets tomme sokkel. Kortet indeholder software, som tæpper filserveren for både dos og net-operativsystem under opstart. Har man lagt startfiler med egen LOGIN på sin filserver, kan man også påbegynde automatisk load af de programmer, man har brug for først.


ArcNet EPROM'er hedder PEARC32 og Ethernet hedder PETHER32. Normalprisen er 510 kroner per EPROM i løs vægt, men køber du et samlet system med NETKORT, NOVELL og betalt installation, får du EPROM'erne gratis. Det er en sag som NetSoft ordner for dig. En ren installation på dit udstyr på Netsoft's adresse koster kr. 1.995,- for en ELS 4-bruger løsning.

Typisk PC-ROMDISK Novell server AUTOEXEC.BAT til ELS

Den megen interesse for lukkede PC-systemer breder sig overalt. En af årsagerne er, at mange installationer med f.eks. "Christian-Rossing" maskiner nu er under udskiftning. Mange kommunerer er i dag på vej væk fra CR's CP/M-udstyr og godt på vej til at have et alsi-digt udvalg af kompatibelt PC-udstyr.

Vi har set alle maskintyper - lige fra de etablerede som IBM og Olivetti, til de mere klone-prægede som f.eks. Compaq.

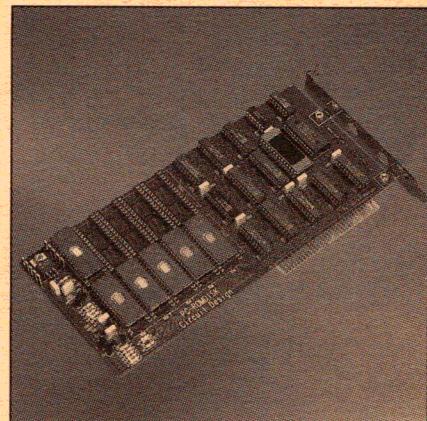Uanset typen, kan man koble op i netværk. Mange har allerede ofret store summer på No-



vell. Det ses af det salg Circuit har fået i PC-ROMDISK.

Hvis man udstyrer PC-ROMDISK med et NOVELL ELS-boot system, sker der automatisk følgende når maskineriet tændes:

- 1/ Loader DOS plus devicedrivere til bl.a. keyboard etc.
- 2/ Starter server process (Novell operativsystem)
- 3/ Starter load af netshell
- 4/ Laver automatisk LOGIN

PC-ROMDISK skal have DOS3.2, AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS og NET-system. PC-ROMDISK AUTOEXEC'en til ELS skal se således ud:

```
αECHO OFF
KEYB DK,850
NET$OS
ANET3
F:
LOGIN
```

ELS betyder Entry Level System. Novell er dyrt. En ELS til 4 brugere koster 5.995 kroner. Hertil kommer mellem 1-2.000 kroner for et netkort pr. PC. Skal systemet installeres brugsklart, må man påregne endnu 2.000 kroner til dette arbejde - eller man bruger selv 8-14 dage på at læse og lære systemets installation.

ELS-2 som udvider fra 4 til 8 brugere er endnu ikke på gaden. ELS-3 kan ingen høre om endnu (100 brugere), men man kan få Novell's andre produkter til de store systemer.


Advanced NetWare 286 til 100 brugere koster 24.500 kroner. Omregnet er det faktisk kun 245 kroner per terminal i et rigtigt stort system.

Nu også Ethernet

Test af netværk ligger Circuit meget på sindet. I dette nummer af Circuit har vi forhåbentlig fået plads til programmet Message og NET-ASIGN. Det er programmer, som gør netværksoperationer utroligt nemme.

Men det er ikke den gratis software vi skal tjene på. Det er i stedet hardware. Her udvider vi nu gradvist.

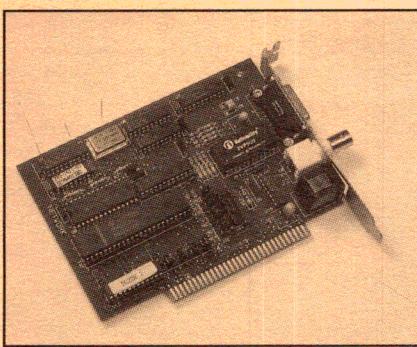Dels har vi just færdiggjort de første 100 ETHERNET coax moduler til 10 MBit/sek og dels har vi lavet en ny type Arc-Net repeater: PCHUB4, som kan monteres i en PC som indstikskort.



Den "gratis" CirNet software til DOS-net kan kopieres på Karlstrupgaard eller kan sendes til medlemmerne for kr. 99,- excl. moms. Du kan både bestille CirNet i 5 1/4" og 3 1/2". Prisen for ekspedition/kopiering er den samme. CirNet leveres endnu kun til ArcNet.

Benytter du Ethernet, skal du af med kr. 1.995,- excl. moms for et til 10 kort. Circuit's Medlems-Service leverer PCENET (som Ether-nettet hedder) i en særlig udgave til remote boot uden disk device til NOVELL.

Klubben har et stort Novell system stående til medlemmernes disposition. Her er tilkoblet optisk PCANETO, Coax ArcNet PCANET og PCENET ethernet på samme tid.

Medlemspriser og tilbud fra 1-6-88

Circuit skal have ryddet op. Hele sommeren vil vi have et antal tilbud, som slår alle andre. En del af disse tilbud gælder ramponeret udstyr eller halvdefekt udstyr, som er for godt til at ryge i en container, men som vi på den anden side ikke har tid til at kigge nærmere på.

I afdelingen for do-it-yourself service tilbyder vi lettere defekte eller blot ramponerede varer som følger (excl. moms/diagram kan medfølge):

4 stk. Philips 12" MGA monitorer afprøvede. Fra kr. 195,- til 495,- **12 stk. Cheer/Casper 14" dualsync monitorer.** Fra 99,- til 595,-.

3 stk. EGA-monitorer 14" defekte men rør ok.: kr. 595,- til 1.995,- **30 stk. diverse printer, POLO, DW16, DW20 mv.** fra kr. 99,- til kr 495,- **21 stk. DW16 traktorfødere.** Kr. 19,- **8 stk. Cannon F60 termotransfer EPSON skønskrift printere med elektronisk arkføder.** Før 8.900,- nu kr. 995,- **12 stk. Texas Instruments 8xx serie business ASCII 9-nål printere.** Før 8-12.000 kroner. Resten får for kr. 995,-/1.995,-/2.995,- **289 stk. CirTime plastmapper uden trykpencil.** Kr. 39,- incl papir og diskette.

251 stk. Forskellige 1/2-højde floppydisk drev i forskellige tilstande. Fra kr. 99,- til kr. 295,- Ud over disse rablende tilbud, har vi sat kasser med gamle udgivelser af Circuit konstruktioner frem. Er du medlem, kan du tage alt hvad du ønsker. Det samme gælder tidligere printplader, som vi skal have rydtet op i. Enkelte ting er der priser på. Det meste er dog gratis til afhentning til lageret er væk.

Medlem/PRINTERE

Klubbens medlems-Service har hjemtaget en serie nye printere. Der er flere gode typer at vælge imellem:


Star LC10C farveprinter kr. 2695,- Nyhed fra Star, som leveres til denne latterlige pris excl.

4-farvebånd så længe lager haves. Bliv skrevet op! LC10C farveprinter med 9 nåle er 100% EPSON, 100% IBM-grafik og JUKI 5520 kompatibel. Ikke hurtig, men festlig og det helt rigtige for begyndere. Dansk IBM-tegnsæt i farve.

Citizen LSP1000 NLQ kr. 2.495,- Nyhed fra Citizen med ægte NLQ og alskens lækre tegnsæt. Kører 150 til 180 tegn per sekund i 9-nål IBM-grafik. Leveres med manuel arkføder, traktorføder og dansk IBM-tegnsæt.

FAX180 NLQ til kr. 2.495,- En stabil forretningsprinter af høj klasse og med alle IBM grafiktegn. Kører 150-180 cps med 9 nåle. Den lille forretningsprinter med dansk tegnsæt også i IBM-grafik.

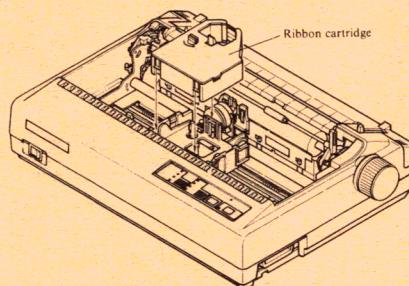Citizen 120D til kr. 1.995,- Vores bedste begynderprinter med doublestrike og IBM-grafik. Vi har selvfølgelig indlagt æøåÆØÅ i IBM-grafik'en. Det glemmer andre (som har Yen og Cent tegn). Leveres med manuel arkføder, traktorføder og kører 120 tegn per sekund.



Medlem/MUS, PAINTBRUSH og scannere

Folkene hos NEOS i Japan har valgt at oprette eget agentur i Europa, og man har besøgt de nordiske lande for at finde den mest egnede agent for denne - den hidtil bedste mekanisk/optiske kuglemus.

NEOS-folkene besøgte 2 andre store danske importører af PC-udstyr, hvoraf den ene har meget med Commodore grej at gøre og den anden har været krakket med et Techware lignende firma. Vi er glade over at være gået af med sejren, idet det sikrer, at prisen STADIG kan holdes på kr. 490,- excl. moms.

Folkene hos NEOS er vældig aktive, og via den tyske afdeling har man nu lavet en PAKKE med en NEOS-MUS og en komplet PC-Paintbrush grafik tegnepakke.

Pakken indeholder en NEOS mus, en Paintbrush, en omsætter mellem DB25/DB9-stik og software for MOUSE-driver, keyboard-driver, programmeret drivermenu for Lotus 1-2-3, Wordperfect og WordStar. Om DET så er dyrt?

Medlems-Service priser excl. moms:

PC-NEOSM/kr.490,- Musen med DB25-stik.

MicroSoft kompatibel + driversoftware

PC-NEOSP/kr.795,- Pakke med PC-Paintbrush, mus og alle drive


På et tidspunkt til sommer kommer NEOS med et par håndscannere til rimelige penge. Der bliver tale om en bred WIDE-scanner og en smal. Vi har faktisk allerede tidligere omtalt scannerne, men de var endnu ikke helt klar og lader vente på sig i 1-2 måneder endnu.

Årsagen er, at NEOS ønsker at opnå en større oplosning på 300 DPI (300 prikker pr. 2,54 cm). Det passer bedre med laserudprint. Når dette er klart vil Medlems-Service have scannerne med dr. HALO grafik software til samme pris. Glæd dig.

CIRTIME med farve


CirTime kalendersystemet er blevet utroligt udbredt. Vi har i alt sendt ca. 12.000 disketter med CirTime ud. Men med den massive succes, har vi også været utsat for et hav af klager over beskyttelsessystemet. Derfor er beskytelsen nu delvist fjernet, således at brugeren kan køre Cirtime over mellem alt udstyr.

Til gengæld kan der ikke umiddelbart æn-

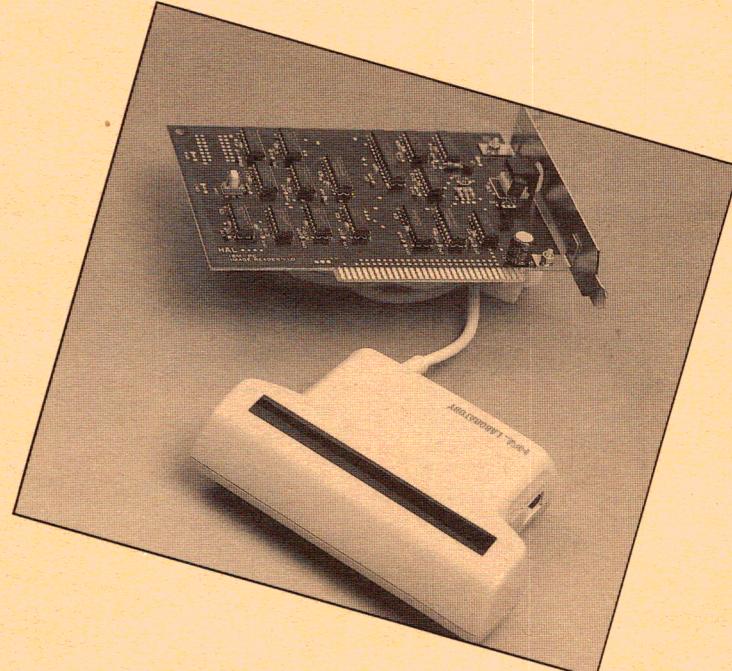

dres i program eller skærbilledet uden at maskinen går ned. Ved at lave denne form for beskyttelse opnår vi, at brugerne ikke kan fjerne vores **reklame**, som er den eneste fortjeneste vi har på at formidle CirTime. Der er endvidere indlagt et tjeckciffer med paritet, som er forskelligt fra diskette til diskette.

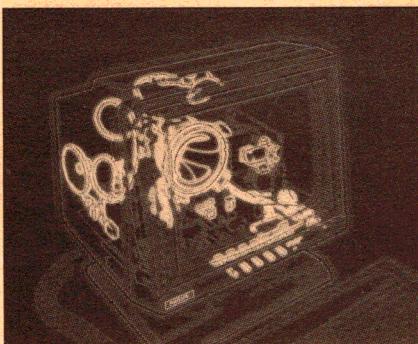Den nye version 2.0 af CirTime har en facilitet for farveprint med f.eks. Star LC10C. Du får udprintet helligdage/søndage med rød. Det



gør kalenderen endnu nemmere at bruge. Når vi nu har malerkosten klar, er vi også faldet for fristelsen til at indlægge varierende farve på reklameteksten i skillelinien mellem 2 ark. Så får du testet alle dine farver på printeren.

Rev.2.0 af cirtime kan bestilles fra 1-6/88 i Medlems-Service. Du bestiller blot CIRD188 sætter og får herefter sidste opdatering. Hvis du vil have en gratis kopi af programmet, må du hente CirTime på vores Modem på telefon 03-146046. Det kører i dag på begæring af mange medlemmer 1.200 og 2.400 vaud V22/V24.

Rev.2.0 er designet i Turbo Pascal 4.0 med Database Toolbox 4.0.

Husk at støtte den videre udvikling. Køb plastmappen CIRTIME-P til 39 kroner (uden 2-tryk pencil) eller læderudgaven CIRTIME-L i blødt gedeskin til kr. 299,- (ex. moms/incl. diskette + Pilot pencil). Du får en kasse med 4000 ark papir for kr.495,- den hedder OA5.

CirText på vej på basis af MicroStar

CirTime er en stor succes. Det blev vores CirBase også og det blev CirCalc. Nu er vi på flere fronter gået videre og arbejder på 3 fronter på Borlands Editor Toolbox 4.0.

1/ Først har vi lavet en PEEL-EDITOR. Den står Rolf V. Østergaard for. Det er en del af de tekniske programmer, man skal anvende for design af de bruger-programmable logiske IC-kredse: PEEL'er. 2/ Dernæst arbejder vores egen Kim Johansen på en dansk udgave efter vores egne krav. Det bliver en normal Wordstar-lignende editor med alle de dejlige tilføjelser MicroStar'en tillader. En ny CirText til lancering i oktober måned.

3/ Endelig arbejder et af vores professionelle medlemmer i det nordlige København - Gert Hansen - på en mini-stavekontrol og en mini-orddeling, som kan gøre CirText til et fuldgyligt tekstdbehandlingsprogram. CirStav en en udbygning til CirText, som vi håber at kunne bringe før Jul.

Det koster så lidt

Klubben har arbejdet hårdt i 5 år for at få så mange medlemmer, at vi kan betale vores egen

udvikling. Den optimale størrelse for Circuit er 20-25.000 abonnenter og medlemmer. Dette mål har vi nået halvdelen af.

Hvis DU synes om dette blad, vores ide og frem for alt: Hvis DU og dine bekendte kan have glæde af vores fremtidige software og hardware, vil vi bede om støtte. Du støtter vort arbejde ved at tegne abonnement.

Du kan tegne abonnement på Circuit alene. Det koster beskedne kr. 149,- per år for de 6 årlige udgivelser. Hvis du vil have klubbens disketter, skal du have et Circuit-abonnement også. Disketteabonnement koster kr. 295,- incl moms for et helt år. Så får du 12 disketter på 5 1/4" 360 KB PC-format.

Vi har endnu ikke mulighed for at tegne abonnement for 6 udgivelser på 3 1/2" disketter (720K + 1,44 MByte), men håber at kunne klare det til efteråret. Indtil da må medlemmer med krav til 3 1/2" nøkker bestille CIRDISK hver gang de udkommer på vores girokort. Abonnement på 3 1/2" kræver nemlig en ændring i vores medlemssystem, som på nuværende tidspunkt er uhensigtsmæssig.

Du kan tegne disketteabonnement til kr. 295,- per år. Hvis du har hang til hardware, vil vi bede dig om at overveje et printabonnement. Dvs. du får de væsentligste printplader vi udgiver, samtidig med at konstruktionerne bringes i Circuit. Så kan du straks komme igang. Så er den gennemsnitlige pris på printpladerne reduceret med omkring 30-50%. Samtidig støtter du os i fremtidig nyudvikling og disponering.

RENS dit diskettedrev

Heftig brug af disketter, drev og for meget støv, sætter sig på belægninger på drev'enes hoveder. Det er mange returnerede, men alligevel fungerende, CIRDISK disketter et bevis på. Da klubben hidtil har taget lidt flot på RENS af diskdrev, var det på tide at gøre noget ved det i forbindelse med de mange tusind CIRDISK'e vi sender ud.


Derfor kontaktede vi AM-kemi og tegnede en rimelig ordre. På grundlag af denne ordre giver vi dig 22% sommerrabat i hele juni/juli måned på produkterne. Du sparer altså HELE moms'en:



AM80101 CKC-1 keyboard rensepuderkr. 49,-
AM80106 Screen Cleaner kr. 65,-
AM80108 ROM-DISK rensesæt kr. 185,-
AM80113 PCC-3 1/2" super rensesæt m.alt kr. 198,-
AM80115 PCC-5 1/4" super rensesæt m.alt kr. 165,-
AM80116 Plast kabinet skum grundrens kr. 48,-
AM80119 Streamer rensekit (brug 1/3) kr. 360,-
AM80120 Micro kassette streamer rents kr. 380,-
AM85101 3 1/2" mini floppydisk rensesæt kr. 99,-
AM85105 5 1/4" floppydisk rensesæt kr. 89,-
AM85106 Antistatisk EGA-skærmrens kr. 38,-

Vi vil især anbefale de 3 sidste varenumre, som vi selv benytter meget. Den største overraskelse var nok OAM85106 skærm rents. Den havde vi ikke større fidus til, men da vi hver dag måtte tørre alle vores støvede EGA-skærme af med vindues-spray og køkkenrulle, fik vi den nærliggende ide, at prøve med den antistatiske væske.

Sandelig om det ikke duede! Det kraftige elektrostatiske felt forsvinder og herefter trækkes hverken støv eller hår ind på skærmen. Nu kan der gå 5-6 dage, uden at EGA-skærmene kræver rensning. Prøv midlet mens der er rabat. Vi sikrer dig fuld tilfredshed som hos os selv. Skærmrensemidlet leveres i øvrigt med klud og en elegant mekanisk pumpe. Det hele til kr. 38,- INCL. 22% RABAT som er lig med MOMS'en.

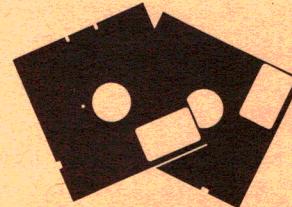

Hvad er gratis software?

Den software Circuit formidler - "CIRDISK" - er så billig, at vi har tilladt os at kalde den gratis. Det bliver vi gang på gang angrebet meget hårdt for. Når vi kalder vores software for gratis, er det fordi vi giver den væk. Derfor ligger den også til gratis kopiering i klubben på Karlstrupgaard.

Når vi tager penge for vores software i størrelsensorden 60 kroner incl. moms, har det intet med penge at gøre. Vi vil bare ikke have udgifter af at lave og udsende denne software. På forsiden af Circuit-6/87 skrev vi desværre: "2 gratis disketter". Det var nemt at misforstå som, at vi sendte gratis programmer og gratis floppydiske ud, samtidig at vi selv betalte for pakning og porto. Sådan var det ikke ment. Derfor formulerede vi teksten på Circuit 1/88 som gratis programmer. Det blev også misforstået.

Nu er vi så gået over til at beskrive vores gratis software, som tilhørende software. Herefter bør ingen kunne forarges og al udskæld bør ophøre. Vi VIL dog ikke ophøre med at illustre vores software-udvikling med 2 disketter på forsiden af Circuit.

Det er disse disketter, som sikrer læserne imod at skulle indtaste ørkesløse programmer,

CIRCUIT -

Danmarks mest spændende

Tegn abonnement på CIRCUIT og få Danmarks mest spændende elektronik og datablad. CIRCUIT udkommer kun 6 gange årligt og indeholder mere spændende elektronik, teknik, software og flere praktiske dataprogrammer for PC-folk, end noget andet europæisk blad. Hvor ser du f.eks. et bladforlag gå igang med et udvikle PC-netværk, Frame-store, Talegenerator eller andre lækkerier?

Hardware og software: DET ER CIRCUIT – mere end nogen andre.

Støt aktiviteten og lær en bunke. **TEGN ABONNEMENT LIGE NU.** Skriv eller ring på **03 14 60 00** og bestil dit eget rimelige C-abonnement til 149,- kroner for et helt år. Eller betal omstændige girokort efter følgende prisliste (incl.moms):

Nyheder eller nye release er mærket med *.

BEMÆRK: Priserne er herimod normalt **INCLUSIVE 22% MOMS!**

1. C-abonnement på CIRCUIT - 12 måneder/6 gange frem	kr. 149,00.
2. CIRDISK abonnement for 1 år (CIRCUIT abb. kræves OGSÅ)	kr. 295,00.
3. CIRPRINT printabonnement for 1 år (CIRCUIT abb. kræves)	kr. 795,00.
4. Circuit – ældre medlemsblade	kr. 24,85.
5. CirTIME/L læder tid-manager i professionel kvalitet	kr. 348,00.
*6. CIRD188 diske m. CIRTIME ver.2.0/farve/CIRTIPSver.2.0)	kr. 60,00.
*7. CIRD288 diske m. PCTALK og CIRBASE	kr. 60,00.
*8. CIRD388 m. FAP analyse/VINOMAT/PCFRAME	kr. 60,00.
*9. CIRD488 diske m. PEEL ass./CIRPRINT/SPEAK/FRAMEOSC/SPIL	kr. 60,00.
*10. CIRNET DOS-netværkssystem 1.5 med NASSIGN/MESSAGE	kr. 120,00.
11. CCSPEAK printplade dobbeltside gennempletteret	kr. 177,00.
12. CCSPEAK kit excl. kasse og strømforsyning	kr. 1.092,00.
13. CCSPEAKS samlet talende maskine uden kasse og strømf.	kr. 1.579,00.
14. PESPEAKIC3 programmeret 8751 processor	kr. 482,00.
15. PESPEAKIC6 programmeret danske standardord/1MBit	kr. 243,00.
16. PESPEAKIC5 programmeret adressekoder	kr. 121,00.
17. PC-PROM-PWR2 print	kr. 182,00.
18. PCNEOSP pakke med NEOS-mus og Paintbrush	kr. 970,00.
19. OSTARLC10C farveprinter (excl. 4-farve bånd)	kr. 3.288,00.
20. OC120 Citizen 120/150 IBM-grafik DK printer	kr. 2.433,00.
21. Texas printere ASCII-tegnsæt - normal/bred	kr. 2.433-3.653,00.
22. 5½" diskette rensesæt AM85105	kr. 89,50.
23. 3½" diskette station rensesæt AM85103	kr. 99,00.
24. EGA-skærmrenser - med antistatisch væske AM85106	kr. 38,50.
25. Ovalt CD-skilt til bilen (din søns sæbekasse!)	kr. 1,22.

BEMÆRK: Ovennævnte priser er INCL. MOMS.

Disse tilbud gælder KUN så længe lager haves. Vær opmærksom på, at TILBUD fra Circuit Design's Medlems-Service normalt bliver udsolgt på kort tid. Du skal derfor ikke ringe på tilbudsvarer fra "gamle" numre. INDBETAL IKKE PENGE FOR ET TILBUD FØR DU HAR FORHØRT DIG OM DER ER UDSOLGT!!!

Husk! Du SKAL være medlem, for at handle i Medlems-Service, og HUSK AT ANFØRE INDBETALERS NAVN OG ADRESSE. Mange glemmer det, og så ved vi ikke HVEM vi skal sende varene til.




Tegn abonnement på CIRCUIT

– og få Danmarks mest spændende elektronik og datablad

Circuit udkommer kun 6 gange årligt, men indeholder til gengæld mere spændende elektronik, teknik og praktiske dataprogrammer for PC-folk end noget andet europæisk blad.

CIRCUIT 1.87

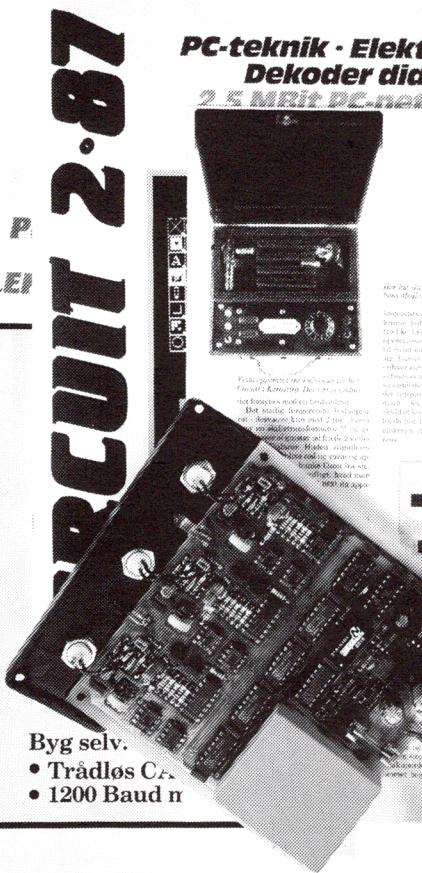

CIRCUIT 2.87



KUN KR. 149,-
FOR ET HEKT ÅR

Aftrives inden indbetaling til postvæsenet

Ved overførsel fra indbetalernes konto:
Postgirokonto nr.
Underskrift

GIRO INDBETALINGSKORT

POSTKVITTERING

Afkryds din bestilling på bagsiden.
Priserne er incl. moms.
HUSK! Navn, adresse og medlemsnummer. TAK!



CIRCUIT DESIGN
Box 48
DK-2690 Karlslunde
Danmark

Indbetalter

Postgirokonto nr. **8 14 70 00**



CIRCUIT DESIGN
Box 48
DK-2690 Karlslunde
Danmark

Postvæsenets kvittering

Kroner

Øre

Porto for indbetaling betales **KONTANT**
Der må ikke klæbes firmærker på denne blanket

Kroner

Øre

Til maskinel afleasning – Undgå venligst at skrive i denne rubrik

30 SC (4-86) PGK 44-4096

Postvæsenets erstatningspligt opholder, når kravet ikke er anmeldt til postvæsenet inden 2 år efter indbetalingen.

> 01 <

+ 81 47 00 00 <

Girokort tilbud incl. 22% dansk moms.

Update mærket med *.

<input type="checkbox"/>	1. C-abonnement	kr.	149,00
<input type="checkbox"/>	2. CIRDISK abonnement.....	kr.	295,00
<input type="checkbox"/>	3. CIRPRINT printabonnement....	kr.	795,00
<input type="checkbox"/>	4. Circuit - ældre medlemsblade ..	kr.	24,85
<input type="checkbox"/>	5. CirTIME/L læder tid/manatger ..	kr.	348,00
<input type="checkbox"/>	*6. CIRTIME-diske m. CIRTIME ver..	kr.	60,00
<input type="checkbox"/>	*7. CIRD288 diske PCTALK/CIRBASE	kr.	60,00
<input type="checkbox"/>	*8. CIRD388 diske m. FAP/PCFRAME	kr.	60,00
<input type="checkbox"/>	*9. CIRD488 diske m. PEEL/FRAME.	kr.	60,00
<input type="checkbox"/>	*10. CIRNET DOS—net 1.5 ASS./MESS.....	kr.	120,00
<input type="checkbox"/>	11. CCSPEAK printplade.....	kr.	177,00
<input type="checkbox"/>	12. CCSPEAK kit excl. kasse.....	kr.	1.09200
<input type="checkbox"/>	13. CCSPEAKS samlet.....	kr.	1.579,00
<input type="checkbox"/>	14. PESPEAKIC3 programmeret 8751	kr.	482,00
<input type="checkbox"/>	15. PESPEAKIC6 program.ord./ × MBit	kr.	243,00
<input type="checkbox"/>	16. PESPEAKIC5 program.dekoder.	kr.	121,00
<input type="checkbox"/>	17. PC-PROM-PWR2 print.....	kr.	182,00
<input type="checkbox"/>	18. PCNEOSP NEOS-mus & Paintbrush.....	kr.	970,00
<input type="checkbox"/>	19. OSTARLCÖC farveprinter.....	kr.	3.288,00
<input type="checkbox"/>	20. OC120 Citizen 120/150 IBM-gr..	kr.	2.433,00
<input type="checkbox"/>	21. Texas printere ASCII ..	kr.	2.433,00-3.653,00
<input type="checkbox"/>	22. 5½" diskette rensesæt/ AM85105	kr.	89,50
<input type="checkbox"/>	23. 3½" diskette rensesæt/ AM85103	kr.	99,00
<input type="checkbox"/>	24. EGA-skærmrenser -/AM85106 ..	kr.	38,50
<input type="checkbox"/>	25. Ovalt CD-skilt til bilen.....	kr.	1,22



880524 Prisliste Side 1
Vare nr. Varebeskrivelse excl. mom

880524 Prisliste Side 2
Vare nr. Varebeskrivelse excl. moms

880524 Prisliste Side 3
Vare nr. Varebeskrivelse excl. moms

Skruer & lign.
M3x6mm messingskrue

75 OHM KABELØJE
App och pressfit se vindbeskrivning

CCSPEAKK KIT EXCL. KASSE
CCSPEAKS SAMLET TALENDE

dervisning 995,00
teknik undervis 2.995,00

PC-modem V22 til intern
KIT EXCL. BOX/LEDN.

em 995,00
DBmod. 1.595,00

AC18	KABELBLÅLER	bestillt gevindbønning	3,90	CDB15	Samlet styring f.undervisning	3.995,00	CXFS_5	CFB 3.5" STRØMFOR.	24,10
AB210	2x10mm galokspakke f.B10-BOX	0,82	CH10FX	PCB x-tal sender 145MHz	81,15	CXP3_5K	KIT 3.5" STRØMFOR.	24,10	
AG306	3x6mm galokspakke	0,82	CH10FXK	KIT VHF MIC. SENDER	323,77	CXUPS	PCB for 200W PC ups-forsyning	69,00	
AG310	3x10mm GALOFSKR./100	0,82	CH10FXV	VEJL. VHF MIC.SENDER	29,28	CXZB222	PCB RS232C for CXZBPCU	56,95	
AG310S	3x10mm sort galokspakke	0,82	CH10TXA	PCB	241,80	CXZB222V	RS232 KIT f. ZB	36,85	
AG320S	3x20mm sort galokspakke	1,02	CH10TXAV	ALARMSENDER KIT	241,80	CXZB227	KIT 78computer 2KRAM	40,74	
AG425	4x25mm galokspakke m. selvbel.	0,82	CH10VAK	PCB Mini VHF-modt.	84,75	CXZB227U	Beskrivelse for ZB m.lvsblade	81,15	
AM15	15mm pvc afstandssykke x3,5mm	0,82	CH10VHK	Kit VHF-modtager	389,34	CXZB2CPV	KIT 8-bit 220V/44A IND-PORT	49,00	
AM3	3mm metrisk elforzincket	0,41	CH10VHV	Vejl	28,69	CXZB2PB	PCB 8-bit 220V/44A IND-PORT	65,70	
AM306	M3x6mm SKRUE	0,41	CH145SC	PCB 144-146MHz scanner modt.	277,95	CXZB2PBV	KIT 8-bit 220V/44A IND-PORT	20,45	
AM312	3x12mm blankforz. maskinskruer	0,82	CH150FM	VEJL FM-STEREO TUNER	265,55	CXZB2STEK	KIT 8-bit 220V/44A IND-PORT	323,77	
AM325	3x12mm blankforz.3,5x9,5x0,8	0,82	CH150FMS	PCB FM-stereo TUNER/RADIO	73,36	CXZB2STEV	ADL STEPMOTOR DRIVER	56,56	
AM35	Slike Maskinskruer	0,82	CH150FMV	VEJL	26,64	CXZB2VDK	Steppermotor styring	24,59	
AM37	M3 tandskive	0,39	CH150LED	KIT FOR IR-CARD REED	110,76	CXZB2VDU	PCB Videodisplay f.CXZBPCU	479,51	
AM4	MA metrisk elforzincket	0,41	CH150LEP	PRINT A+B f. LED-SP.	29,28	CXZB2VDU	PCB F.V.D.D.F.ZB/BZ/C	138,53	
AM406	M4x6mm forz. maskinskruer n.plan	0,82	CH150SYK	KIT FOR VHF-FM SYNTH	241,80	CXZB2VDU	VEJL	40,16	
AM410	M4x10mm skruer m.cyl.hoved forz.	0,82	CH150SYV	PRINT,VHF-FM,SYNTH	10,25	Stik & bøninger			
AM410M	M4x10mm mess.gevindbønnsT2402	3,89	CH150SYV	VEJL SYNTESSELEK	0,00	D01	JUMPER	3,90	
AM422	12x12mm skruer elforzincket planh	1,64	CH1527D	MEDELMSBLAD NR. 2 1988	24,47	D02	2 POL PCB-HAN STRAIG	3,90	
AM445	M4x65mm elforzincke skruer	4,92	CH1528B	CIRCUIT -10	12,30	D02052	2 POL PCB-HAN JUMPER	3,90	
AM446	M4 MESSING RØGNING	3,90	CIRC10	CIRCUIT 11	12,30	D024	Stik for jumper	0,00	
AM45	Slike Maskinskruer 9,5x4,3x0,8	0,82	CIRC11	CIRCUIT 12	12,30	D025	Stik for jumper	0,00	
AM47	4mm tandskive	0,41	CIRC12	CIRCUIT 13	12,30	D032051	3-POL PCB-HAN STRAIG	3,90	
AM7	7mm PDMT. metrik	3,90	CIRC13	CIRCUIT 14	12,30	D032052	3-POL PCB-HAN JUMPER	3,90	
AMB	NYLON AFSTANDSR	3,90	CIRC14	CIRCUIT 15	12,30	D05241	5 POL PCB-HAN	2,71	
AMF	NYLON AFSTANDSR	3,90	CIRC15	CIRCUIT 16	15,57	D05242	5 POL PCB-HAN JUMPER	3,90	
ASM1	12x20 MESSINGSMØR	3,90	CIRC16	CIRCUIT 17 SEPT.85	15,57	D052071	7 POL PCB-HAN	6,35	
AV1	SKV/BIDER	31,97	CIRC17	CIRCUIT 18 dec.85	15,57	D062051	6-POL PCB-HAN STRAIG	4,71	
AV2	LIGE SPIDSTANG	31,97	CIRC18	CIRCUIT 19 JAN.86	15,57	D100	SORT TELEFONBØNING	3,90	
AV3	BUKKET SPIDSTANG	31,97	CIRC19	CIRCUIT 20 MAR. 86	15,57	D1007	7-PIN 12x12 PCB. CONN	16,90	
AV5	SET MED 3 TENSER	81,97	CIRC20	CIRCUIT 21 MAJ. 86	15,57	D102	RØD BANANBØNING	3,90	
Kasse & boks			CIRC21	CIRCUIT 22 JUNI 86	15,57	D123011	BLA BANANBØNING	3,90	
B1	KLAR PLASTESKE	2,00	CIRC22	CIRCUIT 23 SEP. 86	15,57	D12304	1 POL FLAT FOIL CONN	16,19	
B1000K	klepledre b1000 47x137x20mm	65,00	CIRC23	CIRCUIT 3	10,25	D12305	5 POL FLAT FOIL KONNEKTOR	7,99	
B101000	47x137x1000mm aluminium 1/2skal	147,54	CIRC24	CIRCUIT 4	10,25	D151	4-POL PCB-HAN STRAIG	3,90	
B10125	47x137x125mm aluminium 1/2skal	28,69	CIRC25	CIRCUIT 5	10,25	D152041	4 POL PCB-HAN HUN	3,90	
B1012F	FRONT FOR CM20-LAB	40,86	CIRC28	CIRCUIT 8	10,25	D152051	5-POL PCB-HAN PCB.CONN.	5,99	
B1017	13x17x170mm aluminium 1/2skal	56,52	CIRC29	CIRCUIT 9	10,25	D152071	HAN/HUN (STOR)	3,90	
B1017ALU	ALU-TUBER. 47x136x170	81,55	CIRCD	Abonnement pa CIRCUIT diske.	241,80	D154	5-POL DIN PRINT CONN	6,97	
B10220	47x137x220mm aluminium 1/2skal	54,92	CIRCP	Abonnement pa CIRCUIT print.	651,64	D202	3,5mm MINI JACK STIK	3,90	
B10350	47x137x350mm aluminium 1/2skal	65,57	CIRCUIT1	CIRCUIT 1/24 medlemsblad	20,37	D203	3,5mm MINI STEREO JC	8,16	
B1080X	INDBYGNINGSBOX	12,09	CIRCUIT1/BB	CIRCUIT 1/88 MEDELMSBLAD 30	24,47	D221	3,5mm MINI JACK BUSH	3,90	
B10C64	COMMODORE KASSE	12,09	CIRCUIT2	Circuit 2/25 medlemsblad	20,37	D222	MØTRIK JACK/BUSSINE	3,90	
B10F8	FORPLADE TIL B KANAL	1,99	CIRCUIT2/BB	Circuit 2/26 medlemsblad	20,37	D250	5mm 3-P. MAINS CHASS	14,62	
B10H7	FORPLADE TIL B KANAL	1,99	CIRCUIT3	Circuit 3/26 medlemsblad	20,45	D251	220V/3-P. CABLE CONN.	14,55	
B10K12	IR-FRONT GLAS	3,90	CIRCUIT4	CIRCUIT 3/88 medlemsblad	20,37	D252	Spiral led. stik til pcard	2,50	
B10LK	KL-ESE/DE/DESEL	24,39	CIRCUIT4D	Circuit 4/87/28 software XT-t.	32,79	D252061	DE/AC-PLUG CHASSIS	3,90	
B10MIK	KASSE FOR PCMIX	56,97	CIRCUITS	CIRCUIT 5/28 med.mblad 15-8-B7	24,47	D399	K12.NET LEDNING	15,00	
B1100KV	Klepledre for B1100	39,00	CIRCUIT5D	Circuit 5/87/28 software XI-d.	32,79	D782	2-POL PCB-KABEL CONN.	3,90	
B1112	125mm aluminiumbox	77,87	CIRCUIT6	CIRCUIT 6/29 MEDLEMBSBLAD	24,47	D783	3-POL LOREDT KABEL CONN.	3,90	
B1117	220mm aluminiumbox	102,97	CIRCUIT6D	DISK 87/28 CIRCUITS	24,47	D792	3-POL LOREDT KABEL C	3,90	
B1120	18 RUM SORTIMENTSKSE	102,25	CIRCUIT7	CIRCUIT 7/87 30 software	40,98	D793	NETFLASTNING	3,90	
B18	STOR KLAR PLASTESKE	24,39	CIRCV	E-MEDLEMBSKAB	323,77	DB00	MØTRIK F. D800	3,90	
B2	STOR KLAR PLASTESKE	4,00	CIRD2B8	DISKETTER FOR BLAD NR. 2/88	49,18	DB01	6,3/3,5mm JACK EXT.	3,90	
B2007ALU	75mm ALU/PVC-BOX	48,98	CIRD38B	DISKETTER TIL CIRCUIT 3/88	49,18	DA112	PCB-HAN APPARAT 3-ben forlæng.	7,99	
B2010	110mm ALU/PVC-BOX	52,58	CIRD48B	DISKETTER FOR CIRCUIT4/88	49,18	DB112501	BLA BANAN CHASSIS CONN.	16,19	
B2010ALU	110mm ALU/PVC-BOX	56,88	CIRTIME	5-* PC-program 360KB/kalender	20,00	DBNC1503	BLA BANAN CHASSIS CONN.	16,19	
B2015ALU	ALU PROF155x110x34mm	55,57	CIRTIMEF	Sort afdel. CIRTIME/binderpakke	20,25	DBNC1504	HVID/VINKEL PVC BNC BØNING	45,00	
B3056A	B3056 BOX DEL-A	9,43	CM10ACK	KIT KAP.MET.FORSATS	135,25	DBNC1504P	BNC/BNC bñxt CONN.	28,25	
B3056B	B3056 BOX DEL-B	9,43	CM10CAP	KFC Kapacitetsmeter forsats	24,18	DBNC1505	JACK BNC afslutningsmodstand	9,00	
B312KV	AF312 klepledre	23,77	CM10CDK	KIT 4.5 LCD-COUNTER	285,25	DBNC1505B	Afstandsboeing til DBNC1505	9,00	
B3366B	FLASHLITE BOX	138,52	CM10DCM	PRINT 7224 DCM-MODUL	30,74	DBNC1507	JACK EX-SPIN CAB	40,77	
B3366F	FLASHLITE BAGPL.	40,16	CM10DCV	PRINT 7224 DCM-MODUL	20,49	DBNC1509	5-POL DIN-CONNECTOR	32,58	
B3367P	FLASHLITE GLAS	40,16	CM10DVK	KIT 199,9 mV DVM	20,49	DBNC1520	BNC-AND-CONNECTOR	16,19	
B350KV	KØLEVINKEL 850A/CM50	34,00	CM10VHF	PRINT 199,99 MHz FRE	34,50	DBNC1520	BLA BANAN 3-P. BNC/COM	16,19	
B350PROF	KØLEVINKEL 110x150mm	61,48	CM10VHK	KIT VHF/UHF PRESCALE	405,73	DBNC1521	BLA BANAN-hun CONNEC	16,19	
B350RX	FORPLADE TIL B50	121,31	CM10VKK	DVM/PUSH/10dokkebø	163,12	DBNC1524	BLA BANAN-HON CONNEC	16,19	
B3512KV	AF312 klepledre	23,77	CM10VLC	KIT HJERTECARDIOGRAF	159,84	DBNC1524	BLA BANAN-HON CONNEC	16,19	
B3536B	FLASHLITE BAGPL.	138,52	CM10VCS	SAMLET HJERTECARDIO	39,50	DBNC1552	2-BNC cable (M) 30cm	40,77	
B3536F	FLASHLITE GLAS	40,16	CM10VCV	VEJL	233,60	DBNC50	50 cm BNC afslutningsmodstand	99,00	
B3537P	FLASHLITE BOX	138,52	CM20VCD	KIT KMP10 TERMOMETER	216,19	DBNC93	JACK EX-SPIN CAB	28,25	
B36704Y	FORPLADE AT474	20,49	CM50LFG	PRINT 199,99 MHz FRE	34,50	DCENTRON	CENTRONIC PRINTRACABEL	130,00	
B6088B	FORPLADE AT474	122,15	CM50LPK	KIT 100W MOSFET	405,73	DCFLDP	CENTRONIC PRINTRACABEL	121,93	
B6088Y	FORPLADE AT474	20,49	CM50LFV	KIT 100W MOSFET AMP	163,12	DD095F	9 pol FLADKABEL HUN	40,16	
B61F48	48 FORPLADER TIL KB	24,39	CM50MOP	PRINT 100W MOSFET A.	56,15	DD095M	9 pol FLADKABEL HUN	9,84	
B650	HF385 BOX	32,58	CM50STK	PCB 19" power meter	48,77	DD095P	9 pol RUNDKABEL HUN	3,90	
B6601	Sna gummi/fedder	1,44	CM50STV	PCB 19" powermeter KIT	32,58	DD1121	PHONEX HUN CONNECT	13,11	
B6602	BOX 110x110x15-4	20,49	CM50SV	PCB 19" male sender	56,15	DD146M	PCB 19" male sender	13,11	
B6604	BOX 110x110x15-6	20,49	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD146P	CRMC6 CENTRONICSCABL	130,00	
B6605V	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DCENTRO	CENTRONIC PRINTRACABEL	121,93	
B6607A	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DCENTRO	CENTRONIC PRINTRACABEL	121,93	
B6607A1	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD15F	15-POL PCB-HAN STRAIG	3,90	
B6607A2	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD15G	15-POL PCB-HAN JUMPER	3,90	
B6607A3	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD15H	15-POL PCB-HAN JUMPER	3,90	
B6607A4	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD15L	15-POL RUNDKABEL HAN	11,48	
B6607A5	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD15PHGR	15pol FORKROM. PVC-V	9,84	
B6607A6	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25DHR	25pol FORKROM. PVC-V	12,30	
B6607A7	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25DFH	25pol FORKROM. PVC-V	12,30	
B6607A8	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25F	25pol FORKROM. PVC-V	12,30	
B6607A9	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25pol RUNDKABEL HAN	14,75	
B6607A10	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A11	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A12	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A13	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A14	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A15	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A16	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A17	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A18	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A19	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A20	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A21	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A22	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A23	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A24	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A25	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A26	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A27	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A28	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A29	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A30	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	12,30	
B6607A31	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64,75	DD25L	25POL FLADKABEL HAN	64,75	
B6607A32	PRINT 100W MOSFET	1,44	CM50SVK	PCB 19" male sender	64				

Vare nr.	Varebeskrivelse	excl. moms
DDISKV2	BØNSNING KONNEKTOR FOR 75 OHM KABEL	1,23
DHCM	3x Cardograf elektr	15,78
DHCP	52cm Cardograf past	7,99
DHT103	SPEAKER 2-POL. CONNEC	7,99
DHT358	SPEAKER/4-POL. CONNEC	11,89
DLI06	8-POL DIL Sokkel	3,90
DLI08	8-POL DIL SOKKEL	3,90
DLI14	14-POL DIL SOKKEL	3,90
DLI16	16-POL DIL SOKKEL	3,90
DLI18	18-POL DIL SOKKEL	4,51
DLI20	22-POL DIL SOKKEL	6,95
DLI22	24-POL DIL SOKKEL	8,75
DLI24	24-POL DIL SOKKEL	8,75
DLI24/3	24-POL DIL SOKKEL 3 MODUL	6,00
DLI28	28-POL DIL SOKKEL	10,45
DIL32	32-POL IC SOKKEL 6 MODUL	12,00
DLI40	40-POL DIL SOKKEL	12,30
DIN116	16-POL DIN TRIM CLIP	48,98
DIN8C7	5-POL 270cm chassis	48,98
DIN1130	5-POL DIN CHASSIS B	3,90
DINK130	5-POL DIN spiral keyboardkabel	64,75
DINP436	5-POL DIN CABLE CONN	3,90
DINP8	8-POL DIN-stik f.RGB-monitor	23,77
DJ104	Stereo phonoplug stor mm.gumm	20,49
DJ104	STEREO PHONO CABLE HUN	10,45
DJ119	SERED CHAS. 10CM HUN	6,90
DJ130	PHONO CAB. "HUN" F	3,90
DJ143	3,5mm JACK CABLE HUN	4,71
DJ144	TV PCB BOX CONNECTOR	3,90
DJ155	3,5mm ST. PCPJACK HUN	7,99
DJ155	PC-SCREW JACK 3,5/7,5	10,45
DJKEV	PC-SCREW JACK 3,5mm 5-pol	79,00
DKRC6	PHONE-plug GND.DRUM	24,59
DKLC18945	FUGA kvadratisk ramme	9,00
DKL19009	FUGA aflang ramme m.kant	9,00
DKL19368	FUGA LK kvadratisk underlag	12,00
DKL19371	FUGA LK aflang underlag	20,00
DKL21261	FUGA indstiks for stikdase	42,00
DKL21277	FUGA LK kvadratisk doks.	15,00
DKL21660	FUGA aflang bøjdedeksel	15,00
DKLBNK1200	FUGA 93cm BNDSkit skra f.TEXT	99,00
DKLBNK2610	FUGA 50cm BNSTik skra f.TEXT	135,00
DM555	DKC/PL239 50cm CABL	31,76
DM557	BNC/PHONE 50cm CABL	28,28
DM558	2xPHONE 50cm CABLE	28,28
DM559	2xPHONE 50cm CABLE	28,28
DM58K	BLACK MINI ALIGATOR	3,90
DM59K	RED MINI ALIGATOR	3,90
DNC5073	3P-XLR-CABLE CONN.FEM	40,77
DNC507P	3P-XLR CABLE PLUG M.	32,58
DNC508J	3-P-XLR CHASSIS FEMA	40,77
DNC551	S0239 CAB. CONNECTO	12,30
DNC554	TIV-TV PLUG CABLE	40,77
DNC555	S0239 CABLE SCREEN	3,90
DNC558	PL239/PHONE EXTENDER	16,18
DND401	DC 2,1mm SHORT HAN	3,90
DND402	DC 2,5mm CONN. HAN	3,90
DND403	DC-2,1 LONG CONN. HAN	3,90
DNT141B8	TIV-TV PLUG CABLE	40,77
DNT141B9	TIV-TV PLUG CABLE	40,77
DP108	3.5mm PHONE JACK	3,90
DP110	3.5mm METAL JACK HAN	4,71
DP112	3.5mm STEREO MET.JAC	4,71
DP1160	BLACK PVC-PHONOPPLUG	3,90
DP1162	RED PVC-PHONOPPLUG	3,90
DP123	METAL PHONOPPLUG	3,90
DP131	AUTOMATIC CABLE PLUG	4,71
DP131	Autoswitcher DC-plug	7,99
DPJ104	STEREO MET.JACK 6,3mm	3,90
DPJ127	MET.PHONO-chassis F	3,90
DPNS253	2xRED/BLACK FLEXBAN	7,99
DPN60	AUTOANT. CHASSIS CON	3,90
DPN60110G	BLACK BAN.PLUG. HAN	3,90
DR3040	RED BAN.PLUG.HAN	3,90
DR3042	RED BAN.PLUG/HAN	3,90
DR3046	BLA LAB.TERMINAL	3,90
DR306	BLA IC-TESTPIN	3,90
DR307	WHITE IC-TESTPIN	3,90
DT915	25 color MINI NUSER	24,59
DT916	25 color MAXI NUSER	28,28
DT837	INSTRUMENT LEDN. SET	40,78
DTESTS	TESTLEDNINGER SPIRAL	28,28
DTEX024	24-PIN EPROM SOKKEL	40,78
DTEX026	28-PIN EPROM SOKKEL	44,67
DTEX20	20-pin DIL Textool IC-sokkel	79,00
DTEX24	20-pin DIL Textool IC-sokkel	69,00
DTEX28	20-pin DIL Textool IC-sokkel	99,00
DTEX40	40-pin DIL Textool IC-sokkel	119,00
DT20	BLACK IC-TESTPIN	3,90
DT12	RED IC-TESTPIN	3,90
DT4	YELLOW IC-TESTPIN	3,90
DT5	GREEN IC-TESTPIN	3,90
DT6	WHITE IC-TESTPIN	3,90
DT919	25 color MINI NUSER	24,59
DT916	25 color MAXI NUSER	28,28
DT837	INSTRUMENT LEDN. SET	40,78
DTTESTS	TESTLEDNINGER SPIRAL	28,28
DTTEX024	24-PIN EPROM SOKKEL	40,78
DTTEX026	28-PIN EPROM SOKKEL	44,67
DTTEX20	20-pin DIL Textool IC-sokkel	79,00
DTTEX24	20-pin DIL Textool IC-sokkel	69,00
DTTEX28	20-pin DIL Textool IC-sokkel	99,00
DT2024	VIC-20 24 POL CONN.	48,77
DT2024H	HUS FOR DX20-24 STIK	14,75
DT2044	DX20-24 BUS.SOK.	56,99
DT64M	C644 MEDIUMABEL	15,84
DT8146	7XB PDB 1000ABEL	49,79
DT8156	SPECTRUM PCB.CONN.	57,17
Omskiftere		
E125	STEREO OMSSKIFTER	16,19
E128	3 POL. OMSSKIFTER	10,44
E129	4 POL. OMSSKIFTER	10,44
E130	MICRO PCB 2x3 SWITCH	10,45
E139	1 sekشن mikromønskifter 3-ben	12,30
E410	REED-SWITCH/MAGNET	32,58
EDIL4	4 POL DIL OMSSKIFTER	7,38
EDIL4HEX	4 POLE HEX-OMSSKIFTER	21,50
EDIL8	8 POL DIL-SWITCH	24,39
EDT00012	PROF. NETSWITCH LIGHT	53,20
EDT00014	PROF. 6A 6-PIN THERM.BØNSNING	53,20
EDF4W	HAN/HUN PHONE CABLER	65,00
EEF16X1	1M CABEL INCL 4POL. THL. STIK	12,30
ELEMENTER	16 MATRIX FLEX KEYBOARD	121,31
ELSO5	Elementer datalære, Salomon	101,64
KEY-SWITCH	TURN-PUSH	40,77
KEY-SWITCH	ON/OFF	40,77
EM016	CHROM. PUSH-ON/ON	7,79
EM017	WHITE MINI PUSH-SWIT	7,79
EK1323B	SQUARE RED ON/OFF SW	7,79
EK1323B	GRENEN 5MM SW	7,79
ES1104	MINI PCB CHROM. ON/ON	10,24
ES1940	BLACK PUSH-ON SWITCH	7,79
ES1942	RED PUSH-ON SWITCH	7,79
ES204	MICRO SWITCH ON/ON	3,79
ES239	SWITCH	3,79
ES398	AUTO TOGGLE SW.2POSS	20,08
ES329	MACHINE CONTR. SW.3P.	10,24
ES77002	SQUARE DUAL MAINS SW	53,28
Sikringer & lign		
FA010	10xPEN.BAT.HOLDER	12,09
FA010	12xPEN.BAT.HOLDER	6,35
FA03	3xPEN.BAT.HOLDER	10,44
FA04	4xPEN.BAT.HOLDER	4,88
FA06	6xPEN.BAT.HOLDER	5,70
FA08	8xPEN.BAT.HOLDER	7,34
FA10	9xPATERCLIPS	3,90
FA12K12A5.7	12V/5,7A tested brugt blygelea	40,16
FDL614	RED 3mm LED LAMP	9,59
FDL615	GREEN 3mm LED LAMP	9,59
FDL616	BLUE 3mm LED LAMP	9,59
FDL922	RED 5mm LED LAMP	7,17
FNF830	AUTO FUSE HOLDER	4,77
FNL665	110V NEON-LAMP	3,90
FNL693	12V/50mA LAMP	7,99
FNP621	CHASSIS FUSE HOLDER	4,71
FSF0100	100mA sikring FLINK	3,90
FSF0100	100mA sikring FLINK	3,90
FSF2000	2A sikring FLINK	3,90
FSF2500	2,5A sikring FLINK	3,90
FSF4000	4A sikring FLINK	3,90
FSF6000	6A sikring FLINK	3,90
FSH104	PCB 1/2-SIKRINGSHOLD	1,99
Halvledere		
IHB1B121	2-20PF VARICAP.	4,51
IEBV2	TEST HIGH VOLT. DIODE	7,79
IN4005	DIODE 400V/1A	1,00
IN4148	DIODE 50V/100mA	1,00
IN5401	DIODE 100V/3A	1,00
IN115	15V/1W ZENERDIODE	1,00
IN224	24V/1W ZENERDIODE	1,00
IN227	27V/1W ZENERDIODE	1,00
IN232	3.3V/1W ZENER DIODE	1,00
IN242	4.7V/1W ZENERDIODE	1,00
IN247	47V/0.5W Zenerdiode	1,00
IN272	7.5V ZENER DIODE	1,00
IN1N9Z	9V/1W ZENER DIODE	1,00

Vare nr.	Varebeskrivelse	excl. moms
H2N90	N-kanal 7A/900V MOSFET pas pa:	36,89
H2B3J3	P-DMOS TRANS. 7A/120	57,17
H2K8227	N-DMOS TRANS. 7A/120	57,17
H74C00	74 HC-MOS quad nand gate	3,89
H74C10		3,89
H74C11	TRIPEL 3 AND GATE	4,75
H74C12	TRIPEL VIBRATOR	0,00
H74C14	DUAL 2 INPUT SCHMITT TRIGGER	9,95
H74C133	13 INPUT NAND	7,38
H74C138	74 HC-MOS adressedekodekoder	4,10
H74C179		6,97
H74C180		5,94
H74C223		3,24
H74C273	74 HC adressemultiplexer	10,95
H74C541	TRIPL 3 STATE DRIVER BUFFER	7,05
H74C573	OCTAL D-TYPE TRANSR. LATCHES	15,00
H74C590	74 HC 8-bit bus octal counter	40,16
H74C74	DUAL D FLIP-FLOP	6,90
H74LS00	QUAD NAND 2 INPUT	2,24
H74LS01	quad nand 2 input special 3rd pin 2-inp.nand	3,24
H74LS02	quad 2 input NORGATE	3,24
H74LS04	HEX INVERTER	7,38
H74LS06	HEX-INV.,OPEN COLLECT	7,38
H74LS07	HEX-BUFF. OPEN COLLEC	7,38
H74LS08	QUAD 2-INPUT AND	3,24
H74LS10	TRIPLE 3-INPUT NAND	3,24
H74LS11	TRIPLE 3-INPUT INV.	3,24
H74LS12	mobileable 4 bit vibrator	6,95
H74LS123	DUAL MONOSTAB. MULTIV	5,53
H74LS132	QUAD NAND SCHMITT-TR	10,00
H74LS138	1 OF 8 DECODER/MUX	5,53
H74LS14	HEX INV.,SCHMITT TRIG	4,88
H74LS157	ADRES MULTIPLEXER	9,43
H74LS161	SWITCH DECADE COUNT	13,53
H74LS165	8 BIT SHIFT REGISTER	20,49
H74LS196	OCTAL D-FLIP-FLOP	7,26
H74LS240	OCTAL BUFF.INV.CNTR	32,58
H74LS244	OCTAL BUFFER	15,57
H74LS245	8-bit output inv. output latch	20,49
H74LS257	noninvert quad data selector	20,49
H74LS258	inv.dataselector multiplexer	20,49
H74LS260		2,97
H74LS263		2,97
H74LS269	8-BIT REGISTER CLEAR	2,97
H74LS271	8-BIT SHIFT REGISTER	2,97
H74LS274	LS-TTL GATE	3,24
H74LS267	non.inv.hex bus driver	16,39
H74LS268	HEX INVERTING BUS DRIVER	6,15
H74LS273	8-BIT ADR. DATA REGIS	28,20
H74LS374	8-BIT ADRESSE REGISTER	7,38
H74LS38	Quad 2-state nand open.col.	5,24
H74LS393	DUAL 4 bit BIN.COUNT	32,58
H74LS590	8-bit tri-state bin.counter	40,16
H74LS62	8-BIT COMPARATOR	23,00
H74LS622	DUAL D-FLIP-FLOP	3,24
H74LS74	4-bit BISTABLE LATCH	9,84
H74LS75	4x2 STATE EXOR	4,57
H74LS84	HEX INVERTER SCHOTTKY	4,88
H74LS1387	CS-DISKDRIVE PLA	53,58
H74S151	8-LINE TO 1-LINE MULTIPLEXER	3,50
H75108	LINE DRIVE20	15,00
H75175	RS485 QUAD RECEIVER	15,95
H75207	dig.high-speed line receiver	20,49
H75208	dual line receiver 8-pin	5,24
H2B2129	RIFOPAR PROM 256x4 BIT	40,16
HAA119	GERMANIUM DIODE	3,90
HBA239	BRUG H-BA239	0,00
HBA243	Switching diode	7,38
HBA339	Pin-diode attenuator	7,79
HBC108	NPN TRANS. METALLIB	3,90
HBC117	NPN TRANS. 1A/100V	3,90
HBC547	NPN TRANS. 0,3A/45V	3,90
HBC639	NPN TRANS. 1A/100V	3,90
HBC640	PNP TRANS. 1A/100V	3,90
HBE300	J-SET E300 IC BR2568 type	7,97
HBE300	TRANS. E300 IC BR2568 type	3,90
HBD135	TRANS. 1A/45V	3,90
HBD243	NPN TRANS. 7A/80V	10,25
HBD244	PNP TRANS. 7A/80V	10,25
HBD913	TRANS. NPN DARL. 7A	16,18
HBD914	TRANS. PNP DARL. 7A	20,29
HBF199	NPN VHF TRANS. 300MHz	3,90
HBF479	NPN UHF TRANS. 16GHz	7,11
HBF479	NPN 400V/1A VD100DFV	4,76
HBF960	DECODE MOSFET UHF	20,59
HBF042	2W VHF-POWER 145MHz	23,57
HFFR1521	Gra optisk sender modul	99,00
HFFR2521	Bla optisk modtager modul	99,00
HFFR341	NPN G-Hz TRANSISTOR	24,55
HFFR3530/1	10 optisk acryl kabel	25,00
HFFR3530/10	10 M. Optisk acryl fiber	1,520,00
HFFR3530/100	100 M. Optisk acryl fiber	1,520,00
HFFR3530/25	25 M. Optisk acryl fiber	355,00
HFFR3530/3	3 M. Optisk acryl fiber	65,00
HFFR3530/5	5 M. Optisk acryl fiber	95,00
HFFR4501	Gra opto connector	12,50
HFFR4505	Gra feed/through	15,00
HFFR4511	Bla opto connector	15,00
HFFR4545	Bla opto connector	15,00
HFP104	IR-DIODE PLAN F.LENS	10,45
HFW117	IR-MODT. DIODE 1/20"	12,25
HBU806	NPN 800V/6A DEFLCTIO	16,19
HYB360	1A/ 600V siliciumdiode	3,89
HC145026	M3 ISOLATION	28,69
HC145027	KODE ENKODER m. 19.000 MULIGH.	40,16
HC205	KODE DEKODER m. 19.000 MULIGH.	40,16
HC2114	TOK KOLESTJERNE	3,90
HC220	1 x 4 STATISK RAM	28,70
HC220K	TQ220 GLIMMERSKIVE	1,00
HC220KF	TQ220 Kolefane	3,90
HC220KPF	TQ220 fingeplade	7,38
HC220K1	TQ220 PROFIL	9,84
HC221	HEAT-SINK M 3	3,90
HC293	SOT193 GILMERSKIVE	0,98
HC3046	MATRIX	65,16
HC4011	QUAD NAND C-MOS	6,15
HC4013	D-FLIP-FLOP	6,15
HC4014	QUAD ANALOG SWITCH	12,90
HC4017	DECADE COUNTER 0-9	12,90
HC4020	2E14 DIVIDER C-MOS	12,90
HC4022	8-BIT DECADE COUNTER	12,09
HC4029	C-MOS COUNTER	12,29
HC4030	QUAD EXCL.-OR GATE	7,79
HC4040	E212 DIVIDER C-MOS	12,90
HC4043	10x40 RS-FLIP-FLOP	10,15
HC4044	QUAD RS-FLIP-FLOP	6,15
HC4049	HEX INVERTER/BUFFER	5,33
HC4050	C-MOS	5,33
HC4051	1x8 ch multiplexer (analog)	20,08
HC4052	2x4 ch multiplexer (analog)	20,08
HC4053	3x3 ch multiplexer (analog)	12,00
HC4066	QUAD POWER SWITCH CM	12,90
HC4073	CMOS	26,00
HC4416	QUAD NAND GATE SCHMT	8,16
HC4416	4x16K DYN. RAM	138,52
HC4518	DUAL DECADE UP COUNT	20,08
HC4555	DUAL 4-BIT DECODER	10,15
HC4555	SYNTH. MOSFET OP-AMP	10,15
HC4555	SYNTH. OP-AMP	7,97
HC4555	DUAL MOS-FET OP-AMP	21,11
HC4555	10cm KØLEPLADE	7,99
HC4555	IR-SENDE DIODE 1/20"	12,25
HD1AC	DIAC	3,90
HDP8390	Network Interface Controller	0,00
HDP8391	Serial Network Interface	0,00
HDP8392	Shepherd controller	0,00
HE107	IC 74 TRIAC REG	20,29
HFM12N08	RCA 1/L POWER MOSFET	31,97
HFM3055	N-POWERMOS 60V/0,15ohm/8A	20,49
HGB870	DTME MODTAGER IC	69,00
HIC7106	3.5 CIFF C LDIC	80,74
HICK	40 POL IC KØLEPLADE	13,07
HIC7107	STEPPER MOTOR DRIVER IC	50,12
HIC7107	STEPPER MOTOR DRIVER IC	40,16
HIC7107	100mA TDA100 PDOS-R.	7,99
HIC7107	12V/100mA SP. REGULAT	7,38
HIC7224	5V/100mA TQ22 REG.	7,99
HICD3.5	4.5 CIFFER COUNTER	73,57
HICD3.5	3.5 CIFF. LCD-DISPL.	79,00
HICD3.75		81,66
HICD001	2x24char. dotmatrix disp	28,20
HID271	HIGH POWER IR-LED	7,17
HIDL74	1L74 OPTOKOBLER	12,09
HDLREFL	IR-REFLEKTOR F.LD271	3,90
HED2	RØD RUND 5mm LED	3,90
HED2B	VS2DIODE MED BLINKFUNKTION	6,90
HED3B	ROUN GRØN LED	3,90
HEDF2	RØD FLAD LYSDiode	3,90
HEDF4	ORANGE FLAD LYSDiode	3,89
HEDF5	GRØN FLAD LYSDiode	3,89
HLM2030	15W IC POWER AMP.	24,39

Vare nr.	Varebeskrivelse	excl. moms
I2K2	2.2 KOHM/0.25W KULM.	3,90
I330E	330 OHM/0.25W MODST.	3,90
I330K	330 KOHM/0.25W KULM.	3,90
I33K	33 KOHM/0.25W KULM.	3,90
I35	35 OHM/0.25W KULM/STAND	3,90
I39	3,9 KOHM 0,25W KULM/STAND	3,90
I470E	47 OHM/0.25W KULM/STAND	3,90
I470K	47 OHM/0.25W KULM/STAND	3,90
I47E	47 OHM/0.25W KULM/STAND	3,90
I47K	47 KOHM/0.25W KULM/STAND	3,90
I47T	4.7 OHM/0.25W KULM/STAND	3,90
I47M	4.7 MOHM/0.25W KULM.	3,90
I560E	560 OHM MODSTAND	3,90
I680E	680 OHM/0.25W MODST.	3,90
I68E	68 OHM/0.25W MODST.	3,90
I68K	68 OHM/0.25W KULM/STAND	3,90
I68B	68 KOHM/0.25W KULM.	3,90
I8A220E	8X200OHM MODSTAND	3,90
I8A22K2	8X2,2KOHM MODSTAND/NETWERK	3,90
I8A4K7	8X470KHM MODSTAND	3,90
IP0E1	0.1 OHM/2W TRADV. MOD	3,90
IP0E22	0.22 OHM/2W TRADV. MOD	3,90
IP0E47	0.7 OHM/2W TRADV. MOD	3,90
IP1	1OHM/2W TRADV. MODST.	3,90
IP1K	1kOHM/2W TRADV. MODST.	3,89
IP2K2	2.2 kohm/2W effektmotstand	3,89

J Potentiometre

JD001K	1 KOHM 4mm M. DREJEP	8,16
JD001M	1 MOHM 4mm M. DREJEP	8,16
JD001MP	1 MOHM 4mm M. DREJEP	8,16
JD001MP	1 MOHM 4mm M. DREJEP	8,16
JD001MP	1 MOHM 4mm M. DREJEP	8,16
JD022KLS	22 KOHM 4mm LDR ST.D	16,19
JD047KL	47 KOHM 4mm LDR. DRJ	8,16
JD047KS	47 KOHM 4mm S.DREJEP	16,19
JD470LBS	47 OHM LIN 6mm PCB.	24,99
JD470LPA	47 OHM LIN 6mm PCB.	24,99
JD47K	47 KOHM TRIMTOM.	8,16
JKKNAF	4mm POTM. KNAP PLAST	8,16
JM6	KNAP ALU,f.6mm AKSEL	8,16
JMC19015	ALU-PVC-knap 15mm M6	7,38
JMC19020	ALU-PVC-knap 15mm M6	7,38
JMKNAF	4mm POTM. DREJENKNUB.	4,16
JMSB004	ALU-knap 22x15mm/M6	9,96
JMSB008	ALU-knap 22x15mm/M6	10,25
JMSB00C	ALU-knap 28x20mm/M6	10,25
JF47K	47 KOHM LIN m. AFR.B	20,08
JF47KL	47 k LOH/AFBR. POTM.	20,08
JF47KS	47k STERED PCB.POTM.	20,08
JS100K	100 OHM MINI TRIMPOT	16,19
JS100P	100 OHM MINI TRIMPOT	16,19
JS22K	22 KOHM ST. SKYDEPOTM	20,08
JS22KL	STEREO SKYDEPOT. 22KLOG	15,57
JS474K	STEREO SKYDEPOT. 47K	15,57
JT001K	1 KOHM MINI TRIMPOTM	15,57
JT100K	10 KOHM MINI TRIMPOTM	15,57
JT10K	10 KOHM MINI TRIMPOTM	15,57
JT1IM	1 MOHM MINI TRIMPOTM	15,57
JT470E	470 OHM MINI TRIMPOTM	15,57
JT470K	470K TRIM POT. METER	15,57
JT47K	47 KOHM MINI TRIMPOTM	15,57
JT47T	47 MOHM MINI TRIMPOTM.	15,57
JTKNAF	TRIM.POTM.KNAP	12,09
JTM100E	100 OHM MULTITURNTR PT	12,08
JTM100K	100 KOHM MULTITURNTR	12,08

K Kondensatorer

KE0004U 0.47UF/40-70VDC ELKO

KE0004U 1.02UF/40VDC ELKO

KE0004U 2.0UF/63V ELKO

KE0004U 4.7UF/63V ELKO

KE0004U 6.8UF/63V AX. ELKO

KE010U 10UF/63V ELKO

KE010U 10UF/350V ELKO

KE022U 220UF/18V ELKO

KE022U 220UF/18V ELETROLYT

KE220U 220UF/200V PCB elko.lodr.22x30

KE220U 220UF/18V AX. KONDENSATOR


KE470U 470UF/40V AX. ELKO

KE470U 470UF/40V AX. KONDENSATOR

Vare nr.	Varebeskrivelse	excl. moms
PCX535	EPRON/SIEMENS EPC535 BASIC	99,00
PCXM15K	CF/M-di stsi addressekodekoder IC	31,97
PCXMV22	Systemeprom til CXM22	99,00
PCZ80M2	ROM 128K 8bit, 10MHz incl. stik.	29,00
PCZ820A	EPRON M/ALARMPROGRAM	81,15
PCZ84	Z8 VERS. 4 SYSTEMROM	81,15
PCZ85	Z8 VERS. 5 SYSTEMROM	81,15
PCZ86	Z8 VERS. 6 SYSTEMROM	81,15
PCZ8ASW	PC-Z8-crossassembler udv.syst.	81,00
PCZ810D	CXZ8-DISK KARSET/ERSET	99,00
PCZ8MM	Z8 256K EPRON	99,00
PCZ8P3	CF/M-CPU system BOOT EPRON	99,00
PCZ8P	EPRON terminalprogram/CXZ8CPU	99,00
PCZ8P2	PROG ADR,dek,f.CP/M m.CXZ8-VDU	56,56
PCZ8SYN	EPRON med IIC-bus synthese st.	99,00
PCZ8UD	Z8 EPRON for D/O-styring	99,00
PECARDIC3	PROGRAMMERET EPRON MED CPU	199,00
PECC20AC	50 Hz gen. epron	99,00
PECXM52	EPRON/EPM52 FUR EPC535 PROG.	99,00
PECXM52	BASIC EPRON TIL CX52BASIC	99,00
PEELIC12	IC12 PEEL for PCANET/+0	59,00
PEELIC13	IC13 PEEL for PCANET/+0	59,00
PEELICD	PCANET-spoleer DONGLE IC	299,00
PEELICR164	PEEL IC's for CC20RING	59,00
PEELINGS	PEEL IC's for CC20RING	59,00
PEELTALKU10	PROGRAMMERET PEEL	69,00
PEELTALKU11	PROGRAMMERET PEEL	69,00
PEELTALKU12	PROGRAMMERET PEEL	69,00
PEELTALKU13	PROGRAMMERET PEEL	69,00
PEELTALKU7	PROGRAMMERET PEEL	69,00
PEELTALKU8	PROGRAMMERET PEEL	69,00
PEELTALKU9	PROGRAMMERET PEEL	69,00
PEROMD1	ROM1 EPROM2764 n.PROMDISK pgm	99,00
PESPEAKIC3	PROGRAMMERET 8751 PROCESSOR	395,08
PESPEAKIC5	PROGRAMMERET ADDRESSEDEKODER	99,18
PESPEAKIC6	PROGRAMMERET DK STANDARDORD 1M	199,18
PEITALKU10	Fail/red. benny. peeltalku9	245,00
PEITALKU19	8bit PROGRAMMERET PROC.	245,00
PEZCLK	32K Z8 REAL TIME CLK	121,31
PJ48B	AT48B 16K-EPRON-1	122,13
PS/20	XT-computer diskless 640K	3.995,00
PS/20A	XT 10MHz/256K/1FD/MULTI-1/0	4.995,00
PS/20B	xt 10MHz/256K/2fd/multi-i/o	5.995,00
PS/20BX	PS computerklasser	795,00
PS/20C	XT 10MHz/1FD/32MBH/MULTI-1/0	8.995,00
PS/20H	XT 10MHz/1FD/52MBH/MULTI-1/0	9.995,00
PS/20N	XT workstation m. ArcNet/256k	5.995,00
PS/20PSU	PS 150W/220vac computerstrømf.	695,00
PS/20B6	AT 10-12MHz/diskless + PGAdisp	6.995,00
PS/206A	AT 10-12MHz/640K/1FD/MULTI/PG	9.995,00
PS/206B	AT 10-12MHz/640K/1FD/40MB/PG	10.995,00
PS/206C	AT 10/12MHz/21MB/1MBF/D/MUL/PG	9.995,00
PS/206H	AT 10MHz/1FD/40MB/1MBR/MUL/PGA	14.995,00
PS/206N	AT workstation 2FD/40MB/1MBR/MUL/PG	8.995,00
PS/206PSU	PS 200/220W/220vac computerstrøm	895,00
PS/206T	AT TOWER 2FD/40MB/1MBR/MUL/PG	16.995,00
PS/206TH	AT T.200MHz 65MB 31/2"+S1/4"	18.995,00
PS/206V	AT 10MHz/1FD/256K/PG	10.995,00
PS/206C	AT-80386 1FD/21MB/1MBR/PGA	24.995,00
PS/206H	AT 80386/2FD/40MB/MULTI/PGA	28.995,00
PS/206T	AT 80386 TOWER 2FD/40MB/M/PGA	29.995,00
PS286/D	Cheaper/ether NETWORKS KIT	0,00
PSDISK1	SPEC. DOS-DISK 2x80	204,91
PSDDOS	S-DOS-1 EPRON/Z7128	225,41
PSKEY1D	EPRON for SPECTRUM diskinterf.	81,15
FXMBOOT	CX-M-CPU BOOTE CF/M3.0	81,15
S Spoler & lign.		
S100	TRIMMER TOOL SET	40,77
S167511C	4 x PULSTRAFØ FOR PCNET	0,00
S1A5101	DELAY LINE	55,00
SSB9	72 MHz SPOLE	7,79
SSB10	100 MHz IR-SPOLE	6,35
SSB12	25 kHz IR-SPOLE	6,35
SSB13	10,7 MHz SPOLE	6,35
SSB14	27 MHz SPOLE	6,35
SSB15	10,7MHz KER. FILTER	6,35
SSB16	455 kHz SPOLE	5,53
SSB203	pulsstrøfø 1:1:1	55,00
SSB20313	LINIE PULS TRAFFO	48,00
SSB20340	9:1 LINIE PULS TRANSFORMER	105,75
SSB20509R	DC-DC CONVERTER FOR PCNET	0,00
SD0,1	0,1 uH DROSELSPOLE	0,00
SD0,10	0,1uh DROSELSPOLE	3,90
SD0,22	0,22uH DROSELSPOLE	3,90
SD0,47	0,47uH DROSELSPOLE	3,90
SD1,10	150uH DROSELSPOLE	3,90
SD2,2	2,2uH DROSELSPOLE	3,90
SD4,7	4,7 uH DROSELSPOLE	3,90
SD47	47uH spole	3,90
SDCU	1m KØBÆRTRAD	3,90
SDFF	FERRITPERLE	3,90
SPFMS	SPOLESKÆT CH50-FMS	40,78
SPTR	FLYTTETRAFO	34,95
STU	2x W/S U-FLASHRØR	81,15
SHTB	Mini højttaler m.kabinet 10x7c	64,75
SHTEL	AC-PICKUP COIL/phone	28,65
SHTMB	HØTTALER 40mm/Bøhm	12,09
SHTMB25	HØTTALER 25mm/32cmh	14,14
SHTMB50	HØTTALER 50mm/Bøhm	10,24
SHTMB57	HØTTALER 57mm/Bøhm	10,68
SHTZB	HØTTALER AD 01985BZ	48,98
SLETET!	0,00	
SMEL	ELEKTRET MIC.KAPSEL	20,24
SMR	Rød håndmikrofon m.fod/600ohm	81,15
SN1	1A TRIAC STØJSPOLE	1,79
SN3	TDK SMD 0303	12,30
SN6	0,4 uH STØJSPOLE	12,19
SN105	DIL SWITCH RELAY	20,08
SR112	1 POL RELAY	31,97
SR112A	12V/100mA 10A RELAY	24,39
SR115	relæ	45,00
SR212	12V/50mA 2xSKIFTEREL	25,55
SR212P	2x SKIFT PCB	52,56
SR25	RELÉ 5V/50mA 25WDIL	52,89
SR4	DANKORT-MAGNETKORT LÆSER	395,00
SRHF	RINGKERNE	1,85
STEP500	UNIP. STEPMOT.500Nm	285,25
STEP57	UNIP. STEPMOTOR.57Nm	121,31
SU40RX	40kHz ULTRALYS MOD.	56,55
SU40TX	40kHz ULTRALYS SEND.	56,55
SU1,5M	500 kHz keramik DSC	12,09
SX1,843M	1.8432MHz krystal f.cxm1200	56,56
SX100K	100 KHZ KRYSTAL	39,00
SX10245	10.245MHz KRYSTAL	24,55
SX10700	10.7MHz KRYSTAL	40,15
SX10M15	15KHz krystallfilter	22,00
SX11059	11,56MHz KRYSTAL	23,77
SX1210	12 MHz krystallfilter, 30pF x-tal	28,69
SX145,3	145.3MHz KRYSTAL	28,69
SX145,9	145.9MHz KRYSTAL	28,69
SX15M	15.000 MHz KRYSTAL	20,49
SX1M	1MHz PREC.X-TAL10ppm	65,45
SX20M	20MHz PREC.X-TAL10ppm	20,75
SX24576	2,4576MHz X-TAL77910	40,78
SX3,5B	3,579545 crystal osc.	12,09
SX32K	32kHz CLOCK KRYSTAL	17,75
SX4,032M	4,032MHz 30pF/paral.x-tal	31,97
SX4,33M	4,33 MHz krystal	24,18
SX45SE	455 kHz 4-POL FILTER	24,55
SX47	47 MHz KRYSTAL	24,55
SX5,12M	5,12MHz KRYSTAL	24,55
SX7372B	7,3728MHz X-TAL (ZB)	24,55
SXB	BMHZ KRYSTAL	20,49
SXF	Krystalsokkel	3,89
SXIC20	20MHz-TTL QUARZOSZILLATOR	42,62
SXIC30	30 MHz-TTL OSZILLATOR	42,62
SX145,3	145.3MHz TX CRYSTAL	27,66
SX145,9	145.9MHz TX CRYSTAL	27,66
T Transformatorer		
T1206	12/6V DISK TRAFFO.	77,87
T204	34,5V-3-54 TRAFFO	48,77
T2402	24V/2A LODDETTRAFO	159,84
T2601	2x 100mA 12V TRAFFO	14,16
T2605	24V/0,5A MICROTRAFO	49,00
T2611	12V/6VA MICROTRAFO	49,59
T2914	8V/1A-16V/3,5A TRAFFO	138,53
T3905	BENYT T3905	0,00
T3905	4X7.5 V/10W TRANSF.	77,87
T400	220-9V 50mA TRAFFO	49,16
T400A	110-9V 50mA TRAFFO	49,16
T401	6-3V 50mA TRAFFO	48,77
T412B	10-250 OHM AUDIOTRF.	48,36
T501	2x 15V/1-24 ringkerne transf.	199,00
T6003	3x 600 OHM BAL.HYBRID	69,67
T7520	7,5-0,7,5/220Vac/50Hz stepuptr	395,00
TAC9/50	9V/50mA AC addaptor m.jack	79,00
T0062	RINKB.TRF. 2x28V/4A	24,80
TRS	TRAFFO	5,02
TS30/1	30W switchmode transformator	61,02

der af samme årsag aldrig kommer til at fungere. Det er disse disketter, som sikrer vores læseere, at vi ikke skal misbruge spalteplads til redaktionelt helt uvedkommende stof.

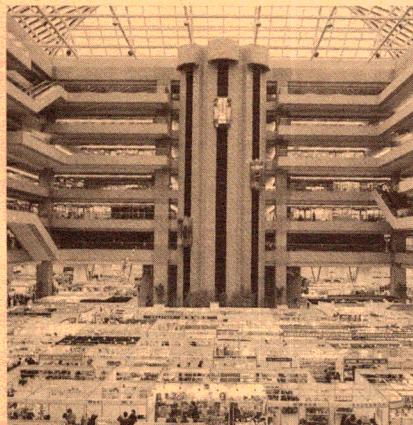Hvis du vil have programmer til PC, skal du købe eller abonnere på vores disketter. Der er i dag 14.000 købere af Circuit og 30.000 læseere. Heraf er der 7.000 købere af vores disketter.



INSIDE information

Circuit er igen i Taiwan på Computex i Taipei fra 6-6 til 12-6. Her uddeler vi gratis programmer for CirNet, CirTime og CirBase for interesserende forhandlere. Denne gang finder du os sammen med vores firma på Taiwan, Pulsar Inc., på stand A909, 911 og 912. Kommer du til Taiwan kan du henvende dig til Carl E. Chiang, som vil fortælle dig om hvordan man kører Circuit's konstruktioner på verdensplan.

Så er **Dina Micro** klar med nye Sir Charles priser. Vil du have en XT med harddisk og EGA-skærm hedder apparatet 1640ECD. Prisen er kr. 17.000,- excl. moms.

Nu blev de langt om længe klar hos **Teledata**. Ring på 0069, hvis du har et V22 modem og f.eks. Circuits Teledataprogram. Så kan du komme rundt i hele verden. Du skal sende et ciffertegn <£> først. Så er du i Teledata/Pre-

teter. Siemens store Megaproject i Tyskland synes endnu kun at producere ubetydelige mængder.

AP-Radio og Bosch sælger nu NMT900 telefoner for 12.995 kroner. Andre er fulgt med ned. Både **Mobira, Motorola og Panasonic** er gået med ned. Markedet er brudt sammen, for det er simpelthen ikke muligt at lave NMT900 til dette lave beløb. Der stilles utrolige krav til NMT-udstyr, så det er ikke amatør elektronik vi snakker om. Urolighederne stopper næppe her, for flere af fabrikanterne har rigtig bærbare NMT'ere undervejs. Det går ud over rentabiliteten hos Storno, AP og især Dancall.

Der er også folk i PC-branchen som ikke klager. **Olivetti** har just udsendt en pressemeldelse, som fortæller at det går ufatteligt godt for den kæmpe koncern. Man har øget omsætningen fra '87 til '88 med 16%. Det bliver til 576 millioner. Det giver 15.8 millioner i overskud for Olivetti. Sammenholder man lidt eftertænksomt profitten og omsætningen, giver skoleregning omkring 2% i overskud på et år. Hvis DET er tilfredsstillende for Olivetti, er det svært at forstå hvorfor de ikke i stedet satte 576 millioner i banken. Måske fordi Olivetti også beskæftiger 444 medarbejdere - 55 fler end i 1987.

Circuit Design har sammen med fabrikken Pulsar Inc. og Circuit Design Far East Ltd. arbejdet på 286 og 386 Workstations. Vi har lavet 5 modeller. Stem på den du synes er næst og vind en kasse disketter. Vi sender 10 kasser til de første 10 medlemmer, som sender os deres "vote" med en kort begrundelse.

så sandt. Kim fra Circuit Design har lavet et karakter design driver program for alle slags keyboardproblemer. Programmet **CIRKEY** er en editor, som danner den driver man skal lægge i AUTOEXEC.BAT for at få de HELT rigtige tegn på de ønskede taster. Programmet kommer i Circuit 5/88. Bestil Abonnement nu på telefon 03-146000.


Fra USA har vi hørt, at **FansiConsole** har lanceret et nyt ANSI X.3.64 driver program for PC, AT og PS/2. Programmet understøtter alle kendte terminal display i fuld farve og har derfor både EGA og VGA driver indbygget. Der er endvidere support og drivere for forskellige landes CodePage til DOS3.3. Programmet kører på IBM, kloner Data General, Olivetti, Tandem, Tandy og Toshiba mv. Du kan bestille Fansi-Console på USA nummeret +313994-3259. Det koster 69 dollar.

Kopisikring er godt for producenten og dårligt for brugerne. Da den danske importør af **Lotus 1-2-3 - DATATEAM** i Birkerød - nu sælger de nye ubeskyttede udgaver af 1-2-3, melder problemerne sig på dansk. Der kopieres selvfolgeligt løs. Derfor har Datateam udsendt en pressemeldelse til de brugere som "må have misforstået" licensaftalerne. Man får piratkopier tilbage til opdatering! Problemet er efter sigende større i Danmark end USA, hvor lovgivningen indenfor piratkopiering er langt strammere.

DXM22M og **DXM22F** er henholdsvis Male og Female stik og bønsning til modem og danske telefoner. Det pudsigte danske telefonstik har irritet mange brugere. Nu har Circuit fået **NKT Telekablers** stik og bønsninger til CXM V22 modem på lager.

Distributoren for **Hauppauge/USA** i Danmark, Supply Team (tlf: 02-902333) har nu et helt sortiment af **xxx87 coprocessorer** på lager. Har du en AT med 8 MHz clock eller mindre, skal du have en normal 80287. Har du en 10 MHz maskine, skal du have en 80287-8, og har du en maskine som kører hurtigere, skal du have en 80287-10. Ikke ret indlysende - vel? Vi har testet Hauppage på CD's maskiner. Alle CD's maskiner skal have 80287-10 og kører du NEAT Chips-sæt med 16 eller 20 MHz, skal der benyttes et externt coprocessorkrystal på 40 MHz. Det giver 11,7 MHz coprocessor performance.

Folk med hang til hurtige matematiske beregninger kan bruge 80287 i AT'er og 80387 i 386-maskiner. Så går det hurtigt. Men det KAN gå endnu hurtigere. Virksomheden **Weitek/USA** har nu lanceret et såkaldt Weitek coprocessor board. Det kører gennemsnitligt 3 gange hurtigere end Intel's originale coprocessor. Circuit klubben har fået fingre i et enkelt board. Det koster 4.995 kroner excl. moms. Importøren for Weitek i Danmark er **Nordisk Elektronik** (Tlf: 02-842000). □

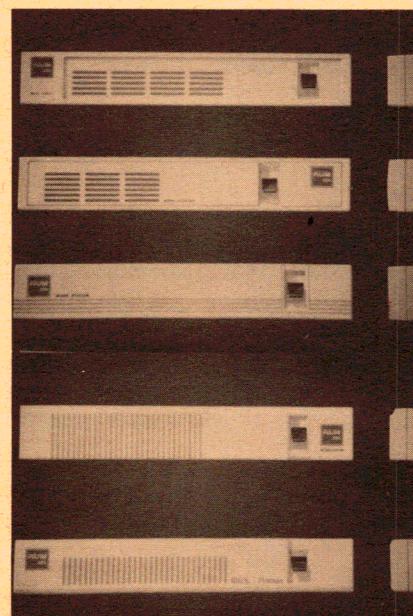

Nu kan det lade sigøre at købe dekodere til filmnet satellitmottagelse. Det norske firma **Telecontact** har moduler og dekodere for Sky, Filmnet, BBC og Premierer. Da Sky ikke længere dekoder, er DEN udgave nok lidt overflodig. Du kan få mere information ved at ringe til **Telecontact** i Norge på telefon +47 5 124397.

Dansk keyboard med et vilkårligt tastatur. Det lyder som det bare eventyr, men er så sandt

TELEDATA

stel format. Det nye teledata omsætter selv mellem forskellige formater. Har du ikke Prestel modemprogram bruger du f.eks. BETTY eller PROCOMM og sender et 3-tal for ASCII. Er det første tal 2, kører Teledata i CEPT format (4096 farver!).

Japanerne har fået en ordentlig en over næsen af EEC. Bl.a. er **EPSON** dømt for at dumpe markedet overfor Manesmann Tally. Nu stiger priserne på Japanske printere i England derfor med 30%! Hvornår mon den danske regering tager sådanne skridt.

RAM-priserne er stadig helt horrible. En 41256 koster i dag 10 dollar på det sorte marked. En 1 MBit (ikke BYTE!) kreds fra Samsung i Korea koster 25 dollar. Noget tyder på, at det er ligemeget, for Korea er de eneste, der for øjeblikket har RAM at sælge af. Noget andet tyder på, at den øjeblikkelige mangel benyttes til at udmanøvrere 256'erne til fordel for 1 MB'erne som alle satser på. Problemet er bare, at kun Korea er oppe i produktionskvanti-


Konstruktionsplan

4/1988

Med forbehold for fejl

Udviklings planlægning 1988

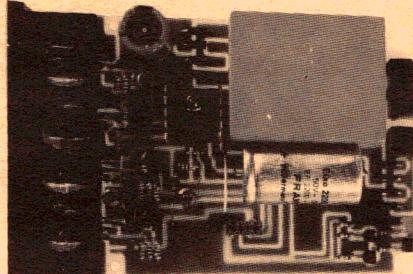Circuit 4/88 bringer 2 konstruktioner. Dels CCSPEAK – den lille selvstændige talende maskine til ”markarbejde” og dels den nye udbyggede strømforsyning til PC-PROM-PWR2, som nu også kan programmere PEEL'er. Begge konstruktioner kræver PC for at kunne benytte apparaterne.




PC'er er en del af vor dagligdag, og det sætter krav til at vores medlemmer også har adgang til sådant et udstyr.

Det kan lyde barskt for medlemmer uden PC, at vi nærmest forlanger dette udstyr. Alternativet ville være, IKKE at lave konstruktioner

uden tilhørerforhold til computere. Det ville blive så tandløst, at vi næppe ville have 10% af vores medlemmer tilbage.

Vi kritiseres for ikke at lave udstyr til Commodore, Amstrad, Spectrum mv. Årsagen er, at en spredning ville medføre at alt arbejde med software skulle laves ligeså mange gange, som der er maskiner. Det er simpelthen en umulighed.

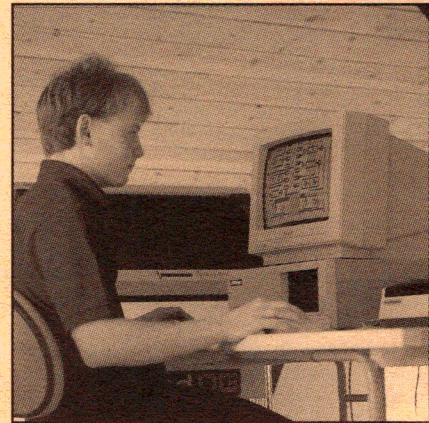Uden særlig hovenhed må vi anbefale alle computerfolk at anskaffe eller låne en PC, hvis de vil arbejde med Circuit's programmer og hardware. I dag helst en maskine med 640 kBByte RAM, harddisk og mindst EGA farvedisplay. Således forsynet, kan du have stor glæde af Circuit's arbejde – et arbejde som stort set formidles gratis.



at du derved støtter vor udvikling, får du hardware væsentlig billigere. Et abonnement med ca. 12 printplader over et år, koster kun kr. 795,-. Det giver en reel besparelse på ca. 50-75% i forhold til løssalgspriisen.

Ideen er, at du ved abonnement kan tillade dig at lægge halvdelen af printpladerne bort uden at benytte dem – og at du stadig ikke har betalt mere end for løse print. Støt os. Tegn P-abonnement EKSTRA ved siden af abonnement på CIRCUIT. Circuit abonnement koster kr. 149,- incl. moms og forsendelse.

Her er en liste over de konstruktioner vi har planlagt fra 1988/89:

Data	PS/20A	PS/20B	PS/20C	PS/20H	PS/20N	PS/20X	PS/286A	PS/286B	PS/286C	PS/286H	PS/286T	PS/286TH	PS/286X	PS/386C	PS/386T
Pris 2/88	4.995	5.995	8.995	9.995	5.995	6.995	9.995	10.995	12.995	14.995	16.995	18.995	8.995	24.995	29.995
Hastighed	10MHz	10MHz	10MHz	10MHz	10MHz	10MHz	12MHz	12MHz	10MHz	12MHz	12MHz	20MHz	12MHz	20MHz	20MHz
Processor	8088-1	8088-1	8088-1	8088-1	8088-1	80286	80286	80286	80286	80286	80286	80286	80386	80386	80386
Norton SI	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	15	15	15	15	20,1	>15,	>20	>20	>20
Mem. + EMS	256	256	256	256	256	640 + 384	640 + 384	640 + 384	640 + 384	640 + 384	1 MByte	640 + 384	1MB	1MB	1MB
Disk	1x 360K	2x 360K	1x 360K	1x 360K	-	-	1,2	2x 1,2	1,2	1,2	1,2 + 720	1,2 + 720	-	1,2	1,2 + 720
Disk form.	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	-	-	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4 + 3 1/2	5 1/4 + 3 1/2	-	5 1/4 + 3 1/2	5 1/4 + 3 1/2
HD Size	-	-	21MBYTE	32MBYTE	-	-	-	21MBYTE	40MBYTE	40MBYTE	65MBYTE	-	40MBYTE	40MBYTE	40MBYTE
HD speed	-	-	85mS	85mS	-	-	-	85mS	28mS	28mS	28mS	-	28mS	28mS	28mS
Keyboard	84	84	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
8-bit	8	8	8	8	8	8	3	3	3	3	3	3	3	2	2
16-bit	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32-bit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(2)	(2)
Display	Her/CGA	Her/CGA	Her/CGA	Her/CGA	Her/CGA	Her/CGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	VGA	VGA
Color	1 cl. 4	16(64)	16(64)	16(64)	16(64)	16(64)	16(64)	16(64)	16(16)	16(16)					
Resolution	640 x 378	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	640 x 480									
Paral. LPT	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seriell COM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S.option	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ur og dato	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Netværk	option	option	option	option	ArcNet	EtherNet	option	option	option	option	option	Ethernet	option	option	option
PSU	150W	150W	150W	150W	150W	200W	200W	200W	200W	200W	200W	200W	200W	200W	200W
DOS	3. x	3. x	3. x	3. x	3. x										
Tekst/Base	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Firma + Løn	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Priser excl. moms - med forbehold for kurs- og prisstigninger. 1 års garanti fra vor adresse efter købeloven. Circuit Design 1-2-1988

Circuit Design PS-serie - 15 grundmodeller at vælge mellem - oversigt:

PS/20A	Studie model med 360 kBByte floppydisk drev
PS/20B	2-drev studie model med 360 kBByte floppydisk drev
PS/20C	20 MByte harddisk + 360 kBByte disk PS/20H Basemaskine til mindre firma med 30 MByte harddisk + 360 kBByte disk
PS/20N	ArcNet workstation med netkort - uden diske
PS/20X	Ethernet workstation med netkort - uden diske
PS/286A	Studie model med 80286 1,2 MByte floppydisk + FD-controller
PS/286B	Samme men med 2 x 1,2 MByte floppydisk + FD-controller
PS/286C	Samme men med 1 FD + 1 x 21 MByte harddisk + WD/FD-HD-controller
PS/286N	ArcNet lynhurtig workstation med netkort - uden diske; som PS/286X men kun kr. 7.595,-
PS/286H	Mellemløse firmaers basemaskine/fileserver * m. 40 MByte/28 mS harddisk + 1.2 MByte 5 1/4" disk
PS/286X	Ethernet workstation m. netkort - diskless superhurtig arbejdsstation
PS/286T	Tower 12 MHz/15 MHz performance power user computer 40 MByte/28 mS harddisk
PS/286TH	Tower 16/20 MHz/0.7 Waitstate fileserver/grafik computer. 286 maskine m. 386 cpu-kræfter og 65 MByte harddisk 28 mS.
PS/386C	Arbejdsstation m. 21 MByte/65 mS harddisk
PS/386T	Ultra hurtig filserver eller arbejdsstation m. 40 MByte/28 mS harddisk, 2 MBYTE RAM OG VGA DISPLAY

* BEMÆRK specielt: RAM-prisen er meget ustabil, hvorfor ændring i bestykning kan forekomme!

* Kr. 1.000,- fratækkes hvis 286/386 maskine skal leveres med HERCULES-kort i stedet for PGA-kort.

* Kr. 500,- fratækkes hvis en maskine skal leveres uden KEYBOARD.

* Kr. 1.000,- legges til hvis en 286/386 maskine skal leveres med VGA-analog displaykort.

* kr. 1.295,- extra for ArcNet 2.5 MByte netkort ved samtidig levering.

* kr. 1.995,- extra for Ethernet monteret ved samtidig levering.

* kr. 595,- extra for 3 1/2" disketterdrev for 1.44 MByte imod normalt 720 kBByte.

* Modeller uden harddisk leveres med ren FLOPPYDISK-controller

* Maskiner kan IKKE leveres billigere uden software.

* Installation af programmel kan foretages af brugeren med selvinstallende systemdisketter.

* Installation efter ønske af hardware og software sker kun på timetakst (kr. 590,- p.t.).

Mixerforstærker

En audiofreak konstruktion af de helt store. Konstruktionen til en 4-kanal mixer med DIGI, PHONO og MIC-indgange, 5 bånds fast equalizer - på en printplade på 1/2 meter. Lige til et RACK i baren eller diskoteket.

DECEMBER/88**Digitalanalysator + CHANNEL-soft**

I december skal vores 24-kanal analysator være klar. Projektet er gang på gang blevet udskudt, fordi det er svulmet op. Vi er nu nede på at have kortet i fuldlængde XT-størrelse - det hidtil mindste 100 MHz analysator print for PC'er med 24 indgange.

FM-STEREO radio

Ikke egentlig nogen junior konstruktion, men en lille hæderlig STEREO-FM-radio med flotte data for vores elektronikfreaks.

FEBRUAR/89**RAM-DISK til PC**

En RAM-disk med powerbackup og plads til 1 MByte. Her lægger man sine daglige rutineprogrammer, og de er så straks klar når maskinen tændes. En pendent til vores ROM-disk, der ligesom ROM-disken kan tages ud af PC'en. RAM-disken kører med statiske 32 kBByte RAM'er, og der er strøm til godt en uges "nøddrift".

Talende alarmcentral

Ring til telefonen og styr alle de apparater du kan overkomme. Lad telefonen ringe til dig og melde alarm for vand, brand og tyveri. Den automatiske vagtcentral ringer til dig og TALER TIL DIG - FORTÆLLER HVAD DER ER GALT!

APRIL/89**Lægekort for dataopsamling + Dataopsamlingsprogram**

Balanceret opsamling af EEC og EKG-signaler via fiberoptiske kabler muliggør opsamling af hjerne/nerve og hjertesignaler med mulighed for visning på EGA-display. Kontroller dele af dit helbred.

TV-tuner

Vi laver en TV-modtager med lyd og billedeudgang. Lyden kan gå til audioanlæget og monitoren kan vise TV på en CVBS-monitor eller et TV via et SCART-stik. IR-fjernkontrol mulig via processor. Digital billedstabilisator til svage signaler indbygget.

JUNI/89**Netstyring med digitalgenerator**

Hvordan kan man tænde og slukke lyset uden ledninger? På de tidspunkter man ønsker? Manuelt eller automatisk? Og hvordan man man udvide en scenebelysning uden at skulle trække 150 km nye kabler til styringen. En PC til styringen og et modul til hver lampe løser problemet.

HF-alarmsender 432 MHz

Trådløs alarmsender til mikrobølger.

Der tages forbehold for hastige ændringer.

**OKTOBER/88****Ethernet**

Desuagtet ArcNet kører på 2,5 MByte Token-Passing, er Ethernet ligeså hurtigt - eller måske en anelse hurtigere - og ligeså udbredt i professionelle miljøer. Da de fleste andre Ethernetkort lider af kollisionsfejl, har Circuit udviklet et optimeret Ethernetkort med Cheapernet COAX-udgang. PCNET-kortet kører allerede nu med succes hos Circuit Design.

JUNI/88**8748/51-programmer**

Mange har ønsket et nemt "lille" print til programmering af de mest benyttede EPROM'er og programmerbare microprocessorer. Denne konstruktion kan benyttes til 32-bit I/O-port, 8748/49/51 brænder og mange andre ting. Den propes i en PC som et enkelt modul.

Selve programmer-devicen går ud af kortet via en 37-pol konnektor. Processor device board medfølger ikke, da der kan benyttes flere typer efter den device man vil programmere.

Der kommer deviceprint til EPROM og 8748/49/51 i første omgang.

Aktivt delefilter

En konstruktion vi allerede nu afprøver med succes. Det ideelle elektroniske 3-vejs delefilter med MONO/STEREO SUBBAS udgang. Skal tilsluttes 3 til 4 udgangsforstærkere per kanal. Delefrekvenser kan rekalkuleres på PC til det mest ideelle for opgaven.

CIRCUIT-4/88 - Copyright: Circuit Design - Tlf: 03146000

Bemaerk: Kopiering til andet end personligt brug er strengt ulovligt. Hvis du videregiver kopier af vores programmer skader du vort virke.

Hvis dine venner, kolleger eller medarbejdere ønsker vores programmer vil vi mindeligt bede om, at de bestiller deres EGNE personlige eksemplarer og Circuit abonnement i klubben på telefon: 03-146000.

Jo mere vi kopieres, desto ringere mulighed er vores muligheder for at få økonomi i nye programmer til DIG.



CIRCUIT 4/88

CIRCUIT-4/88 er "på gaden" i juni/juli 1988. Cirdiskene og disse's tekstdokumenter udgives med programmet UDPAK. Circuit kan nu levere CIRDISK på en 3 1/2" disk i stedet for 2 x 360 kByte CIRD4881 + 2 på 5 1/4" floppydiske. Bestilles 3 1/2" er nummeret CIRD4883. På grund af administrative problemer kan vi endnu ikke levere 3 1/2" disketter i abonnement. Kun som løssalg.

CIRD4881 indhold:

I root:

UDPAK.COM Arkiv udpakningsprogrammet. Brug: UDPACK -e FILNAVN C:
READ.ME Engelsk forklaring til filudpakning
SKRIV.MIG Dansk forklaring til filudpakning
TEXT.ARC som derefter udgives til:

INDHOLD.488 *** denne Circuit opdaterings INFORMATION ***

CIRDISK.LST Opdateret liste over CD-software per 1-6-1988. Listen indeholder shortform beskrivelse af gamle, nye og de i denne udgivelse indeholdte programmer. Beskrivelserne omfatter ikke hjælpefiler, men KUN HOVEDPROGRAMMER!

Listet opdateres løbende.

SUBDIR: PEEL

PEEL.ARC filer som udgives til følgende:
PCPRM Programmering af EPROM 2716-256 med CX81PRM.

PS.COM PEEL assembler og editor efter Borland MicroStar. Komplet program til design af egne 18VC8 PEEL'er.

V8CKLADD.CPL Clock adder eksempel for PEEL-design.

V8COMP.CPL Digital comparator for PEEL-design.

V8CPRT.CPL Eksempel på adressering med PEEL.


V8FCNTR.CPL Eksempel på PEEL-controller.

V8GATES.CPL Eksempel på kombigates med PEEL.

V8REGS.CPL Registrer udformet i PEEL.
V8BUSMUX.CPL PEEL udformet til bus multiplexing.

RENSDIR.BAT Fjerner mellemfiler genereret af PS/PIT.

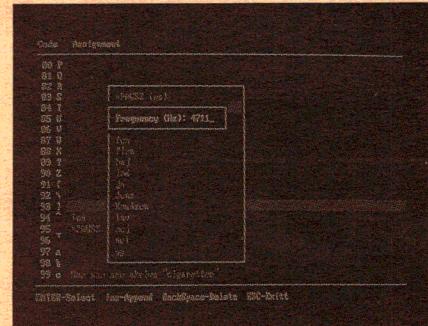havdu har behov for til design af tale i EPROM.



PC-PROM hovedprogram for programmering af følgende enheder:

M2764.OBJ 2764 EPROM

M27128.OBJ 27128 EPROM

M82S123.OBJ 82S123 PROM

M82S129.OBJ 82S129 PROM

M8751.OBJ 8751 processor EPROM programmering

DATEST.COM for PC-PROM. Tester digital til analog konvertering med trekantrampe. Benyttes med switch for portbenen 2-34.

SWTEST.COM for PCPROM. Tester switcher mellem ben 2-34 med skift mellem Gnd, 5V, Vcc1, Vcc2 og tristate 10 kohm til Gnd.

BOPAL.COM programmering af 16R8 PAL med PC-PROM.

TAB2EQU.COM programmeringshjælp som omsætter tabeller til boolske udtryk.

Alle PC-PROM-filer – og det er MANGE – udgives. Derefter kan du studere DOC-filer, begynde at benytte PEEL-assembleren eller de mange elegante PROM utility programmer.

SUBDIR: CIRPRINT

CIRPRINT.ARC filer som udgives til:
CIRPRINT.COM - EDITOR for design af resident printer utility.

JUKI5510.COM - Eksempel på driver skrevet til JUKI5510. Køres programmet, giver tryk på ALT + P et pop-up vindue med dine personlige printerkommandoer.

MAPMEM.COM - Giver brugeren et skema over de optagne interruptvektorer og alle residente drivere, der er loadet.

MARK.COM - Startes dette program FØR et resident program loads, kan du med følge-programmet RELEASE løsne det igen. Gemmer alle adresser og vektorer.

RELEASE - Løsner et indløaded resident program, så du igen og igen kan loade uden at skulle reboote. Genetablerer alle adresser og vektorer.

CIRD3882 INDHOLD

SUB-DIR med pakkede SPEAK.ARC pakkefilere, som fremkommer ved udgivelse med programmet UDPACK. Filerne indeholder alt


VOCAB.EXE tager filer fra PC-TALK og laver direkte en EPROM ".OBJ" fil til EPROM brænder.

VOCAB.DOC Brugervejledning til VOCAB.
DANSK1.OBJ EPROM objektfil til talte danske ord.

.....
EGADEMO.COM Demonstrationsprogram, som viser hvor hurtigt grafik i praksis kan opbygges og køre på en EGA-skærm. Viser mulighederne for grafik i 16 EGA-farver. **EGADEMO.PAS** Pascal program sourcefil for eget arbejde.

FRAMEOSC

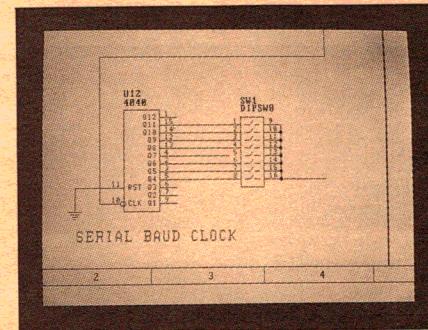SUB-DIR med pakkede filer for super VIDEO oscilloskop sample programmet til PC-FRAME. Se enhver linie og analyser farve og videoinformation.



FRAMEOSC.EXE programmet for videotegning

EGAVGA.BGI overlayfil fra TurboPascal-4.0 for grafik

TV.PIC Prøvebilledet fra TV-generator til analyse

SPIL

SUB-DIR med arcede filer for Kroghs MASTERMIND. Dette dog KUN, hvis vi har pladsmulighed. Udgives da med programmet UDPACK.

NASSIGN/

MESSAGE Disse programmer er udgået af pladsmangel, men vi anbefaler dig i stedet, at anskaffe den ekstra disk CIRNET ver. 1.5, som har alle nye netoperationer plus batchfiler for opstart af Terminal/Requester og Server/Spoolerserver.

Fortsat fra side 30

* UniComal A/S, der producerer Comal pakkerne UniComal ver. 2.20 og UniComal Plus ver. 2.20, har indgået aftale med Esselte Datasoft A/S om distribution af UniComal produkterne gennem Esseltes forhandlernet. Aftalen skal bl.a. ses i lyset af, at UniComal vil koncentrere kræfterne om exportmarkedet, hvor der de sidste år har været kraftigt stigende afsætning.

* SP Teleinformatik i Søborg har indgået aftale om forhandling i Danmark af de populære og prisbillige videotex terminsler "Terminaler 254".

Interessen for denne type terminaler forventes øget efter introduktionen af TELEDATA i april. Terminalen, der kun vejer 5 kg., er en kompakt, sammenbygget enhed bestående af tastatur og en 9" monokrom monitor.

* Star, en af verdens største producenter af printerer, lancerer nu en laserprinter. "Laser Printer 8", som Star har døbt den, er udviklet med øje for at holde driftskostningerne nede. Prisen pr. side er således ikke over 28 øre.

* Electronic Arts har netop udsendt deres for Amiga og Apple ejere kendte program, DeluxePaint II, i en version til PC. Den nye udgave af tegneprogrammet understøtter hele grafikserien VGA, MCGA, EGA, CGA og Hercules. Det er det første PC tegneprogram, der kan det.

* Jack Tramiel, Atari, har lagt sag an mod chip-producenten Micronic Electronic i Idaho, USA, for at bevise, at den lovgivning som førte til aftalen mellem Japan og USA omkring chips - specielt RAM-kredse - er forfatningsstridig.

Siden restriktionerne har Micronic nemlig, ifølge Jack Tramiel, firedoblet prisen på DRAM'er. DET fik bægeret til at flyde over.

* VT-data introducerer nu et specielt udviklet testudstyr til harddiske, floppydrev og tapestreamere. Udstyret er et add-on system, der kan tilsluttes enhver PC/AT kompatibel computer. Systemet kan udføre en fejldiagnose og automatiske screening af flere drev.

* Mandag den 13. juni åbner et nyt Apple Computer erhvervscenter Løvstræde i København. Erhvervcenteret får 400 kvm. til udstilling, salg og service af Apple Macintosh computere.

FLYTTER GRÆNSER


DISSPLA flytter grænsen for brug af computergrafik.

Nu er der kommet en ny version af det meget omfattende grafikprogrammel CA-DISSLPLA, der forener fordelene ved vektor- og rastergrafik, og kan bruges til både teknisk/videnskabelige- og præsentationsformål.

Computer Associates A/S er nu klar med den nye version 11.0 af DISSPLA, som er et meget omfattende sæt grafiske subrutiner, udviklet i FORTRAN.

DISSPLA bruges ikke som selvstændigt program, men kaldes fra andre programmer, der rummer data ud fra hvilke grafikken dannes. Dermed kan programører helt undgå at skulle bruge tid på udvikling af grafiske rutiner i dataopsamlings- og beregningsprogrammer.

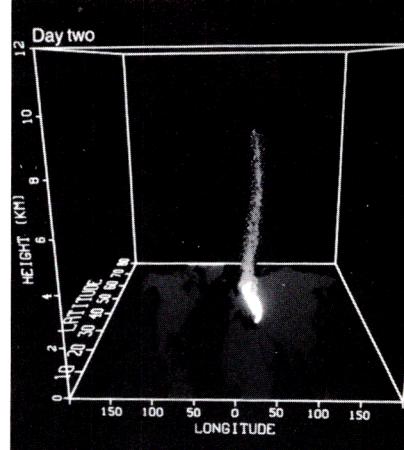Version 11.0 har mange nye faciliteter, der bl.a. betyder, at det vektor-grafik orienterede system kan bruges til mange opgaver, som tidligere kun rastergrafik kunne klare. Det er bl.a. lys/skyggelægning af tegninger og udfyldning af flader, hvor rastergrafik før havde et forspring.



DISSPLA grafiksystemet kan anvendes på en meget stor del af markedets datasystemer - bl.a. IBM, VAX, Apollo, Sun, HP, Unisys og andre. Tilmeld kan datafrit udveksles mellem forskellige systemer.

Samtidig med lanceringen af den nye version af DISSPLA, kommer Computer Associates også med programmet "Graphics Connection", der giver helt nye muligheder for at overføre grafik mellem forskellige datasystemer eller programpakker.

SOFTWARE TIL IBM + KOMPATIBEL

Adventure:

Space Quest I
Space Quest II
Police Quest I
Pawn
The Guild of Thieves
Alle INFOCOM Adventures

(EGA)	395,-
(EGA + VGA)	395,-
(EGA + VGA)	395,-
(EGA-hi)	395,-
(EGA-hi)	395,-
	395,-

495,-

Strategi:

Cyrus 3-D Chess
Balance of power
Ultima I
Ultima III
Ultima IV
Scrabble Kryds
Grandslam Bridge
Starflight
Sub Battle Simulator (ny version)

(EGA-hi)	349,-
(EGA-hi)	349,-
(EGA)	395,-
	395,-
(EGA)	395,-
	495,-
	495,-
	495,-
(RGA-hi)	395,-

395,-

BARD'S TALE VOL. I

Et unikt adventure lignende program, med animered 3-d grafik, og med flere 'monstre', labyrinter, logiske problemer, og magiske enheder end der er set i adventures før.

CGA, EGA 495,-

Pirates!

Pirates! er en sejlskibs-simulator i Det Caribiske Hav i det 17. århundrede.

CGA, EGA 495,-

UMS (Universal Military Simulator)

UMS vil sætte en standard for strategispil, der vil holde mange år fremover. 5 scenerier følger med programmet, bl.a. Waterloo og Gettysburg.

CGA-hi (640x200) 495,-

King's Quest I - II - III

De berømte adventures fra Sierra On-Line. Alle 3 adventures samlet. Fylder samlet 7 disketter!

HERC, CGA, EGA, VGA

495,-

Leisure Suit Larry

Mød alle de kvinder din mor har advaret dig imod! Dette program indeholder scener der kan virke anstændelige.

HERC, CGA, EGA

395,-

California Games

Sportsprogram med surfing, frisbee, BMX, footbag, m.m.

HERC, CGA, EGA, VGA

395,-

Solitaire Royal

8 kabaler og 3 børnespil i et og samme program, 10 forskellige korttyper at vælge imellem, mulighed for turnering.

CGA-hi (640-200), EGA-hi

295,-

JET

Sublogic's F16/F18 simulator i en ny og forbedret version der understøtter EGA i højopløsning.

HERC, CGA, EGA, EGA-hi

495,-

THEXDOR

Det første arcadespil fra Sierra On-Line, der er mest kendt for deres Quest serie.

CGA, EGA, VGA

395,-


Alle priser incl. moms.

Alle bestillinger sendes samme dag.

Mod et tillæg på kr. 50,- kan programmerne leveres på 3½" disketter (til bl.a. IBM P/S 2).



01 82 10 30

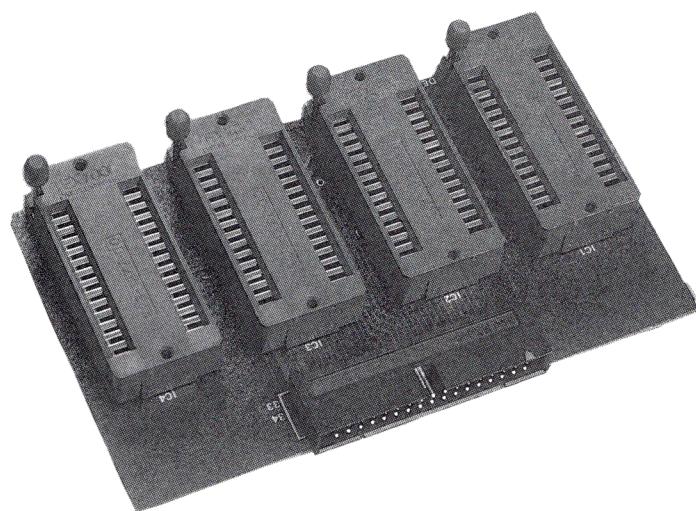

11.2 Boolsk algebra for PS brugere.

For at få optimalt udbytte af PS programmet, skal man kunne sin boolske algebra. Alle ligninger skrives nemlig som logiske udtryk, og det er op til bruger'en (eller et egnert program), at foretage samtlige reduceringer.

Det er valgt helt bevidst. Så har du nemlig total kontrol over hvad der sker i den PEEL, som skal programmeres.

Her er en hurtig genopfriskning. Lad os kort summere de tre operatorer:

- invertering skrives som $!$, $/$, $\bar{}$ eller
- OR skrives som $+$ eller $\#$
- AND skrives som $*$ eller $\&$

Funktionen fremgår af de tre grundlæggende sammenhænge, som vises med en sandhedstabell:

X	$!X$
0	1
1	0

X	Y	$X+Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

X	Y	$X \cdot Y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Sammen med de tre grundlæggende regler, er der ofte brug for et par reduktionsformler, som f.eks. kan opskrives således:

$$\begin{aligned} X + (X \cdot Y) &= X \\ X \cdot (X + Y) &= X \\ X + (!X \cdot Y) &= X + Y \\ (X + Y) \cdot (X + Z) &= X + (Y \cdot Z) \end{aligned}$$

Samtidig erindres om De Morgans sætninger, som kan være nyttige når de logiske udtryk skal reduceres, så antallet af OR operationer kommer ned på et minimum.

$$\begin{aligned} !(X \cdot Y) &= !X + !Y \\ !(X + Y) &= !X \cdot !Y \end{aligned}$$

Eller som Shannon udtrykker det i den mere generelle form:

”Komplementet til et boolsk udtryk fås ved, at komplementere alle de indgående variable samt ved at erstatte alle (\cdot) eller $\&$ med $(+)$ eller $\#$ og omvendt.”

Der må henvises til supplerende litteratur, for de videbegærige.

Boolsk algebra er et meget udførligt behandlet emne (takket være bl.a. mange indere, som har stor tradition for forskning i teoretiske emner – herunder matematik).

11.3 Hvad kan en PEEL 18CV8 ?

De mange kombinationsmuligheder i en PEEL 18CV8 fremgår af diagrammet over den interne opbygning. Ben-1 er anvendelig som inputben, men er samtidig fast forbundet til cloc-kindgange på samtlige 8 flip-flops.

Ben-2 til -9 og ben-11 er inputben, der ikke kan benyttes til andet, mens ben-12 til -19 både kan bruges som input og output – helt afhængig af macrocellernes konfiguration.

Macrocellerne af nøglen til forståelse af funktionen, så lad os tage dem først. De 8 macroceller er helt ens i opbygning, men programmeres selvfolgetlig uafhængigt af hinanden. Så kan de have vidt forskellige funktioner. Der er tre ting, som skal bestemmes ved programmeringen af en macrocelle:

- Skal udgangen inverteres eller ej (POS eller NEG).
- Skal udgangen komme fra F/F'en (REG) eller direkte fra dataindgangen (COM).
- Skal feed-back'et komme fra dataindgangen (FEED-COM), fra F/F'en (FEED-REG) eller fra output benet (FEED-PIN).

Der er i alt 12 forskellige kombinationer, som

kan vælges efter behov. Funktionen fremgår af tegningen, hvor de forskellige logiske kombinationer er vist sammen med de nødvendige programmeringskommandoer.

Resten af kredsen er i principippet kun et stort AND-OR array. Det giver mulighed for en række forskellige logiske kombinationer som: 1/ input til de otte macroceller, 2/ de otte output buffere, 3/ den asynkrone reset og 4/ den synkrone preset. De otte linier, du benytter som dataindgange i macrocellerne, skal realiseres med en 8-input OR gate.

Derfor skal de kunne designes med et logisk udtryk på maksimalt 7 OR funktioner (+ eller #). Der er ingen begrænsning på antallet af AND funktioner i udtrykket, som det også fremgår af diagrammet over den interne funktion.

Man skal kunne sin boolske algebra

De otte linier, som styrer ”output enable” på de tri-state output buffere, som følger efter hver macrocelle, skal realiseres med en stor AND gate. Derfor må der ikke optræde OR operationer i det logiske udtryk (altså ingen + eller #). Det samme gælder de to linier, som styrer hhv. asynkron reset og synkron preset af alle 8 flip-flops.

11.4 Peel System

PS programmet (som findes på måneden medlemsdisk CIRD488), er bygget over Borlands Turbo Pascal Editor Toolbox. Den oprindelige editor i tool-box'en hedder ”MicroStar”, (forkortet MS). Vi har døbt vores meget specielle version til PeelSystem (forkortet PS).

Editoren er præcis den samme, med samme kommandoer som kendes fra WordStar og Turbo Pascal, med context-sensitivt hjælpestystem (tryk F1 og du får klar besked om altting). PEEL-systemets tre specielle kommandoer finder du under hovedmenuen ”Misc.” nederst på listen:

- Activate Compeel (alt F9)
- + simulation (alt F10)
- Init PC-PROM (alt F8)

Dette udtryk dækker over en komplet logisk compiler med software simulator og mulighed for direkte programmering af PEEL 18CV8 via. PC-PROM.

Compeel er navnet på den logiske compiler til den originale PEEL 18CV8, og kommandoen "Activate Compeel" vil starte Compeel med den aktuelle tekstdokument som input. Hvis der er fejl, kommer der et vindue op midt på skærmen med en kort fejlmeldelse og cursoren bliver sat hen i nærheden af fejlen. Cursoren havner lige efter den ting, som fik kompileren til at opdage fejlen.

Er der ingen fejl i kildeteksten, er det muligt at programmere en PEEL direkte. Det kræver blot, at PC-PROM er tilsluttet og klar. Er det ikke tilfældet, vil der i stedet blive genereret en JEDEC fil med alle informationer. Den er så klar til at putte i en anden brænder (f.eks. DATA-IO eller den lille fra ICT-programmer).

Benyttes kommandoen "+ simulation", vil teksten blive kompileret, som når kommandoen "Activate Compeel" benyttes, men med den udvigelse, at alle testvektorer bliver testet i en software simulator.

Dette er en feature, der normalt kun findes på meget dyre compilere, men du får det hele forårende på medlemsdisken.

Output fra simulatoren ender i to separate filer: En .SIM fil, som indeholder et komplet timingdiagram fra hele testen. Den er lige til at printe ud. Du får desuden en .TVC fil, som indeholder de komplette testvektorer sådan som simulatoren har beregnet dem.

At simulere en komplet PEEL med samtlige AND og OR gates, output enable og macroceller er en stor og tung opgave. Det er derfor nødvendigt med lidt tålmodighed eller en kraftfuld PC, hvis der skal simuleres mere end en snes testvektorer.

Kommandoen "Init PC-PROM" benyttes, når PC-PROM skal testes igennem på kryds og tværs. Er der bare een fejl, vil PC-PROM ikke kunne benyttes, og der genereres automatisk en fil med navnet PCPROM.ERR. Den lister alle opdagede fejl. Et PC-PROM ikke tændt når programmet starter, er det nødvendigt at udføre testen bagefter. Det gør "Init PC-PROM".

I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at placere PC-I/O portkortet, som styrer PC-PROM, på nogle andre adresser end dem, som vælges automatisk (hex 300-303). Derfor kigger programmet under start efter en fil med navnet PCPROM.ADR. Hvis den er til stede, læses baseadressen derfra.

Står der f.eks. "\$310" i filen, vil PC-I/O porten blive adresseret i adresserummet fra hex 310 til hex 313. Hvis der sidder andet udstyr på adresserne hex 300 til hex 303, og PC-PROM ikke skal benyttes, vil det være klogt at lave en fil med en lovlig baseadresse til et ikke benyttet område. I modsat fald vil det andet udstyr måske reagere på kommandoerne til PC-PROM.

11.5 Installation af PS.

Programmet kan installeres i næsten alle ender og kanter. Dels direkte i programmet i "Options" menuen og dels med det separate installationsprogram "PSINST.EXE". Farver og opsætning skal konfigureres direkte i "Options" menuen, mens placeringen af de enkelte kommandoer skal ændres med PSINST.

I forbindelse med PC-PROM kan det være

nødvendigt at oprette en fil, som indeholder baseadressen for det PC-I/O-kort som styrer PC-PROM. Hvis programmet finder en fil med navnet PCPROM.ADR, vil adressen blive læst derfra, men hvis den ikke findes, vil programmet benytte defaultadressen hex 300.

Der er desværre en tendens til at placere alt muligt udstyr på netop den adresse, så det kan være nødvendigt at ændre dette.

Hvis PC-PROM ikke er tilsluttet, eller ikke fungerer korrekt når programmet starter, vil der automatisk genereres en fil med navnet "PCPROM.ERR". Der er ingen måde at undgå dette på, men det er da også kun generende i de tilfælde, hvor programmet benyttes til noget helt andet end det tiltaakte.

Det er der egentlig heller ikke noget galt i, at programmet fungerer som editor på linie med mange tekstbehandlingsprogrammer med macrofaciliteter og printerstyring. For at kunne benytte alt det, må du enten finde hjælp i det indbyggede hjælpestystem eller købe Editor Toolbox version 4.0 fra Borland. Der er med vilje ikke fjernet nogen funktioner fra MicroStar, men brugsanvisningen er der ikke plads til her.

11.6 Hvad med syntaksen?

Compeel benytter en syntaks, der ligger rimelig tæt op ad de andre logiske compilere på markedet, men der er selvfølgelig forskelle. Beskrivelsen af en PEEL består af tre dele.

PS programmet kan installeres i næsten alle ender og kanter

Først en erklæringsdel, hvor samtlige ben får logiske navne, og hvor macrocellerne konfigureres.

Dernæst de logiske ligninger for output benene, output buffere og reset/preset.


Til sidst en eller flere sektioner med testvektorer. Det hele ser i principippet sådan ud:

```
{erklæringer}
    EQUATIONS
{liginger}
    TEST_VECTORS
{testvektorer}
    TEST_VECTORS
{testvektorer}
    ...
END
```

For hver af de tre hovedafsnit følger nu en kort beskrivelse. Fælles for alle dele er, at alt som er indesluttet mellem to sæt gæsøjne opfattes som kommentarer og har ikke indflydelse på funktionen. Kommentarer kan strække sig over flere linier.

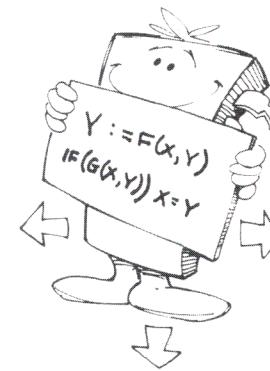11.6.1 Erklæringsdelen.

Alle de ben, som skal benyttes på PEEL'en, skal tildeles logiske navne i erklæringsdelen. Der ligger ingen speciel information i navnene, men alle ben SKAL have forskellige navne. For input-benene skal der skrives:



<navn> PIN <bennummer>;

eksempler:

```
Clk    PIN 1;  "Clk er blot et navn!"
IRes   PIN 11; "IRes er blot et navn"
IN_PUT PIN 9;  "Underscore må indgå"
IN_EABLE PIN 3; "Danske bogstaver er ok"
```

For output benene kan der også specificeres macroceller, men det er ikke nødvendigt, hvis funktionen stemmer overens med de default-værdier, som Compeel benytter:

```
<navn> PIN <bennummer> { = <macrocelle> };
hvor <macrocelle> er givet ved:
' ( <polaritet> { , <funktion> } { , <feedback> } )
idet:
<polaritet> ::= POS | NEG
<funktion> ::= COM | REG
<feedback> ::= FEED_OR | FEED_COM | FEED_REG | FEED_PIN
```

eksempler:

```
Q1    PIN 12;  "Default macrocelle"
Q2    PIN 13 = 'neg'; "Inverteret"
Q3    PIN 14 = 'pos,reg,feed_pin';
IOP   PIN 15 = 'neg,feed_reg';
```

Hvis der ikke angives nogen macrocelle, vil der blive benyttet en default macrocelle, som svær til 'POS, <X>, FEED-PIN', hvor <X> fastlægges til enten REG eller COM afhængig af om ligningen for det pågældende outputben skrives med '=' eller ':=''. Et almindeligt lighedstegn '=' betyder asynkront (COM), mens et tildelings lighedstegn ':=' betyder synkront (REG).

De to specielle linier, for hhv. synkron preset og asynkron reset, skrives som hhv:

```
<navn> NODE 21; "Asynkron reset"
og
<navn> NODE 22; "Synkron preset"
```

eksempler:

```
AC NODE 21; "Asynchronous Clear node"
SP NODE 22; "Synchronous Preset node"
```

Husk at sætte semikolon ";" efter hver linie. Visse navne må ikke benyttes. Det gælder alle de navne som har andre betydninger i programmet. I det tilfælde kommer der straks en fejlmeldelse med; "Name reserved for other use".

11.6.2 Ligningerne.

Alle ligninger kan skrives i vilkårlig orden. Det er helt ok, at referere til ben, som først define-

res senere, eller måske slet ikke defineres! Alle ligninger for output ben (12 til 19) skrives med " = " eller " := " afhængigt af, om der er tale om en synkron eller en asynkron macrocelle.

Det skal stemme overens med erklæringsdelen – på den måde sikres imod de mest almindelige svipserne.

Der må ikke benyttes paranteser i ligningerne. Denne regel er indført af forskellige grunde. For det første tvinger det brugeren til, at tænke ligningen helt til ende. Så er der en direkte sammenhæng mellem det som står i ligningen og de forbindelser, der skal laves i PEEL's AND-OR array.

For det andet undgås forvirring for "ABEL" brugere, som er vant til, at benytte paranteser til at angive output enable betingelser. For output ben skrives f.eks.:

```
Q1      := A*B;
IP7     := A*B+A*D;
!RCLK   := Q6*Q5*Q4*Q3*Q2*Q1*!Q0;
QTGL   := !QTGL;
OSC     = IOSC;
```

For outputbufferne efter de otte macroceller skrives ligningerne altid med almindeligt lig-hedstegn " = ", og ligningerne indlædes med ordet "ENABLE". Hvis der ikke skrives nogen "enable-ligning" for et output ben, vil det pågældende output-ben altid være aktivt (enabled) og ikke tri-state.

Husk at der ikke må indgå OR (+ eller #) i ligningerne, for det kan ikke realiseres i en PEEL 18CV8. I stedet kan ligningerne evt. omformes vha. De Morgans sætning til noget mere brugbart. F.eks kan der skrives:

```
ENABLE Q1 = A*B; "Enabled når A=B=HIGH"
ENABLE IP7 = IP7; "Enabled når P7=LOW"
```

Både den synkrone preset og den asynkrone reset skal skrives med " = " selvom det måske er lidt ulogisk. Her gælder igen, at der ikke må indgå OR (+ eller #) i ligningen. F.eks kan der skrives:

```
AC      = Q7*Q6*Q5*Q4*Q3*Q2*Q1*Q0;
PreSet = IA;
```

11.6.3 Testvektorerne.

For alle programmerbare logiske kredse gælder det, at deres funktion afhænger af både de logiske ligninger og selve programmeringen. I modsætning til almindelige logiske kredse, er det ikke muligt at udføre en komplet test og sortering inden kredse sendes ud fra fabrikken. Det er brugerens opgave, at teste kredse-ne når de er programmeret. Derfor er testvektorer nødvendige ligesom checksummer på EPROM.

På Elektronik-Centralen nord for Lyngby tester bl.a. programmerbare logiske kredse, og der er konstateret failure rates på op til 5 procent. Det understreger nødvendigheden af fornuftige testvektorer.

Desværre er det relativt nemt at konstruere en PEEL, som slet ikke kan testes med testvektorer (hvis det ikke er muligt at bringe den i en kendt tilstand, kan den nemlig ikke testes). Derfor bør man være omhyggelig med at konstruere ligningerne, så PEEL'en bliver testbar.

Det betyder i praksis, at det skal være muligt at bringe alle F/F'erne i en kendt tilstand på en bestemt måde. Det mest almindelige er, at be-

nytte asynkron clear eller synkron preset, men der er også andre muligheder. Hvis alle output er kombinatoriske er der ikke noget problem.

Testvektorerne skrives med en linie, som angiver rækkefølgen af de ben, der skal testes og derefter en række linier med de tests, der skal udføres. F.eks kan der skrives:

```
([CLK, ENA1, ENA2, RESET] -> [RC, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0]);
[X, X, X, L] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]; "Asynchronous reset"
[L, H, H, H] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];
[C, L, H, H] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]; "Test no count (!ENA1=L)"
[C, H, L, H] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]; "Test no count (!ENA2=L)"
[C, L, L, H] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]; "Test count (!ENA1!=ENA2=L)"
[L, L, L, L] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]; "Test asynchronous reset again"
[C, L, L, H] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]; "Test count (1) (!ENA1!=ENA2=H)"
[C, L, L, L] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]; "Test count (2)"
[C, L, L, H] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]; "Test count (3)"
[C, L, L, L] -> [H, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]; "Test count (4) 122*"
[C, L, L, H] -> [H, X, X, X, X, X, X, X]; "Test count (5..127)*"
[C, L, L, L] -> [L, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]; "Test count (127)"
[C, L, L, H] -> [H, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]; "Test count (0)"
```

Eksamplenet viser en komplet test af en 7 bit synkron tæller med to enable indgange (ENA1 og ENA2) og en asynkron reset indgang (RESET). Udgangene kaldes Q0 til Q6, med Q6 som mest betydnende bit og Q0 som mindst betydnende bit. RC er en ripple clock til en efterfølgende tæller. Der kan benyttes følgende symboler:

- 0 og L for LOW
- 1 og H for HIGH
- X for don't care
- C for L-H-L clock
- K for H-L-H clock
- ? for simulering
- N for "No Test"

Hvis en linie indlædes med f.eks. "122*" betyder det, at den pågældende testvektor bliver kørt 122 gange, og hver gang skal resultatet stemme overens med det, som angives på højre side. Husk at der kun kan stå output ben på højre side (12 til 19), men både input og output ben på venstre side (1 til 9 og 11 til 19).


Hvis Compeel aktiveres med "Activate Compeel" kommandoen, vil testvektorerne kun blive kørt på den færdige programmerede PEEL, men hvis Compeel aktiveres med "+ simulation" kommandoen, vil alle testvektorene først blive sammenlignet med resultaterne af simuleringen og dernæst kørt på den færdige PEEL. Hvis PC-PROM ikke er tilsluttet, vil testvektorerne i begge tilfælde blive skrevet i JEDEC filen.

11.6.4 Fejl i programmet.

Programmet PS er ikke nødvendigvis fejlfrit. Det kan ikke lade sigøre, at udvikle et så stort og komplekst et program, uden at lave fejl.

Vi må vide hvilke fejl du finder

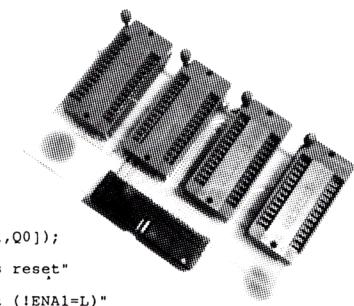Hvis programmet skulle være fuldt debugget ville der gå lang tid før du fik det, og der skulle betales "rigtige penge" for det! Derfor kan det godt være, at du finder en fejl ved et tilfælde. Vær opmærksom på det, og tag det fra den gode side. Der kan være tale om fire typer fejl:



- 1) Programmet går i baglås.
- 2) Programmet stopper med "Runtime error xxx".
- 3) Fejlmeldelsen hedder "FATAL ...".
- 4) PEEL'en stemmer ikke med specifikationerne.

Vi er meget interesseret i, at få rettet de fejl der er i programmet, men for at vi kan gøre det, må vi vide hvilke fejl du finder. Uanset hvilke fejl du finder, beder vi dig sende en diskette direkte til Circuit Design med den kildestekst der fremprovokerer fejlen. Disketten skal være mærket med "FEJL : Peel System".

Når tid og lejlighed byder sig, vil vi rette fejlene så godt som muligt, og evt. udsende en ny version af programmet. Hvis eller når det sker, informerer vi i medlemsbladet med at CIRD488 er opdateret. Så må du købe programmet igen. Vor lavpriside bygger på nykøb.

Programfejl indebærer ikke gratis ret til opdatering!

På trods af mange timers arbejde, er det stadig ikke lykkedes, at finde alle de informationer, som skal til for at programmere en PEEL helt perfekt. Vi har af og til været i tvivl, om fabrikanten faktisk selv har 100% styr på produktet.

Vi har oplevet læsefejl, som vi ikke har kunnet tilskrive nogen systemfejl. Skulle du få en enkelt verifikationsfejl, kan du sikkert godt bruge din PEEL, da den i alle vores prøver visste sig at fungere perfekt. Det er ikke programmeringen, der er noget galt med i de tilfælde, men verifikationen. Testvektorerne skal imidlertid køre uden fejl, hvis programmeringen er i orden.

Husk altid, at placere PEEL'en i den midterste sokkel på PC-PROMU3 printet (den smalle med 24 ben) og placer den længst væk fra den 34 polede konnektoren. Det betyder at ben 1, 2, 23 og 24 i sokkelen ikke benyttes! Hav aldrig noget siddende i soklen når PC-PROM ikke er under softwarekontrol. Det kan gå grueligt galt...

11.7 PIT – PEEL Indoctrination Tool (C) 1988 Lars Riener

Dette afsnit forudsætter, at læseren er bekendt med begreberne PEEL og JEDEC-filer.

PIT er et program skrevet i TurboPascal 4.0, der sammen med PCPROM hardwaremodulet kan programmere en PEEL af typen 18CV8 ud

KONSTRUKTION

fra en JEDEC-fil.

JEDEC-filen skal være lavet til en PEEL18CV8, dvs. felterne DF og DD skal indeholde hhv. 'PEEL' og '18CV8'.

PIT er fuldt menu-styret, med de mest brugte funktioner samlet i hovedmenuen: Read JEDEC, Program PEEL, Verify PEEL, View Data.

Funktionerne udpeges med pilstasterne, der kører bjælken op og ned, og <CR>, der vælger den udpegede funktion.

Eksempel: For at brænde en PEEL udfra JEDEC-filen MYPEEL.JED, udføres følgende:

- 1) Check at PCPROM er tilsluttet PC'en, og tændt.
- 2) Start PIT
- 3) Tryk <CR> i åbnings-meddelelsen, for at komme til hovedmenuen.
- 4) Vælg Read JEDEC, og find og vælg filen MYPEEL.JED. Den vil så blive indlæst, og programmet returnerer til hovedmenuen.
- 5) Vælg Program PEEL. Efter du har bekrafftet, at du virkelig vil programmere en peel, vil programmet bede dig indsætte en 18CV8 nederaf i tilstanden "StateQn + 1".

OBS! Selvom en 18CV8 er i en 20bens IC, skal den sidde i den midterste sokkel. 20-bens soklen er beregnet til PROM og TTL.

6) Vælg Verify PEEL. Nu læses indholdet af den i soklen siddende PEEL, og sammenlignes med den indlæste JEDEC-fil.

Eventuelle fejl i programmeringen af PEEL'en rapporteres, og den tilsvarende JEDEC-adresse vises i vinduet.

7) Under forudsætning af at Verify PEEL gav OK, er du nu færdig med programmet. Tag din PEEL op af soklen, og vælg Quit i hovedmenuen.

For de nysgerrige:

Funktionen View Data i hovedmenuen giver dig mulighed for at se på indholdet af JEDEC-filen og af PEEL'en, og at sammenligne dem. Hvis der ikke er indlæst nogen JEDEC-fil, vises JEDEC-data som X, dvs. udefineret.

Ligeledes vil PEEL-data være X, udefineret, hvis PEEL'en ikke er læst med f.eks. Verify PEEL. Funktionen Compare PEEL/JEDEC viser PEEL-data, men i invers skrift når PEEL-data ikke stemmer overens med JEDEC-data.

For de avancerede brugere:

Funktionen Special Functions giver dig adgang til de mere basale rutiner, såsom Precondition, Erase og SetSecurityBit, og de mere sjældent brugte, såsom Copy PEEL og Write JEDEC file, der skriver en JEDEC fil på disk udfra indholdet af PEEL-data.

Da Special Functions er beregnet på avancerede brugere, er der få check og forklaringer: Det er f.eks. muligt at programmere en allerede programmeret PEEL, uden at indlæse en JEDEC-fil.

12. PC-PROM TAB2EQU fra tilstandstabell til BOOLSK ligning

TAB2EQU, som er skrevet af Rolf V. Østergaard, er et hjælpeprogram til opstilling af boolske ligninger ud fra en tilstandstabell.

Programmet benytter en tilstandstabell som input og giver de tilsvarende boolske ligninger

som output. Den samme funktion ligger allede i visse logiske assemblere, så programmet skal mere betragtes som et alternativ end en nødvendighed.

12.1 Input filens format:

Tilstandstabellen beskrives i en almindelig tekstfil opbygget af linier, der hver især beskriver en overgang i tilstandsmaskinen. Hver linie kan have et af følgende to formater:

```
; kommentar
eller
StateQn | input > StateQn+1
```

StateQn, input og StateQn + 1 er tal, som kan skrives i binær, decimal eller hexadecimaltalsbasis. Hexadecimale tal skal indledes med "\$" og binære tal skal indledes med "%".


"StateQn" angiver udgangstilstanden for den pågældende overgang. "input" angiver det input, som skal føre tilstandsmaskinen over i tilstanden "StateQn + 1".

Eksempel på input fil:

```
; Test af TAB2EQU: 4 bit tæller med reset og hold.
=====
; Input: bit 0 - reset (aktiv høj)
;         bit 1 - hold (aktiv høj)
; reset = lav :
; 0 | %0 > $01
; 1 | %0 > $02
; 2 | %0 > $03
; 3 | %0 > $04
; 4 | %0 > $05
; 5 | %0 > $06
; 6 | %0 > $07
; 7 | %0 > $00
; reset = høj :
; 0 | %1 > $00
; 1 | %1 > $00
; 2 | %1 > $00
; 3 | %1 > $00
; 4 | %1 > $00
; 5 | %1 > $00
; 6 | %1 > $00
; 7 | %1 > $00
; hold = høj :
; 0 | %10 > $00
; Alle ikke angivne overgange bliver automatisk til hold.
; Antal input linier bestemmes ud fra den højeste værdi dér benyttes
; som input, ligesom antallet af output linier (=antal boolske
; ligninger) bestemmes af den højeste værdi som angives for
; <StateQn> og <StateQn+1>.
```

Rækkefølgen af de forskellige linier i tabellen og det benyttede talsystem er ikke afgørende for resultatet, hvorfor følgende input fil vil give præcis den samme output fil som ovenstående eksempel:

0	0 > 1
1	\$0 > \$10
2	%0 > \$03
3	%00 > \$04
0	01 > \$00
1	\$01 > \$00
2	%01 > \$00
3	%01 > \$00
4	%01 > \$00
4	\$00 > \$05
5	\$00 > \$06
6	\$00 > \$07
7	\$00 > \$00
5	%01 > \$00
6	%01 > \$00
7	%01 > \$00
0	\$10 > \$00

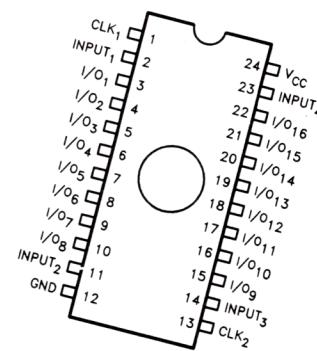

FAP-fej

Circuit 3/88 bragte en artikel og CIRD388 bragte tilhørende software for et filteranalyse program med grafisk EGA-display.

Artiklen om FAP indeholder et par småfejl. Det har dels forfatteren, Rolf V. Østergaard, samt et antal medlemmer bemærket. Cand. polyt. Henrik Wennerberg Karlsson har bl.a. sendt os et positivt kritisk brev desangående.

Da denne artikel ikke skulle indeholde noget aprilsnar, flyr vi med at korrigere:

Pa side 54 i spalte 3 står der, at en spole uden induktion blot skal udelades. Det er en tankerorsk. Den skal selvfølgelig ikke benyttes, og derfor behandles udeladelsen som en "kortslutning".

Pa side 56-57: Operationsforstærker med begrænset båndbredde. Når man benytter en spændingsstyret strømkilde, skal modstanden R ligge i parallel med strømkilden, og den skal

have værdien 1 for at give 1 gang's spændingsforstærkning.

I næstsidste spalte nævnes programmet PLOT. Det er en reminicenc fra udviklingen. Her skulle stå PEP (eller PEP87).

På side 57 passer figuren ikke helt til kredsløbsbeskrivelsen. Formlen for centerfrekvens skal være: $f = 1/(2\pi\sqrt{R_4C_1R_3C_2}) = 795,8 \text{ Hz}$.

Til slut kan vi informere om, at FAP-programmet i forsteudgaven beregnede fasen forkert i visse tilfælde. Omkring den 1-5-88 fik vi en ny udgave, og den er dels forbedret og så selvfølgelig rettet. Gratis opdatering af CIRDISK'ene er ikke mulig, men du må købe nye sidste nye sæt, hvis du også her ønsker at være ajour. Tak for forslag, kommentarer og rettelser fra mange dygtige og interesserede FAP-læsere og brugere.

Circuit 2 og 3/88 beskrev et ord-styret PC-kort til optagelse og gengivelse af tale. Systemet hægter skrevne ord på brugerens EGEN tale. Her i Circuit 4/88 beskriver vi så den selvstændige taleenhed "CCSPEAK". Den er alene til gengivelse af de ønskede ord.

Indspilning sker gennem en PC med PC-TALK og en egnede EPROM-brænder til mindst 27010 128 kByte EPROM. EPROM'en sættes på CCSPEAK printet, og herefter er du klar til "markarbejde". Dvs. du kan få maskinen til at tale de ord i den sammenhæng du ønsker.

Styring på 3 måder

Uanset hvilken type indgang vi havde valgt til styring af talte ord, kunne brugerne kritisere os. I evig skræk for ikke at gøre alle helt glade, har vi 3 indgange på CCSPEAK-modulet:

- 1) Parallel printerindgang som en Centronics-printer.
- 2) Seriel RS232C indgang.
- 3) PC-I/O indgang med Circuit Design snit.

Første styringsmulighed har alle til rådighed – men måske besat med en printer. RS232 har de fleste fri – eller KAN frigøre til formålet. PC-I/O er CD's standard computerport – den er nemmest at arbejde med.

Styringen sker ved at sende ASCII-ord, bogstaver eller simpelthen tal i den rækkefølge man vil have ordene sagt.

Ned på jorden

CCSPEAK er et selvstændigt talemodul, der kan tilsluttes alle mulige digitale eller mikroprocessorstyrede konstruktioner, og derved give dem stemme.

Udover en sjov ny dørklokke: "Jeg er ikke hjemme", "Jeg vil ikke forstyrres" eller "Kom igen i morgen" – kan man forestille sig apparatet benyttet til blinde, informationssystemer (evt. tilsluttet en telefon), til måleinstrumenter, alarmsystemer og alle de andre opgaver, hvor man mere praktisk kan meddele sig i klar tale.

CCSPEAK kan tilsluttes en almindelig PC eller andre computere – f.eks. CD's CXM52 BASIC computer.

Den kan tale helt alene

Kombinationen af en lille brugerspecifik computer og CCSPEAK er den mest optimale løsning. De fleste små styringscomputere har en form for styrings- eller printerudgang. Har man implementeret en maskinstyring eller et kommunikationsapparat, kan man derfor forholdsvis enkelt udbygge med tale.

Der er flere computere, som giver disse muligheder. Circuit's egne – Z8 og CXM52 – giver mulighed for sammenbygning i kompakte små styreneheder. Z8 har en parallel printerudgang, som kan benyttes til tale og CXM52 har både PC-I/O-port og RS232 udgang.

Men selvom vi nu snakker om computere, behøver det ikke at være så indviklet. Du kan klare dig med et par simple kontakter.

Et eksempel: En automatisk dør er lukket under vanskelige vindforhold. Når dørens håndtag eller IR-døråbner aktiveres og døren samtidig er lukket, siger højttaleren. »Benyt venligst indgang SYD – denne indgang er af-

CCSPEAK er en selvstændig enhed, som kan monteres sammen med andet udstyr eller benyttes alene i en B2010 alu-kasse.

lukket«.

Variationer af flere kontakter kan give flere meddelelser – i alt 255 ved direkte tryk. Med en styringscomputer kan man dog afgive langt flere og nuancerede meddelelser.

CCSPEAK er nøjsom når det gælder. Du kan faktisk starte med CCSPEAK, en højttaler, en strømforsyning (f.eks. batteri eller en adaptør – 9V/500mA) og en kontakt.

Ordforråd og taletid

Talen ligger i en EPROM, der programmeres med en standard EPROM-brænder. Indholdet genereres ud fra et stykke PC-software, som ligger klar på din medlemsdisk CIRD488.

Det er programmet "VOCAB". Det kan omsætte ord indtalt med PC-TALK (Circuit 2/88) til EPROM format. Programmet er selv-forklarende og meget enkelt:

VOCAB: Du indtaler omhyggeligt de ord, du vil anvende i din talemaskine, på PC-TALK. Derefter kører du VOCAB på de indtalte ord. Ordene listes et ved gangen, hvorefter du angiver den strenghed af bogstaver eller tal, som skal gælde for hvert af de talte ord.

Når alle ord har fået tillagt et eller flere tegn mellem 0-255, genereres EPROM-koden. Du får derefter at vide hvor meget EPROM du har behov for.

CCSPEAK giver op til ca. 60 ord med en 1 Mbit EPROM type 27010 (Intel)

Som en tommelfingerregel skal du have 2 kbyte per ord typisk. Med en 1 Mbit (f.eks. Intel 27010) EPROM råder du altså over 64 talte ord. Siges alle disse ord i sammenhæng får du typisk 16 sekunders tale. Taletiden afhænger af samplinghastigheden. Den er 8 kbyte/sek.

Lad dig ikke forskräkke af den "korte" taletid. Du må huske på, at ordene kan kombineres i det uendelige. Derfor er begrænsningen med en 27010 mindre end man umiddelbart skulle tro.


Andre typer EPROM kan også benyttes. Du kan f.eks. også benytte typen 27256 (32 kbyte) eller 27512 (64 kbyte).

Når vi engang i en ikke alt for fjern fremtid får 2 og 4 Mbit EPROM'er (hhv. 256 og 512 kbyte), kan de også bruges.

Mere tale – flere ord

Når et ord typisk fylder 2 kbyte er ordforrådet i en 27010 EPROM ca. 64 ord. Selvom vi praller af at der alligevel kan blive meget taletid ud af 16 sekunders kontinuerligt talte ord, har vi planlagt et udvidelseskort med plads til endnu 6-7 EPROM'er.

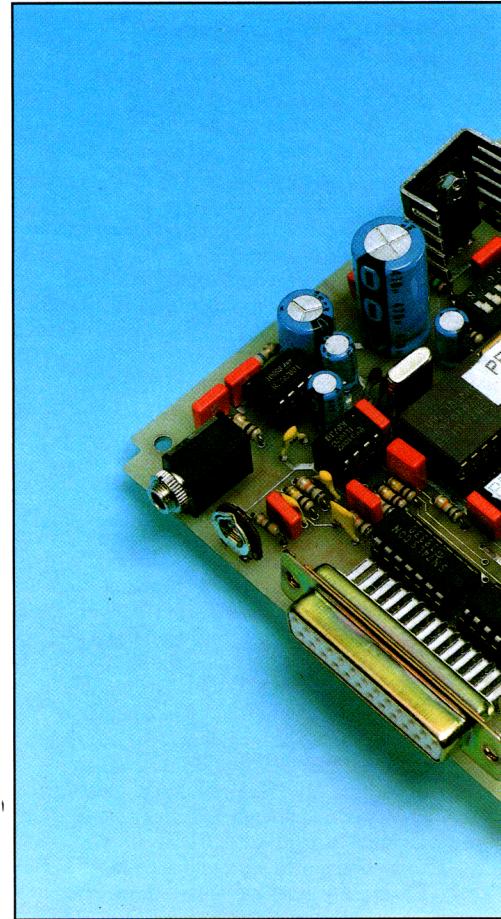Det kan Piggy-Back'es på CCSPEAK, hvorved ordforrådet med 27010 bringes op på ca. 250. Det teoretiske maksimum med 8 EPROM'er af 4 Mbit typen vil være på ca. 1000 ord! Nok til at dække 99% af normaldan-



Af: Jens Østerby Knudsen

Tal så I

og svensk og norsk og finsk

skerens ordforbrug.


Konstruktionen kan altså udbygges efterhånden som behov opstår og nye EPROM-kredse bliver tilgængelige.

Programmering

Den første vanskelighed i forbindelse med programmering af CCSPEAK, er at indlægge et ordforråd. Dette kræver for det første en EPROM-brænder. Dernæst enten et PCTALK-modul eller et passende sortiment af ord på diskette optaget med PCTALK.

Har man imidlertid først disse ting, er der ikke mange ben i at lære CCSPEAK de ord, man har brug for.

KONSTRUKTION

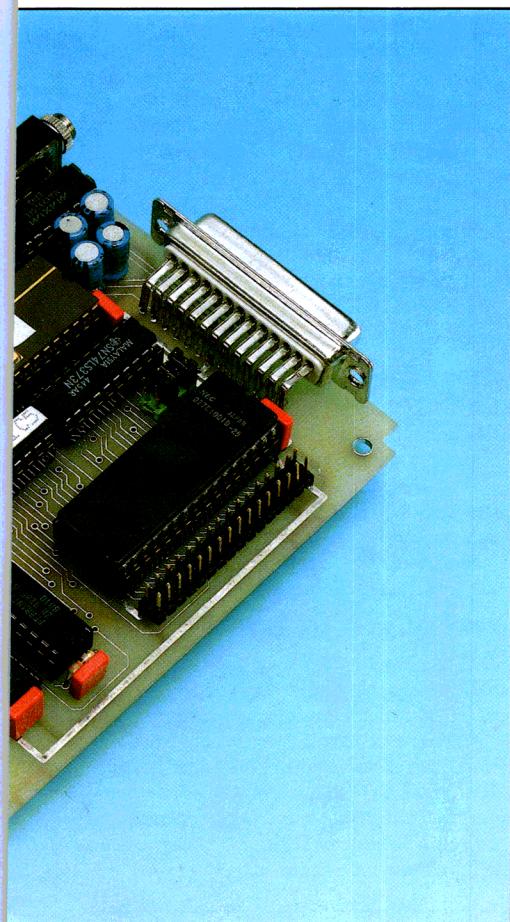

```

Word size: 5232 bytes File:
Marked words: 0 Total: 0 bytes
Christensen pro
circuit seks
Dan sluk
design syv
er
et
fen
fire
gang
gram
høj
ind
ja
Jens
Knudsen
lav
nej
nul
og
otte

CCSPEAK vocab editor Ver 1.0
By Jens Østerby Knudsen
(C) Circuit Design 1988

Space-Mark F1-Load F2-Save F3-Clear F4-Codes F5-Generate ESC-Exit

```

Lad os høre den sige noget

Når tale-EPROM'en er vel sat, og de forskellige DIP-switches og jumpere et sat korrekt, er CCSPEAK klar til at snakke. Via enten seriell eller parallelindgangen giver man den besked på, hvad den skal sige.

Dette kan ske på to måder:

1. Man sender ordet som en streng af bogstaver i ASCII-kodning efterfulgt af et skilletegn (mellemlrum, retur, komma eller punktum). Denne måde er meget lig den, der anvendes af PCTALK-programmet SPEACH.

Et eksempel: CCSPEAK er tilsluttet en PC's LPT1 port. BASIC-sætningen **LPRINT "Godafoten"** vil herefter få CCSPEAK til at sige "Godafoten", hvis ellers "Godafoten" findes i tale-EPROM'en.

2. Hvert ord kan istedet tildeles et nummer i området 1-255. Dette gøres med VOCAB. Her er det tilstrækkeligt at sende ordets nummer som en enkelt byte. Denne metode eigner sig især til mere simple digitale opstillinger. Ved fornuftig valg af binære tal kan man såmænd også klare sig med et par kontakter.

CCSPEAK afgør selv hvilken metode der skal anvendes udfra hvordan EPROM'en er programmeret.

Tilslutning

CCSPEAK har fire stik for tilslutning til verdenen. For seriell- og parallelindgangenes vedkommende kan man vælge mellem to alternative tilslutningsmuligheder. Desuden er der et stik til EPROM udvidelseskortet.

Seriellindgangen kan monteres enten med et DB25 stik, der passer direkte til et almindeligt (ikke-krydset) RS232 kabel, eller med et 26-polet stik for fladkabelforbindelse. Seriellindgangen følger RS232-standarden, og baudrate o.lign. indstilles på DIP-switch 1-8 (Se figur). Denne indgang kan forbines til alt udstyr med et RS232-stik, som f.eks en PC's COM1 eller COM2 port.

Parallelindgangen kan også monteres med DB25 eller fladkabelstik. Monteres den med en DB25-konnektor passer den direkte til en PC printerudgang (f.eks. LPT1).

Fladkabelforbindelsen passer til bl.a. CXM52's parallelport og PC-I/O kortet. I beg-

Oscilloskopbilledet fra programmering af et ord via PC-TALK. Her samples hvert enkelt ord. Derefter gemmes ordene for overførsel til EPROM via programmet VOCAB - og selvfølgelig en EPROM-brænder. Bemærk, vi omtalte EPROM programmering andet steds i bladet.

ge tilfælde virker parallelt forbindelsen på følgende måde:

1. Vent til udgangen BUSY er lav.
2. Sæt datasignalene PD0-PD7.
3. Sæt STROBE lav og derefter igen høj.
4. Gå tilbage til 1, hvis der skal sendes flere tegn.

Højttaleren forbides via det ene af de to jackstik. Pas på ikke at tage fejl! Det andet er nemlig til strømforsyningen. Den indbyggede udgangsforstærker kan drive en 4-8 ohms højttaler med et rimeligt lydniveau. Volumen indstilles på trimmepotentiometret ved siden af højttalerstikket.

Det sidste stik er til strømforsyningen. Her kan tilsluttes både AC og DC spændinger. Spændingen bør ligge på 7-9 volt DC eller på ca 6 volt AC. Hvis spændingen er for stor, bliver spændingsregulatoren på kortet for varm og kobler fra.

Hvis man bruger den parallele fladkabelforbindelse, kan man i stedet strømforsyne kortet direkte med 5 volt fra denne. Jumperne J5-J6 skal så sættes til ekstern spændingsforsyning.

DIP-switche

CCSPEAK har en række indstillinger for varirende anvendelse og tilslutning. Du må i hvert enkelt tilfælde tage stilling til hvorledes DIL-switche skal sættes, for at de passer til din applikation.

Du kan vælge mellem seriell/parallel styringsindgang, du kan vælge handshake og du kan vælge seriell baud-hastighed.


Dansk...

urdu.

Til dette formål bruges programmet VOCAB på CIRD488 medlemsdisketten. Her ligger der også en READ.ME fil, som du naturligvis skal læse eller printe. Der er vores sikkerhedsværtil for trykfejl HER. Disken kan jo hele tiden rettes til. Når Circuit medlemsbladet er trykt, er DET jo sket.

VOCAB genererer som tidligere omtalt en EPROM-fil. Den loades ind i en EPROM-brænder til den angivne EPROM-type, og derefter sætter man sin/sine programmerede EPROM'er i kortet.

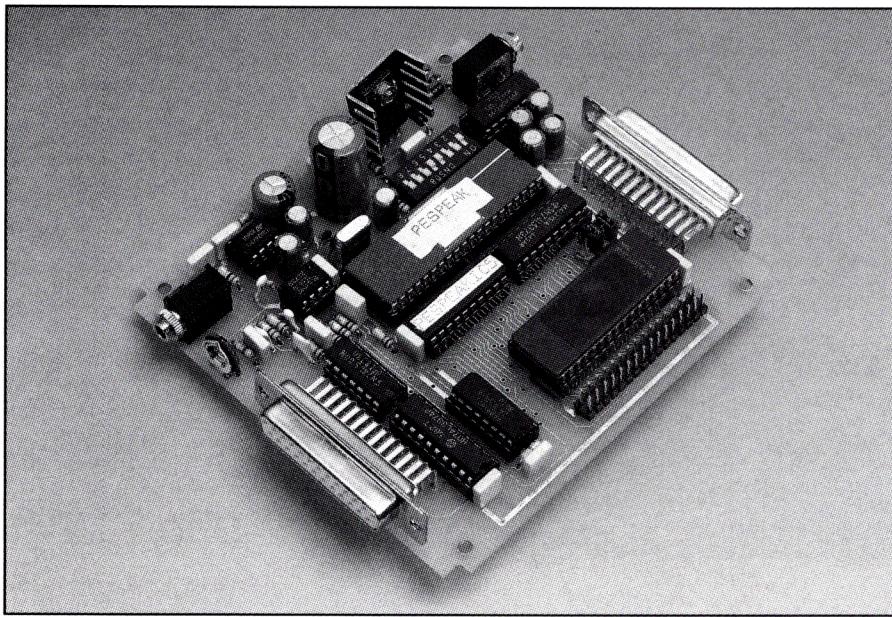Jumperne J1-J4 sættes i kortet til den aktuelle type EPROM.



19.600 baud	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
9.600 baud	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
4.800 baud	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
2.400 baud	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
1.200 baud	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
600 baud	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
300 baud	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
Lige (even)parity	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
Ingen (No)parity	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
XON/XOFF handshake	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
Ingen/No handshake	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8
Seriell indgang ON	ON DS50B/EDIL8	
		1 2 3 4 5 6 7 8

Jumpere for EPROM

CCSPEAK kan ikke af sig selv vide hvilken EPROM du sætter i din sokkel. Kører du med en 27256 får du godt 10 ord.

Offer du en 27512 får du omkring 15-20 ord og putter du en af de nye 27010 EPROM'er i, har du gennemsnitligt 40-60 ord til din rådighed. Du vælger først ordforrådet. Derefter kører du programmet VOCAB og så ved du hvilken EPROM du skal have. Du brænder den, putter den i soklen og stiller til slut jumperne J1-4 således:

EPROM jumpersetting

J1	J2	J3	J4	EPROM
■				27256
■		■		27512
	■	■		27010
	■	■	■	2 Mbit
				4 Mbit

Strømforsyning

J5	J6	Formål
■	■	Intern Extern

■ = Jumper isat

Sådan virker talemaskinen

Hjertet i talemaskinen er en eller flere EPROM'er med taleindhold. Via modulet PC-TALK (Circuit 2/88) har vi indtalt ord. Ved hjælp af programmet VOCAB har vi ordnet ordene så de passer med EPROM-formatet på 8 bit. Lagringen er sket så små værdier har tal nær nul og maximale værdier ligger tæt på 255.

Ved lagringen har vi også indlagt et register over ord. Resultatet er en fil - dvs. en række data på diskette, som kan puttes direkte i en EPROM-programmeringsenhed.

Såfremt du skal anvende CCSPEAK alment, gør du bedst i at montere alle enheder. Har du en specifik funktion, er der mange sparmuligheder. Du behøver måske ikke begge stik, du skal næppe have mere end en strømforsyning mulighed og du klarer dig måske uden højttalerforstærker.

Enhver EPROM-brænder har et styreprogram, som tillader dig at hente filer ind til brænding. Når filen er hentet ind, skal du blot sætte en EPROM i soklen og trykke på de taster, som vælger programmering.

Afspilning

Når EPROM'ens indhold skal gøres til tale, skal dens adresser løbes igennem fra eet tal til et andet. Det er en simpel opgave for en tæller.

De 8 dataledninger fra EPROM'en løber næsten direkte til en ZN428 8-bit D/A-converter. Dens opgave er at oversætte de binære data mellem 0-255 til 255 tilsvarende analoge spændingsværdier mellem 0 og 2.5 volt.

8751 microprocessor

Hvis talen skulle overføres direkte fra EPROM til D/A-converter, skulle der faktisk blot en adressætæller til at klare DEN opgave.

Så enkelt er livet desværre ikke i praksis. Hvis brugen skal have praktiske formål, stilles der hurtigt en række styrings- og betjeningsmæssige krav. Blot 2 ords tale kræver en tælling fra en helt bestemt EPROM adresse til en helt bestemt anden adresse.

**Talen samples med
dine egne ord og kan gen-
gives i vilkårlig orden
efter ethvert formål**

De 2 ord skal have hver sin start- og slutadresse. Det sætter igen krav til et register over hvor, hvilke ord starter og stopper.

Ud over at vide hvor, hvilke ord er placeret, skal vi også implementere en metode til at afspille ordene et ad gangen efter et af brugeren valgt mønster. Derfor må vi nødvendigvis have en microprocessor til at styre det hele.


Dens program varetager kontrol og fordeling af kommandoer samtidig med afspilning af ord. Den opgave sætter yderligere krav til kraftfuldhed og hastighed. Derfor kunne vi ikke benytte den meget billige 8048 processor, men måtte hoppe et trin op ad skalaen til en 8051 - eller i dette tilfælde en EPROM programmerbar type: 8751.

Under opstart - det sker når konstruktionen får strøm - nulstilles alle registre og processoren afløser straks SW DIL-switch'enes indstilling. Indstillingen afgør den videre funktion. Dvs. opsætning af styringsport for parallel og seriell kanal - samt for seriell opsætning: Hastighed og paritet.

Herefter aflæser processoren den isatte EPROM. Den danner sig et billede af

Diagram for CCSPEAK viser den komplete konstruktion. Her er alt fra 8751-styringsprocessor, filter, udgangsforstærker for højttaler og EPROM'en med talen.

KONSTRUKTION

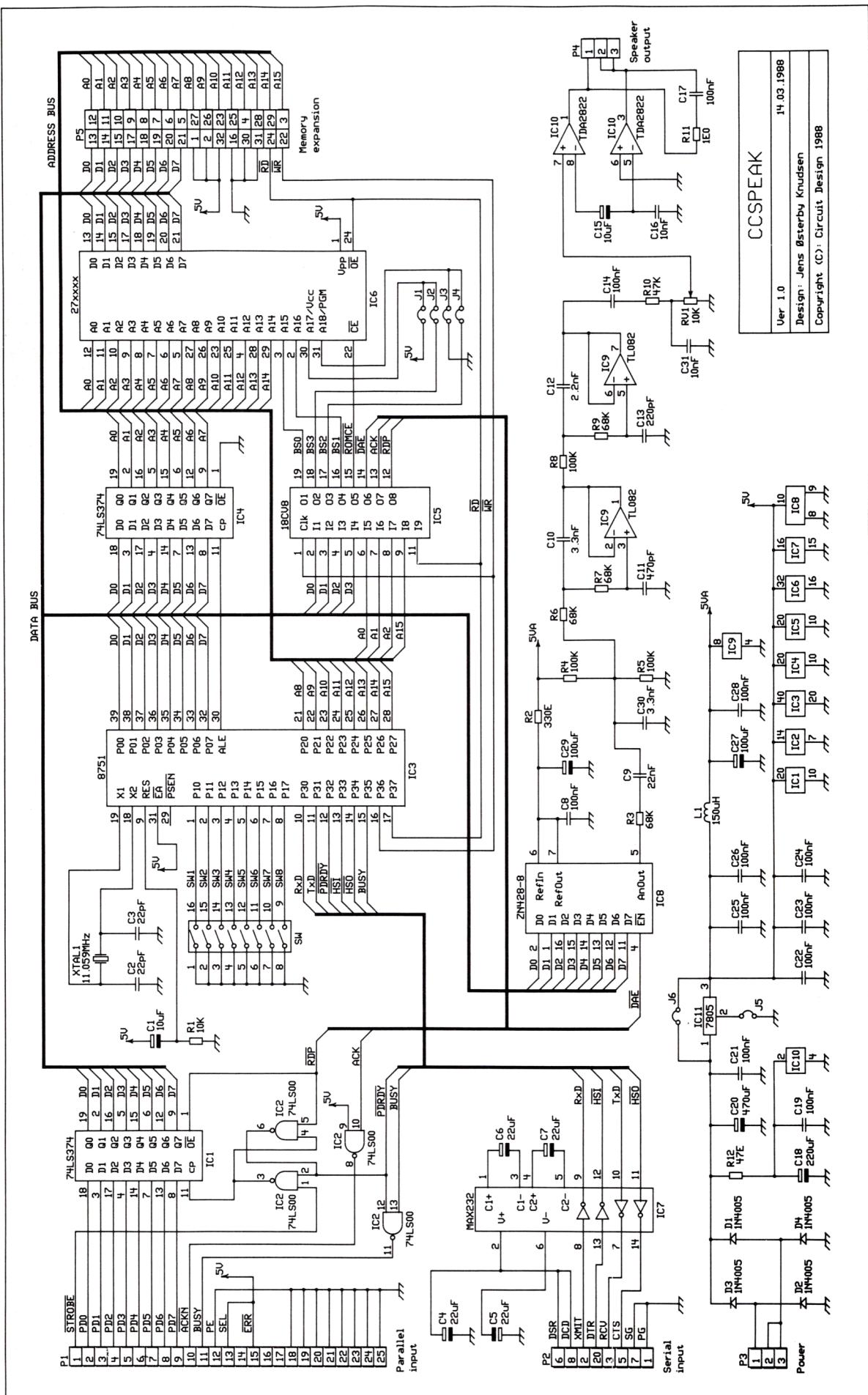

CCSPEAK
Ver 1.0 14.03.1988
Design: Jens Børby Knudsen
Copyright (C) Circuit Design 1988



EGA-spil til PC

Hvem siger det skal være så seriøst alt sammen? Af og til skal PC'en da også have lov til at slappe af med lidt skæg og ballade.

Computerne er ikke legetøj! Gu' ve' hvor mange gange jeg har sagt den sætning i løbet af de sidste par år. Specielt da efter PC'er faldt ned i et prisleje, der var til at forstå. For godt nok købte mange f.eks. en Commodore 64 eller lignende til at spille på, men alligevel ... Det var sågu ikke seriøst det der.

Piben har imidlertid fået en anden lyd med fremkomsten af de nyeste adventures til PC'er og kompatible. Her er det hverken "shoot-em-down" arkade-spil eller kædelige tekstadventures, der har fanget interessen, men derimod en blændende kombination af begge dele. Altså adventures med 3-D grafik i EGA-opløsning og i flere tilfælde ligefrem med animation.

De nye spil kan absolut få selv de mest indædte tørvetrillere op af stolen for at kigge med. Og efter et par minutter vil de også selv spille. Men det kan du jo egentlig selv bedømme ud fra billederne her på siderne og de tilhørende forklaringer om nogle af de forskellige spil, der i øjeblikket udbydes.

Space Quest II

Sierra On-Line, der nok er bedst kendt for deres King's Quest adventure serie, er nu kommet med en efterfølger til deres spændende Space Quest I.

Sierra kalder selv deres adventureprogrammer for "animated 3-D adventures". Animet i den forstand, at man kan bevæge hovedpersonen rundt i skærmbilledet.

Det gør ikke programmet til noget specielt,

men det gør det til gengæld, at man kan gå bagom, op på, under, over, kravle på, hoppe op på og svømme i genstande. Faktisk er det kun fantasien og de ydre omgivelser, der sætter begrænsningerne.

Det er ikke blot hovedpersonen, der er animeret. Også andre af de figurer, man møder under sin farefulde færd, bevæger sig rundt i skærmbilledet. Nogle af disse væsener er venligtsindede, mens andre igen er direkte modbydelige.

Det er egentlig særdeles underholdende med lidt "liv" i adventures skærmbilled - det er faktisk lidt som at være hovedpersonen i en rigtig tegnefilm.

Grafikken i programmet er også 3-D. Og her har Sierra oppept sig gevældigt med grafikken i forhold til deres tidlige Quest programmer.

Det er faktisk lidt som at være hovedpersonen i en tegnefilm

Naturligt nok, kan man ikke opnå ægte 3-D på en to-dimensionel skærm, men den måde hvorpå lys og skygger er udnyttet på i Space Quest II, giver billederne en meget stor dybde. Og når billederne samtidig er ekstremt flotte, bliver det til en ren nydelse at spille - noget man vel kunne undre mange andre spilprogrammer.

Programmet har tilmed en vidunderlig form for humor og selvironi, der får en til at trække på smilebåndet i både tide og utide.

Selve plottet i Space Quest II er enkelt nok. Man skal redde Jorden (er den hører før) fra en invasion af forsikringsagenter, der alle er programmeret til en ting - SÆLGE-SÆLGE-SÆLGE. Og selvfølgelig er forsikringsagenterne udstyret med grå habitter og matchende mapper.

En god detalje i programmet er, at nogle af de hovedbrud man uværligt kommer ud for, har op til flere forskellige løsninger - der hver især giver forskelligt antal point.

Ekselipelvis er der et sted i Space Quest II, hvor man skal passere en vagtpost i et tårn. Her er der tre mulige løsninger, der hhv. giver 2, 10 og 20 point. Den lette løsning er, at liste sig forbi vagtposten når han kigger den anden vej, mens en anden løsning er, at liste sig til elevatordøren og derefter kaste en sten for at lokke vagten fra sin post. Tredie mulighed, der selvfølgelig giver flest point, skal ikke røbes her. Den er måske lidt spidsfindig, men immervæk logisk.

Alt i alt må man sige, at Sierra's Quest programmer hører til blandt de bedste adventures, der overhovedet findes, og Space Quest II er ingen undtagelse.

Programmerne skal især roses for at understøtte næsten alle skærkonfigurationer (Hercules, CGA, EGA, VGA og MCGA), den fornemme grafik, de mange mulige løsninger og animationen.

Når først man er kommet vel gennem Spas-

ARTIKEL

ce Quest II, kribler det i fingrene for at komme i gang med Space Quest III. Og heldigvis ligger den da allerede på tegnebordet hos Sierra.

The Pawn og The Guild of Thieves

Rainbird er kommet med to nye adventures – The Pawn og The Guild of Thieves, der begge kører med højopløsnings EGA-skærbilleder. Er man ikke i besiddelse af et EGA-kort og -skærm, har man ”kun” et tekstadventure. Begge programmer er ens i opbygningen, men med vidt forskellige historier

Programmerne er opbygget som et almindeligt tekstadventure – med tekst, der scrollter op fra bunden af skærbilledet. Herefter holder ligheden med andre adventures til PC'er også op.

Ved næsten alle lokationer, vises der et skærbillede i højopløsnings EGA-format med 16 farver ud af en palette på 64. Med andre ord – skærbilleder der kunne stå for sig selv, som små malerier.

Selv ordfortolkeren er bedre end hvad manellers er vant til. Faktisk har man mulighed for at skrive hele og komplekse sætninger. Skriver man f.eks. ”TAKE ALL EXCEPT THE HAT”, tager man alt der er, undtagen hatten. Sætningen ”GO NORTH AND THEN WEST” bevirker, at man først går mod nord og derefter mod vest. Hører man ikke til den type, der gider skrive hele, lange sætninger, kan sidste eksempel også skrives som ”N. W.”.

Det er så absolut en nydelse, at kunne skrive hele, ”normale” sætninger på engelsk, fremfor de tostavelses sætninger, man efterhånden er blevet forvænt med fra andre adventures.

I The Pawn, der i øvrigt har vundet hele 12 internationale priser, starter hele mystikken med, at man vågner op et fremmed og ukendt sted – ved navn Kerovnia. Eneste erindring er, at man aftenen før, på vej hjem fra supermarkedet, blev forfulgt af en mystisk mand (selvfølgelig iført cottoncoat og mørke solbriller), der stikker en med et eller andet i nakken.

Efter at have sundet sig i de nye omgivelser, gælder det kort fortalt om, at bekæmpe en ond troldmand – djævelen selv!, og derefter befri King Erik's smukke datter. Og det er absolut ikke så nemt, som det her lyder til.

The Guild of Thieves er en fortsættelse af The Pawn, som dog vil kunne spilles uden at man har enten prøvet eller løst The Pawn først. Atter er man i Kerovnia, blot med et helt andet formål. Nu gælder det nemlig om, at stjæle alt der kan stjæles – og helst så ubemærket som muligt.

Man starter som ledsager i en båd med The Guildmaster, der giver en den klare besked, at man skal gå i land og først vende tilbage, når man har tilranet sig alle genstande af værdi. Så går den vilde jagt efter juveler og lignende, for det kan ikke betale sig at snyde. The Guildmaster ved, hvad der er værd at stjæle.

Det må være på sin plads at nævne, at disse adventures IKKE hører til i den lette genre. Derfor er det da også et stort plus, at der i slutningen af manualerne er en ”hint” afdeling, som består af en række koder, man skal indtaste i tilfælde af, at man er gået helt i hårnude.

Det eneste irriterende er dog, at man skal indtaste op til 66 tostavelses ord for at få et godt råd. Det kan hurtigt reducere ens irritation-

stærskel til et absolut minimum, hvis man er kommet til at skrive bare eet bogstav forkert.

Endelig skal det nævnes, at der også er mulighed for at installere programmerne med mus. Samtidig skal dog også bemærkes, at minden slet ikke kommer til sin fulde ret i den slags programmer.

Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards

Dette spil hører godt nok ikke til blandt de helt nyeste, men da det i den grad adskiller sig fra alle andre adventure spil, vi nogensinde er stødt på, fortjener det immervæk en bemærning.

Hvor de andre spil vi her har omtalt, holder sig indenfor blufærdighedens grænser, er det så absolut IKKE en etikette, man uden vide re kan påhægte Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards – herefter vil vi dog blot kalde spillet for Larry for nemhedens og forfatterens fingerspidsers skyld.

I Larry er du en lystig undersvend med yderst dårlig ånde, der med sammes gå-på-mod skal finde og nedlægge alle de piger, du kan komme i nærheden af. Undervejs må du, som helte nu engang gør, gå en grueligt masse ondt igennem.

Grafikken i Larry er god, meget god. Se blot på de par scener vi har valgt at gengive her på siderne. Og kan grafikken ikke overbevise dig, så burde scenernes indhold da gøre dig interesseret i spillet selv.

Larry er en højst anderledes og interessant form for animered adventure. Den er frimodig, men absolut ikke vulgær – så svigermor kan skam også spille med.


Der er masser af fælder for en hastig afgang til det hinsides, men heldigvis ikke være end, at man kan starte forfra igen – med mindre da, man har været så fornuftig, med jævne mellemrum at gemme spillet, efterhånden som handlingen skrider frem.

Og så et lille tip til alle dem, der har fået lyst til at prøve Larry. Tag intet for givet i dette spil – mange objekter virker først vigtige, men er åbenbart komplet ubrugelige efterhånden som handlingen skrider frem. Men her er det nu alt-så sådan, at nogle af de objekter du får allerførst i spillet, skal du først bruge i den afsluttende – og meget omme – scene.

God fornøjelse med Larry.

Police Quest – in pursuit of the Death Angel

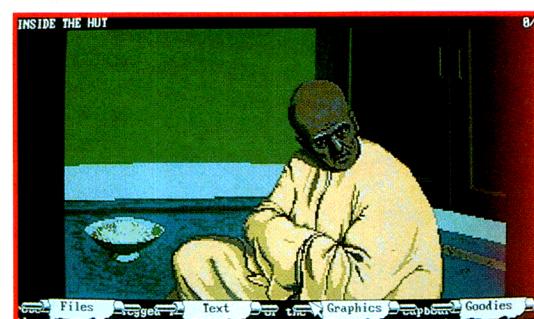Igen har folkene bag Sierra On-Line ramt plet,



med et nyt, flot og spændende 3-D eventyrspli. Efter store succeser med bl.a. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards har de nu sendt Police Quest på markedet.

Ethvert af disse 3-D adventures har et hovedmål, og i Police Quest er det, at anholde en stor narkotikahandler med øgenavnet »Death Angel«.

Selv er man politimanden Sonny Bonds i den opdagede by Lytton, der bliver sat på opgaven.

CIRCUIT Layouter

»Circuit« søger M/K med lyst til tegning, klip og klistre – også på EDB/DTP.

Vi er et lille forlag for data, computer og elektronik, som ligger behageligt i landlige omgivelser ved Solrød. Kan du l' design og har du lyst til at bruge EDB/PC på en afslappet måde, vil vi måske gerne have DIG som kammerat. Du skal helst kunne skrive lidt på maskine og gerne have lavet blad før. Men det er personen, som er den vigtige. Pris? Mellem 10-12.500,- per måned. Måske lidt mere for den rigtige.

Helst i alderen 18-24 år.
Ring straks og aftal møde, hvor du kan medtage evt. referencer og arbejde du har lavet. Tlf. 03 14 65 00.

CIRCUIT ligger på Karlstrupgaard bondegården i moderne lyse omgivelser i byen Karlstrup. Det er ved Solrød.

CIRCUIT Annoncer/Medieflipper

Målet er salg og planlægning, annoncer til data- og elektronikbladet CIRCUIT. Tør du kontakte potentielle købere og bearbejde dem med relevant materiale? Kan du holde aftaler »i ørerne« op til Dead-Line?

Så har vi brug for dig som kammerat og marketing medarbejder. Løn? Lille fast omkring 10.000,- men PLUS en provision vi snakker om.

Ring straks og aftal møde, hvor du kan medtage evt. referencer og arbejde du har lavet. Tlf. 03 14 65 00.

CIRCUIT ligger på Karlstrupgaard bondegården i moderne lyse omgivelser i byen Karlstrup. Det er ved Solrød.

Betjening af programmet:

Programmet aktiveres direkte fra kommando-linien efter følgende syntax:

```
TAB2EQU {input fil }output fil{}
```

hvor klammerne " " angiver at parametrene kan udelades. I de tilfælde, hvor en parameter udelades, benyttes følgende default værdier:

for <input fil> benyttes "TAB2EQU.INP"
for <output fil> benyttes "TAB2EQU.OUT"

Eksempel på output fil:

Resultatet af kørslen skrives direkte i output filen, som er en almindelig tekstfil. Formatet er tilpasset den syntaks, som benyttes i PALASM, men konvertering til andre logiske compileres syntaks skulle være en ret overkom-melig opgave.

Med den input fil som er vist i det foregående eksempel, fås følgende output fil:

```
; Device transition table:
; -----
; Qn || 0 | 1 | 2 | 3 | | Qn+1|Qn+1|Qn+1|Qn+1|
; +-----+-----+-----+-----+
; 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
; 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 |
; 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 0 | 2 | 2 |
; 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 0 | 3 | 3 |
; 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 0 | 4 | 4 |
; 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 6 | 0 | 5 | 5 |
; 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 0 | 6 | 6 |
; 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 7 | 7 |

; Device equations in PALASM syntax:
; EQUATIONS
;
A := /A*/D*/E + A*B
B := A*B*/D*/E + /A*B*/D*/E + B*E
C := A*B*/C*/D*/E + /B*C*/D + /A*B*C*/D + A*B*C*E + /B*C*D*E + /A*B*C*D*E
;
```

De tre sidste linjer er de boolske ligninger for den lille 4 bit binære tæller med reset og hold. Det ses at de to nødvendige input linier er døbt D og E af programmet. Navnene på de forskel-lige ben vælges automatisk af programmet som vist.

13.1 PC-PROM 8751/8748-49 processorprogrammering


Læsning af andres 8751'ere kan foretages, hvis kredsene IKKE er sikkerheds-fused. Hvis en 8751 er fused, vil du kun se "H:FF" under dump. Du kan ikke snyde dig til alligevel at læse noget!

Under læsning af en ikke beskyttet 8751, dumper du det antal bytes kredsen har i sin indbyggede EPROM på 4 kBytes. Den går fra H:0000 til H:0FFF. Vores M8751.OBJ kan KUN brænde 4K-typen. Du kan altså IKKE rette i adresseringen over 4K til f.eks. 8752, som har 8 kByte EPROM, men du SKAL anvende vores særlige M8752.OBJ-fil.

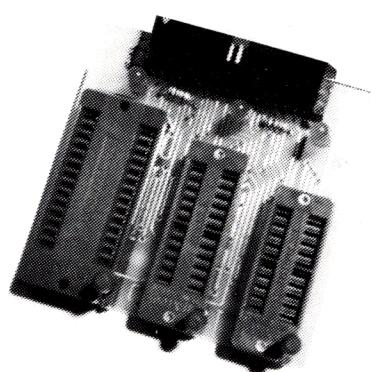13.2 8751/52 Controllerprogrammering

Intels kraftfulde microcontroller 8751 indehol-der 4 kByte EPROM, som du kan læse og skrive i. Varianten 8752 har 8 kByte.

Ideen er, at man lægger det program controlleren skal styres af, inden i selve processoren. Derved kan man gøre et stykke elektronik meget enkelt at opbygge i hardware. Da en 8751 ud over EPROM, også har 128 bytes register-



de - men koden skal skrives med stor omtanke for at man overhovedet kan få noget til at fungere.

Laver men fejl, må man til at fejlfinde. Det hedder at debugge. Der går typisk 80% af programmeringstiden med DEBUG'ning!

Kendetegnet for en PASCAL-compiler til 8751/52 (det rigtige udtryk for en Pascal DOS CROSS-assembler) er, at man får en bedre fejlkontrol. Da Pascal er et højniveau sprog, får man også en både hurtigere og nemmere software udvikling. Hvad man vinder på det nemme og sikre, tabes desværre til gængæld i ineffektiv kode.

For at lave Pascal om til maskinkode, må compileren udføre et antal standard operatio-nar. De skal være så alsidige, at de altid kan benyttes uden at give fejl. Det kræver mere kode, og mere kode reducerer program afviklings hastigheden og øger ROM/EPROM-resource-forbruget. Koden kommer nemt til at fylde 10 gange mere og programmet løber da 10 gange langsommere.

Da programmer afvikles meget hurtigt i en 8751/52, skal der være væsentlige årsager til at måtte gå fra Pascal til Assembler.

BEMÆRK: Du vil givet også kunne finde 8751-lignende assemblere som usersponsoreret software - specielt i USA er der en tradition for dette. Disse assemblere kan være fuldt så gode som dem vi arbejder på og som Intel's ASM51!

13.3 8751 programmerings infor-mation

Personality modulet til 8751/52 programme-ring har et krystal. Det har vi valgt til 6 MHz, så brændingen går hurtigt. Krystallet styrer selve timingen internt i 8751/52 under pro-grammering. Programmeringen med PC-PROM sker efter følgende mønster:

- 1/Ved opstart ventes 2 sekunder til oscillatoren er startet.
- 2/Adresser sættes op
- 3/Reset ben-9 sættes HIGH så processor AL-TID er i RESET
- 4/Psen sættes LOW (Read programmerings mode)
- 5/P2-7 - HIGH når vi programmerer - LOW når vi læser
- 6/P2-6 - HIGH fuse'ing af sikkerhedsbit; LOW = programmering & læsning
- 7/P2-5 - SKAL være LOW for at undgå fusing af hele devicen!
- 8/P2-4 - SKAL også være LOW for at undgå Tjernobyl syndrom!
- 9/ALE - pulses LOW under programmering (brænding) - ellers HIGH.

ALE pulses normalt i 50mS, men med 8751H kan man programmere Intel intelligent programmering på antal af hver 1mS. Da skal Vcc foriges fra 5 til 6V.
10/ EA-Vpp Dette ben hæves til 21V under programmering. Denne spænding skal være meget stabil (+/- 0,5V) - ellers ødelægges kredsen.

Herefter overgiver vi dig PC-PROM og på medlemsdiskene CIRD4881/2 finder du forhå-bentlig alle de programmer, du skal benytte i starten. De kommende 2 numre af Circuit-5/88 og Circuit-6/88 kommer også til at omhandle programmeringsudstyr og programmel af høj klasse. □



To get the power of NetWare®, you'll have to pay a small price.

Installation af datanet er et kæmpe frem-skridt – uanset branche.

Hidtil har det været besværligt – og dyrt. Det er det ikke længere.

Novell har udviklet et nyt net operativ-system: ELS-NetWare® – Entry Level Solution.

ELS-NetWare til kun kr. 5.995,- excl. moms er utrolig nem. Nem at få plads til på budgettet, nem at installere, nem at bruge, nem at supportere og frem for alt: Nem at udvide når forretninger ne kræver det.


Novell ELS-NetWare er designet til 4 bruge-re. Det er en startversion, som du udvider efter-hånden. Systemet kører DOS på en XT, AT og PS-maskiner. Har du 4 computere, skal filserveren være en 80286/386'er, men da den er NON DE-DICATED, har du stadig 4 arbejdspladser.

Med NetSoft som LAN-partner og NOVELL ELS-operativsystem kan umiddelbart benytte dine "gamle" PC'er i flerbrugersystem. Selv NOVELL software prisen er ikke længere nogen undskyldning. Hvis du skal bruge flere end 4 terminaler, køber du blot udvidelsen til 8 eller 100 brugere. Ring med det samme til din nye NOVELL PC/PS PARTNER:



NetSoft
Karlstrupgaard
Tlf.: 03 14 13 00

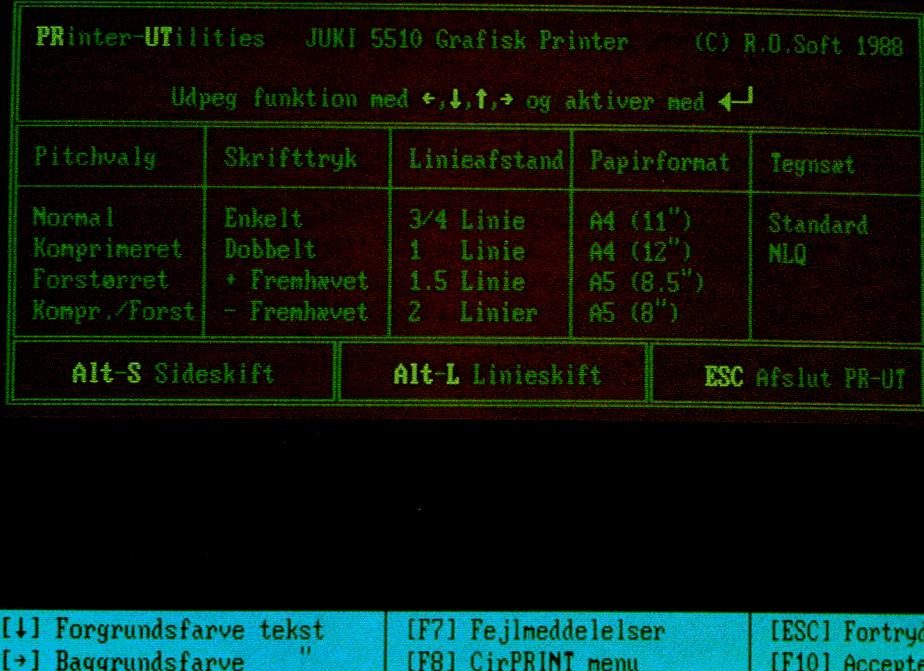* NetSoft ApS er Autoriseret Novell Forhandler med full-scale demo system, in-house dataskole og cphavsmænd til AIRBOSS administrativ software.



Jesper Olsen

CirPrint

– resident printerkontrol på matrix

I den daglige brug af PC med matrixprinter opstår der ofte ønsker om ændring af en printerudskrift INDE fra et program.

Man ved fra printermanualen, at det KAN lade sig gøre! Udkrifterne ønskes måske i ELITE, dobbeltbredder, NLQ (Near Letter Quality) eller double strike med kraftigere tegning.

Enkelte printere har knapper på forsiden for ændring af skriftkvalitet, men vi har aldrig set printere, der direkte fra fronten har kunnet ændres mellem de hundredevis af tilstande, som smart printersoftware i dag tillader.

CirPrint er et PRINTER generator program for alle slags PRINTER-faciliteter. At det er resident betyder, at du kan poppe en kommandoskærm op inde fra et igangværende program. Det sker gerne oven i andre resiente programmer som f.eks. SideKick, CD-MENU, 1DIR med flere.

Resident

Selv med en lille smule programmering, kan man sende kontrolkoder til printere. Kontrollkoder er oftest af ESCAPE-typen – dvs. karakteren 27 (decimal) efterfulgt af et antal andre tal.

Koderne kan ikke sendes ud over PC'ens DOS, selv om man med ALT+XXX som tal kan dirigere en karakter til printerens konsol LPT1, 2, 3. Det er fordi DOS'en i sig selv fransorterer ESC-karakterer til andre formål.

Er man inde i et spreadsheet, en base, et tekstbehandlingsprogram eller simpelthen bare i DOS'en, er mulighederne for at påvirke en udskrift altså meget små. Derfor skal der et resident program til at gøre printer-ændringer komfortable i alle situationer.

CirPrint generator

CirPrint programmet i Pascal er en programgenerator. Kører du CirPrint sker det for at danne et nyt maskinkodeprogram med dine personlige printerparametre. Resultatprogrammet kan du døbe med samme navn som din printer og lægge det ind i AUTOEXEC.BAT-filen.

Efter start vil det program du har dannet til resident printerstyring, kunne poppes op med ALT+P. Når billedet er fremme i sit eget vindue, kan du aktivere de ønskede funktioner på din printer.

CirPrint er et printer generator program for alle slags printer-faciliteter

Det sker ved et par simple bevægelser med piltaster + ENTER og sluttet af med ESC. Al anden aktivitet stoppes mens du stiller printeren om og anden aktivitet genoptages efter tryk på ESC.

Generatorprogrammet CirPrint er anvendt til at skabe filen JUKI5510.COM. Når dette program køres, vil du være klar til at poppe printervinduet op. Programmet forbliver i hukommelsen til du igen slukker PC'en. Det fylder kun 7 1/2 kbyte. Generatorprogrammet behøves være ikke i maskinen for at køre CirPrint resultatfilen.

Printer manualløsning

Der er tradition for, at brugere af software ikke behøver at læse manueler. Det ved alle, og

derfor er CirPrint også meget selvførligende. Der står altid det på skærmen, som du har brug for.

Derimod ved vi intet om DIN printer. Uanset hvor »kompatible« printere er – Epson såvel som IBM-grafik – er der helt utrolige forskelle i, hvordan man opnår omstilling mellem alle printernes fancy faciliteter.

Manglen på norm for alt andet end smal og bred skrift, afspejles i de mest pudslige udprint når man skifter printer. Derfor er CirPrint lavet som en PROGRAM-GENERATOR og ikke som et endeligt program.

Hvis du starter programmet med navnet »CIRPRINT.COM«, står du overfor nogle afteners sikkert ikke alt for hyggelige printermanual læsninger. Det er en utrolig tålmødighedssprøve, at tygge sig igennem en moderne printers veld af muligheder.

Derfor har vi gjort det LIDT nemmere for dig. Du kan nemlig starte CirPrint med extension, i form af det filnavn du vil benytte. Der ved loades de normale koder for JUKI5510-printeren ind.

JUKI-printeren er MEGET standardiseret i sine ESCAPE-funktioner, og når dens værdier er lagt i din CirPrint's editor, kan du nøjes med at tilrette de funktioner du har specielt i DIN printer. Men læg mærke til, at CirPrint giver dig ALLE mulighederne. Dvs. du kan skifte funktion, navn, vindue, størrelse, koder og endog farve. Når du går du af programmet, skabes et nyt printerstyringsprogram lige efter DIT hovede.

Delvis COPYRIGHT

Programmet CirPrint er lavet af Jesper Olsen i Helsingør. HAN har den egentlige copyright



CirPRINT v1.0 IBM Grafisk Printer (C) Circuit Design 1988				
Udpege funktion med ←, ↑, ↓, → og aktiver med ↵				
Pitch Valg	Skrift tryk	Linieafstand	Papirformat	Tegnsæt
Alt-S Sideskift	Alt-L Linieskift	ESC Afslut		



Udfyldning af tekstsfelte i printermenuen.

på CirPrint. Circuit Design giver DIG retten til at anvende programmet CirPrint.

Det resultat du skaber i form af printerstyring er helt dit eget. Dvs. du må gerne sælge resultatfilen eller lade den indgå i dine egne programmer. Du må ikke videregive eller sælge CirPrint i sig selv. Programgeneratoren tilhører Circuit Design. Du kan alstá KUN anvende den til at lave dine egne printerstyringer.

Har du kolleger, som også gerne vil bruge de elegante features, vil vi mindeligt bede dig om, at anvis Dem, at købe programmet hos Circuit Design. Prisen er kr. 60,- for CIRDISK4881 og 4882 tilsammen. CirPrint indgår som et enkelt program på disse disketter, så der er næppe tale om nogen uoverkommelig investering. VI har dog brug for ethvert nyt medlem DU kan skaffe os på f.eks. CirPrint's bekostning. TAK.

CirPrint er forsøgsvis IKKE kopibeskyttet, hvad vi beder ALLE respekttere.

Sådan starter vi med JUKI5510

Vi startede CirPrint til en JUKI5510 – en IBM-grafik kompatibel printer. Efter en kort gennemlæsning af afsnittet, der beskriver hvilke muligheder printeren har, kan vi opstille krav til hvilke parametre, vi ønsker at ændre i printermenuen:

Pitchvalg, skrifttryk, linieafstand, papirformat samt skønskrift.

I printer-manualen ser vi, at vi har mulighed for at styre følgende pitch:

Valg af farver.

Normal, komprimeret, forstørret. Skrifttrykket kan varieres med enkelttryk, dobbelttryk samt fremhævet.

Printeren kan sættes til en vilkårlig linieafstand, og vi vælger følgende:

3/4 linie (til programudskrifter, så vi får så mange linier pr. side som muligt), 1 linie (printerenes normale opsætning), 1,5 linie (når vi skriver små breve og ikke gider at opstarte tekstbehandlingsprogrammet) og som sidste valg 2 linier.

Der findes forskellige papirstørrelser til printer og ofte kan det skabe problemer ved standardprogrammer, der forudsætter at printeren er sat til det valgte papirformat. Vi vælger at kunne skifte mellem følgende papirformater: 11", 12" og 8,5".

Endelig ønsker vi hurtigt at kunne til- og frakoble printerens NLQ-funktion. Vi kan nu opstille kravene i følgende skema:

Pitch (Normal, Komprimeret, Forstørret, Komprimeret/Forstørret)
Skrifttryk (Enkelt, Dobbelt, Fremhævet til, Fremhævet fra)
Linieafstand (3/4, 1, 1,5, 2)
Papirformat (11", 12", 8,5")
NLQ (til,fra)

Nu har vi fastlagt hvor mange grupper vi ønsker, samt hvor mange valgmuligheder, der skal være i de forskellige grupper. Herefter finder vi de tilhørende styrekoder i printermanualen:

Følg under Kommunikation med printeren

Underlag om printeren er tændt og tilsluttet PRM.

Bet. fallende signaler, eller afbrud med ESC.

Normalt er printeren i stand til at sende data.

Komprimeret: Enkelttryk, 1,5 linie, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 3142, 31

Afslutning af CirPrint.

simalt 4 valg (der tillades højst 8 grupper med maksimalt 10 valg). Vi starter CirPrint op ved at skrive følgende:

C:Ø > CIRPRINT IBMGR.COM

Heresfter vil CirPrint oprette en binær fil med navnet **IBGGR.COM** og vise et skærbilled med en tom printermenu som vist i figur [1].

Du skal altid huske filtypen ".com", da CirPrint genererer en programfil i com-format. Herefter er vi klar til at designe printermenuen.

Først udfylder vi overskrifterne i printermenuen som vist i figur [2], ved først at vælge [F5] - tekstdindstastning, indsætte den ønskede tekst og afslutte med [Return]. På samme måde udfyldes teksterne i alle valgfelterne under gruppefelterne.

Teksterne indsættes ved først at aktivere [F2] - tekstdindstastning, indsætte den ønskede tekst og afslutte med [Return]. På samme måde udfyldes teksterne i alle valgfelterne under gruppefelterne.

Herefter er vi klar til at indsætte styrekoderne fra skema [2] i printermenuen. Vælg et menufelt med piletasterne og aktiver [F3] - styrekoder - udfor det ønskede felt (benmark at kun valgfelterne skal indeholde styrekoder). Herefter indtastes en sekvens af styrekoder som vist i figur [3].


Når du indtaster styrekoder, kan du rette og indsætte i allerede definerede styrekoder ved hjælp af [Insert], [Delete] og [Back space].

Nu er alle tekstfelterne samt de tilhørende styrekoder indsæt i printermenuen. Herefter kunne vi måske tænke os at justere farverne i menuvinduet. Dette udføres ved i hovedmenuen at vælge [F7] - farver. Farverne justeres med piletasterne (baggrundsfarve og tekstfarve) både for printermenuen og for et vindue visende fejlmeldelser, se figur [4]. Vi afslutter farvevalget med [F10] eller med [Esc], hvis vi fortryder den valgte farvekombination.

Fra hovedmenu har vi desuden mulighed for at kunne fastlægge følgende parametre: Placering af printermenuen (ved hjælp af piletasterne), printerport (svarende til LPT1, LPT2 og LPT3), hot-key (tasten der bestemmer, hvoredes du skal få printermenuen frem på skærmen) og feltbredde.

Sidstnævnte valg anvendes, hvis du ønsker et andet antal grupper eller færre/flere menuvalg pr. gruppe (du kan maksimalt vælge 8 grupper med hver 10 valgfelter). I samme menu (feltbredde) kan du ligeledes styre bredden af menufelterne.

Vi afslutter designet med [F10] i hovedmenuen. Herefter vises der et fortrydelsesbillede som vist i figur [6]. Hvis du herefter taster J (for Ja) vil CirPrint indsætte de indtastede oplysninger i filen "IBMGR.COM". Nu har vi designet vores første printermenu og er klar til at teste den. Indtast følgende:

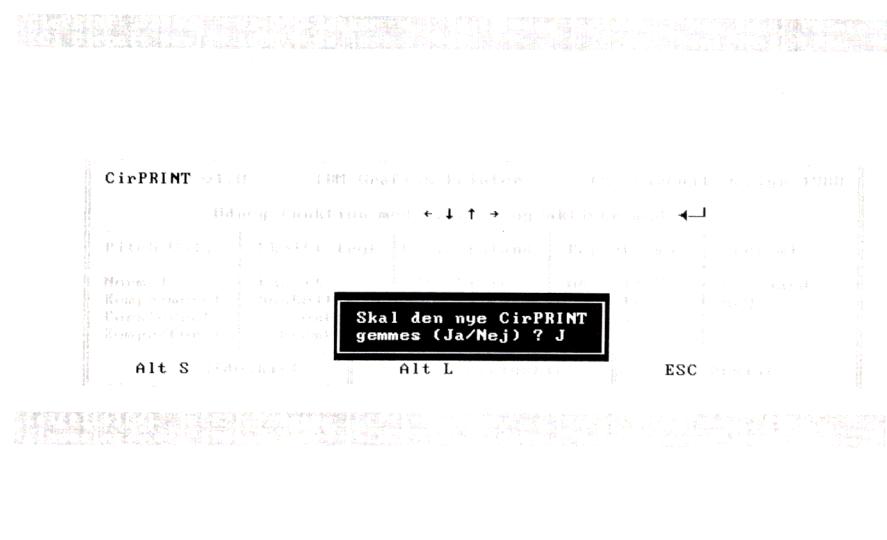**C:Ø > IBMGR**

*CirPRINT Version 1.0
Aktiveres med <ALT-P>
(C) Copyright 1988 CIRCUIT DESIGN*

Heresfter vil programmet **IBMGR** ligge resident i maskinen, dvs. indtil du slukker for den eller fjerner programmet igen. Hver gang du aktiverer hot-key kombinationen, i dette tilfælde [Alt]-[P], vil printermenuen stoppe det igangværende program og poppe frem på skærmen som vist i figur [5].

Vi kan herefter vælge et menupunkt med piletasterne og trykke [Enter] eller sende en LF (linieskift) eller FF (Sideskift) alt efter ønske. Printermenuen fjernes ved at aktivere [Esc], og det underliggende skærbilled gendannes.

CirPrint er forsøgsvis IKKE kopibeskyttet

Hvis din printermenu ikke virker efter hen-sigten, kan du rette den ved at opstarte CirPrint igen med samme parameter (CIRPRINT IBMGR.COM) og rette fejlen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har rettet en printermenu og forsøger at teste den, så vær sikker på, at du ikke har andre versioner liggende resident i din maskine (ellers kan du ikke være sikker på at du med hot-key kombinationen har aktiveret den rigtige version). Når printermenuen er fejlfri kan du evt. indsætte den i din "AUTOEXEC.BAT".

MAPMEM

I forbindelse med brug af mange residente programmer, kan der opstå små problemer. CirPrint har ikke givet problemer, men det er ikke til at overskue, hvad der kan gå galt med de stadig nyere og stadig flere residente programmer, som vi alle loader i maskinerne.

Derfor vil vi gøre opmærksom på 3 små programmer, som vi også har lagt med på CIRD4881/2: **MAPMEM, MARK** og **RELEASE**.

MAPMEM laver giver dig et billede af de residente programmer, deres adresse og størrelse, samt de opsatte interruptvektorer. Du kører blot programmet og ser straks resultatet. De 3 programmer er usersponseret freeware.

MARK + RELEASE

MARK programmet køres før nogen andre residente programmer loades op. Herefter danner **MARK**-programmet en tabel over alle efterfølgende adresser og vektorer. Det benyttes når man bagefter kører programmet **RELEASE** med et navn på et resident program, som **MAN GERNE VIL FJERNE**. Release lægger alle adresser og vektorer på plads efter at du har fjernet et program.

Derved bliver det muligt for dig at fjerne et resident program og genindsætte en ny version.


Eksempler herpå er brug af **MARK/RELEASE** på PC-TALK rutinen **SPEACH** og de printerprogrammer, du genererer med CirPrint omtalt i denne artikel. □

Jesper Olsen, 26 år, er studerende ved DTH. Han er ved at have færdiggjort sit studie indenfor EI og har specialiseret sig i Grafisk databehandling.

Jesper's afsluttende opgave hedder: "Volumenmodulering på microdatamater". Den vanskelige titel dækker over software til omsætning af forskellige grafiske former, f.eks. omsætning af plotterfiler til laser-printer.

Jesper har beskæftiget sig med PC'er fra 1984. Hans programmer benyttes bl.a. på Værdipapir Centralen.

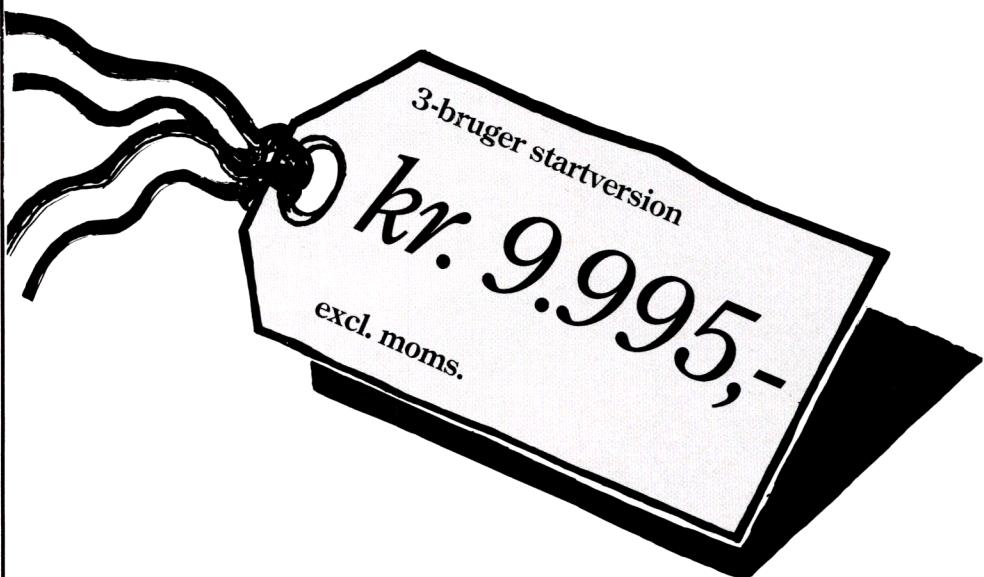Jesper Olsen står bag driverne til HP-paintjet og HP-laserjet, samt printer utility programmet **CIRPRINT**.



To get the real power of networking, you'll need 3 set's of PCANET ArcNet, cabeling and NOVELL ELS

Novell NET-operativsystemet er skabt til PC'er og skabt til hurtige kommunikationskort. Verdens mest udbredte princip er Datapoint's ArcNet. Circuit Design har 2 avancerede udgaver, som vi kan anbefale. Køb en hel pakke med NOVELL ELS-system og 3 netkort med kabler for kun kr.9.995,- excl.moms. Begyndersættet er et tilbud for de, som "kan" selv.

3 brugere er en god start. Du benytter din AT-maskine som både computer og server samtidig. Derefter kan du tilkoble 2 ekstra PC'er eller PC'ere af enhver type. Udvidelse til 4 klares med et ekstra netkort af kun kr. 1.495,- excl.moms.

Med Circuit Design's PCANET kører du ARC-net med fuld speed. Intet andet er så hurtigt (iflg.PC-MAGAZINE). Du kører coax kabel på 50

eller 93 ohm. Du er kompatibel med alle andre installationer – 1 million på verdensplan.

Er du avanceret, kan du også køre OPTISK med PCANETO. Samme performance, men uden støjindstråling, uden støjudstråling og næsten ligeså billigt. Kun kr. 1.595,- per modul.

NETSOFTWARE type CirNet medfølger gratis! Et 3 modulers begyndersæt type PCANET3 koster kun kr. 3995,- med 2 x 5 meter kabel.

Er du rigtig proff, køber du også NOVELL ELS software,- så er pakkeprisen ialt 9.990,- excl. moms.

NetSoft
Karlstrupgaard
Tlf.: 03 14 13 00



Biltelefon til dig... fra Bosch

Nu er det på tide at tage biltelefonen alvorligt. Som så mange andre professionelle har gjort det.

Med den nye Bosch NMT 900 mobiltelefon.

Du får alle mobiltelefon-nettets fordele, så du kan kommunikere direkte med hele verden, når det passer dig.

Du kan udbygge den til et komplet Bosch telesystem, der også kan tage mod besked – og gi' den videre, når du vil have det.

Du får din Bosch biltelefon installeret af fagfolk.

Og du får en kvalitet, du kan stole på under alle forhold.

Det ligger jo allerede i navnet: Bosch!

**Når du virkelig har
brug for en biltelefon,
skal det være én,
du virkelig kan stole på!**



BOSCH

ROBERT BOSCH A/S · TELEGRAFVEJ 1 · 2750 BALLERUP

Telefon 02 68 68 68 anviser nærmeste forhandler.



**NEOS-MUS
/kr. 490,-
+ PaintBrush
/kr. 790,-**

**Optisk kuglemus - 2 knapper med 3 tryk ...
et tilbud med »PAINTBRUSH« software**


NEOS-mouse importeres direkte til DIG. Derfor får du mest for pengene. Ingen anden mus er i en så fantastisk japansk kvalitet. 100% Microsoft MS-MOUSE kompatibel - går direkte i RS232 uden strømforsyning. Tilbud lige nu: PC-PAINTBRUSH farve tegneprogram, drive under Lotus, Window etc. kr. 790,- t. medlemmer/excl. 22% moms. Normal detailpris kr. 1112,-.

CD
Circuit Design
Karlstrupgård - Karlstrup By
DK-2690 Karlslunde v. Søhøj
Tlf. 03146000

PCANET

pcb
kit
module
PCANET
PCANETK
PCANETS

NETWARE - LAN

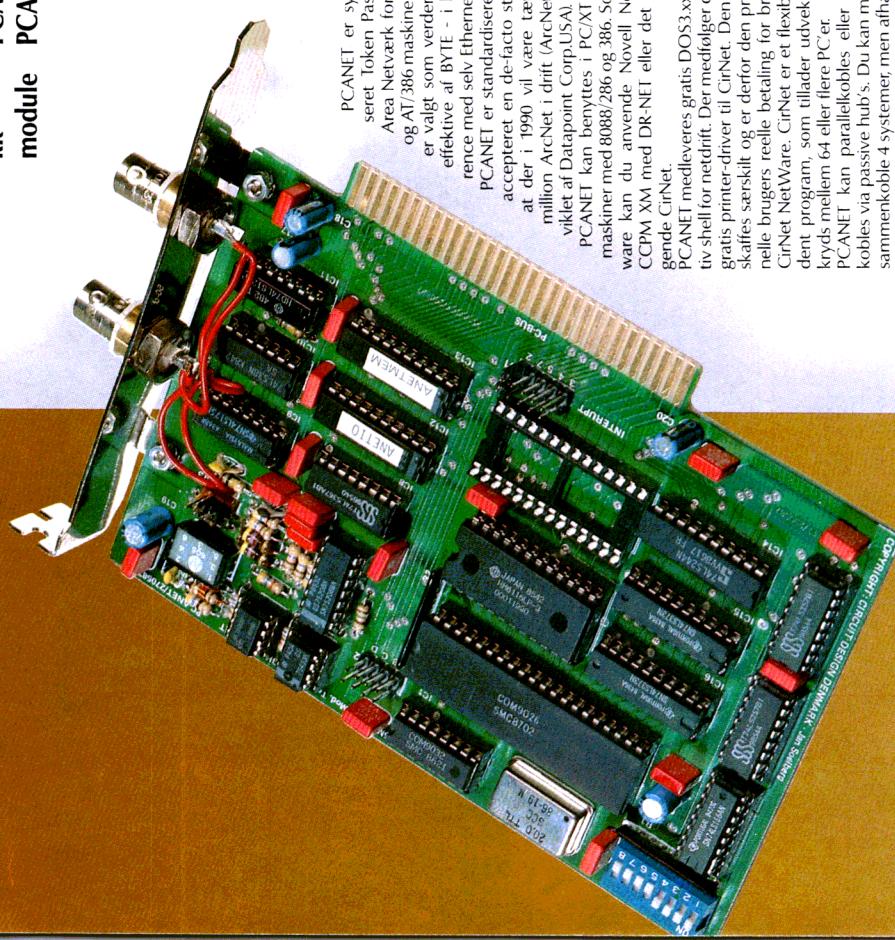

PCANET er synkroniseret Token Pass Local Area Netværk for PC, XT og AT/386 maskiner. Nettet er valgt som verdens mest effektive af BYTE - i konkurrence med selv Ethernet. PCANET er standardiseret og så accepteret en de-facto standard, at der i 1990 vil være tæt ved 1 million ArcNet i drift (ArcNet er udviklet af Datapoint Corp./USA).

PCANET kan benyttes i PC/XT og AT-maskiner med 8088/286 og 386. Som software kan du anvende Novell NetWare, CCPM XM med DR-NET eller det medfølgende CirNet.


PCANET medleveres gratis DOS5.3xx operativ shell for netværket. Den medfølger dog ikke gratis printer-driver til CirNet. Den må anskaffes særskilt og er derfor den professionelle brugers reelle betaling for brugen af CirNet NetWare. CirNet er et flexibelt resistent program, som tillader udvikling på kryds mellem 64 eller flere PC'er.

PCANET kan parallelkobles eller stjernekobles via passive hub's. Du kan minimum sammenkoble 4 systemer, men afhængig af forholdene, vil du direkte kunne sammenkoble 8 stationer.

Tekniske data

- 2.5M bit/sek ArcNet standard
- Token Pass synkroniseret net med 255 adresser
- Automatisk rekonfigurering under 1 sekund
- 250k baud programtransfer (Novell/CirNet)
- pakkettransfer 256/512 byte
- hardwaresikkerhed med 16-bit CRC polynomie
- 50 eller 33 ohm kabelimpedans
- IRQ-2 (el.3, 4, 5 og 7)
- I/O-adr. Hex 2E0-2FF
- Forsyning: +/-5Vdc/6W
- Bus: IBM/XT/AT

KONSTRUKTION

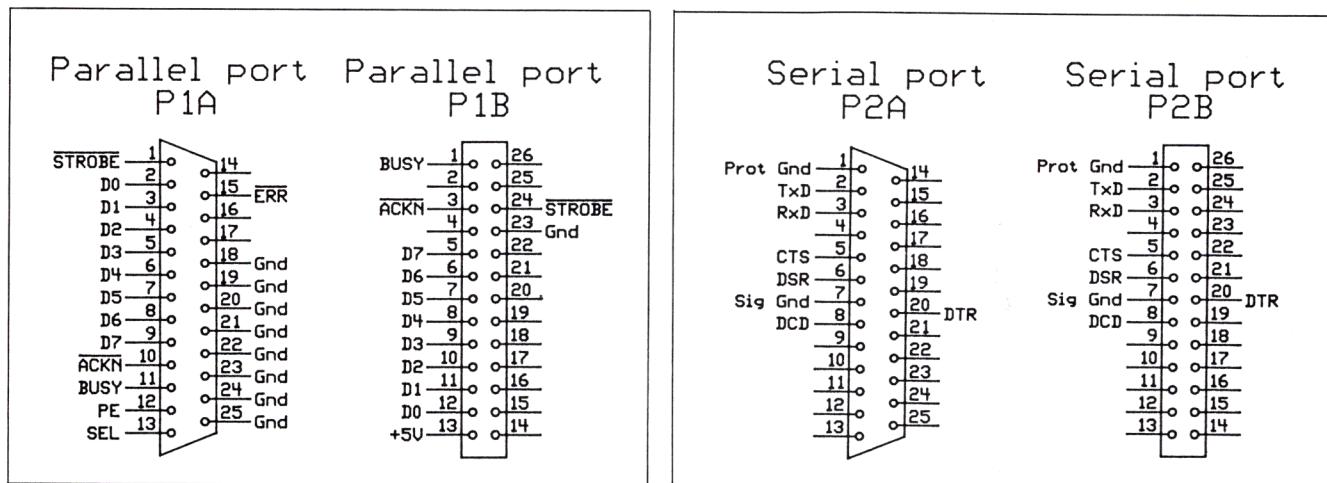

Parallel Centronics printerkabel tilsluttes med et lige DB25/DB25 kabel. Benyt udgangen LPT1 på din PC og et modem kommunikationsprogram til test. Procomm er udmærket som terminalprogram. Monterer du et DDIL3400-stik, kan du klemme et fladkabel til PC-I/O-porten på som styring i stedet.

EPROM'ens ordforråd og de ASCII-karakterer, som skal styre afspilningen. Herefter er CCSPEAK klar til at gøre det, den bliver bedt om.

Har man f.eks. tillagt ordet "CIRCUIT" ASCII-værdien "CIRCUIT" - altså den samme, vil ordet blive sagt så snart man sender en ENTER eller bufferen er fyldt. Sender du f.eks. ordet "CIRCUIT" ud fra din parallelprinter udgang, vil ordet blive sagt når du har sluppet ENTER eller du har fyldt bufferen op.

Det samme kan ske hvis du programmerer TOKENS, dvs. synonymer eller forkortelser for dine karakterer. Der er f.eks. ingen ben i at få din maskine til at snakke på grundlag af enkeltkarakterer.

Det er nærliggende at begrænse ordforrådet til måske 30 karakterer, og så anvende bogstaver fra A-Z og evt. nødvendige tal for talte cifre. Derved kan et udprint forkortes - selvom sourcekoden næppe bliver mere forståeligt.

Audiodelen

- alle tiders kompromis

Digital til analog konverteren arbejder på 8 kbyte/sek. med 8 bit. De 8 bit giver en oplosning på 256 trin. Ifølge samplingsteoremen skal der filtreres med den fulde oplosning alle rede ved den halve overgangsfrekvens.

Udtrykt i tal er kravet ved 4 kHz en dæmpning på ca. 50 dB. I praksis er det bedre at filtrere lidt mindre og så tillade en smule samplingsstøj.

I praksis filtrerer vi med ca. 35 dB ved 4 kHz. Ved 2 kHz er dæmpningen næppe mere end 2-3 dB. Lyd op til 2,5 kHz er derfor ikke hørbart påvirket. Lyd ved samplingsfrekvensen er endvidere dæmpet til et uhørligt niveau.

Ved færdiggørelsen af software for 8751 har vi anvendt oversampling. Det medfører i praksis stærkt reducerede krav til filtrerne, idet vi kan flytte samplingen op til 16 kHz, hvorfed filtrerne får den dobbelte virkning.

Oversampling er en slags digital filtrering.

Nr.	Værdi	Benævnelse	Varenummer:
R1	0 kΩ	1/4 W modstand -	I10K
R2	330 Ω	1/4 W modstand -	I330E
R3	68 kΩ	1/4 W modstand -	I68K
R4	100 kΩ	1/4 W modstand -	I100K
R5	100 kΩ	1/4 W modstand -	I100K
R6	68 kΩ	1/4 W modstand -	I68K
R7	68 kΩ	1/4 W modstand -	I68K
R8	100 kΩ	1/4 W modstand -	I100K
R9	68 kΩ	1/4 W modstand -	I68K
R10	47 kΩ	1/4 W modstand -	I47K
R11	1 Ω	1/4 W modstand -	I1E0
R12	47 Ω	1/4 W modstand -	I47E
RV1	10 kΩ	trimmepotentiometer - styrke	JT10K
C1	10 μF	elektrolyt kondensator	KE010U
C2	22 pF	keramisk kondensator - 2-modul	KK22E
C3	22 pF	keramisk kondensator - 2-modul	KK22E
C4-7	22 μF	elektrolyt kondensator	KE022U
C8	100 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP100K
C9	22 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP022K
C10	3,3 nF	keramisk kondensator - 2-modul	KK3K3
C11	470 pF	keramisk kondensator - 2-modul	KK470E
C12	2,2 nF	keramisk kondensator - 2-modul	KK2K2
C13	220 pF	keramisk kondensator - 2-modul	KK220E
C14	100 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP100K
C15	10 μF	elektrolyt kondensator	KE010U
C16	10 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP010K
C17	100 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP100K
C18	220 μF	elektrolyt kondensator	KE220U
C19	100 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP100K
C20	470 μF	elektrolyt kondensator	KE470U
C21-26	100 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP100K
C27	100 μF	elektrolyt kondensator	KE100U
C28	100 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP100K
C29	100 μF	elektrolyt kondensator	KE100U
C30	3,3 nF	keramisk kondensator - 2-modul	KK3K3
C31	10 nF	polyester kondensator - 2-modul	KP010K
D1-4	1N4005	ensretterdiode 400V/1A	H1N4005
IC1	74LS374	20-pin DIL sokkel for adresseselektor	H74LS374
IC2	74LS00	8-pin DIL sokkel for NAND-gate	H74LS00
IC3	8751	40-pin DIL sokkel med prog.processor	PESPEAKIC3
IC4	74LS374	20-pin DIL sokkel for adresseselektor	H74LS374
IC5	18CV8	20-pin DIL sokkel programmeret gate	PEELSPEAKIC5
IC6	27010	32-pin DIL sokkel med dansk tale	PESPEAKIC6
IC7	MAX232	16-pin DIL sokkel med RS232C omsætter	HMAX232
IC8	ZN428-8	14-pin DIL sokkel med 8-bit D/A-konv.	HZN428
IC9	TL082	14-pin DIL sokkel med dual op-amp	HTL082
IC10	TDA2822	8-pin DIL sokkel med højttalerforst.	HTDA2822
IC11	7805	spændingsregulator med C220 fingerkøl.	HLM7805
L1	150 μH	brun, grøn, brun drosselspole	SD150
P1A	DB25-	han med stikben - indgang for Parallelkabel til PC	DDH25
P1B	DB25-	26-pol lodret han-konnektor	DDIL2603
P2A	DB25-	hun med stikhuller - indgang for RS232C seriell styring	DDH25M
P2B	DB25-	26-pol lodret han-konnektor	DDIL2603
P3	D221	Mini Jack print bøsnings for 9V AC spænding PWR	D221
P4	D221	Mini Jack print bøsnings for højttalerudgang	D221
P5	32-pol	konnektor for memoryudvidelse	DDIL3203
SW	EDIL-8	Switch for funktionsselekt	EDIL8
XTAL1	11,059MHz	krystal	SX11059
J1-4		Jumpere til valg af EPROM-type	DDIL0803+D01
J5-6		Jumpere til valg af strømforsyning	DDIL0403+D01

KONSTRUKTION


RS232C forbindes med et "lige" kabel. Her ser du tilslutningen af de serielle ledninger til RS232C. Udgangen level-skiftes gennem en MAX-IC, som skaber negativ spænding ud fra +5V forsyning.

Man sammenligner simpelthen 2 talværdier og danner en ny middelværdi.

Lad os sige, at amplituden stiger fra tallet 128 til 132. Middeltallet mellem disse to er 130. Derefter sender man i stedet tallene 128, 130 og 132 med den dobbelte hastighed. Derved fylles D/A-konverteren med samplingfrekvensen 16 kHz og filtrene kunne for den sags skyld laves til 8 kHz!

Filtrene dannes ud fra -6 dB ved C30, -12 dB ved IC9/1, -12 dB ved IC9/2 og -6 dB ved C31. De aktive filtre er beregnet og kontrolleret på både Microcap og FAP.

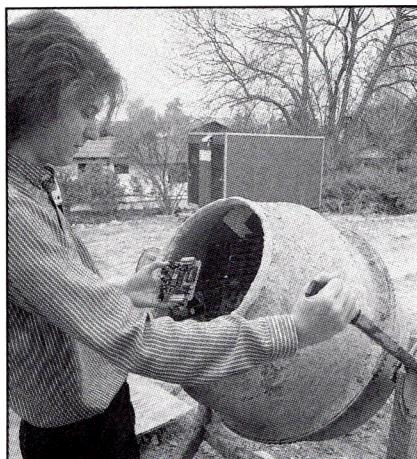Komponentplacering for CCSPEAK. Monter de komponenter du har brug for – eller dem alle. Afhængig af formålet og styring, kan du spare ganske mange komponenter i en eventuel samlet produktion. CCSPEAK må anvendes i produktion, hvis du køber det ORIGINALE print hos Circuit Medlems-Service. Kopiering af konstruktionen er Copyright beskyttet.




Jens Østerby Knudsen

Jens har arbejdet med på projektet PC-TALK. CCSPEAK er en videreførelse af samme ide, som her udmønter sig i en selvstændig talestyring.

Det er samtidig den praktiske afslutning af Jens Østerby Knudsens Ingenøruddannelse. Et flot og effektfuldt projekt af stor praktisk værdi.

Memory expansion P5

+5V	1	o	32	+5V
+5V	2	o	31	Gnd
+5V	3	o	30	Gnd
A15	4	o	29	A14
A12	5	o	28	A13
A7	6	o	27	A8
A6	7	o	26	A9
A5	8	o	25	A11
A4	9	o	24	RJ
A3	10	o	23	A10
A2	11	o	22	WR
A1	12	o	21	D7
A0	13	o	20	D6
D0	14	o	19	D5
D1	15	o	18	D4
D2	16	o	17	D3
Gnd				

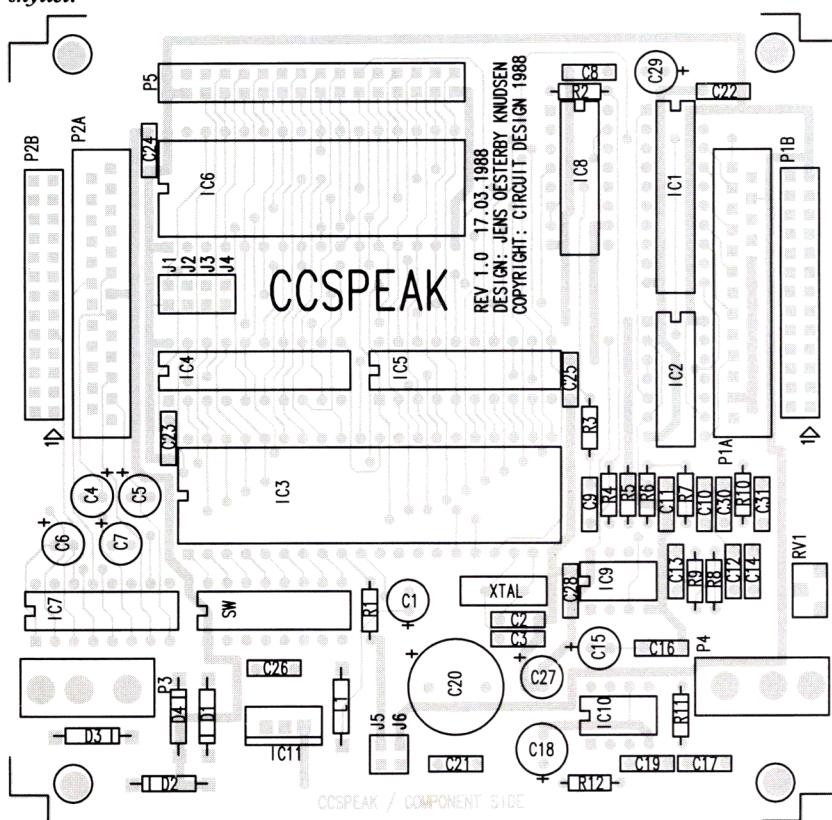

CCSPEAK priser excl.moms i Medlems-Service

CCSPEAK printplade	kr. 145,-
CCSPEAK kit med alle dele	kr. 895,-
CCSPEAKS Samlet enhed excl. strømforsyning	kr. 1.205,-
T2609 + B2605 + D399 + div. skruer til adapter	kr. 99,-

CCSPEAK – andre løsdele

PEELSPEAKIC5 Programmeret addressekoder	kr. 99,-
PESPEAKIC3 Programmeret 8751 processor	kr. 395,-
PESPEAKIC6 Programmeret 1Mbit(128kByte)dansk tale EPROM	kr. 199,-

Udgangsforstærkeren til CCSPEAK er en simpel TDA2822 – en dobbelt op-amp lignende forstærker, som nemt trækker en højttaler direkte.

Ved at benytte 2 forstærkere i DC-kobling, kan vi undvære den ellers så obligatoriske elektrolytkondensator i udgangen.

Strømforsyning

CCSPEAK kan forsynes med bare 5V DC fra en PC-I/O-port. Den er lavet, så den kan levere op til 1 ampere fra signalkablet.

Hvis du ikke synes om dette – og ønsker mere effekt fra udgangsforstærkeren, kan du køre på 9-12V AC fra en adaptor. Vekselspændingen ensrettes af en bro med D1-4 og udglattes med C20. Spændingsregulatoren IC11 giver 5V ud fra 9-12V.

Ved anvendelse af RS232C styring skal man have en negativ spænding til rådighed. RS232C skal svinge mellem +/- 3-15 volt for at følge standarden. For at imødekomme dette krav på den nemmest mulige måde, har vi valgt en MAXIM-konverter med indbyggede Tx/Rx gates for RS232C.

CCSPEAK komponentliste

Her er så en liste over de fleste af de komponenter vi har valgt til CCSPEAK. Forhåbentlig har vi fået dem alle med. Tilgiv os hvis nogen mangler eller er forkerte.

Hvis du er af den slags folk, som ikke er født med en loddekolbe i hånden, vil vi mindeligt bede dig om, at holde dig væk fra hjemmebygning. Der er mange små ben, lodninger og andre elektroniktekniske gebærdeligheder at tage hensyn til. Og som du sikkert ved, har vi ingen serviceafdeling til at afhjælpe fejl. Køb hellede udstyret færdigt. □

Tekst: Jan Soelberg
 Design og software: Jakob Carstens

PC-FRAME -

... på vej til farve

Pia Bodil – vores fotomodel – fik mange medlemmer til at gøre store øjne. Flest var positive, nogle var morsomme og enkelte meldte sig ud, fordi man ikke længere kunne tage os for seriøse folk. Et er givet – Pia Bodil var april-månedens oplivende moment.

DTP – Desk Top Publishing

Det var ikke nogen let opgave at lave PC-FRAME til sort/hvid niveau. Vores framestore blev færdig, men der mangler endnu en del software og en del konvertering.


Hovedideen med PC-FRAME var som bekendt, at kunne illustrere kedelige og fordumrende administrative programmer med billeder af varer, ting, mennesker, ansigter, design og sikkerhedsgrafik – f.eks. underskrifter. Det lykkedes. På bare 2 sekunder kan man lave et billede. Kravet er blot en almindelig video kamera. Et sort/hvidt er bedst.

Anvendelse sammen med Desk Top Publishing er også nærliggende, men vi er endnu ikke klar med filgenerering direkte til Ventura/GEM og PageMaker/Window. Vi er blevet lovet hjælp til at lave billedfiler under GEM af den danske importør Scandinavian Software i København (på forhånd tak Torsten!), men vi har bestemt ikke fod på TIF-formatet til Aldus PageMaker. Det skal nok også komme – bare du har lidt tålmodighed, skal vi nok også løfte DEN seje opgave.

Pia Bodil i syntetiske farver

Der skal ikke særlig stor fantasi til at udvide ønsket om billeder på computeren til at ønske samme billeder i farver. Billedet af vores dejlige nøgne Pia Bodil var farvelagt kunstigt. Resultatet var ikke alt for flot, men vi har siden øvet os i at gøre det bedre. Og det bliver stadig bedre. Men når de kunstige farver mister interessen, hvad så med at få billedet i farve med det samme.

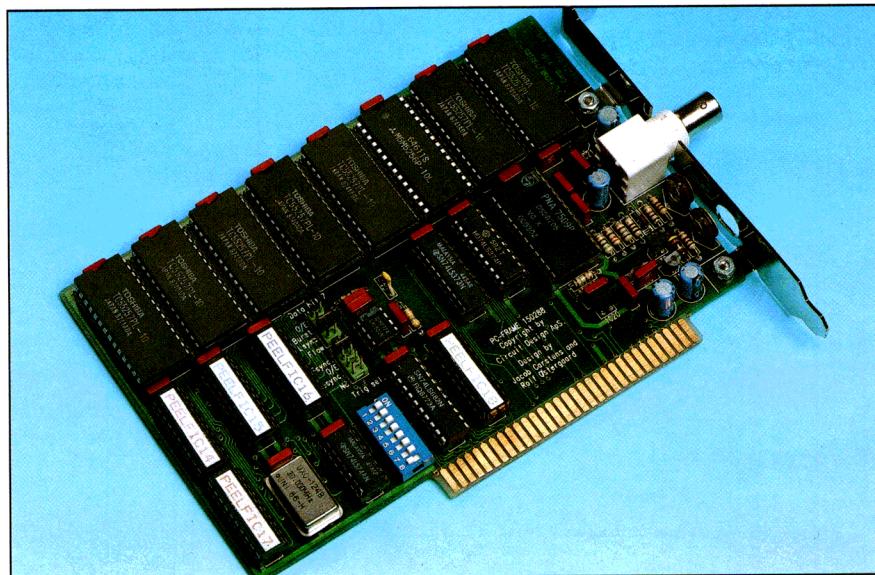Ideen er nærliggende, men en udformning, som kræver sampling af 3 billeder efter hinanden er for ”klumset”. Vores slutmål er at lave et billede i fuld farve med mindst 256 niveauer. Da vi heller ikke ønsker RGB-omsætter til opgaven, må vi gå ud fra et rent PAL videosignal. Med en sampling på kun 10 MHz ligger



kravet på grænsen til det mulige. Derfor har vi denne gang lavet et VIDEO software oscilloskop på grundlag af PC-FRAME.

VIDEO oscilloskop

PC-FRAME sampler ved 10 MHz. Det giver 640 punkter per linie og vores valg af hukommelse giver 192 kByte. Derfor sampler vi kun et halvbillede ad gangen. Vi får i alt 280 linier – stort set alle dem med billeddindhold. Da vi kan sample ODD og EVEN, kan vi med 2 samplings på et tidspunkt danne et højopløsnings video billede med 512 x 512 pixel.

Det kræver dog et videokort, som helst skal kunne gengive 800 x 600 punkter. Det kan et VGA-kort, men før vi kan få de ønskede 256 samtidige farver, må vi vente nogen måneder. GENOA i USA er på vej med dette kort. Prisen bliver omkring 2-3.000 kroner. Altså som et VGA-displaykort – men 16 gange mere farverigt!

Efter mange og lange diskussioner i teknisk afdeling, blev vi enige om, at manglen på video højopløsningskort kun ville være af midlertidig karakter, da de VGA Multisync monitorer man nu kan få, rigeligt dækker krav til fremtidig højopløsnings grafik. Det er derfor idag re-

elt selve PC-display kortet, som skaber begrensningen.

Men farven på EGA og EGA-256 som kommer – hvordan med den? Da de mange teoretiske beregninger ikke kunne sandsynliggøre om det var muligt eller ej, valgte vi at lave et alsidigt teknisk program til PC-FRAME. Det hedder ”FRAMEOSC” og ligger på medlemsdisketten CIRD4882 sammen med et samplet prøvebillede.

Dette program skulle sandsynliggøre om det var muligt at bestemme farveburst og farve ud fra den synkronise fase. Dvs. direkte fra software. Med kendskab til PAL-farvedekodning, skulle man kunne genskabe det oprindelige TV-billede i farve på en kulørt monitor. Men det store og altafgørende spørgsmål var, om det ville være muligt med den forholdsvis beskedne samplingfrekvens på 10 MB/sek.

Vi blev nemlig ret sent i udviklingsfasen bekkendt med, at man via hybridnettet og internationalt benytter 13,5 MHz til sampling af professionel farve for PAL i 127 niveauer.

Derfor opstod programmet FRAMEOSC midtvejs. DET skal give brugeren et visuelt svar på om det ser ud som en mulighed. Programmet er også udviklet som et alsidigt må-



leinstrument for folk med hang til TV-teknik. Man kan nemlig danne et billede af hvert eneste billede, ethvert punkt og enhver ønsket linie. I det følgende ser vi så om vores ønsker ligger indenfor rækkevidde.

TV2 - KBH-VEST på UHF kanal 31

Efter 2 måneders programmering var vi alle spændt til bristepunktet. Det magiske svar udeblev ikke: Det VAR muligt, men ikke med 10 MHz sampling! Der SKAL 13,5 MHz sampling til at løse problemet.

Først samplede vi et TV-prøvebillede. Efter nogen vanskelighed med computer indstråling fik vi påne og rene TV-billeder fra bl.a. TV2's nye sendermast i HOVE. Den melder sig med "TV2 - KBH VEST". Billedet indeholder symmetriske mønstre, som nemt kan genfindes på oscilloskopkurver.

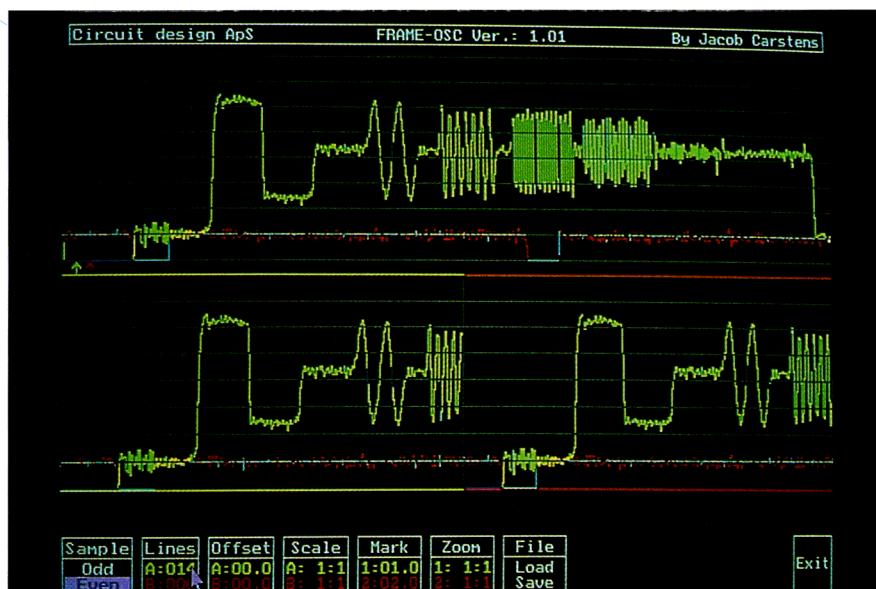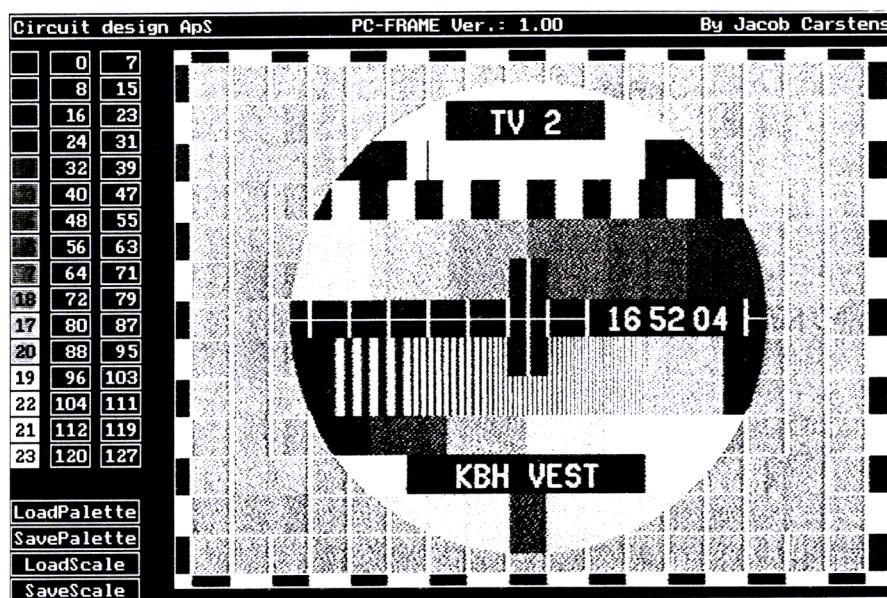Herefter samplede vi billede med oscilloskop-programmet FRAMEOSC. Resultatet af dette forstår bedst, hvis du ser vores skærmdump.



Nederst på skærmen har du en serie parameter-firkanter. Dem peger man på med en mus. En mus er nødvendig og et program til "MOUSE"-styring skal altså være load'et først.

Herefter skal man enten sample eller hente et billede fra en fil. Hvis DU ingen PC-FRAME hardware har til rådighed, kan du blot lade billedet "KBH" ind fra din CIRDISK. Hvis du HAR en PC-FRAME, skal du enten sample ODD 1/2-billedet eller EVEN billedet. Umiddelbart er der ikke den store forskel.

Du har dog også mulighed for at sample asynkront. Så peger du med musen på hjælken SAMPLE og trykker. Før det fungerer, skal du lave et lille trick med din hardware, men herom senere.

3 vinduer og variabel zoom

FRAMEOSC-programmet er opbygget med 3 vinduer. Det øverste vindue er et widescreen vindue med standard 20 µs oplosning per tern vandret. Ved at zoom'e kan man opnå forstør-

relse af den viste kurve. I 1:1 er oplosningen 640 punkter vandret.

Under den øverste widescreen skærm ser du 2 pile. Den ene er grøn og hører til venstre nederste billedhalvdel. Den anden er rød og hører til nederste højre billedhalvdel. De to pile bestemmer to udsnit af den store kurve.

Først samplede vi et TV-prøvebillede

Du tegner desuden 1 eller 2 kurver. Da paletteen er begrænset til 16 farver på et EGA/PGA-kort, har vi været nødt til at lave de to TV-linier du kan tegne samtidig RØD og GRØN. Det vil nok forvirre dig første gang, at vi så også benytter RØD/GRØN til at bestemme højre og venstre kurveudsnit.

Hvis du tænker nærmere efter – og prøver systemet i praksis, får du næppe de helt store problemer.

Du tager fat med musen i den ene pil ved at pege med musens cursor nøjagtig på pilen. Derefter kan du trække pilen derhen på kurven, hvor du vil foretage en nærmere analyse. Med et fornøjet tryk slipper du musen. Derefter dannes et nyt billedeudsnit på den nedre venstre eller højre side af skærmen.

Den nederste skærm er opbygget med 2 vinduer. GRØN't udsnit er venstre og RØDT udsnit er højre. For yderligere at gøre dig opmærksom på de to halvdele, er der en grøn streg under den venstre kurve og en rød under den højre.

Hvorfor er der 2 vinduer?

Årsagen til at vi har to vinduer er, at vi ønsker at undersøge 2 udsnit. Fra indledningen husker du, at vi ville analysere os frem til TV-linierne farveinformation i realtid.

Et TV-billede scannes 2 x 25 gange i sekundet. De to halvbilleder er på hhv. 313 og 312 linier (ODD/EVEN) – hver på 64 µs længde. Vi sampler med 10 MHz. Det giver 640 punkter. PAL-farve skifter fase 180 grader fra en linie til en anden. Derfor er programmet udformet til at sample 2 bestemte linienumre.

Lines
A: 015
B: 400

GRØN scanlinie nummer
RØD scanlinie nummer

A-linien er grøn og B-linien er rød. Både A og B kan vises samtidig tidstro. Selvom vi benytter 2 farver, kan det godt forvirre at kigge på 2 kurver på samme tid. Ønsker du kun een linie, vælger du bare et linienummer over 313. Benyt f.eks. linie 400 som B. Så ser du kun noget på A.

De to linier tegnes med grøn og rød på ca. 1/2-seund i øverste net. Derefter tegnes 2 udsnit i de to nederste kurvedele. Valg af udsnit sker ved at føre den røde eller grønne pil hen på det sted, der skal analyseres nøje. Man peger med musen og trækker derefter pilene ind på den ønskede position.

KONSTRUKTION

Mark	
1:07.0	GRØN mærkepil for venstre nederste zoomskærm
2:30.9	RØD mærkepil før højre nederste zoomskærm

Undervejs skifter cifrene i mærkefeltet "Mark". Den grønne pil flytter kurve-1 i øverste felt og den røde flytter kurve-2. Tallene angiver direkte tiden fra 00,0 til 64,0 mikrosekunder. På vores skærmprint har vi mærket kurve-1 på 7,0 uS og kurve-2 på 30,9 uS.

SCALE fra 8:1 og 1:8

Når scale sættes til 1:1 får du tiden 2 uS per tern og har altså plads til 64 uS på en skærmfuld.

SCALE	
A:1:1	GRØN scanlinie wide-screen størrelse
B:1:1	RØD scanlinie wide-screen størrelse

Ønsker du at analysere mindre eller i stedet flere linier på samme tid, kan du scale både A og B mellem 8:1, som er en forstørrelse på 8 gange, eller til 1:8, som er 8 ganges formindskelse. Skematisk opstillet ser sammenhængen således ud:

Scale	fuld skala	tern
8:1	512uS	16uS
4:1	256uS	8uS
2:1	128uS	4uS
1:1	64.0uS	2uS
1:2	32uS	1uS
1:4	16uS	0.5uS
1:8	8uS	0.25uS

Offset på skala til hvilken tid?

Sampleren flasher en frame fra starten af en negativt gående billedsynkroniseringsimpuls. Hvis du ikke ønsker at se på en linie fra start til slut, men måske har særlig interesse i dekoding af kodede TV-programmer, har du sikkert mere lyst til at se f.eks. starten af en linie.

Først må du vælge en lige eller ulige billedframe. Hvis det signal du vil analysere ikke indeholder nogen synkronisering, må du ty til en manuel sampling. Det kræver lidt hardware ændringer. Se det følgende afsnit: Tricks Med Hardware.

Betjeningen er som følger:

Sample	Dette felt aktiverer asynkron sampling
Odd	Dette felt sampler et ulige halvbillede
Even	Dette felt sampler et lige halvbillede

Nu forestiller vi os, at du vil kigge på midten af det ene signal mellem linie 15 og 16. Så stiller du dit linietal således:

Lines	
A:015	GRØN Vi starter med at kigge på linie 15.
B:400	RØD denne linie vises ikke og forstyrrer derfor ikke da linietal er større end 313.

Hvis vi nu hellere vil se på color-burst signaler på 4,43 MHz mellem linie 15 og 16 – lige efter synkroniseringen, må vi offset' e os ind ad linie 15. Da linien er 64 uS lang, vil midten kræve et offset på 32 uS:

Offset	
A:04.0	GRØN scanlinie er offset sat 32uS/½ linie hen
B:00.0	RØD scanlinie er ikke offset

Vi ZOOM'er os ind på det vigtige

Målet med FRAMEOSC var, visuelt at kunne bestemme realtime fasen overalt i billedet på signaler omkring 4,43MHz. Det er farverbærebølgens frekvens. Det første og vigtigste er at kunne bestemme, om der overhovedet ER noget synligt signal.

Da farverbærebølgjen på 4,43 MHz skal kunne visualiseres blot med 2,2 punkter per sinuskurve, må vi nødvendigvis kunne zoome helt ud. Først findes synkroniseringen på linien. Derefter ses sortniveauet, og på linien for sortniveau ligger bursten med 12-14 svingninger ved 4,43 MHz.

Vi starter med at pege med musen på bursten. Den ligger i venstre side af vores wide-screen eksempel. Når vi slipper og derefter vælger ZOOM for den grønne rude 1, kan vi trække kurven yderligere ud. Derved bliver signaler meget tydeligere. Vi kan se oplosningerne på eksemplet:

Scale	fuld skala	tern
1:1	64.0uS	2uS

Op på 13,5 MHz – så kommer der farve

Efter nogen tids skuffelse gik vi i tænkeboks. På grundlag af det, valgte vi at forsøge os med en højere samplingfrekvens. På trods af det omhyggeligt udarbejdede 10 MHz sampling timing skema, valgte vi at prøve 13,3 MHz. 13,3 MHz kan nemlig dannes ud fra 40,000 MHz ved den i PC-FRAME indbyggede 3-delning.

Den skæve frekvens er uanvendelig i praktisk billedsampling, men hvis det opnåede resultat kunne give en mere tydelig kurve, havde vi en forhåbning om, at farve efter PAL altså lå indenfor rækkevidde. Som sagt så gjort. Resultatet har du på et laserskærmprint-2 med 13,3 MHz. Her er bursten overordentlig tydelig. Både i burst området og på signalet.

Ud fra dette besluttede vi at lave et lille print med en justerbar 40,5 MHz generator. Deles dette signal med 3 får man de ønskede 13,3 MHz. Også dette ser ud til at fungere, så i næste nummer af Circuit håber vi at kunne bringe mere information om FARVE-sampling – samt mere om brug af video til DTP.

Trick's med hardware

FRAMEOSC tillader dig at pege på overbjælken "Sample". Det sætter en asynkron sample af i alt 250.000 bytes igang. Denne sampling sker på 20 mS med en frekvens på 10 MHz.

Normalt kan samplingen IKKE starte af sig selv, men skal trigges af et indgangssignal. Da vi kun havde tænkt på TV-signaler i designfasen, havde vi ikke planlagt nogen "free-run". Vores øvelser afslorede dog, at den hurtige og meget store PC-FRAME måling kan benyttes til kontrol af alle mulige typer signaler. Derfor kan en manuel trigning være en meget lækkert ekstra feature.

Det kræver en ganske lille udbygning af hardware. Du anskaffer en modstand på 330 ohm, en diode type 1N4148 og et stykke monteringsledning på 10 cm. Derefter finder du jumperfeltet J2. Udtag jumperen over FSYNC

ZOOM 8:1 giver 0.25uS/4MHz/tern
ZOOM 4:1 giver 0.5uS/2MHz/tern
ZOOM 2:1 giver 1uS/1MHz/tern
ZOOM 1:1 giver 2uS/0.5MHz/tern
ZOOM 2:1 giver 4uS/250kHz/tern
ZOOM 4:1 giver 8uS/125kHz/tern
ZOOM 8:1 giver 16uS/125kHz/tern

For at kunne visualisere farvebursten i et TV-billede, skal vi op og køre en svingning per tern. 4,43 MHz med 8x ZOOM giver det ønskede.

Resultatet ses på vores laser skærmprint eksempel. Nederste venstre zoom-skærm ses at indeholde nogle systematiske svingninger. Der er dog vores bedømmelse, at vi IKKE på dette ringe grundlag kan bestemme nogen realtime farvefase.


Kurven i nederste højre hjørne er taget samtidig, men på et andet sted af den store ZOOM-kurve. Det ligner et toppet bjerglandskab. Og så her kan man se de systematiske farveinformationer. Vi mener dog IKKE, at de er tilstrækkeligt systematiske til, at vi kan gendanne et farvelillede ud fra dette billede.

og lod modstanden fra det ene til andet ben i stedet.

Monter derefter dioden fra nederste venstre ben til øverste højre ben. Du skal anbringe dioden med STREG-enden mod øverste højre ben. Træk derefter en ledning under printet fra diodens frie ende til ben-12 på IC9. Via software adresseres dette ben: 1/ når du peger på "Sample" bjælken og 2/ samtidig trykker på musens venstre knap. Det starter en manuel sampling.

Nu kan du putte lyd, video eller elektriske signaler ind. Indgangen kan justeres så du har nullinie med P1 og følsomheden kan justeres til 1V for fuld oplosning ved at du drejer på P2. Benyt en sinustone på 1Vpp/1-200 kHz for denne justering.

Fortsat fra side 16

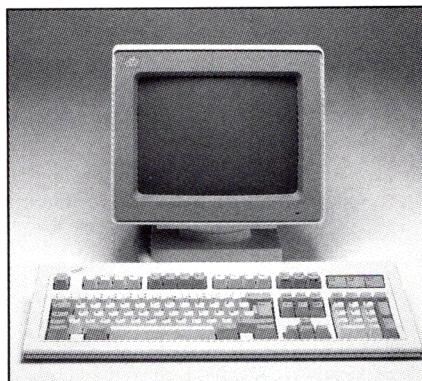

Harddisken er nøglehullet

Harddisken i sig selv er af den største betydning for de opgivne målinger. Da kun Seagate er repræsenteret, er der i virkeligheden tale om en test af forskellige typer Seagate harddiske. Det er dog heller ikke helt uden interesse. Af de sammenlignede diske benyttes:

ST225: 20 MByte "standard" harddisk med mellem 65-120 mS random acces.

ST251-4: 40 MByte "ny serie" harddisk med 27-30 mS random acces.

Denne disk erstatter den kortlivede ST251-0 og den findes under variantcifrene -2, -3 og ST252. Alle de sidstnævnte er 30 mS diske imod den oprindelige ST251, som var 40 mS.

ST277: RLL udgave af ST251 i 28 mS.

ST4051: 38 mS VoiceCoil harddisk på 40 MByte i fuld højde. En ældre men sejlivet hører. Afart heraf er ST4096 på 80 MByte.

I den følgende disk acces test må du tage Seagate brillerne på når du vurderer tallene.

Norton PI eller CORE

Kører man benchmark test, er Track til Track hastigheden vigtig for en vurdering af hvor hurtigt man får hentet programmer, og Random seek er vigtig for hvor hurtigt man får fat i datafiler eller fragmenter.

Hvis Random access er meget hurtig – dvs. tallet er så lavt som mulig – er maskinen god til at behandle de mange data, en filserver udsættes for. Hvis overførsels hastigheden er høj, er det ensbetydende med, at programmerne er klar meget hurtigt. Også her taler tallene for sig selv:

TABEL 2. Harddisk performance

Læg især mærke til, at IBM PS/2-60 er helt uhhyggelig hurtig til at hente store filer fra harddisk. Den henter 442 kByte på 2 sekunder. Det er omkring det dobbelte af de andre maskiner. NEAT-maskinerne er heller ikke ringe – men ligger typisk en klasse lavere. Det er simpelthen max. af hvad man kan klare med en ordinær controller.

Uden at have undersøgt IBM'en nærmere, tyder det på at harddisken er af en SASCI-type. IBM'en er altså god til at hente store programmængder – men tilsvarende langsom til at hente mange små og til at gøre noget ved dem.

Fortsat fra side 49

Først er man dog almindelig politibetjent, men senere – hvis man er dygtig nok – avancerer man til civil betjent.

For at begå sig som civil betjent er det selvfølgelig vigtigt med et godt kendskab til byen og dens gader. Dette kendskab erhverver man sig gennem sin tid som normal betjent i spillets begyndelse, hvor man med sin politibil skal patruljere byens gader.

Der er utroligt mange sjove episoder i dette spil, og så behøver man end ikke spille alene – man kan nemlig nemt spille to. Tilmed er det i mange tilfælde en fordel at være to, da man så kan se spillet fra mere end en synsvinkel – og dermed måske få nogle spor. Sådan foregår politiarbejde jo også i det virkelige liv.

Der er mange muligheder for at kommunikere med spillet, og det forstår en masse. Man kan nøjes med korte kontante sætninger, men også lange sætninger går an i de fleste tilfælde. Flere af funktionstasterne er blevet til hjælpetaster specielle steder i spillet – f.eks. ved bilkørsel – så sætninger som »open door« etc. undgås.

En mus kommer slet ikke til sin fulde ret i denne slags programmer

Til spillet hører flere forskellige ting. Udvor en træningsmanual til vordende betjente – det er jo rart at kunne begå sig – findes også kort over Lytton's gader og en liste over radiokoder. Sørg for at have begge dele i nærheden under spillet.

En konklusion på dette spil må være, at det er et, blandt mange, superspil fra Sierra. Det er næsten svært at finde en favorit blandt disse spil, men dette må have gode chancer for at tage titlen. Det er jo kun sjovt, at kunne få lov til at lege betjent af og til, og her kan man helt sikkert få sin lyst styret.

Et spil der er værd at ofre nogle timer og kroner på.

Blod på tanden?

Har du selv fået lyst til at prøve et eller af flere af disse spændende eventyrspil, er der nok ikke andet for, end at ryste op med de kroner som spillene nu engang koster. Men det er nu ikke engang fordi det er dyrt at spille med.

Alle disse spændende eventyrspil har vi sat til 395 kroner pr. stk., så det skulle være til at klare – specielt da når man tænker på, at grafikken i spillene er tæt på suveræn i både EGA og VGA og hvor mange timers fornøjelig underholdning, der kan blive ud af den investering.

Hvor du kan få spillene henne? Tja, stort set overalt, hvor der sælges software til PC'er. Ellers bør du prøve at kigge annoncerne her i bladet igennem. Du finder med garanti en forhandler! God fornøjelse med eventyrene.

Opløsningen er så god som 10 mV per digit. Indgangsimpedansen er omkring 10 kohm uden afslutningsimpedans. Det er veldig fint til mange måleopgaver. Er følsomheden for stor, kan du montere en simpel spændingsdele med ganske almindelige modstande. Du kan måle signaler ned til DC ved at kortslutte C1.

Hva' skal vi dog med det program

Initiativet til udviklingen af programmet FRAMEOSC blev taget for at kunne analysere TV-skærbilleder – specielt med hensyn til bestemmelse af farve. Der er dog intet i vejen for, at anvende PC-FRAME til andre formål også.

Hvis du synes samplingfrekvensen 10 MHz er for høj eller lav, bør du bygge en sampler med en anden krystalgenerator. De 256 kByte blæser ind i hukommelsen på 40 mS. Dit vindue for sampling er altså ganske kort.

Har du hang til TV-teknik, så er FRAMEOSC-programmet også noget for dig

Hvis du i stedet injicerer 1 MHz externt får du et vindue på 400 mS. Derved vil du kunne sample lyd med stor oplosning. Hvis du ønsker at sample med samme frekvens som en kompaktdisk, skal du injicere 132 kHz. Det giver ved 3-delning omkring 44 kHz – nok til at lave HI-FI efter DIN45.500.

Hvis du vil lave en afspilning, skal du have en D/A-konverter med mindst 8 bit til rådighed. Den skal kunne køre 50 kHz. Du skal endvidere montere et kraftigt filter, som skærer alt over 20 kHz væk med mindst 46 dB. Sådan en lydsampler kan sample et signal af en varighed på i alt 6 sekunder ad gangen.

Der er intet i vejen for at anvende FRAMEOSC til andet end at analysere TV-skærbilleder

Småfejl i PC-FRAME komponentliste

Der har været et par uvæsentlige mangler i PC-FRAME komponentlisten. De bringes her for fuldstændighedens skyld:

C25 findes ikke og skal ikke benyttes. C33 og C34 er 10 uF elektrolytkondensatorer og C36 er en 47 nF polyesterkondensator. De sidste 4 angivelser mangler helt.



Af Peter B. Mortensen

Programmering af EGA-kort

EGA-kortet er i dag »de facto standard« indenfor grafikkort til PC'er. Sammenholdt med den tidligere standard CGA standard er der dog også tale om et betydeligt fremskridt. Alligevel er der mange programmører, som holder sig til CGA.

Dette er egentlig ret uforståeligt, da der i dag er support til EGA-grafik med næsten al programmel. Der er ret store forskelle på, i hvor høj grad mulighederne på EGA-kortet udnyttes. Ofte er det tegnehastigheden, der er det store problem.

Ønsker man at sætte punkter på skærmen i grafikmode, er der reelt tre muligheder. Den sikre, mest nemme men samtidig mest langsomme metode er at anvende software interrupts. Under interrupt 10 HEX er der således mulighed for at sætte et punkt med den farve man ønsker. Denne metode til at sætte punkter, samt andre muligheder, er beskrevet i CIRCUIT nr. 3/87.

En anden og nem metode til at sætte punkter i grafimode er, at anvende de rutiner, som hører til det programmel man anvender. Til PolyPascal, Turbo Pascal, Turbo Prolog, Turbo C osv. er der sådanne rutiner.

I det følgende vil vi koncentrere os om PolyPascal. Årsagen til dette valg skal bl.a. søges i det faktum, at mange PC-brugere programmerer i netop PolyPascal. En anden årsag til at PolyPascal er valgt, er at der til dette programmel kun findes PolyDatas egne grafikrutiner, som på nogle områder er hastighedsmæssigt utilstrækkelige.

Her er Turbo Pascal folket bedre stillet, idet der hertil, udover Borlands egen Graphics Toolbox, findes det meget kraftfulde grafiksystem MetaWINDOW, som i øvrigt også understøtter meget andet programmel.

Til PolyPascal Fås filen GRAPHICS.BIN, der indeholder maskinkode rutiner til fremstilling af grafik. Disse på mange områder udmaerkede rutiner kaldes fra Pascal via EXTERNAL proceduren.


Fejlen ved nogle af disse rutiner er, at de er for langsomme i den højeste EGA-opløsning: 640 x 350 punkter i 16 farver. Det gælder specielt procedurerne GETPIC og PUTPIC, som henholdsvis overfører et udsnit af skærmbilledet til en variabel eller overfører indholdet af en variabel til skærmen.

De metoder til at sætte punkter på skærmen, som vil blive beskrevet her, er de mest ubehagelige, men til gengæld også de hurtigste. Laver man selv tegnerutinerne, kan man lave dem så de kun opfylder et bestemt behov, hvorfod hastigheden ofte forbedres betydeligt.

I højeste opløsning

Lad os starte med at se på hvordan EGA-kortet arbejder i højeste opløsning.

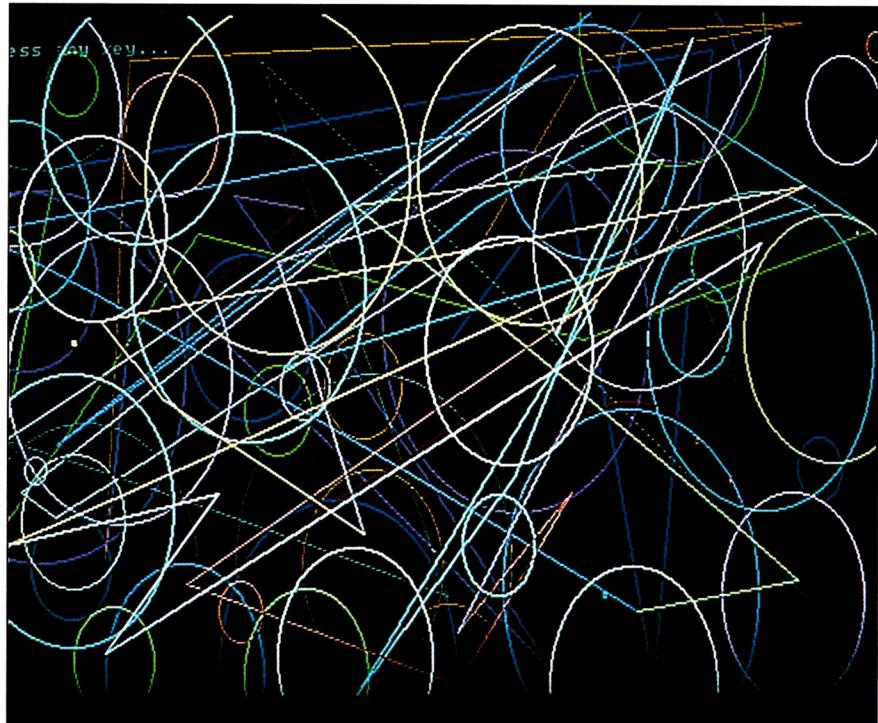For at et EGA-kort kan arbejde i den højeste opløsning, er det nødvendigt med mindst 128 Kb RAM på kortet. I dag er det almindeligt at et EGA-kort er født med 256 Kb.



Sådan får du adgang til nogle af EGA-kortets muligheder

Et skærmbillede fylder $640 \times 350 \times 1/2 = 112.000$ byte. Tallet $1/2$ i udregningen fremkommer af, at der på grund af antallet af farver går 1 nibble = 4 bit = $1/2$ byte pr. punkt. Der er altså plads til lagring af to skærmbilleder i EGA-kortets RAM samtidig, hvorfod en kan vises på skærmen.

Display bufferen, dvs. skærm-RAM, er med denne oplosning adresseret fra adresse A0000 HEX. Det er muligt, fra PC'ens hovedprocessor, at få adgang til denne RAM. Der er tale om en buffer af APA-typen, hvor APA står for All-Points-Addressable – det er muligt at adressere sig til et vilkårligt punkt.

Højeste opløsning kræver mindst 128 Kb RAM på kortet

Bufferen fungerer desuden efter MultiPlane-per-Pixel principippet, hvor et punkts farve er defineret i fire separate farveplaner på hver 640×350 bit = 28.000 byte. Anvender man den farvepalette, som EGA-kortet initialiseres med ved opstart, vil de fire farveplaner repræsentere farverne blå, grøn, rød og intensitet.

Hvert plan er logisk opbygget, således at den pixel, der ligger i øverste venstre hjørne, er defineret i den mest betydelige bit i farveplanernes første byte.

Proceduren **egaplotat**, fra det viste program **EGA—access—demo**, demonstrerer en metode til at adressere et punkt.

Der er i programmet vist tre måder at arbejde med display bufferen:

- 1) Anvendelse af EGA-kortets Bit Mask Register. Anvendt af proceduren **egaplotat**.
- 2) Direkte læsning og skrivning i display buffer. Anvendt af procedurerne **save—screen**, **regenerate—screen—1** og **regenerate—screen—2**.

- 3) Overførelse af bytes fra et sted i display buffer til et andet sted i display buffer. Anvendt af procedurerne **scrolldemo** og **piccopy**.

Ved den direkte læsning og skrivning i display bufferen er det nødvendigt at specificere hvilke(n) af de fire farveplaner, der skal være aktive. Dette kontrolleres af et register.

Det er ikke nogen helt simpel opgave at arbejde med EGA-kortets registre. Der er ca. 60 registre, som hver har en eller anden funktion. Da denne ikke artikel ikke gerne skulle fylde hele bladet, er det nødvendigt, at vi koncentrerer os om de i denne sammenhæng væsentlige registre.

De mange registre

I det følgende vil der blive givet en meget kort beskrivelse af nogle registre. Forkortelsenene af typen »b1« står for bit nr. 1 startende med 0.

SOFTWARE

Attribute Controller Registers:

Navn	Port	Indeks	Funktion
Address	3C0	--	Valg af indeks for port 3C0
Palette Registers	3C0	00-0F	Bruger vi ikke her
Mode Control	3C0	10	Bruger vi ikke her
Overscan Color	3C0	11	Bruger vi ikke her
Color Plane Enable	3C0	12	Vælger i b3-b0 hvilke farveplaner der skal kunne ses på skærmen
Horizontal Pel Panning	3C0	13	Bruger vi ikke her

Sequencer Registers:

Navn	Port	Indeks	Funktion
Address	3C4	--	Valg af indeks for port 3C5
Reset	3C5	00	Bruger vi ikke her
Clocking Mode	3C5	01	Bruger vi ikke her
Map Mask	3C5	02	Vælger i b3-b0 hvilke farveplaner der skal være adgang til ved skrivning
Character Map Select	3C5	03	Bruger vi ikke her
Memory Mode	3C5	04	Bruger vi ikke her

Graphics Controller Registers:

Navn	Port	Indeks	Funktion
Graphics 1 Position	3CC	--	Bruger vi ikke her
Graphics 2 Position	3CA	--	Bruger vi ikke her
Graphics 1&2 Address Set/Reset	3CE	--	Valg af indeks for port 3CF
	3CF	00	Vælger i b3-b0 hvilke farveplaner der skal skrives til
Enable Set/Reset	3CF	01	Aktiverer Set/Reset funktion i b3-b0
Color Compare	3CF	02	Bruger vi ikke her
Data Rotate	3CF	03	b2-b0 angiver på binær form antallet af rotationer b4-b3 angiver hvordan der skrives 00: umodificeret, 01: and, 10: or og 11: xor
Read Map Select	3CF	04	b2-b0 angiver på binær form det plan som processor skal læse fra
Mode	3CF	05	b1-b0 angiver write mode 00: normal skrivning 01: hvert plan bliver skrevet med data fra videobuffer (fx. scroll) 10,11: Bruger vi ikke her
Miscellaneous	3CF	06	Bruger vi ikke her
Color Don't Care	3CF	07	Bruger vi ikke her
Bit Mask	3CF	08	b7-b0 udmask bit ved skrivning

I proceduren **showplane** benyttes port 3DA. Når man læser på port 3DA, initialiserer man adgangen til Attribute Controller Registers, så den følgende skrivning til port 3C0 går til Address Register.

Som det sikkert allerede fremgår, er der masser af muligheder i de mange registre. Ønsker man tilbundsgående information om disse muligheder, kan bogen »IBM Enhanced Graphics Adapter« fra IBM anbefales.

Der er ca. 60 registre, som alle har en funktion

Demo-programmet

Lad os se lidt på, hvad demo-programmet laver. Ideen med programmet er udelukkende at vise nogle metoder til skrivning i den højeste oplosning.


Proceduren **egaplotat** virker nogenlunde som PolyPascals plotat. Skal man optimere denne procedure med hensyn til hastighed, kan man f.eks. bruge tabelopslag i stedet for tidsrøvende 8086 instruktioner som **MUL** (multiplikation). Tabelopslag kan forøvrigt og-

så anvendes med fordel i forbindelse med grafikrutiner til tegning af linier, cirkler m.m.

Proceduren **save—screen** kan sidestilles med PolyPascals procedure **getpic**. Formålet med **save—screen** og **getpic** er at overføre data fra video buffer til variable (f.eks. arrays). **Save—screen** gemmer hele skærmbilledet (112.000 byte) i modsætning til **getpic**, hvor der er mulighed for at gemme en del af skærmbilledet.

Skal man gemme et udsnit af skærmbilledet,

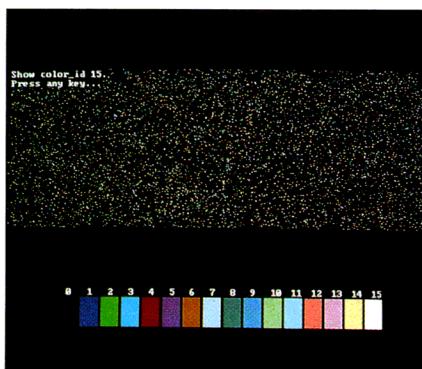Skærmen regenererer med proceduren regenerate—screen1.



som ikke har den fulde skræmbredde på 640 punkter, kræves der dog et maskinkode program til at administrere overførslen af data fra video bufferen til den anvendte variabel. Kører man programmet, vil man opdage en markant forskel på den tid det tager at anvende hhv. **getpic** og **save—screen**.

På en reference-PC (4,77 MHz 8088) tager det over 30 sekunder at gemme et helt skærmbillede i en array. Med **save—screen** tager det mindre end et sekund!

Procedurerne **regenerate—screen1** og **regenerate—screen2** kan sidestilles med PolyPascals grafikroutine **putpic**. Her er funktionen den omvendte af **save—screen**, idet indholdet af variablerne overføres til video bufferen.

I praksis vil det ofte være utilfredsstillende, at et skærmbillede, som er gemt med **save—screen**, optager 112.000 bytes af PC'ens RAM. Det kan derfor betale sig, at komprimere indholdet ad den eller de variable som indeholder

Tegnehastigheden er ofte det store problem

skærmdata. Lagrer man skærmdata i en fil på disk, kan det også være en fordel med komprimering, hvorved det ofte er muligt at mere end halver størrelsen af filen.

Mange vil måske nu indvende, at de har set et EGA-grafikbillede blive overført til displaybufferen hurtigere end med **regenerate—screen** procedurerne. Det gælder f.eks. PolyPascals **copypage**.


Hemmeligheden ligger i, at EGA-kortet har en facilitet, der muliggør overførsel af op til 32 bits i en enkel såkaldt »memory cycle«. Normalt kan man kun overføre 8 bits i en memory cycle.

Aktivering af denne facilitet foregår som vist i tabellen over Graphics Controller Registers, ved at Mode registrrets bit 0 er 1 og bit 1 er 0. Ulemper ved denne skrivemetode er, at den kun virker på data, som ligger i EGA-kortets RAM. Den er dog ideel til scroll (vist i proceduren **scrolldemo**) og til flytning og overførsel af billeder (vist i procedure **piccopy**).

De andre procedurer i programmet er tilstrækkeligt beskrevet i de tilhørende kommentarer.

Til slut skal lige nævnes, at metoderne i programmet ikke er optimeret med hensyn til afviklingstid. Dette overlades til læseren. □

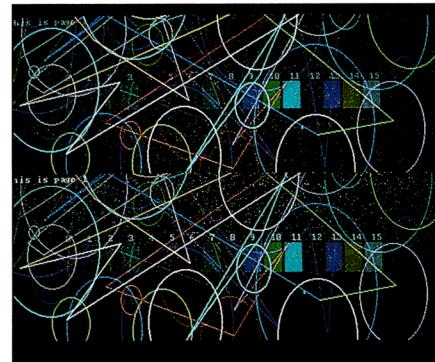Regenereringen foregår så hurtigt, at det for kameraet ser ud som to billeder oven i hinanden.



PLANLÆGNING 5/88

Circuit 5/88 bringer spændende nyheder, programmer og beskrivelser, anmeldelser og om-taler, hardware og software. En del af Circuit-5/88 omhandler:

IBM PS2 Microchannel


Vores opskrift på bus'en til Microchannel måtte vige for beskrivelse og test af PS/2-60 versus Tower i dette nummer af Circuit. Derfor får du først i august den lovede beskrivelse. Det samme gælder DTP, som vi endnu mangler en del software og hardware til, for at kunne gøre dette vigtige emne færdigt.

Laserjet plus/Paintjet SKÆRMPrint

Jesper Olsen har lavet drivere til SKÆRDUMP af farver og grafik i EGA til HP-LASERJET plus og Paintjet. Circuit 5/88 bringer beskrivelse og CIRD588 bringer software. Nu er det muligt at dumppe smARTWORK, Auto-Cad og mange andre flotte skærme direkte ud på laser.


Elektronisk delefilter

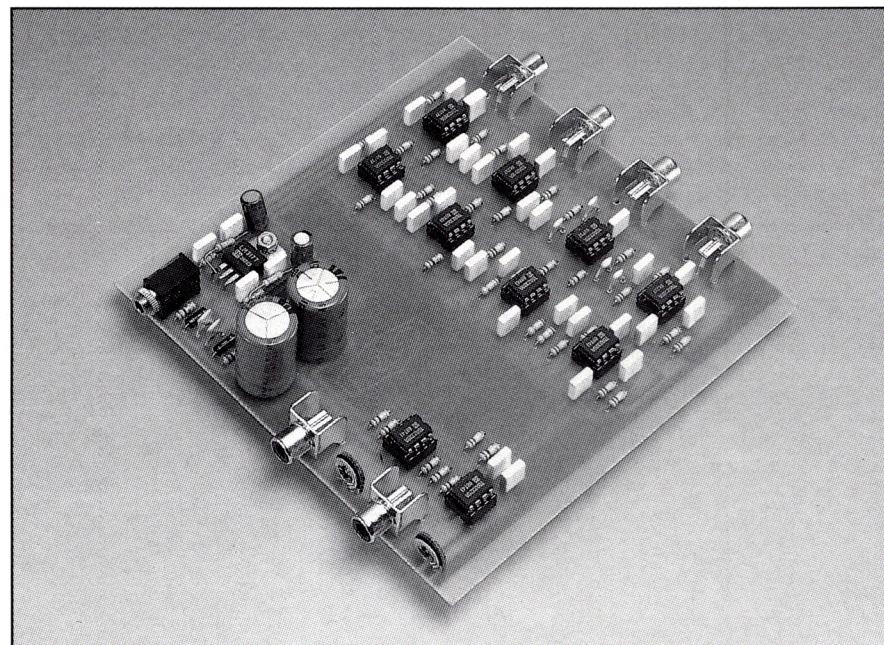En konstruktion der bygges og benyttes uden brug af PC, men som er designet helt på PC og som kan redesignes af brugeren på PC med filterprogrammet FAP fra Circuit 3/88. Filteret er til mono, har stereo indgange, mono subbas udgang og 3 kanaler for bas, mellemtone og diskant. Filteret er til krævende HI-FI opgaver. Vi bygger samtidig en SUBBAS højttaler.



CAD à la Protel

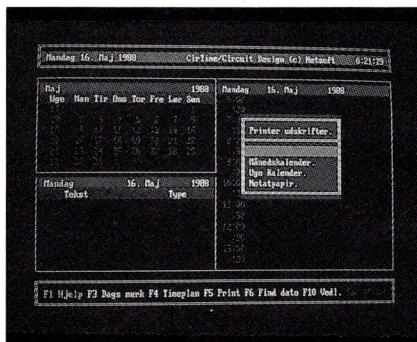Computer Aided Design har helt sin egen stil afhængigt af, om det er til mekanik-, bygnings- eller elektronikfolket. For dem, som beskæftiger sig med elektronik, er det først og fremmest print- og diagramtegning, der har interesse. Fra australiske Protel er der kommet nogle programpakker, som klarer det hele – eller kan de ...?



8751 er bare en del

Circuit 5/88 bringer software og hardware til et EPROM/8751 PC-kort. Nu kan der programmeres fra 2764 til 274512 på PC. Og der er mulighed for at programmere den kraftfulde EPROM processor 8751. Da fremtiden også bringer software til Assembler og Pascal programmering, siger det sig selv, at PC-EPROM er en milepæl i design af moderne elektronik.


Circuit-5/88 bringer hardware og software for PC-EPROM til EPROM programmering.

Virksomhed og KONTRAKT


Danmarks væsentligste handels-resource er enfrisk underskov af ganske unge og små virksomheder. Mange af disse virksomheder sælger på afbetaling og har brug for administrative programmer. Nu er det næsten gratis. CIRDISK CIRD588 indeholder det komplette CD-FIRMA virksomhedsprogram med ettlæg af KONTRAKT-styring. Hermed friges såvel CD-FIRMA som CD-KONTRAKT til alle medlemmer og det for blot 80,- kroner. Cirdisk CIRD588 er blot 20 kroner dyrere. Men du får programmer, som modsvarer andre moderne administrative enkeltbruger programmer PLUS kontraktstyring. Du beregner rente, afdrag og kan udskrive girokort. Vi kender ikke andre systemer til under 10.000,- kroner, som kan det vi giver dig for i alt 80,- kroner. 2 disketter på 5 1/4" med software til en værdi af 10.000,- kroner! Hele beskrivelsen får du i Circuit-5/88, og i Circuit-6/88 samler vi spørgsmålene op.

De nye grafikstandarder

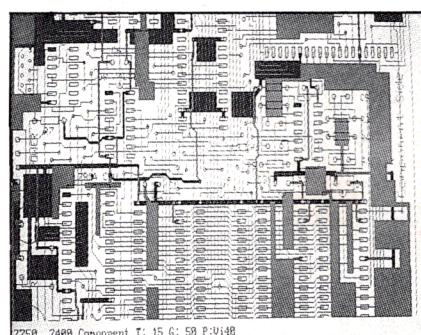For at få kontrol med udviklingen indenfor grafikmarkedet, har IBM introduceret to nye standarder. Kan disse klare sig i det efterhånden brogede udbud, og vil softwarehusene understøtte dem? De to nye standarder kaldes for MCGA og VGA, og følger den efterhånden store serie af grafiske muligheder.



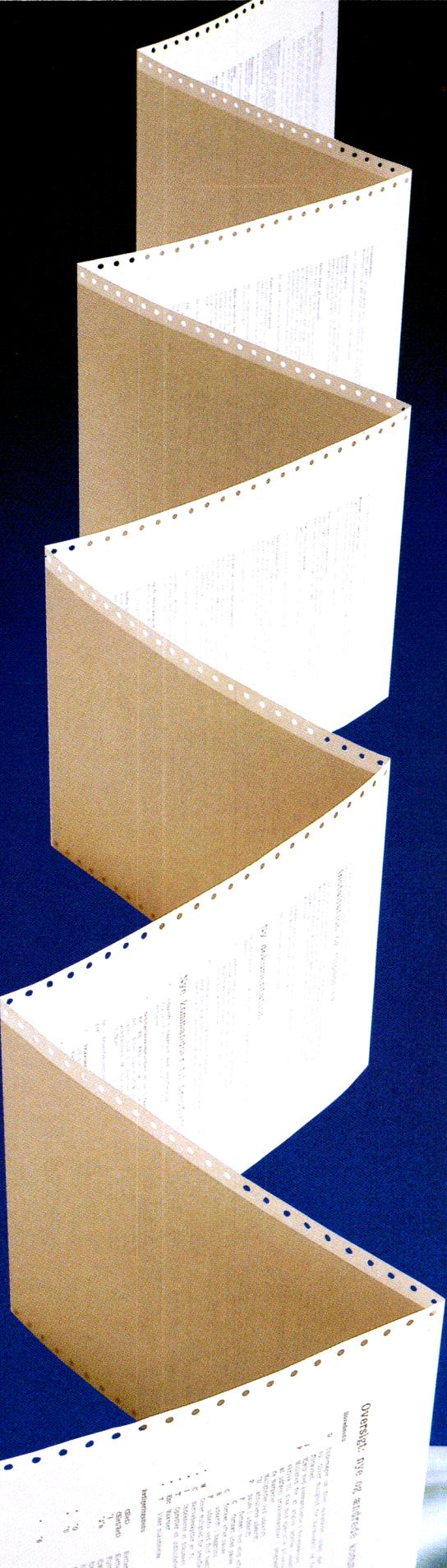Næste nummer af CIRCUIT 5/88 kommer i midten af august måned. Bestil abonnement allerede nu.



Kan ét og samme
program opfylde
3.000.000 brugeres
tekstbehandlings-
behov?

Ja, WordStar kan!

Verdens mest solgte tekstbehandlingsprogram er Wordstar fra MicroPro. Fra PC'ens fødsel har det været industristandarden for, hvad PC-tekstbehandling er. Og det har sine grunde: WordStar giver uovertruffen fleksibilitet og er ikke blot det hurtigste professionelle tekstbehandlingsprogram: det er tillige et af de nemmeste at bruge. WordStar har skabt historie.

Så er det en helt anden historie, at når industristandarden skal forbedres, så er det MicroPro, der gør det bedst. MicroPro har videreudviklet WordStar, så det til stadighed giver nye muligheder, ligesom det opfylder flere og flere brugeres behov. Og udviklingen er ikke baseret på løse teorier, men på mere end 3 millioner brugeres erfaringer.

WordStar løser også dine opgaver. Se det hos din forhandler i dag!

WordStar. Version 4 til IBM og kompatible. WordStar er på dansk, og fås hos PC-forhandlere over hele landet. WordStar er ikke kopibeskyttet. Brev- og data-fletning samt funktion til fremstilling af indholdsfortegnelser og indeks er standard. Støtte for IBM PC Network, Novell m.fl. Fornuftige rabatordninger for netværker og større installationer.

**Scandinavian
Software**

Nærmeste forhandler
anvises på
01 31 07 00





9345

6921 00

POUL-HENNING KAMP

SLOTSGADE 8 D-1 TH
4200 SLAGELSE

A man in a red patterned sweater and glasses stands behind a woman who is seated at a desk, working on a vintage Philips computer system. The monitor displays a menu screen with Danish text. The woman has curly hair and is smiling. A potted plant sits on the left side of the desk.

Leverandør til danskere

Ta'r du din fremtid alvorligt Bogart? Ta'r du EDB? Så ta'r du CDMega! –
ingen anden leverer SÅ hurtige og SÅ kompatible i den kvalitet.

Circuit Design er den eneste DANSKE – alternative leverandør af PC-maskiner som virkelig er kompatible. Lavet efter DANSKE forhold og DIN-E krav: Lynhurtige maskiner fra 10MHz til 25MHz, perfekt grafik på AT'er med 800x600pixel i 1664 farver. 16 modeller at vælge imellem fra 4.995,- til over 30.000,- excl. moms. CDMega maskiner leveres med LEGAL DANSK SOFTWARE til TEXT, DATA-BASE, SPREADSHEET, CIRTIME, TIPS, NET, og TELEDATA. Alle AT-harddiskmodeller (p.t. fra kr 12.995,-) lever m. FIRM-, OC-LON-REGNSKAB.